

RADIOFONIA



Repr. p. România: BUCUREȘTI
Str. Edgard Quinet 3, Telef. 342/15

Director: Dr. Ing. E. PETRAȘCU

Abonamente: Lei 400 pe 1 an. Lei 200 pe 6 luni Pentru Autorități și bănci lei 600.-

Adresa: BUCUREȘTI I, Str. G. Mille, (Sărindar) 7-9-II Telefon 307/69 și 306/67

Redacția: BUCUREȘTI Str. G. Mille, 7-9-II și Str. General Berthelot, 60

Radio și societățile culturale

Rezultatul concursului constructorilor amatori

ZIARUL VORBIT ȘI ZIARUL SCRIS

Între copiii născuți morți, putem cînta de pe acum și inițiativa ministerului de interne de a introduce radiofonia la sate. Chestiunea înainte de a se isbi de criza agricolă actuală, s'a împotmolit în oceanul de paperășerie dela ministere. E probabil că în cursul sezonului ce vine, ea va fi agitată din nou de către persoane interesate materialmente în realizarea ei, dar după chipul cum a mers până acum, nu prea sunt motive de optimism.

Chestiunea însă dacă a eșuat pentru Stat, poate fi reluată pe altă cale, aceea a inițiativelor private a societăților culturale.

În această privință avem de semnalat hotărîrea lăudabilă a societății „Astra” din Ardeal care intenționează să înzestreze cât mai multe din secțiunile sale cu câte un aparat de radio.

Această societate cea mai veche asociație pentru cultura poporului român, are în fiecare sat mai mare din Ardeal câte o secțiune înzestrată cu aparatul de cultură indispensabil: bibliotecă, școli, etc. Dar cea mai practică bibliotecă o constituie în timpurile moderne, pentru popor, aparatul de radio, care e viu, eficient, veșnic nou și la îndemîna tuturor, chiar și acel al analfabetilor.

Întrebuințarea radiofoniei ca instrument de cultură e de o potrivă de folositoare atât poporului căruia i se adresează, cât și scopului societăților cari le întrebuințază.

Societatea „Astra” vrea să nceapă deocamdată cu regiunea Sibului, apoi să extindă treptat înzestrarea în regiunea Timișoara, nordul Ardealului, etc.

Pilda societății „Astra” ar trebui urmată și de celelalte societăți culturale mai principale dela noi: Liga culturală, Casele Naționale, etc.

Pentru reușita chestiunii se cere însă pe lângă un studiu economic, pe care fiecare societate îl poate întreprinde în limita posibilităților sale materiale în specie: un studiu tehnic al chestiunii care se prezintă în mod destul de variat după localitatea și regiunea de înzestrare. Asociațiile culturale nu vor fi desigur lipsite de oferte dela cele mai felurite firme care le vor oferi „un aparat excelent”, dar nu ar trebui să se angajeze pe nici o cale înainte de a fi studiat complet partea tehnică a inițiativei acestora.

Alimentarea posturilor care este partea cea mai delicată a radiofoniei la sate, variază cu localitatea, unele avînd energie electrică introdusă în sat, altele nu, unele curent continuu, etc., iar volumul sonor debitat de aparat și sensibilitatea aparatului trebuie să varieze atât cu situația localității față de postul central cât și cu numărul de locuitori auditori.

O înzestrare a localităților care să nu corespundă condițiilor locale ar putea duce fie la o compromitere a ideii, fie la o compromitere

a furnizorului ascultat de întreg satul.

Dacă însă chestiunea pornește pe calea cea bună, ea va face să înainteze considerabil nivelul culturii poporului românesc.

Dr. Ing. E. PETRAȘCU

Ecouri

La ultima expoziție de radio, din Parcul Carol, hazul copiilor îl forma omul zis „mecanic”.

Într-o zi, din ceata copiilor, un băiat de vre-o opt ani întrebă curajos pe monstrul din fața lui:

— „Tu ai mers vre-odată la școală?”

— „Desigur, dar de ce întrebă deșteptule?”

Băieșul răspunse însă prompt: „Că ești atât de mare... și de prost”.

D. Stan Golestan, cunoscutul compozitor român și eminentul critic muzical, — care trăiește la Paris, — a vizitat deunăzi studioul postului românesc.

Întrebat ce impresie i-a făcut studioul, d. Stan Golestan a răspuns:

— La noi la Paris, asemenea cabine se găsesc la toate colțurile de stradă; dar dacă nu mă înșel, acolo se folosește încă... telefonii cu fir.

O tănără pereche, care s'a cunoscut prin intermediul radiofoniei (amănuntele nu interesează), și care trăiește în cea mai desăvârșită armonie, a divorțat totuși zilele trecute.

Lumea mirată, întrebând pe soț, care este cauza despărțirii, acesta a răspuns:

— „De, am prins și eu o stațiune greșită, se întâmplă câte o dată la radio...”

Doamna părea însă puțin jenată:

— „Nu știți, că două aparate de recepție nu pot funcționa pe una și aceeași antenă?”

Algerienii sunt oameni foarte liniștiți, și nu pot suferi sgomotul. Astfel se explică ordonanța municipiului din Alger, care a impus pe proprietarii de haut-parleur-uri radiofonice — plasate pe străzi — la o taxă zilnică de 20 și 15 franci. Prima taxă pentru funcționarea în timpul zilei, a doua pentru orele de noapte.

Aviz domnului Dobrescu-Snagov.

Gubernatorul Romei pare să fie un dușman feroce al vulgarizării radiofoniei pe străzile eternei cetăți, căci a interzis cu desăvârșire utilizarea difuzoarelor spre distracția publicului.

O fi știind omul ce face.

Printr-o dispoziție recentă a guvernului din Uruguay, aranjatorii de reprezentații teatrale și de concerte simfonice sunt obligați să permită retransmiterea acestora prin radio. Contrar riscului să fie pedepsiți cu amenzi de câte lei 20.000, după moneda noastră.

Ce ar zice de exemplu domnul Jean Feder, dacă guvernul nostru ar imita pe cel din Uruguay?

C. M.

După cum se știe în cadrul expoziției de radio a fost organizat un concurs de aparate construite de amatori. Întrecerea dintre amatori a avut loc Joi 25 Septembrie, concursul fiind patronat de comitetul tehnic al expoziției. Rezultatul concursului este următorul:

I. A fost premiat hors concours, domnul Col. Haqué pentru numeroasele aparate expuse printre cari cităm: un Superradione, un aparat valiză, un aparat Ecordyne, etc.



D. col. Haqué

II. Premiul de selectivitate în valoare de lei 2000 a fost împărțit între domnii:

Fotii Nicolae cu un super-Far valiză.

Grigoriu Ilie Huși, cu un super-Far.

III. Premiul de claritate în valoare de lei 2000 a fost împărțit între domnii:

Horvath Alexe cu un super-Far. Crama cu un aparat de super-reacție.

Grigoriu Ilie Huși, cu un super-Far.

IV. Premiul de volum în valoare de lei 2000 a fost împărțit între domnii:

Dr. Ștefănescu I. cu o supradynă Nissen-Cebeco.

Horvath Alexe cu un super-Far. Lakowsky F.

V. Premiul pentru ingeniozități de montaj în valoare de lei 2000, a fost câștigat de domnul Georgeșcu Gheorghe cu un aparat Reinartz cu trei lămpi pentru toată gama (20—2000 m.).

VI. Mențiuni a câte 500 lei au obținut domnii:

Pavel Pascu cu o supradynă Nissen-Cebeco.

Domnișoara Kandler cu o supradynă Satra.

Popescu I. cu un aparat cu trei lămpi.

Bercovici Izi cu un aparat cu galenă.

VII. Mențiuni onorifice au obținut domnii:

A. Bielusici haut-parleur electro-dynamic.

Eduard N. Grünberg cu un super-Far.

Două manifestațiuni cu totul deosebite

De când s'a înființat postul de radio din București, auzim mereu că e vorba să se reorganizeze ziarul vorbit.

La un moment dat acest post adoptase următorul proiect, pentru reorganizarea ziarului vorbit:

Jurnalul vorbit să fie redactat în parte de agenția Rador și în parte de ziariști dela diferite gazete. Informația să ocupe locul de frunte. Ea va fi înregistrată și comentată pe scurt. Jurnalul vorbit să cuprindă zilnic: revista spectacolelor, buletinul meteorologic, bulet. faptele diverse și al noutăților senzationale, buletinul bibliografic, bursa, rezultatul curselor și matchurilor; probleme sociale, economice, culturale la ordinea zilei, etc.

Neutralitate politică.

Interviewuri.

Zilnic o rubrică de cinci minute, despre: Luni: „sport”, Marți: „viața femeii”, „Miercuri muzică”, etc., etc.

Amatorul știe ce s'a realizat și ce nu din acest program.

MODA JURNALELOR VORBITE

Nu numai postul nostru, făurește proiecte pentru ziarul vorbit, mai mult sau mai puțin realizate.

În toată Europa e un curent pentru reorganizarea acestei părți ingrate a programului.

Astfel, Turnul Eiffel, dându-și seama că ziarul său vorbit devine din zi în zi mai anost, a făcut mari sacrificii... fără nici un rezultat.

Ați observat cât de rari sunt în Europa conferențiarilor și reporterii

radiofonici, în stare să cunoască gustul publicului și să-i fină interesul treaz? Se pare că e aci un talent deosebit, și că un excelent scriitor poate fi un foarte plictisitor jurnalist radiofonic. Conferința, cronică și reportajul la radio, cer probabil o anumită doză de înșușiri diferite, o formulă pe care puțini au sesizat-o.

Turnul Eiffel și-a sporit numărul ziariștilor radiofonici, le-a mărit salariile, s'au sacrificat 6000 franci lunar pentru recrutarea de elemente ziaristice noi. S'au introdus o sumă de rubrici, — dar ce nu s'a făcut?

Și totuși, interesul publicului pentru ziarul vorbit, n'a crescut.

MARI EVENIMENTE INEDITE

Se poate vedea din aceasta, că problema ziarului vorbit e mult mai dificilă, decât s'ar crede.

O primă eroare ce s'a făcut până acum în organizarea ziarurilor vorbite de pretutindeni, a fost confuzia între ziarul vorbit și ziarul scris. E un caz analog cu confuzia ce se făcea pe vremuri, între posibilitățile cinematografului și ale teatrului. Numai când cinematograful a divorțat de teatru și a devenit o artă nouă, cu mijloacele ei proprii de expresie, a început marea înflorire a cinematografului.

Tot astfel, se creează acum teatrul radiofonic și ziarul vorbit, manifestațiuni cu totul deosebite de tehnica și posibilitățile de expresie sau de informație, ale teatrului sau ziarului propriu zise.

E foarte ușor să se tace din zia-

(Continuare în pag. II-a)

MOTTO: A doua zi după încheierea expoziției de radio, în pavilioanele din Parcul Carol unde se recepționau undele electro-magnetice, s'a deschis o expoziție a plectrelor.



Ziarul vorbit și ziarul scris

(Urmare din pagina I-a)

DESTULE DISCURSURII

re câteva informații și să fie citite la microfon, împreună cu 2-3 telegrame Rador. Dar această operațiune nu se deosebește într-un mod de citirea unui ziar obișnuit.

Și amatorul, desigur, dacă nu e orb, preferă să-și citească singur ziarul; aceasta este o distracție și o utilitate pentru el, de care nu înțelege să fie lipsit.

Prin microfon nu trebuie să se strecoare, decât telegrama ce conține un fapt extrem de important și senzațional, pe care nu l'a publicat încă nici un ziar! Un post nu-și poate procura un asemenea reportaj? — nu are decât să emită muzică: amatorul va fi încântat.

Telegrama la microfon trebuie prezentată altfel, decât în coloanele unei gazete. Gazeta o însoțește de schițe, fotografii, grafice... La radio, amatorul așteaptă ca toate aceste precizări, să-i fie explicate, pe cale auditivă. Cuvântul trebuie să devină la radio imagine.

A citi patru pagini de impresii personale sau considerații generale, aceasta nu poate fi reportaj radiofonic.

Chiar anunțarea rezultatului unui match („Juventus 2-4, 7-9”), nu e decât un raport sec, care nu are nimic comun cu reportajul radiofonic.

O PILDĂ DE RADIO-REPORTAJ

Câteva posturi streine au început să prindă tehnica reportajului vorbit. Iată cum a început de pildă în Franța să se facă un astfel de reportaj:

Se „aleargă” celebrul *Tour de France*. În două automobile au luat loc șapte persoane: doi ziaristi radiofonici cari devin, în această împrejurare, speakeri; un șef de stațiune P. T. T.; doi operatori, doi șoferi. În aceste două mașini, se mai află microfonul, amplificatoare puternice, acumulatori, pile, posturi de recepție... Se vor efectua patru retransmisiuni pe zi: automobilele postului de radio urmează de aproape pe concurenți. Intreaga rețea a Statului e pusă la dispoziție, pentru a servi la această retransmisiune. Și reportajul e viu, palpant... Mii de amatori, așteptă, la orele dinainte indicate, acest reportaj...

Anul acesta, marea alergare ciclistă a Franței, a avut un reportaj radiofonic extrem de interesant. Celebrul Belin a echipat o camionetă cu un transmițător de fotografie, luate „sur le vif”...

Alt exemplu:

Broadcastingul Britanic a organizat cândva reportajul sosirii celebrei aviatore Amy Iohnson, pe aerodromul Croydon.

Reportajul radiofonic a avut o idee inteligentă: s'a dus cu microfonul, mai întâi, în cabina radio-telegrafistului aerodromului. Apelele acestui operator, către pilotul avionului pe bordul căruia se afla eroina acelei zi, au fost auzite perfect de amatori. Aceștia, auzind de asemenea cum pilotul comunica faptul că n'are nevoie de proiectoare, pentru a ateriza. Incepu apoi să se audă, în mii și poate milioane de haut-parleururi, sgomotul motorului avionului și sgomotul mulțimei. Reportajul palpită de viață... Se anunță îndată aterizarea. Eroina fu adusă în fața microfonului, unde ministrul aerului îi ură bun soț...

Un reporter neîndemânatec, s'ar fi mulțumit să plaseze microfonul lângă ministru, și nu ar fi transmis decât discursurile. Ați auzit desigur până acum, foarte numeroase „reportajii” ale unor serbări, comemorări, etc., care se reduceau la o serie de discursuri. O astfel de transmisiune, nu poate fi un reportaj vorbit...

Uneori, din discursuri, nu se transmit decât câteva fraze semnificative. Importanța reportajului stă nu în acele discursuri, ci în descrierea faptului care le cauzează.

Să vă mai amintim formidabilul radio-reportaj al raidului Costes și Bellonte? 200.000 de auditori ascultau cu înfrigurare, cu emoție, în delir uneori, acel reportaj al trecerii Oceanului... Am dat într'un număr trecut amănunte asupra acestui magistral radio-reportaj, care, dacă s'ar fi redus la discursurile celor doi aviatori, mulțimea din Place de la Concorde, în așteptarea sa înfrigurată, de mult ar fi spart megafonanele necomunicative...

PALPITAREA VIETII...

Acesta e cuvântul: comunicativ. Ziaristul radiofonic trebuie să fie comunicativ. El trebuie să știe cum să antreneze pe amatori, cum să le dea iluzia că sunt acolo unde se petrece marele eveniment, că iau parte la acel eveniment...

Radio-reportajul e însăși viața, uneori.

O revistă franceză notează că radio-reportajul e la modă. La noi, nici nu s'a născut încă, în adevărata lui esență și formă.

Moda aceasta e uneori greu de satisfăcut, fiindcă radio-reporterii sunt destul de rari.

În așteptarea de a se creaa școli de radio-reportaj, care să permită să se asigure ziaristilor specializați, calitățile profesionale cerute de microfon, se fac... săgeți din orice fel de lemn...

Austriacii au găsit un mijloc ingenios de a înlătura această dificultate și au experimentat radio-reportajul... fără radio-reporter.

Chestiunea ar putea să pară paradoxală, și totuși, primele încercări au fost urmărite de amatori cu mult interes.

Microfonul se așază undeva, în oraș, într'un loc unde viața e mai intensă, agitația mai mare. Un operator îl supraveghează, dar face ca un mut. Microfonul înregistrează toate sgomotele din jurul său: sgomotele străzii se succed, prin „supraaudiență”.

Dar acest mijloc, nu e decât una din posibilitățile reportajului radiofonic. Reporterul va stabili prin graul său, o legătură mai amplă, cu acel câmp de viață, cu acel eveniment...

ZIARUL VORBIT ÎN GERMANIA

Dar la realizarea celei mai perfecte formule a sa, a ajuns ziarul vorbit în Germania.

Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă și cum e organizat jurnalul vorbit în Germania, să ne ducem o clipă gândul la expoziția națională de radio dela Berlin.

Un grafic interesant arată aci drumul pe care-l face o telegramă adresată unui ziar scris, și drumul telegramelor ce ajunge la un post german de emisiune.

Să presupunem că la Shanghai, în China, s'a iscat o revoltă. A avut loc o încăierare între rebeli și poliție. Sunt 32 de morți și cam 100 răniți.

Posturile germane sunt abonate la agențiile de presă, ca și ziarele imprimate.

Telegrama agenției, care anunță rebeliunea din Shanghai, pornește și ajunge în același timp, atât la ziar, cât și la postul de emisiune.

La ziar, telegrama ajunge la secretarul de redacție, care o dă unui redactor, ca să-i dea forma necesară. Telegrama e copiată la mașină, pleacă în tipografie, e culesă la linotip, intercalată în pagina de metal, se scoate matriță după această pagină, „se bate pagina”, se trage la rotativă și abia peste câteva ore, în cazul cel mai bun, foaia ajunge în mâna vânzătorului de pe stradă.

Aceste operațiuni se fac fără întrerupere, în cazul când telegrama e importantă, și se scoate ediție specială.

cială. Dacă nu, telegrama va aparea la ora obicinuită de apariție a ziarului.

Toate operațiunile de mai sus, nu există în jurnalul vorbit. De îndată ce telegrama ajunge la postul de emisiune, dacă e importantă, ziarul vorbit „scoate” și el o ediție specială, și anume, o citește la microfon îndată, întrerupând programul obicinuit.

Dacă e mai puțin senzațională, ea va fi citită la ora jurnalului vorbit, care e fixată înaintea orei obicinuite de apariție a ziarelor imprimate.

E de notat că, până ce sosește la ziarul scris o telegramă, la radio se primesc trei de pildă, prin care se anunță din puncte diferite, același eveniment. Redactorul ziarului vorbit, compară aceste telegramme, și extrage din ele un fel de medie, dând adică știrii o redacțiune specială pentru radio. De obicei, telegrama pentru gazetă e redactată astfel.

„Shanghai, 12. — Se afirmă că în ciocnirea dintre rebeli și poliție, ar fi 32 morți și cam 100 răniți”.

La radio, nu se dă decât o știre precisă. Din toate telegramele primite despre același eveniment, se extrage ceea ce este precis, adică faptul în sine, fără „se zice”, fără „după cum am anunțat”, etc.

Știrea la radio va fi rostită astfel:

„La Shanghai, în China, în ziua de 12 curent, a avut loc o ciocnire”.

E necesar să se arate în ce țară se află localitatea de unde a pornit telegrama inițială, căci dacă amatorul nu știe aceasta, nu are vreme, ca la ziarul scris, să caute în atlas sau dicționar. La ziarul vorbit, cuvântul sboară...

Speakerul e dator de asemenea, să dea și alte lămuriri, pentru ca o știre să fie perfect clară.

El se va feri însă să facă vreun comentariu sau să-și exprime părerea personală, în legătură cu evenimentul anunțat.

Comentariile rămân ziarului imprimat. Cum ziarul vorbit poate fi prompt informat, cum el poate informa publicul mult mai repede, decât ziarul scris, — partea strict informativă, este însăși esența sa. Știrea trebuie dată cu obiectivitate: ziarul vorbit anunță rezultatul unor alegeri, dar nu face comparații între candidați, nu face comentarii politice.

Știrea la radio e unitară, de sine stătătoare. Ea anunță un eveniment important, și atât.

La ziarul scris, telegrama trece și pe la redactorul respectiv care o comentează, în sensul principiilor pentru care luptă ziarul. Gazeta imprimată trebuie să convingă, urmărește o tendință.

Ziarul vorbit, pur informativ, e obiectiv și nu are nici o tendință.

Această organizație a ziarului vorbit, adoptată în Germania, credem că este cea mai potrivită, cu posibilitățile de viteză în informație, ale radiofoniei. Trebuie să se lase ziarului articolele lungi și grele de comentarii, conferințele savante și foiletoanele pedante, deoarece acolo, pe pagina imprimată cititorul se poate opri asupra oricărei idei exprimate, poate reflecta asupra oricărui pasagiu ce-l interesează.

De câte ori radio a încercat să depășească propriile sale posibilități, a devenit plictisitor.

Să profite mai bine de puțința sa de rapidă informare, și să lase presii balastul comentariilor, pe cari, la radio, nimeni nu le ascultă.

RED.

Inchiderea Expoziției de Radio

După 21 de zile de fierbere, activitate, vizite și tranzații, Expoziția de Radio și Aerochimie s'a închis în seara de Duminică 28 Septembrie.

Comitetul organizator care dăduse inaugurării un fast atât de simpatice, s'a gândit că și la închidere se cuvine oarecare solemnitate și, în consecință, a reunit pe expozații și pe toți aceia cari într'un fel sau altul s'au interesat de expoziție, la o gustare comună. Gustarea a fost, de fapt prilejul ca să aflăm păreri și impresii celor ce au activat pentru reușita Expoziției.

Cel dintâi a vorbit neobositul comisar pentru radio, d. ing. N. Lupăș care, în esență, a spus următoarele:

Comerțul de radio a fost până anul trecut prea tângăr pentru ca să îndrănească organizarea unei Expoziții pe seamă proprie; alții au îndrănit în locul său și au organizat-o — firește — cu banii săi.

Viguros astăzi și convins că-și poate singur croi drumul, doritor — în luptă cu criza — să-și cruțe cât mai mult puterile, comerțul radiofonic și-a organizat de data aceasta materialicește singur Expoziția suportându-i toate riscurile și toate cheltuielile. Și-a dovedit astfel maturitatea și socotește ca un punct de onoare pentru el și de înțeles după cum vă veți convinge la descărcarea gestiunei, că de aci înainte să nu mai lase pe nimeni să-i smulgă inițiativa prin surprindere ca în trecut organizând în tocul său și din banii săi, a treia sau a patra Expoziție de radio din anii viitori, în sensul că pe acestea ori le va organiza singur, ori se va abține în bloc de la orice participare.

Oricare ar fi părerile Dv. în această privință, în să mulțumesc tuturor pentru sforțările care în ansamblul lor se ridică la suma de peste 4.000.000 lei, bani cheltuiți de Dv. direct sau prin intermediul Expoziției. Rezultate materiale imediate cred că n'a așteptat nimeni; ele vor urma însă cu siguranță în sezonul care tocmai începe în care eu nădăjduesc o creștere de vânzări, pentru ansamblul comerțului radiofonic, de cel puțin 50% asupra anului precedent.

Rezultatele morale se traduc prin înalte vizite care au onorat expoziția noastră și care au ridicat prestigiul radiofoniei la o înălțime neașteptată încă acum câteva luni. Rezultatele propagandistice sunt

subliniate de cele peste 50.000 vizitatori ai Expoziției din care notați bine 30.000 și-au plătit biletul participând astfel la cheltuielile expoziției.

Toată lumea, chiar și cea oficială, socotește astăzi radio ca o necesitate și promisiunile de sprijin le avem astăzi din locurile cele mai înalte.

Aduce mulțumiri Soc. de Difuziune de sub direcțiunea d-lui ing. Cărnă-Munteanu, comisarul de onoare al Expoziției, precum și tuturor instituțiilor, presei și autorităților cari au dat concurs operei de interes social și economic care a fost Expoziția de radio.

Termină închinând pentru cea de a treia expoziție internațională de radio din țara noastră, dorind tuturor participarea cu același interes.

A luat apoi cuvântul d. chimist căpitan Gudja, comisar general pentru aerochimie și radio-militar, una din cele mai simpatice figuri ale ultimei expoziții. D-sa a scos în evidență rolul pe care l'a avut în Expoziție secția de aerochimie și radio-militar, arătând necesitatea ca publicul să se familiarizeze cu aceste probleme. A exprimat o magii Soveranului care a vizitat cu atâta interes expoziția, principelui Nicolae pentru concursul ce l'a dat primind patronajul, de-așemenea mulțumiri ministrului de război și celorlalți miniștri cari au măritat atențiune și interes Expoziției.


În același timp d-sa a distribuit o serie de premii, constând din aparate de radio, jucătoriilor de şah cari au participat și reușit la roun-dul jucat în timpul Expoziției.

Din rândurile comercianților de radio, a vorbit d. Leonard Iosefsohn care a amintit că ideea Expoziției a pornit de la președintele „Asociației Comercianților de radio” d. ing. Petre Munteanu căruia se cuvin toate laudele. Aduce elogiul comisarilor expoziției pentru munca depusă.

În mijlocul unei mari și plăcute însuflețiri, solemnitatea a luat sfârșit, toată lumea dându-și întâlnire pentru Septembrie 1931 la deschiderea celei de-a 3-a Expoziții internaționale de radio și... (sau fără și...?).

Gr. Matei

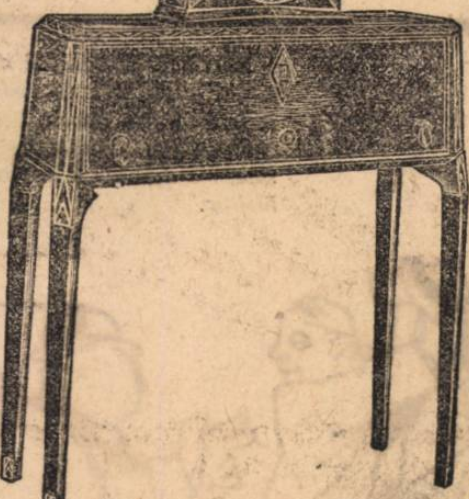Un aparat elegant și perfect, fiind construit de Radio Corporation of America



RCA Radiola 33

la un preț menit să-l popularizeze

este:

RCA Radiola 33

7 lămpi, perfect selectiv, foarte sonor. Un singur buton de reglaj, scala iluminată indirect, complet cu vorbitor RCA asortat.

Cereți demonstrațiuni la toți revânzătorii RCA

și la

Reprezentanța pentru România

București, Str. Edgard Quinet 3 Telefon 342-15



Voevodul Mihai și M. S. Elena, au vizitat expoziția de radio

De toate și de pretutindeni

Voevodul și Omul mecanic

Marea atracție a expoziției de radio a fost în ultimele zile, Omul radiotelefonie din standul revistei noastre.

Insuși Voevodul Mihai a fost adus de augusta sa mamă, să vadă păpușa care vorbește. Voevodul s'a interesat îndelung de mecanismul omului electromagnetic, iar d. inginer Cărnă Munteanu i-a explicat funcționarea monstrului, al cărui aspect a impresionat puternic pe Voevod.

Și alte persoane, mult mai în vârstă, au fost uimite de Omul radiotelefonie care a fost vizitat de d. Maniu, președintele consiliului, d. ministru Mihalache, mareșal Averescu, Trancu-Iași. După cum se vede, Omul nostru electromagnetic are reacțiuni în cea mai înaltă societate....

Când d. Mihalache s'a apropiat de el, Omul mecanic i-a spus:

— Să trăiești, d-le Mihalache?

— După ce mă cunoști? a întrebat ministrul domeniilor.

— După pipă!

În adevăr, d. Mihalache venise cu pipa, și, foarte mirat de răspunsul interlocutorului său mecanic, a întrebat pe ingineri, dacă Omul electromagnetic vede.

— Evident, i-au răspuns aceștia, vede printr-o celulă fotoelectrică!

Când d. Trancu-Iași a intrat în stand, era tăcere. Deodată, Omul electromagnetic i s'a adresat:

— Salutare, coane Trancule!...

D. Trancu-Iași a avut atunci o îndescriptibilă expresie de uimire și teamă, care făcu deliciu spectatorilor.

Matahala mecanică l-a liniștit:

— Nu-mi fii și mie un discurs, coane Trancule, de inaugurare?...

Intre speaker și amatori

Speakerii au de obicei o corespondență foarte înaltă. Amatori le scriu ca să-i felicite, ca să-i dojenească sau ca să-i ameninșe. Evident, toate scrisorile dezagreabile merg la coș, speakerul ridică din umeri, și le dă îndată uitării.

Totuș, Delacour, speakerul stațiunii Turnul Eiffel, nu a uitat ușor următorul bileț, pe care l-a primit într-o zi:

„Domnule, suntem un grup de audiori ferm hotărâți să vă strângem într-o seară, la eșirea dv. din studio”.

De aceea, probabil, unele posturi preferă speakeri femei; speakerifele, firește este să primească bilete mai puțin drastice.

Alo, Alo, aici regele!..

Citim în Antenne:

„Aici, Regele vostru” Oricât de blazat ai fi asupra minunilor radiofoniei, simți desigur o oarecare emoție, când auzi acest regal apel, într'un haut-parleur.

„Românii au avut recent ocaziunea de a-l auzi. Regele Carol, în adevăr, a utilizat microfonul stațiunii din București, spre a adresa un vibrant apel tuturor supușilor din regatul său”.

Mai departe, revista franceză susține că Suveranul s'a adresat poporului său, ca să-i ceară colaborarea financiară.

„E pentru prima oară, scrie Antenne, când un monarh se adresează astfel, direct, poporului său, și pentru prima oară se va transmite la radio o încononare. Regele Carol, în adevăr, a autorizat stațiunea din București, să transmită serbările încoronării, ce vor avea loc în Octombrie. Iată în perspectivă, un frumos radio-reportaj”....

Aceasta nu ar împiedica însă ca presa franceză să aibă reportajii mai exacți.

Regele Carol nu a vorbit la radio; până acum nu s'a transmis decât ședința parlamentului, la suirea M. S. pe tron, iar serbările încoronării s'au amânat.

Revista franceză încheie:

„Dehorte, reporterul nostru național, trebuie să regrete regimul republican al Franței care nu-i dă ocazia să facă reportajul unor manifestațiuni atât de grandioase, ca o încoronare regală”....

Amatori de seamă

Regele Carol al II-lea al României posedă un aparat elegant de recepție și, în clipele libere, îi place să asculte emisiunile.

Deasemeni, regele Angliei e amator de radio.

Dar pasionat de radiofonie, este d. Gaston Doumergue, președintele republicii franceze, care posedă trei aparate perfecționate.

D-sa și-a petrecut vilegiatura la castelul Rambouillet, unde și-a instalat și cele trei aparate.

Seara, d. Doumergue discută radio, cu secretarul său.

Într-o Duminică, pe când afară ploua, președintele a ascultat transmisiunea serbărilor în cinstea lui Mistral, care aveau loc în sudul Franței.

După aceea, d. Doumergue spuse secretarului său:

— Am făcut o mică plimbare în Sud...

Pick-Up.

„Donici, cuib de 'nțelepciune”



D. Barbu Lăzăreanu

D. Barbu Lăzăreanu va ține în fața microfonului, la 7 Octombrie, orele 19, o conferință cu subiectul „Donici, cuib de 'nțelepciune”.

Referitor la această conferință, d. Lăzăreanu scrie:

Din întâlnirea lui Alecu Donici nu cu exilatul, ci cu opera poetului Pușkin și apoi, din atenția citire și cercetare, de către neastâmpăratul moldovean de peste Prut, a lucrărilor lui Antioh Cantemir și a apologurilor lui Krylov, — literatura românească s'a îmbogățit cu un poem („Țigani”), cu câteva satire și cu o sumă importantă de fabule.

Personalitatea lui Donici răsare, însă, și din traducerea cași din prelucrările lui, nemărturisite a-cestea.

Mădierea ritmului, pitorescul vocabularului său și nostimele întorsături de fraze, locuțiunile populare românești pe cari le-a încorporat versului; toate contribuie ca fabulele lui să nu facă impresia unor transpuneri din altă limbă, ci să pară gândite deadreptul în românește.

Însușirile acestea — în deosebi cele de uimitoare flexibilitate a versurilor sale poliritmice — au remorcat și fondul fabulelor și apologurilor lui Donici, pe care Eminescu (în „Epigonii”) îl caracterizează astfel:

„...Cuib de 'nțelepciune care,

UNIVERSITATEA-RADIO

cum rar se întâmplă, ca să mediteze pune urechile ce's prea lungi, ori coarnele dela cerb”
Și se 'ntreabă:

„Frumosul bărbat Kogălniceanu”

D. Romulus Dianu vorbește Marți 7 Octombrie, la orele 19.20, în fața microfonului, despre seducătoarea figură a celui mai mare om politic român din veacul trecut, Mihail Kogălniceanu. Poza lui mohorâtă, încadrată în discursuri și scrieri politice, a făcut ca omul Kogălniceanu să nu fie cunoscut decât așa cum nu era. Așezat în istorie ca o plată chilometrică, la răscrucea dintre două epoci, una de romantism înfierbântat și alta de rece cristalizare a națiunii formale și unite, Kogălniceanu e un suflet cu multe fețe, un spirit de o bogăție de nuanțe cari tind dela cel mai tandru roz poetic, la culoarea severă și gravă a operei lui, în care vibrează o inimă și se sbate o voință.



D. Romulus Dianu

Coborător dintr-o familie Basarabeanu, fostul aghiotant domnesc al lui Sturza studiasc într'un colegiu jesuit, laolaltă cu mai mulți feciori de boeri români. Frecventează saloanele, dansează, citește pe Șincai,

„Unde-i boul lui cuminte? Unde-i vulpea diplomată?” ca să răspundă, apoi, cu tristețe (de parcă ar cânta moartea fabulei, odată cu moartea lui Donici și a epocii lui):

S'au dus toți, s'au dus cu toate, pe o cale ne'nturnată”.

intră în relațiuni cu Alexandru de Humboldt, căruiu îi dă informațiuni despre Țigani și îl inițiază în complexul problemelor dela noi.

Pasiune de propagandist al ideilor și de prefulor al artei naționale românești îl mână mai târziu până în saloanele contesei de Montijo, unde Kogălniceanu a cunoscut pe fiica acesteia, Eugenia, viitoare împărăteasă a Franței.

Iubit de N. Hurmuzachi, fără îndoială cel mai aristocrat și mai cult dintre boerii timpului, cum reese și din rapoartele serviciului de spionaj polonez, din Principat, Kogălniceanu se consacră unei vaste opere naționale. „Nu este un singur act național în care numele său să nu figureze”, cum singur o spune.

Profunda seriozitate a acestei opere care stă la baza edificiului național de astăzi, n'a împiedicat ca viața lui Kogălniceanu să fie dublată de multiplă lui activitate de ziarist, de postăvar și de îndrăgostit.

Domnul Romulus Dianu evocă stelueta armonioasă și suplă a gânditorului politic și a omului de lume care a fost Kogălniceanu, într'un cadru literar viu, în care omul trăiește inspirat și împodobit ca și în impetuosa lui existență adevărată.

O măsură bună

Spre a dispune de concursul a nor interpreți de primul rang, cari figurează în personalul artistic al principalelor teatre din Capitală, Direcția programelor literare la Radio-București intenționează să transmită spectacolele teatrale jucate direct în studioul postului, la orele 19.30, după exemplul unor teatre din Austria și Germania.

Această măsură este pornită din dorința de a asigura o interpretare superioară teatrului la radio și împusă de faptul că, atât în orele de seară, cât și în matineurile din zilele de sărbătoare, actorii mai de seamă, sunt ocupați să joace pe scenele teatrelor unde sunt angajați în permanență.

Cel mai perfect aparat existent

este tot un produs

, RADIO CORPORATION OF AMERICA



RCA Radiola 66

RCA Radiola 66
Superheterodină,
alimentată
direct la priză,

Opt lămpi, celebrul vorbitor
electrodinamic RCA
Un singur buton de reglaj.

Un aparat de care veți fi tot atât de mândru ca și inginerii cari l'au construit

Încercați-l înainte de a cumpăra orice alt fabricat

Reprezentanța pentru România:

București, Str. Edgard Quinet No. 3 Telef. 342-15

S.O.S.

INSULA FARA NUME

de Maurice Level.

(14) (traducere autorizată din limba germană)

— „Nu influențează asta ca o poveste, care aduce pe auditor la cea mai puternică emoție? Ajutorii mei au controlat atât întrebările, cât și răspunsurile... Acum vine însă o parte care vă va mira ca și pe noi. Când am auzit cuvântul „pământ”, mi-a venit imediat în minte, deslegarea pe care ai dat-o dumneata, cu toate că e foarte curios, ca o stațiune de radio să emită astfel de semnale. Immediat după aceasta, l-am întrebat mai precis:

— „Care e numele stațiunii d-voastră?”

Răspuns:

— „Nare nume?”

— „Nare nume?” strigă directorul, „ce să însemne oare asta?”

— „Nu știu, domnule director... Am repetat numai ceea ce am auzit... Ca să fiu mai lămurit, am mai întrebat:

— „Latitudinea? Longitudinea?”

Răspuns:

— „Nu știu. În mijlocul mării?”

Pe măsură ce vorbea, Valmont devenea mai palid, buzele îi tremurau și făcea impresia că vrea să refie ceea ce spusese. Iși șterse fruntea și după o tăcere scurtă, continuă:

— „Din acel moment s-au încurcat semnalele; probabil că și eu am fost prea nervos când am pus întrebările necesare. Prin toată învălmășeala de semnale, înțelegem totuși că eram întrebat:

— „Cine răspunde acolo?”

Am transmis imediat:

— „Therese Hardant, vas comercial al companiei transatlantice.”

O pauză lungă, apoi din nou:

— „Repetăți, repetați, repetați!”

Am repetat:

— „Therese Hardant, vas comercial al companiei transatlantice.”

De data aceasta o pauză mai lungă, apoi:

— „Numai vasul „Therese Hardant” să răspundă.”

Toți cei de față se uitau mirați

unul la altul; Valmont se adresă lui Craille:

— „Domnule comandant, am spus vre-un cuvânt care nu corespunde adevărului?”

— Nu, nici unul.”

— „Dacă pot să mă exprim așa, am stat, eu și necunoscutul ochi în ochi. Mă gândeam că acum voi putea afla cine ne cheamă, mai ales că se adresa numai vasului nostru. Trebuie să vă mărturisesc însă, că teama mi-a fost foarte mare. Immediat însă se făcu tăcere. Încât aproape aveam impresia că e cineva care ne întrerupe de a cunoaște sfârșitul acestei enigme. L-am rugat atunci pe domnul comandant să vă pue în curent cu toate, căci eram sigur că legătura întreruptă își va relua cât de curând firul.”

Domnul Hardant ședea pe un scaun cu mâna sprijinită pe genunchi: ținea o mână pe frunte și medita. Din timp în timp de câte ori cineva făcea vre-o mișcare, se interesa:

— „E el?”

Cum se răspundea „nu” se confundă iar în amorțeală. După aproape o jumătate de oră de așteptare, deveni nerăbdător. Se ridică:

— „La dracu! Să vorbească dacă vrea! În ce mă privește, îmi ajunge... Mă duc să mă culc, vii tu Therese?”

— „Dacă n'ai nimic contra, papa, aș vrea să mă rămân puțin.”

— „Cum vrei. Vii Craille?”

Valmont și Therese căutau să-și ascundă neliniștea, și începură să vorbească despre diferite nimicuri; pe la miezul nopții, Valmont se adresă ajutorului său, care nu voia cu nici un preț să-și părăsească postul:

— „Du-te, odihnește-te, voi face singur serviciul în noaptea asta.”

Tânără fată și Valmont, rămași acum singuri, tăceau. Nu li se părea de loc curios sau neliniștitor că erau singuri. Din timp în timp,

Valmont recita răspunsurile pe cari le primise. Se vedea că era foarte emoționat, căci încrunta des din sprâncene.

— „Naveți nici o idee?” întrebă Therese Hardant, care ghicise că locotenentul nu-i în stare să-și scoată aceste gânduri din cap.

— „Nu... Aceia pe care o am, e atât de extraordinară... Încât ar fi mai bine pentru mine dacă nu m'ași mai ocupa de ea... și...!”

Valmont se plimbă de vre-o cîte-va ori în lungul și în latul cabinii și se opri brusc:

— „Stimată domnișoară, credeți în presimțiri, în strigoi, cum spun spirițiștii?”

— „Și vreți oare să susțineți că spiritele joacă vre-un rol în această afacere?” șopti Therese emoționată.

— „Văd”, spuse dânsul, „că ți se pare foarte curioasă întrebarea mea și nu m'ași mira dacă v'ați îndoi de sănătatea creierului unui om care susține asemenea lucruri. Nu trebuie să te scuzi, e ceva foarte natural. Ei bine, ca să-mi justific purtarea față de d-ta, îți voi spune că sunt momente în cari nu sunt prea departe să cred în lucruri nenaturale. Nu-mi pot explica de loc originea unor lucruri atât de neclare. Strămoșii noștri, nu cunoșteau decât numai cinci simțuri; savanții de azi au descoperit un al șaselea: simțul vieții, de ce nu ne-am gândi și la al șaptelea, la simțul lunei de apoi? Putem îndrăzni să spunem că sunt lucruri cari nu există atunci când nu le putem vedea? Nu ți s'a întâmplat ca într-o noapte să nu poți dormi și să ți se pară că nu ești singură în cameră?”

— „Da, e adevărat.”

— „Ei bine, din ziua în care am pus piciorul în acest vapor, presimțit un viitor — bine înțeles neprecis — care devine din ce în ce mai clar cu cât ne apropiem de Sud; imediat ce am părăsit Sf. Elena a devenit aproape clar, apoi

slăbea câteodată... în momentul acesta însă, sunt atât de sigur de el, și simt mâini nevăzute cari mă mângâie, simt un suflu cald pe gât, și sunt convins că peste o secundă, vocea necunoscutului va reveni.”

În timp ce spunea ultimele cuvinte își puse casca pe urechi; deodată strigă:

— „El e! Nu v'am spus! Auziți!”

Therese își puse și ea o cască pe urechi și auzi:

— „Vasul „Therese Hardant” e rugat să răspundă!”

— „Therese Hardant” aude, transmise Valmont.

— „Unde vă găsiți?”

— „La Mascarene...”

— „Direcția?”

— „Australia, Melbourne”.

— „Comandant?”

— „Comandant de fregată Craille”.

— „Bun ofițer”.

Imediat ce termină de scris, Valmont scoase un strigăt groaznic; Therese Hardant, se uită speriată la el. El suspină:

— „Ați auzit?... Inchipuiți-vă, ne cunoaște!”

Și el începu să transmită în timp ce murmura cuvinte neînțelese cu degetul apăsător pe butonul aparatului.

— „Vorbiți!... Încă!... Rămâneți!”

Mâna stângă i se încheștase strânsă în aer, dădea din picior; scrâșnea din dinți; Therese scoase casca și întrebă alergând spre ușă:

— „Să chem pe cineva?... Pe comandant?... Pe tatăl meu?”

El interveni furios:

— „Nu, nu! În nici un caz!... Lăsați-mă... Să mă lase în pace!... Nu observați că voi muri de frică?... că cineva, adică cel de partea cealaltă e pe moarte... Vedeați... tace acum... tace! ah! dacă nu mai vorbește, dacă nu mă mai aude! dacă ați ști!... dacă ați ști!... dacă ați ști!... el tace.”

Urmări câteva secunde de tăcere, apoi, Valmont scoase un strigăt de bucurie:

— „E aici! îl aud!... Cine ești pentru Dumnezeu?”

Ea tremura atât de tare, încât nu mai fu în stare să-și pue casca pe cap și cetii întrebarea după sunet. Răspunsul însă nu-l mai auzi. Acest răspuns, trebuia să fie însă groaznic căci Valmont, sparse vârful creionului când îl scria. Totuși, cu o putere supraomenească, luă alt creion de pe masă și scrisse:

— „Un mort”.

Cu tot răspunsul groaznic, — sau poate chiar din cauza lui — părea că i-a revenit sângeră rece. Valmont era atât de palid încât părea că nu mai trăiește. Mușchii încordați desenau o mască pe figura lui. Therese întinse mâna spre a-și pune casca; printr'un gest, Valmont o opri. Începuse iarăși să noteze și să însemne cu mâna singură iar Therese aplecată peste umărul lui cetii:

— „Numele celui care vorbește?”

Valmont transmitea atât de repede încât semnele sunau unul după altul aproape fără întrerupere:

— „D. E. H. E. R. C. H. E.”

Imediat ce nota ultima literă, păru că se trezește dintr'un vis, trânti creionul și aruncă Theresei o privire speriată. Dânsa tremura atât de tare, încât se auzia clăntănitul dinților. Se priviră astfel două secunde nesfârșit, apoi ofițerul începu:

— „Stimată domnișoară... puteți citi alfabetul numai după sgomot?”

Prea slabă ca să poată vorbi, dădu din cap: „Nu”.

— „Atunci de ce tremurați?... De ce sunteți atât de palidă?... De ce nu mai îndrăzniți să mă priviți în ochi?”

Ea șovăi:

— „Nu știu...”

— „Ați garanta de sănătatea tatălui d-voastră?”

Mirată, tânără fată murmură:

— „Nu”.

Ofițerul își acoperi fața cu mâinile:

— „Acum cunoști secretul meu! Acest secret care m'a apăsător timp de 12 ani, s'a aflat acum, din cauză că o putere supranaturală a vrut astfel. Cuvântul care nu mai trebuia să fie exprimat, a fost aruncat în vânt. Am vrut ca dumneata să fii singura care să nu cunoști acest secret: dumneata ai fost prima care l-ai auzit... Dar și cele mai bine sigilate morminte se deschid odată. Și Lazăr s'a deșteptat din morți când i-a fost dat. Numele meu adevărat este a-

cel pe care tocmai l-ai citit: eu sunt Eduard Deherche; tatăl a fost acel nenorocit care a pierit cu vasul „Shanghai”. Numele acesta nu-l poate exprima nici un marinar, fără să se cutremure; e numele unui monstru, unui hoț, pe lângă care toți hoții celor mai groaznice povestiri, sunt inocenți; este numele unui pirat, umbra unui ucigaș în masă, pe care îl chinuie umbrele celor uciși de el, și pe care-l blestemă două sute de văduve și orfani...”

— „Domnule Valmont!...”

— „Vedeți! Nici nu îndrăzniți măcar să exprimați acest nume!... Încercați să spuneți „Deherche... Deherche... Nu-i așa că vă rămân silabele în gât?... Multe nopți de-a rândul, cu lumina stinsă, ușile încuiate și transperantele lăuate, am încercat să spun acest nume încet, spre a mă obișnui cu sunetul acestui cuvânt. Intr'o zi — fără voia mea — l-am spus tare. Era de dimineață; nici nu observasem că era atât de târziu; un camarad intra... Mi-era atât de frică să nu mă fi auzit, încât eram aproape să leșin... Mi-era atât de frică să nu mă fi auzit, încât eram aproape să leșin... Din fericire însă nu mă auzise... Astăzi regret din inimă că am fost laș; acest nume trebuia să-l port cu mândrie, căci bagă de seamă ce-ți spun: cu toate cele susținute de toți, acest nume este al unui om nevinovat, al unui om de onoare, al unui martir.”

Therese îl privia cu admirație pe acest fiu care onora atât memoria tatălui său.

— „Ce păcat că nu sunteți în stare să dovediți că...”

El răspunse cu convingere:

— „Acestui lucru i-am închinat toată viața mea.”

Therese murmură:

— „O dovadă?... O dovadă?... Cine ar putea spune un cuvânt decisiv, care să lămurească totul?”

El puse mâinile amândouă pe umerii ei și i se uită fix în ochi:

— „Cine? Tatăl meu.”

Dânsa fu cuprinsă de frică; el termină:

— „În scurt timp vom vedea lucruri atât de curioase, încât se va cutremura lumea... Da, da, momentul se apropie... Până atunci, te rog, te implor chiar, să nu-mi divulgi numele.”

— „Nici măcar tatălui meu?”

— „Nici lui.”

VI.

Therese Hardant intră în cabina ei și se trânti pe pat; începu să viseze foarte ciudat.

Pe o stâncă înconjurată de valuri, un om cu o figură care nu-i era necunoscută, era agățat cu o mână iar cu cealaltă flutura o bucată de stofă. Deodată o barcă condusă de Valmont apără la orizont și aceasta spuse: „Curaj! Mai rezistă!” Immediat după aceasta îl trase cineva în barcă, Valmont căzu în genunchi, în timp ce naufragiul alunecă în mare, iar omul din barcă trecu la cârmă. În momentul acela apără la suprafața apei trupul naufragiului, și dânsa recunoscu în el pe locotenentul Valmont.

Țipă atât de strident, încât se deșteptă. Tatăl ei stătea în picioare lângă dânsa. Ea murmură:

— „Ce s'a întâmplat?”

— „Ai visat... ai strigat... am venit...”

— „Am visat... am strigat? Ce am spus?”

— „Cuvinte neînțelese și fără legătură.”

Suspina adânc. Ii era frică să nu fi exprimat numele ce trebuia să-l țină secret. D. Hardant îi mângâia fruntea:

— „Dumnezeule, ce speriată ești! Ce fel de vis ai avut?”

— „Dece ești atât de rece, dragă papa?” spuse ea.

— „Din cauza enervării, te văd pe tine atât de palidă. Dar te rog continuă: ce s'a făcut cu naufragiul care s'a scufundat, și cu acel care văslia spre mal?... Ce-ai mai visat?”

— „Nimic. Asta-i tot.”


Se făcu ziuă; D. Hardant mai vorbi câteva minute, îi spuse apoi „dormi” și se retrase.

Pe la orele 11, când Therese se deșteptă, alergă la cabina de T. F. F. Valmont lucra. Dânsa profită de ocazie — deoarece erau singuri — și-l întrebă dacă n'a mai vorbit ceva cu „fantoma”. Dânsul afirmă, dând din cap, Valmont părea complet edificat și un zâmbet de satisfacție îi acoperea fața.

Therese, departe de a se bucura, rămase consternată.

Văzându-i uimirea, Valmont îi spuse:

(Va urma)

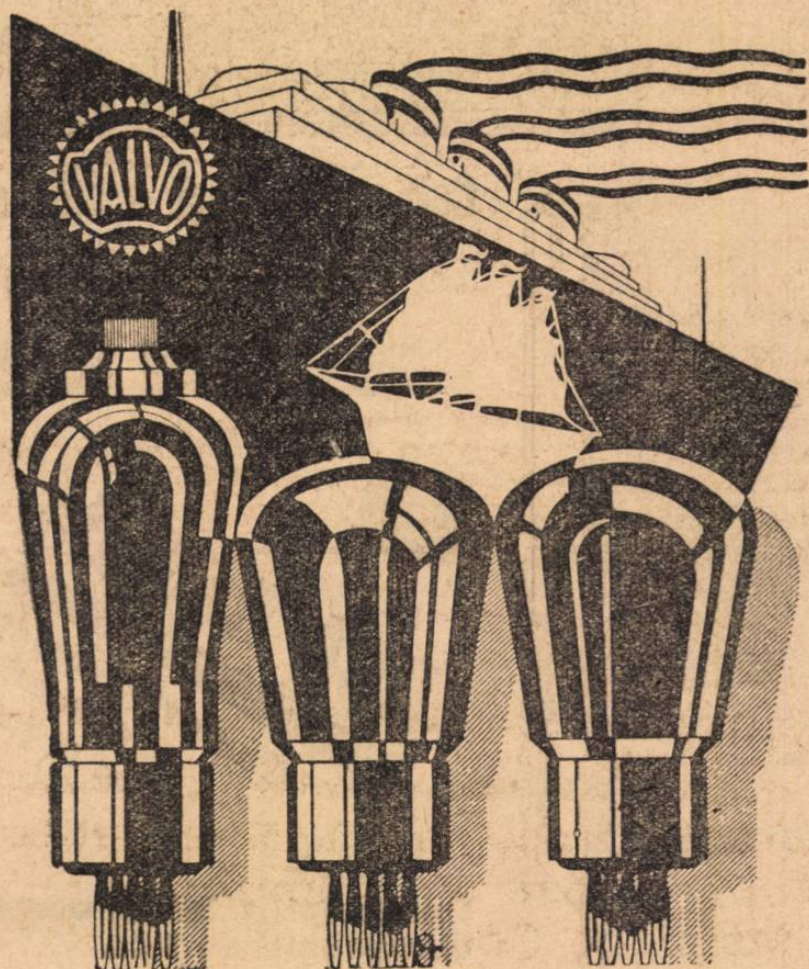

CE A FOST
NU MAI POATE FI!

Toate lămpile din aparatul Dv. trebuie să fie de bună calitate și să albe construcție modernă. O singură lampă învechită este destul pentru ca recepția să nu mai fie bună. Observați dar ca absolut toate lămpile din aparatul Dv. să fie VALVO și atunci aveți siguranța calității și a construcției moderne.

Reprezentanța generală: B. SEIDMANN Str. Sfinților, 68 — Tel. 351/14

„Culise acustice“ la Radio-București

Cu ocazia apropiatului Congres al „Uniunii Internaționale de Radiodifuziune” (U. I. R.), care se va ține în anul acesta la Budapesta, reprezentanții societății române de radiodifuziune vor vizita în mod amănunțit Studiourile de emisiune radiofonică din Capitala Ungariei și aceea a Austriei.

Delegația noastră urmărește astfel să studieze organizarea așa numitei „Culise acustice” în cele două importante studii din Europa centrală.

Se știe că prin „culisa acustică” se înțelege ansamblul, instalațiilor necesare, menite să înlocuiască, prin efecte sonore, absența decorului vizual în transmisiunea teatrului la radio.

Acest „decor sonor” necesită o regie destul de complexă și actualmente foarte avansată în centrele radiofonice din Occident, regie, care folosește numeroase mașini și aparate, capabile de a imita și reproduce cele mai variate și mai sugestive efecte sonore: Sgomotul ploii, vântului, furtunei, fluierături de sirene etc.

Delegația română se va aproviziona cu toate aceste dispozitive, care vor fi apoi instalate în studioul postului Radio-București și ne va permite redarea în cele mai bune condițiuni la microfon a „teatrului radiofonic”.

Teatrul românesc la postul Radio-București

Direcția programelor literare la postul Radio-București

intentionează să reprezinte, în cursul actualului sezon radiofonic, o serie foarte bogată de spectacole teatrale de producție originală aproape toate într-un act, majoritatea inedite, care vor fi jucate direct în studioul postului cu artiști dramatici de primul rang, și sub conducerea celor mai de seamă regisori.

Repertoriul cuprinde piese de un conținut foarte variat, scrise de o serie de distinși literați români, și prin factura lor, sunt adecvate exigențelor teatrului radiofonic. Intre primele spectacole teatrale, care se vor reprezenta în studioul postului Radio-București, enumerăm: „Poetul romantic” de Matei Millo, piesă reușită de la începuturile teatrului românesc și necunoscută publicului de astăzi. Rolul principal

va fi interpretat de d. I. Manu, de la teatrul Național.

Vor urma apoi „Nuvela de Comandă” de L. Donici și V. Savel, „Acord familiar” de Victor Ion Popa, „Act venețian” de Camil Petrescu. Toate aceste piese n-au fost încă prezentate pe nicio scenă.

Se vor transmite apoi producțiuni dramatice de G. Ra-

netti, P. Locusteanu, Duiliu Zamfirescu, A. de Herz, L. Blaga, Scarlat Froda, Victor Eftimiu, I. Minulescu, Em. Antonescu, Caton Theodorian, Paul Prodan, Anghel și Iosif, V. Voiculescu, etc. Ca regisori vor fi domnii Victor I. Popa, Soare Z. Soare, Bumbești și Șahighian.

Congresul „Internaționalei lucrătorilor de radio” la Praga

La 18 Septembrie s-au adunat la Praga delegații asociațiilor lucrătorilor de radio din diferite țări, în scopul de a alcătui o „Internațională a lucrătorilor de radio”.

La această conferință erau reprezentate Olanda, Danemarca, Germania, Austria, Cehoslovacia și Danzig.

Congresul s'a ocupat cu redactarea statutelor de bază ale noii grupări internaționale. În esență se prevede apărarea intereselor lucrătorilor de radio.

Odată pe an, se va organiza o zi a acestor lucrători.

O moțiune deosebită se referă la necesitatea unor emisiuni speciale pentru muncitori și înființarea unor posturi de emisiune destinate lucrătorilor.

În urma unui raport al delegatului vienez despre „Război, proletariat și radio”, s'a votat o rezoluție asupra necesității de a combate cu toate mijloacele științei utilizarea nenorocită a T. F. F. în scopuri războinice.


In curând

premiera aparatului

Standard - REX

„Stăpânitorul eterului”

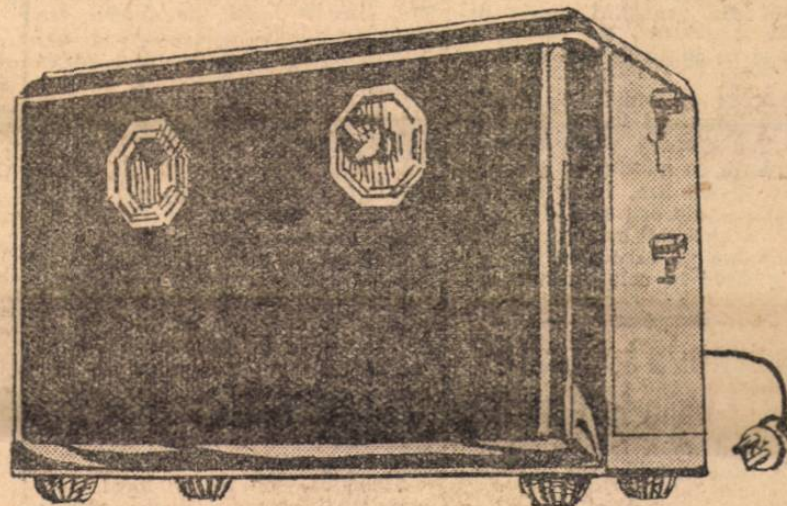Intrunește în sine progresul tehnicii americane, soliditatea mărfii europene, gust nobil și artistic. **STANDARD REX** nu recepționează numai undele gamei medii ca celelalte aparate americane, ci și undele lungi până la 2000 metri.



Scala iluminată

Reglaj printr'un singur buton

Selectivitate extraordinară

Putere dinamică

Lipsa zgomotelor parazitare din rețea

Amplificare specială pentru posturi îndepărtate

Eliminarea completă a postului local

Două etaje cu lămpi cu ecran pentru


amplificarea frecvenței înalte

Șase lămpi originale Tungstam-Barium pentru cel mai mare randament.

Complex blindat.

Trei circuite de acord cu noii condensatori variabili de mare precizie Standard

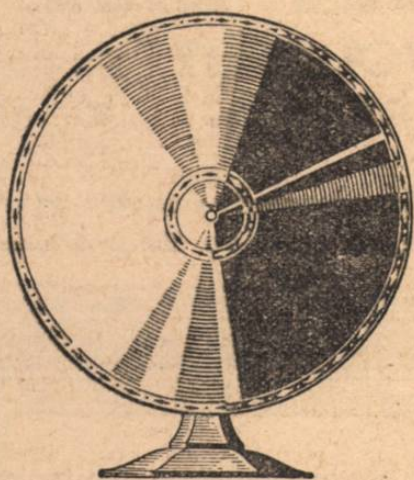Execuție de mare lux pentru saloane elegante.



O singură apăsare a unui buton și Europa întreagă va defila înaintea Dv. în scala iluminată a comenzii și în difuzorul Western-Standard-Magnetic Conus.

Prețul comptant, inclusiv difuzorul Standard Magnetic Conus Lei 27.000

Prețul acesta a fost stabilit numai pentru introducerea și popularizarea aparatului **STANDARD REX**, al cărui preț în U. S. America este stabilit la 185 Dolari, în Britania 40 Lire Sterline.

La cerere demonstrațiuni la domiciliul Dvs. prin revânzătorii noștri.

Sosirea primului transport de aparate Standard-Rex va fi adusă la cunoștința publicului prin stațiunea de radio a Societății de Difuziune.

Doleanțe satisfăcute

Un succes al ziarului nostru

Am anunțat la vreme proecul de-a se reduce taxa de abonament pentru aparatele cu galenă. Acest proiect a fost elaborat în urma repetatelor noastre intervențiuni și documentări.

Astăzi publicăm jurnalul consiliului de miniștri care transformă în fapt acest proiect:

Copie depe Jurnalul cons. de miniștri No. 1461 din 2 Sept. 1930

Jurnal

Consiliul de miniștri în ședința din 2 Septembrie 1930, luând în deliberare raportul D-lui ministru al Lucrărilor Publice și al Comunicațiilor înregistrat la No. 30681 din 22 August 1930.

Decide:

Art. I. Se autorizează Regia Autonomă a P. T. T. de a in-

troduce în tarif următoarele reduceri de taxe:

a) Taxa de abonament anual pentru posturile particulare de recepție radiofonică cu galenă să fie redusă la 300 lei în loc de 600 lei, cât prevede art. 11 din tarif.

Pentru posturile cu lămpi rămâne aceeași taxă de 600 lei anual.

b) Taxa de marcă pentru aparatele radiofonice cu galenă să fie redusă la 100 lei în loc de 200 lei cât prevedea art. 120 din tarif.

Pentru posturile cu lămpi rămâne tot taxa de 200 lei.

Art. II. — D. Ministru al Lucrărilor Publice și al Comunicațiilor este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispozițiilor din prezentul jurnal.

(ss) Iuliu Maniu, I. Mihailescu, Manolescu, Pan. Halippa, V. Madgearu, General Condeescu, Costăchescu.

Marconi, președintele Academiei Italiene

Tittoni, retrăgându-se din motive de sănătate, de la președinția Academiei italiene, s'a convocat imediat o adunare generală a acestei Academii, care a ales în fruntea ei pe senatorul Guglielmo Marconi, ilustrul inventator al telegrafiei fără fir.

Alegerea a fost confirmată de Mussolini și rege.

Distincția acordată, astfel savantului italian este cu atât mai extraordinară cu cât pentru prima oară acum se calcă tradiția acestei instituții, care interzice alegerea unui senator ca academician. De altfel, acesta este și motivul, pentru care Marconi n'a fost ales membru al Academiei italiene încă dela înființarea ei.

Prin recenta alegere în fruntea Academiei italiene, i se dă lui Marconi o cuvenită satisfacție meritată de renumele său mondial.

D. N. Iorga la microfonul stației Radio-București

Se anunță că în cursul lunii Noiembrie d. profesor N. Iorga va ține la microfonul stației Radio-București un curs despre istoria Românilor, în 10 prelegeri. Auditorii de radio din tot cuprinsul țării vor avea astfel prilejul să admire talentul oratoric al ilustrului nostru istoric, inițându-se totdeauna într-o materie atât de utilă, ca istoria noastră națională.

Undele foarte scurte pentru reportagiile la radio

Societatea de radiodifuziune austriacă (Ravag), folosind în timpul din urmă un emițător transportabil pe unde scurte, destinat reportajilor la microfon. Aparatul de emisiune împreună cu microfonul respectiv erau purtate astfel din loc în loc, într-un automobil și serviau pentru înregistrarea celor mai variate aspecte demne de a fi transmise la radio.

O realizare practică a microfonului călător.

Totuși, partea dificilă a acestor comunicațiuni constă în nevoia permanentă a unei legături între reporterul la microfon și postul de amplificare, ceea ce impunea instalarea câtorva linii de telefon, destul de incomode și costisitoare.

În scopul de a înlătura acest neajuns, s'au făcut încercări de transmisiuni radioelectrice pe unde foarte scurte, de cca 3 m. încercări cari au dat rezultate perfect satisfăcătoare.

În modul acesta, în afară de avantajul dispensării liniilor telefonice, noul sistem de comunicație permite și utilizarea unor aparate cu dimensiuni extrem de reduse și deci ușor transportabile.

În plus, antenele necesare pe aceste lungimi de unde, sunt foarte ușor de executat.

Tot pe aceeași cale se va realiza și legătura între automobilul de emisiune și postul de amplificare.

O adaptare teatrală românească pentru Radio

Artistul dramatic d. I. Sârbu, a adaptat pentru radio, sub forma unui sketch, nuvela d-lui Brătescu-Voinești:

„Călătorului îi șade bine cu drumul”.

Spectacolul va fi în curând reprezentat în studioul postului Radio-București, rolul principal fiind deținut de d. Sârbu.

Voevodul Mihai și speakeritele postului Radio-București

Cu ocazia recentei sale vizite la expoziția de radio din Parcul Carol, Voevodul Mihai s'a amuzat foarte mult să privească caricaturile, atât de reușite schițate de Ross, caricaturi reprezentând personalul societății de radiodifuziune, precum și principalii conferențieri și interpreți la microfonul postului Radio-București.

Se pare că din toată această bogată colecție de „portrete nostime”, Voevodul a fost cel mai mult impresionat de caricaturile celor două dudui speakerite, care se succed necontenit la microfonul postului național.

„Chiar atât de urâte să fie, cum arată aici?” a întrebat Voevodul, cu oarecare neîncredere.

Și de oarece păstrează încă o înalță în această privință, și-a exprimat dorința să vadă pe aceste „dudui”, ca să se convingă, dacă nu exagerează caricaturile.

Voevodul Mihai va vizita stația și studioul Radio-București

Se știe că Voevodul Mihai, însoțit de M. S. Elena, a vizitat în ziua de 30 Septembrie, Expoziția Internațională de radio din Parcul Carol, arătând cu această ocazie un deosebit interes pentru radio și tot ceea ce se leagă de această minunată invenție.

Doritor de a se iniția mai de aproape în tainele radiofoniei, născocire care i-a impresionat în mod viu imaginația de copil, Voevodul Mihai va vizita în curând stația de emisiune dela Otopeni, precum și studioul Societății de radiodifuziune din strada General Berthelot.

Tânără odraslă regală promite să devie un radiofonist pasionat!

Radioamatori regali

George V, regele Angliei și soția sa, regina Mary, sunt amândoi, amatori de radio, mai pasionați decât mulți din umilii lor supuși britanici.

Intrădeavăr, regulat în fiecare zi, după ce-și ia dejunul, regele manipulează singur receptorul său de radio, cu patru lămpi, pe care l-a cumpărat acum câteva luni, pentru Buckingham-Palace.

În chipul acesta el urmărește în permanență emisiunile posturilor englezești și continentale.

De curând, regele a cumpărat, pentru yachtul său „Britania”, un al doilea aparat de recepție, tot cu patru lămpi, de care se folosește ca să asculte radio, în cursul fiecărui „weekend”, când obișnuiește să facă mici excursiuni pe apă.

Adunări festive legate prin radio

Societatea de radiodifuziune din sudvestul Germaniei a făcut de curând prima încercare, de-a lega între ele prin radio două adunări festive ținute în această regiune a țării. În chipul acesta, publicul fiecăreia din reuniuni putea urmări cu ușurință tot ceea ce se vorbea și se cânta în cadrul celeilalte.

Încercarea a reușit pe deplin. Ambele reuniuni foarte populate cuprinzând fiecare vre-o 5000 de participanți, se găseau la o depărtare de 60—70 km. între ele. Comunicația reciprocă stabilită prin T. F. F. a apropiat sufletele până la entuziasm pe executanții și publicul aflător în cele două reuniuni.

Propagandă teatrală prin radio în Germania

În scopul de a face o cât mai intensă propagandă în favoarea teatrului, societatea germană de radiodifuziune a încheiat o convenție cu asociația teatrală din Germania.

În virtutea acestei convențiuni, se vor reprezenta în intervalul de la 26 până la 31 Octombrie curent, la toate studiourile de radioemisiune germane, piese de teatru din repertoriul național. Se va organiza astfel o săptămână a teatrului.

Interesul auditorilor de radio va fi alimentat în acest sens, prin transmisiuni de spectacole teatrale, critici, comentarii și diferite prelegeri relative la teatru și arta dramatică.

Televiziunea pe unde scurte în America

Acum câțiva timp societatea americană „General Electric-Company” organizase în teatrul Keith-Orpheum din Schenectady o demonstrație interesantă de televiziune, care a reușit pe deplin. De atunci populația americană își exprimă mereu dorința de a vedea spectacole de televiziune la teatru. E o dorință foarte la modă a publicului de astăzi care de altfel a fost realizată la Londra, unde au loc asemenea reprezentații regulate la teatrul Coliseum. Sub impulsul stării generale de spirit, direcția marelui teatru „Palace” din New-York anunță că va oferi în curând spectacole de televiziune.

Faptul că marile grupuri financiare din America au început să se intereseze în mod activ pentru exploatarea noii invențiuni, este încă o dovadă că suntem foarte aproape de realizarea practică a televiziunii, sub o formă accesibilă marelui public.

Transmisiuni de imagini animate, au început să se facă acum în mod regulat în Statele Unite.

Dela teatrul New-Amsterdam, unde se găsesc marile studiouri ale societății „National Broadcasting Company” spectacolele de televiziune vor fi transmise prin intermediul undelor scurte.

Principele Nicolae și-a procurat un aparat „Telefunken tip 40 special”, care i-a fost predat și demonstrat Marți seara de către d. ing. Rittenberg & Wenier, depozitarii produselor Telefunken.

EFTIN ȘI BUN!

**APARATE RADIO
PIESE DETAȘATE
= ACCESORII =**

LA VECHIUL MAGAZIN

„AMPER”

BUCUREȘTI

STR. SMARDAN No. 23 Tel. 334/9

Cataloagele și prospectele noastre se eliberează gratuit, la cererea Onor Clienți.

RADIO-ELECTRICA

Reprezentanța Generală a Uzinelor:

ATWATER KENT RADIO

aparate și vorbitori

DUCRETET

aparate

ARCTURUS

lămpi de radio și photoelectrice

SYLVANIA

lămpi

PHONOVOK

pikupuri și motoare de gramofon electric

RAGNOT

motoare de gramofon electric

ARENA

condensatori variabili

IDEAL-BLAUPUNKT

aparate, vorbitori și galene

WOLWA

alimentatoare la priză

și-a centralizat TOATE birourile și serviciile sale exclusiv în noul și vastul său local din

82 Calea Victoriei 82

Telefon 336/68

(peste drum de Palatul Regal)

Telefon 336/68

Fenomenul ecoului electro - magnetic

de Dr. Ing. PETRAȘCU

În Februarie 1928, savantul Carl Störmer primi o scrisoare de la inginerul J. Hals din Bydgoszcz care îl înștiința că în toamna anului 1927 a observat în diversele reprize un ecou al semnalelor emise de stațiunea P. C. J. J. a lui Phillips din Eindhoven, și că acest ecou sosea aproximativ 3 secunde după semnalul original. El adăuga că nu-și poate explica originea lui. Ne grăbim să adăugăm că nu e vorba de un ecou obținut în radiofonie ci în radiotelegrafie. Semnalul în genul semnalelor Morse înregistrat pe o bandă apărută din nou după un interval de câteva secunde, în aparatul de recepție, și era înregistrat astfel din nou pe banda care se desfășura încontinuu.

Störmer a priceput importanța acestor observații și pentru a le studia mai de aproape a întreprins o serie de experimente împreună cu savantul olandez Balth van der Pol. Acesta din urmă transmite o serie de semnale speciale de la Eindhoven, pe care Störmer încerca să le înregistreze fie la inginerul Hals, fie la Oslo. Primele încercări dădură rezultate negative, până când la 11 Octombrie 1927 el obține o serie întregă de ecouri. Stațiunea PCJJ trimite cu această ocazie timp de o minută de ceas la intervale de 20 de secunde o serie de semnale de unde foarte puternice întreținute, având o lungime de undă de 31,4 m. Ecourile sosiră la intervale variabile între 3 și 5 pe secundă. Cele mai frecvente se repetau la circa 8 secunde.

Câteodată ecoul era dublu. În același timp, van der Pol ne telegrafice că a obținut și el în timpul nopții o serie de ecouri ce se repetau aproximativ la aceleași intervale.

Știut este că undele electromagnetice se propagă cu viteză de aproximativ 300 de mii km. pe secundă. Pentru ca ele să parvină la intervale de câteva secunde, trebuie ca ele să fi parcurs distanțe formidabile de câteva milioane de kilometri.

trizat al lui Heaviside. (Fig. 1). Acest din urmă strat, este tot un strat bun conducător de electricitate ca și pătura lui Störmer, însă provine din ciocnirea moleculelor aerului, de către razele solare, sau mai bine zis de către razele ultraviolete și razele X, ce acompaniază lumina solară. Într-aceste două straturi nu se mai află corpuri electrizate. Știm că corpurile bune conducătoare (metale sau pături de aer făcute bune conducătoare) au proprietatea de a reflecta total sau parțial (refracție) undele electromagnetice care le isbesc.

În anumite condiții însă, pătura lui Heaviside, poate fi străbătută de unele unde electromagnetice, ele atunci pătrund în spațiul vid de mai sus, apoi își urmează drumul lor până când întâlnesc curenții sau suprafețele ce formează pătura lui Störmer. În anumite condiții, favorabile ele pot fi reflectabile de această pătură, și dacă sunt încă suficient de tari pentru a străbate înapoi atmosfera, ele ne parvin din nou sub formă de ecou. Ținând socoteala de anumite formule care dau densitatea electrică a celor două straturi precum și distanța dela ele la pământ se poate stabili și prin calcul intervalele de 3 sau 15 secunde de la cari ne parvin aceste ecouri.

Rezultatele obținute de Störmer au o importanță excepțională. E primul sondaj direct care se face în spațiile cerești pentru a recunoaște stratul imperceptibil simțurilor noastre.

Ideile lui Störmer însă nu sunt integral acceptate. Astronomul norvegian Hans Jeslstrup emite altă părere: El susține că unda electrică transmisă de postul de emisie călătorește în coridorul format de pătura lui Heaviside și pământ. Unda în parcursul ei se lovește de una de alta, întocmai ca o minge ce ar sări isbindu-se succesiv de tavan și de podea. Parcursul undelor în anumite condiții devine destul de complex și format din

Convorbiri radiofonice

Cum produce oscilații electrice lampa cu trei electrozi

(Redacția revistei „Radio și Radiofonia“)

MIRCEA COMAN (către Ing. Floru). — Astăzi, continuăm cu lampa, nu-i așa, domnule inginer?

ING. FLORU. — Lampa cu trei electrozi? Da, desigur, unde am rămas rându-l trecut?

M. — Mi-ai arătat care sunt cei trei electrozi ai lămpii și la ce servește fiecare din ei.

FL. — Bine. Ți-am vorbit de funcțiunile ce le îndeplinește lampa cu trei electrozi la radio?

M. — Încă nu. Mi-ai pomenit numai că are trei roluri mai importante: întâi să producă oscilații, al doilea să le întărească, și al treilea să le reducă frecvența.

FL. — Exact, văd că mai ții încă bine minte ceea ce ți-am spus. Și cum se numesc în limbaj tehnic aceste trei funcțiuni fundamentale ale lămpii?

M. — Nu, nu știu.

FL. — Hai să ți le spun eu, cu toate că mi se pare, că ți-am mai pomenit odată de ele.

Ziceai că lampa servește ca să producă, să „fabrică” oscilații electrice, sau unde hertziene. E firesc deci să denumim această funcțiune „generatoare de unde” sau „oscilatoare”. În această calitate, lampa este folosită la posturile de emisie și chiar în anumite montaje speciale de recepție. Al doilea, lampa permite să întărim oscilațiunile electrice, să „amplificăm” intensitatea lor; de aceea se zice că este o „amplificatoare de oscilații” sau curenți electrice.

Însăși, a treia mare calitate a lămpii, este aceea de a putea schimba frecvența oscilațiilor, reducând oscilațiile prea rapide, cari nu pot impresiona membrana receptorului telefonic, în alte oscilații mai lente, cari acționează această membrană, făcând-o să vibreze și deci să redea sunetele. În modul acesta, asemenea unui adevărat detectiv, lampa descoperă din haosul undelor semnalele radioelectrice, și le face perceptibile urechii noastre. De aceea se zice că servește ca „detectoare de oscilații”.

M. — Acum am înțeles mai bine ce înseamnă cele trei funcțiuni fundamentale ale lămpii. Aș vrea să știu însă și cum funcționează lampa în fiecare din cele trei cazuri.

FL. — Aceasta o vom face împreună. Însă încet cu încet. Astăzi, de pildă, vom încerca să lămurim prima funcțiune a lămpii: aceea de generator de oscilații. Cu alte cuvinte să vedem cum „produce” lampa unde hertziene. A propo, mai cunoști vre-un alt mijloc de a „fabrica” unde electrice?

M. — Desigur, scântele electrice.

FL. — Numai scântele electrice? M. — Ba și arcul electric, cel folosit la cinematografe și la lămpile cu arc din unele grădini publice.

FL. — Mai cunoști încă vre-un alt mijloc, afară de scântele și arcul electric?

M. — Mașina de curenți alternativi. Sau cum îi mai zice... „Alternatorul de înaltă frecvență”.

FL. — Îți mai amintești care era neajunsul scântelilor electrice, pentru „fabricarea” undelor. Sau, mai clar, care este cusuul undelor fabricate din scântei?

M. — Da, sunt unde care se sting repede.

FL. — Vrei să spui probabil că undele au o intensitate care nu se menține constantă și descrește mereu până se pierde?

M. — Da.

FL. — Aceasta e pricina pentru care undele sunt repede amortizate și nu pot fi întreținute la aceeași intensitate. Este drept că o nouă scântee produce un nou convoi de unde. Există totuși mici pauze între scântele succesive, oricât de repede s'ar urma acestea, înțelegând undelor fiind incomparabil mai mare.

M. — Și care e neajunsul acestor „unde amortizate”?

FL. — Ți l-am spus altădată: ele dau un randament relativ slab și nu permit un acord precis între postul de emisie și cel de recepție. Știi că niciodată nu s'ar fi ajuns la telefonia fără fir, dacă nu ar fi fost cunoscute aceste oscilații decât aceste unde amortizate.

M. — De ce?

FL. — Când vom vorbi despre principiul radiofoniei, îți voi arăta de ce telegrafia fără fir poate funcționa cu unde amortizate, iar

telefonia fără fir, adică radiofonia, nu.

M. — Și lampa cu trei electrozi fabrică altfel de unde?

FL. — Desigur, lampa produce unde de intensitate constantă, unde întreținute, întocmai ca și arcul voltaic și alternatorul de înaltă frecvență.

M. — Și e mai bună decât arcul sau alternatorul?

FL. — Pentru posturi de emisie mai mici, cum este de obicei cazul posturilor de emisie radiofonică, lampa este superioară, întrucât necesită o instalație mai simplă, mai ieftină și dă o oscilație mai curată.

M. — Mai „curată”?

FL. — Da, mai curată; unda produsă este perfect regulată și nu deformată, cum se întâmplă mai ales la posturile de emisie cu arc.

M. — Și cum produce lampa asemenea oscilații întreținute?

FL. — Înainte de a-ți explica aceasta, îți voi face o comparație, care să te facă să pricepi mai ușor fenomenul. Ai văzut vreodată oscilând un pendul simplu? Un fir de ață cu o greutate atârnată la capăt?

M. — Da, desigur.

FL. — Ei bine, dacă depărtezi firul bine întins, din poziția verticală, ce se întâmplă?

M. — Pendulul se ridică și se coboară de câteva ori în dreapta și stânga, până ce se oprește în cele din urmă.

FL. — Cu alte cuvinte, pendulul execută câteva oscilațiuni cu amplitudine din ce în ce mai mică, până când se sting aceste oscilații. Ai înțeles cea mai simplă a oscilațiilor amortizate. Acum să-ți dau imaginea unui sistem de oscilații întreținute. Gândește-te, de pildă, la pendula unui ceasornic. O asemenea pendulă, odată remontată, execută timp de o zi întreagă, necontenit oscilațiuni în dreapta și stânga, fără să se întrerupă. Oscilațiunile nu descreșc, nici nu se sting, și-și mențin aceeași amplitudine. Bănuiești ce mecanism le împiedică să se stingă și le întreține necontenit?

M. — Desigur. E o greutate care întreține mereu mișcarea pendulului prin intermediul unui mecanism, care regulează, la rândul lui, coborîrea greutății.

FL. — Vrei să spui că există un dispozitiv prin care greutatea restitue pendulului energia pierdută în timpul oscilației precedente, ceea ce face ca mișcarea să continue.

M. — Da, întocmai.

FL. — Ei bine, la fel se petrec lucrurile și cu oscilațiile electrice. Lampa cu trei electrozi ține locul pendulului. Închipuiește-ți, de exemplu, că după cum dai pendulului o ușoară impulsune pentru a-l face să oscileze, ai crea o perturbare electrică, care ar da naștere unei serii de oscilații rapide într-un circuit oscilant, așa cum le provoacă d. ex. scântea electrică. Presupunem acum că ai comunica aceste oscilațiuni circuitului grătarului dintr-o lămpă. Îți mai amintești rolul grătarului, nu-i așa?

M. — Da, un fel de robinet cu o funcționare extraordinară de rapidă, care prin variația nivelului său electric, poate deschide și închide

de milioane de ori pe secundă, drumul electronilor de la filamentul la placa lămpii.

FL. — Foarte bine. Ei bine, ce s'ar întâmpla cu curențul de placă dacă am aduce în stare de oscilație potențialul sau cum ai zis, nivelul electric al grătarului?

M. — Gărentul de placă și-ar modifica și el direcția și intensitatea, tot în aceeași frecvență.

FL. — Cu alte cuvinte, ai avea în circuitul de placă un sistem de oscilații de înaltă frecvență.

Acest curent variabil acționând acum prin inducție, circuitul oscilant, îi restituie aceași energie pierdută, și ajunge astfel să întrețină mereu oscilațiile.


M. — Și de unde se dobândește energia pentru întreținerea acestor oscilații?

FL. — Energia e furnizată de bateria electrică a circuitului de placă.

Grătarul joacă rolul mecanismului regulator, iar bateria de placă, pe aceași grătar, motor.

M. — Și cum se montează lampa cu trei electrozi, pentru ca să producă oscilații întreținute?

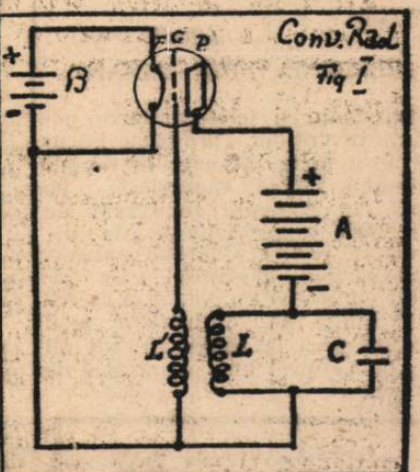FL. — Întocmai ca în schema atârnată (fig. 1).



După cum vezi, se introduce în serie cu placa un circuit oscilant format din condensatorul C și bobina L.

Pe de altă parte, în circuitul grătarului intercalăm o bobină L', vecină cu bobina L în așa fel, încât să poată acționa prin inducție una asupra celeilalte.

M. — Și cum funcționează aceste organe?


FL. — Iată cum: când se încălzește filamentul lămpii, se naște, după cum știi un curent în circuitul de placă, curent care va trece evident și prin circuitul oscilant CS, dând naștere la o impulsune, în felul cum ai isbi la început un pendul.

Oscilația inițială, produsă în acest circuit, se comunică prin inducție bobinei L' și deci și grătarului. Potențialul grătarului, fiind astfel adus în stare de variație, produce variațiuni în curențul de placă, ce întreține astfel oscilațiile inițiale.

Ai înțeles principiul?

M. — Da, aproape.

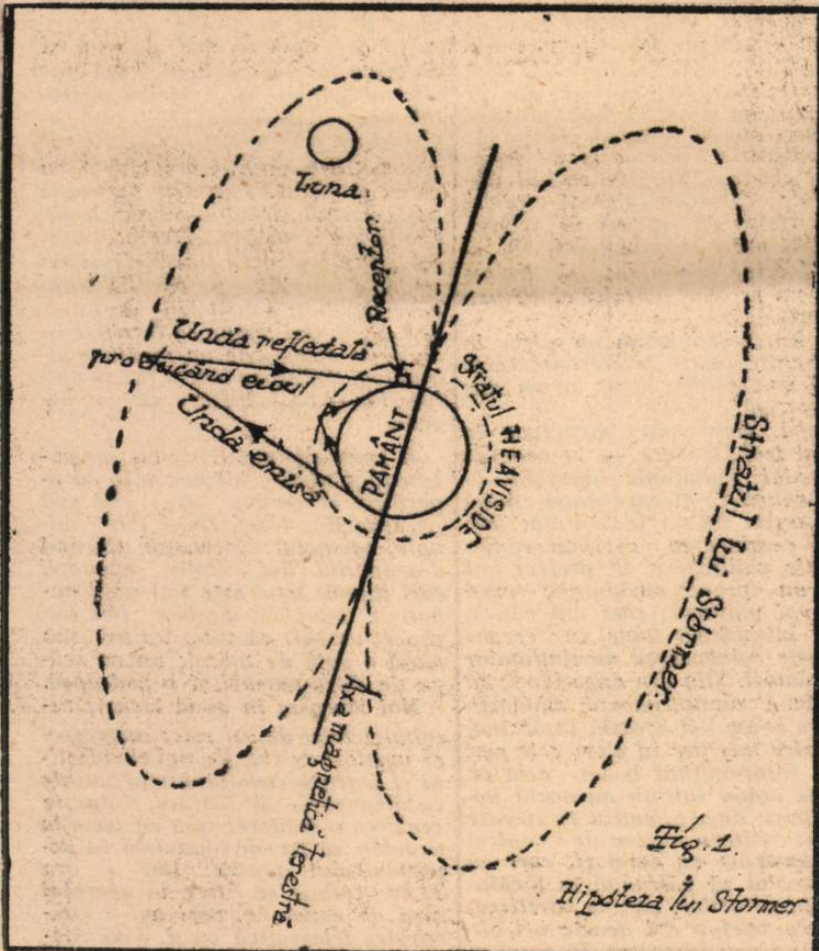FL. — Rându-l viitor ne vom ocupa de celelalte funcțiuni ale lămpii cu trei electrozi I. S.



Störmer susține că undele astfel trimise străbat spații interplanetare și ajung până dincolo de orbita lunii. Iată pe scurt explicațiunea pe care savantul o dă acestui fenomen. El admite, că odată cu lumina, soarele emite o serie întreagă de corpusele electrice care, apropiindu-se de pământ, încep să fie influențate de magnetismul pământesc. Acesta face ca corpusele să nu-și mai urmeze linia dreaptă de propagare ci să fie deviate. Prin modul acesta ele creează o pătură ce înconjoară pământul la o distanță de peste 400 de mii de km. Într-această pătură și pământ dar foarte aproape de pământ, se găsește stratul elec-

linii drepte și curbe. Distanța parcursă de ele este suficient de mare spre a justifica o reparație a lor, peste câteva secunde, la postul de recepție... Jeslstrup pentru a preciza traectul undelor face apel și la anumite deformări ale păturai lui Heaviside sub influența luminii solare, a circumstanțelor electrice, a aurorelor boreale, etc.

Aceste două ipoteze, ambele extrem de interesante trebuie verificate mai de aproape spre a vedea care corespunde adevărului. În orice caz ipoteza lui Störmer apare ca mult mai bine studiată atât din punct de vedere practic cât și matematic.

Dr. Ing. E. PETRAȘCU

1930-31

APARATE DE RADIO

ACCESORII, INSTALAȚIUNI
AMPLIFICARE, REPARAȚIUNI

PREȚURI REDUSE

MARCU Fabrica de Mobilă
Românească

BULEVARDUL ELISABETA, No. 10

Sensibilitatea unui aparat de radio — capacitatea de a primi de cât mai multe emisiuni — sporește adăugând etaje amplificatoare înainte de detecție — în urma ei.

REVISTA REVISTELOR

LĂMPILE DE EMISIUNE PENTRU UNDE SCURTE EMIT ȘI RAZE RÖNTGEN?

Un amator german de emisiune pe unde scurte a făcut de curând constatarea că pe partea strălucitoare a lămpii sale de emisiune (de putere redusă) s'au ivit în timpul funcționării unele pete neexplicabile.

O cercetare mai atentă i-a sugerat ideea că aceste pete ar fi datorite în fond existenței unor raze Röntgen. În acest sens, pledează de altfel și următoarele fapte de experiență:

1) Exponând timp de 40 de ore o placă fotografică la acțiunea acestor radiațiuni, s'au obținut rezultate anologice.

2) Un ecran de platinocianură de bariu dobândia o fluorescență albă-verzuie.

3) Un electroscoap introdus în preajma lămpii de emisiune se descărca, fapt care se explică în general, prin existența unei atmosfere ionizate înconjurătoare.

Este incontestabil că rezultatele menționate sunt destul de interesante și acest domeniu de cercetări ar merita să ocupe atenția specialiștilor, cu atât mai mult cu cât de multă vreme știința a făcut ipoteze asemănătoare în această direcție.

(Radio-Welt)

TELEFONIA PRIN PĂMÂNT

Telegrafia și telefonul prin pământ, invenții care s'au bucurat de o mare înflorire în timpul ultimului război, reprezintă, pe lângă un domeniu interesant de cercetări, o recreație foarte instructivă pentru tineretul amator.

Problema telegrafiei prin pământ constă în esență, în a transmite liniile de inducție prin pământ și a le capta, într'un alt loc, cu ajutorul unui dispozitiv de recepție.

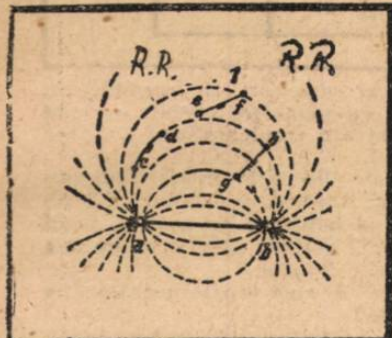


Figura 1 reprezintă spectrul liniilor de forță în jurul unei linii de bază. Se vede că ele au aceeași înfățișare ca și fluxul de forță al unui magnet în formă de I.


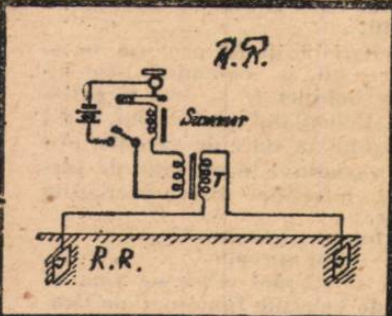


Figura 2 ne dă schema unui post de emisiune telegrafică, prin pământ. Instalația este foarte simplă, constând dintr-un emițător de radio de tipul cel mai simplu. Grație unui vibrator electromagnetic, un așa numit „buzzer” se produce un curent alternativ, cât mai puternic posibil. Curentul astfel creat este adus, prin intermediul unui transformator T, la două plăci I, îngropate în pământ și depărtate între ele cu vreo 100-200 metri.

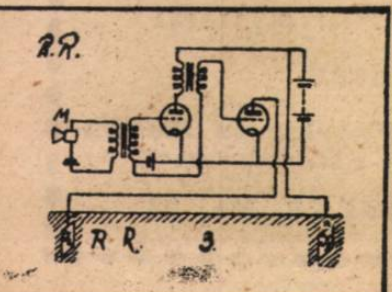

nui emițător de telefonie, al cărui principiu este deosebit de ușor de înțeles. Microfonul lucrează, printr'un transformator microfonic, asupra unei lămpi amplificatoare.

Această lampă, la rândul ei, acționează o a doua lampă, al cărei curent de placă străbate linia de bază I_1-I_2 .

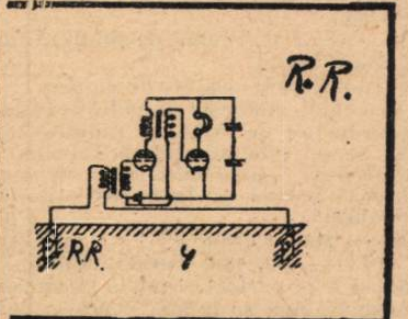


Figura 4 ne arată o instalație de recepție, foarte asemănătoare cu postul de emisiune telegrafică. Curentii alternativi sosiți sunt captați de ambele plăci I și aduși printr'un transformator, la amplificatorul de joasă frecvență.

Bineînțeles, că energia primită va fi cu atât mai ridicată, cu cât este mai mare distanța între cele două plăci I.

(Populaer Radio)

SUCCESUL PLANULUI DIN PRAGA

Planul din Praga a intrat în vigoare la 30 Iunie 1929. Cu câteva săptămâni înainte, această nouă organizare a radiodifuziunii fusese foarte comentată, în special prin intermediul telegrafiei fără fir. Ar fi o greșală să credem că forurile internaționale s'au arătat în general entuziasmate de această nouă repartizare a lungimilor de undă.

Aproape toată lumea era convinsă că haosul în eter va fi încă și mai mare ca înainte.

Din fericire, prevederile pesimiste nu par să se fi realizat. Planul din Praga, a exercitat, fără îndoială o influență bine făcătoare asupra radiodifuziunii în Europa. Ca dovadă avem un articol foarte documentat apărut de curând în marea revistă engleză „World Radio”.

Din cuprinsul acestui articol rezultă că noua repartizare a lungimilor de undă a reușit să deprindă posturile de emisiune, ca să-și mențină perfect stabilă, lungimea de undă, ce le-a fost acordată.

În Octombrie 1929 s'a putut constata o abatere mijlocie de 0,2 kc. pe sec., numai pentru 2 la sută din posturile emițătoare.

În Aprilie 1930, ultimul procent se ridicase deja la 18. În același interval de timp, numărul emițătorilor, cu abatere mai mare de 1 kc. pe sec. trecea de la 14, la 9 la sută.

Aceste rezultate sunt datorite evident activității stației de control din Bruxelles, unde lungimile de undă sunt zilnic măsurate și înregistrate minuțios.

În cazul când se constată abateri mari, emițătorii incriminați sunt imediat informați.

În plus, Uniunea internațională de Radiodifuziune a proiectat instalarea unui undametrul special la emițătorii, instrument desemnat să verifice în permanență dacă lungimea de undă se menține constantă.

Rezultatele obținute în cursul anului trecut sunt desigur foarte încurajatoare pentru lucrările viitoare ale Uniunii Internaționale de radiofonie.

(La Nature)

FONOVIZIUNEA

După cum în filmul sonor, vibrațiile acustice sunt înregistrate pe o peliculă sensibilă, prin procedee optice și reprezentate prin imagini de forme și luminozități variabile, tot astfel, imaginile, sau mai bine zis variațiile de intensitate luminoasă, ale fiecărui punct, pot fi înregistrate, reciproc, prin procedee acustice, pe un disc de gramofon sau o panglică de oțel magnetizat.

În acest caz, variațiile luminoase sunt reprezentate prin modulațiile șanțului fonografic.

Operațiile de înregistrare și reproducere ale imaginilor, prin acest procedeu curios, se efectuează în principiu într'un mod analog (dar invers!) celui adoptat pentru înregistrarea și reproducerea sunetelor cu ajutorul unei pelicule fonografice sensibile.

Variațiile de lumină acționează o celulă fotoelectrică, legată cu un amplificator cu lămpi de T. F. F., amplificator care comandă, la rândul lui, un gravor electromagnetic. (fig. 5). Se poate de asemenea concepe o înregistrare optică pe un film.

La reproducere, discul sau banda magnetizată, acționează un pick-up reproducător legat cu un amplificator. Acest amplificator controlează, la rândul lui, variațiile de luminozitate ale unei lămpi cu neon (fig. 6). Pentru a obține diferitele puncte ale unei imagini, se pot adopta discurile analizoare și reproducătoare Nipkow sau ecrane cu mai multe celule și lămpi.

În orice caz, sistemul de înregistrare a imaginilor poate fi conjugat cu un sistem de înregistrare a sunetelor. Aparat, utilizând principiul descris mai sus, au fost folosite în fototelegrafie și alcătuiesc domeniul specific al fonoviziunii.

Sar putea aplica, de altfel, un procedeu, bazat pe același principiu și la transmisiunea imaginilor fototelegrafice și telecinematografice, transmisiți și înregistrând mai întâi sunetele și retrăducând apoi sunetele în imagini la postul receptor.

(T. S. F. pour tous)

MEDICINA ȘI T. F. F.

Nu e multă vreme de când un celebru medic auscultist din Madrid, a realizat, la radio, o interesantă experiență, examinând, pe calea undelor hertziene, inima unui pacient, care se găsea la Buenos-Ayres, și indicând astfel un diagnostic exact.

Ascultase cu atenție bătăile inimii bolnavului, bătăi transmise prin T. F. F.

Incurajat de reușita acestei experiențe, savantul american Bryan Matthews, dela facultatea de medicină din Cambridge, și-a anunțat pentru 14 Noembrie curent, o serie de șase prelegeri la radio, tratând despre electricitatea corpului omenesc. Intenția lui e de a face sensibili auditorului, curenții, care străbat corpul nostru.

Cu toată aparența lui stranie, a-

cest fapt este realizabil, grație progreselor lămpii amplificatoare.

Curenții electrici din corpul uman au fost descoperiți încă din 1870, ei sunt însă foarte slabi. Inima se comportă, în această privință, ca o sursă de energie electrică, ce ar avea o tensiune de 1/1000 de volt și ar debita curenți, cu o durată de câteva sutimi de secundă.

De altfel, inima nu este singurul organ, care se bucură de acest privilegiu. Celelalte părți ale corpului sunt și ele străbătute de curenți însă mult mai slabi. Acesta

este cazul mușchilor sau nervilor de, exemplu.

Matthews se gândește să folosească bătăile proprii lui inimi, pentru a produce curenți cari vor fi întârziți, și vor influența un re-leu de comandă a unui clopot. Sursă de comandă a unui clopot. Sursă de comandă a unui clopot. Sursă de comandă a unui clopot.

Impulsurile electrice slabe și de scurtă durată, produse de mușchi, vor fi de asemenea transmise prin T. F. F. Auditorii nu vor percepe însă decât șgomote ușoare și scurte.

(L'Antenne)

Din carnetul unui radiopolițist

BERLIN, 18.VIII.930. — Azi dimineață iarăși un stoc considerabil de reclamațiuni. Le impart; sunt câteva cu rezoluția directorului „Se va rezolva de seful serviciului”. După ce-am instruit personalul și am făcut itinerariul fiecăruia, plec și eu.

Primul drum în Paulsborner Strasse, d. consilier ministerial Schl., care reclamă că recepțiile lui serale sunt deranjate de niște amatori, printr'un fluierat persistent. Sunt bine primit și mi se reproșează că aparatul care a costat aproape o avere, nu-și poate îndeplini misiunea, din cauza neactivității noastre. Nam curajul să ripostez, ci ascult apalansa de cuvinte. Doamna consilieră ministerială imi spune că în stradă vecină locuiește un inginer, care are un aparat foarte mare, cu opt lămpi și probabil el este cel cu pricina. O lămuresc, că tocmai aparatele mici sunt acele, care își majorează putința prin reacție și că răufăcătorul va trebui căutat în apropiere. Promit vizita patrului cu goniometre pentru seară.

Al doilea drum în apropiere, Eisenstrasse. Dentistul M. este deranjat că lucrează cu aparatele lui până noaptea târziu și vecinii nu-și pot folosi aparatele. L-am găsit chiar în atelier și i-am arătat textul legii. L-am somat ca în 8 zile să-și prevadă toate motoarele cu dispozitive filtre, altfel va fi materialicește responsabil și amendat. M'a rugat să-i indic un electrician specialist, cecace am fost nevoit să refuz, doar nu pot face eu, organ oficial, reclama pentru meseriași.

În Duisburgerstrasse am dat de un cunoscut vechi, d. fost ministru E., care mereu reclamă pentru deranjamentele provocate de tramvoii electrici. Nu știu ce să-i fac, căci de când s'a înlocuit troleul tramvailelor cu arcuri de grafită, nu mai avem reclamațiuni. Se arată foarte nemulțumit și trebuie să-l pun pe lista patrului chiar pentru asta seară.

În Kurfürstendamm am asistat la o ciocnire foarte interesantă între două automobile, apoi m'am dus la centrală.

După masă am participat la cursul tehnic care — în vederea sezonului radiofonic apropiat — mă ocupă în fiecare după masă căci acum mi-s'a încredințat mie toată conducerea cursului radio-technic polițienesc. D. prefect imi cere un proiect amănunțit; cred că-l voi mulțumi, căci am câteva idei intrădevar bune, în ceeace privește colaborarea asociațiilor de amatori. Știu din experiență, cu ce răvnă supraveghează amatorii, căroră le-am dat această însărcinare, orice mișcare în eter; cele mai bune informațiuni le-am dela ei. Am și arătat într'un memoriu posibilitatea de-a organiza în fiecare cartier câteva nuclee de control (Funkwacht) cu amatori, cari nu au dreptul să pătrundă în locurile infractorilor, dar ne avertizează prin telefon ori decate ori observă un nou infractor. În cazul acesta putem să păstrăm condițiuni foarte avantajoase de recepție, iar personalul — destul de redus la număr — al serviciului radio-polițienesc va fi suficient pentru executarea urmărilor.

Chiar această seară am primit vizita inginerului A. cu care stau de aproape doi ani în relațiuni amicale, datorită numai postului meu de emisiune, deobicei pe undă 47 metri. El arată mult interes pentru lucrările noastre; va sta aici până la terminarea expoziției de radio. Imi spune că în fara lor nu există nici un control serios; curios lucru să ceri amatorilor să plătească abonamente și să nu-i asiguri în schimb o recepție bună. La noi ar fi catastrofal.

În sfârșit, s'a făcut seară și seful patrului imi aduce obicinuitul

raport. Pornim, întâi la d. consilier ministerial din Paulsbornerstrasse. Am lăsat oamenii mei în curte; de dala aceasta sunt primit foarte amical, chiar de el. Recepționează postul Hamburg, când deodată se aude fluieratul de reacție al unui amator, care trebuie să fie în apropiere, căci se percepe foarte intens. Dau ordin patrului; subofiterul H. o ia înspre Salzbrunnerstrasse, iar restul patrului pornește în direcția opusă.

Goniometrele portative au fost reglate pe lungimea de undă a postului Hamburg și în mai puțin de zece minute am și stabilit cele două direcțiuni; întredărea lor este în colțul clădirii vecine reclama-mantului. Dau semnalul și cu cât se apropie patrula, se stabilește că fluieratul de reacție provine din mansardă. Portarul ne informează și găsim un student în camera din-spre stradă; este uluit și se îngălbenește când îi cer chitanța de abonament. Nu mi-era îngăduit să las aparatul în posesia lui; dar imi promite că va achita a doua zi abonamentul și va cere avizul clubului de radio din cartier pentru modificarea montajului său, prezintăndu-mi în trei zile atât chitanța cât și aparatele. Imi spune că și la etaj. I este un post clandestin; de fapt, așa este. Deci două muște dintr'o lovitură! Consilierul ministerial este încântat.

Trecem la dentist și controlăm recepția în apropierea locuinței lui. Mi se pare că și el face parte dintre fluierătorii clandestini. Iată-ne în ușa; rezultatul: are un aparat superregenerator, dar are și chitanța de abonament. I-am pus alternativa; ori își schimbă aparatul, ori îl acționăm. De dala a-cestora s'a resemnlat.

Excelența sa E. ne așteaptă cu cafea și figuri. Patrutele încearcă unda postului local — nimic. Unda Frankfurt foarte încercată; sunt cel puțin trei care fluieră. Deodată șgomote infernale, pe care le recunosc imediat: o instalație de Röntgen. D. E. imi spune că în clădirea de peste drum este un medic röntgenolog, dar seara foarte rar se manifestă — probabil are un caz urgent.

Îi spun că împotriva lui nu putem face nimic; altceva este cu aparatele cosmetice, care cad sub prevederile legii. După cinci minute, șgomotul încetează. Curând descoperim doi dintre amatori, cari fluieră: unul este fiul unui cunoscut bancher. Trebuie să-i fac proces-verbal, că mi-a intins sub masă o sută de mărci; nu va scăpa de două amenzi și o pedeapsă.

Mai mergem în două locuri; rezultatul total de azi este: unsprezece amatori de reacție, opt clandestini și patru instalațiuni nepermise cu dispozitive de filtrare. Totuș se remarcă o scădere a speri că până la Grăciun să facem rănduială în departamentul nostru. Dar e ora 11.30; trebuie să trec la aparatul meu de emisiune, căci am o convorbire telegrafică cu d. Van Nieuwer din Bangkok.

Am publicat această pagină din carnetul unui radiopolițist german, pentru ca amatorii noștri să vadă diferența care există între stadiul radiofoniei la noi și în occident.

Ing. A.

GALENIȘTI

Pentru aparatul Dv. numai cu câștile

IKO.

obțineți o audiență clară și puternică.

Cereți-le furnizorul Dv.




Aparatele TELEFUNKEN




se pot vedea la reprezentanții noștri și la expoziția noastră permanentă :

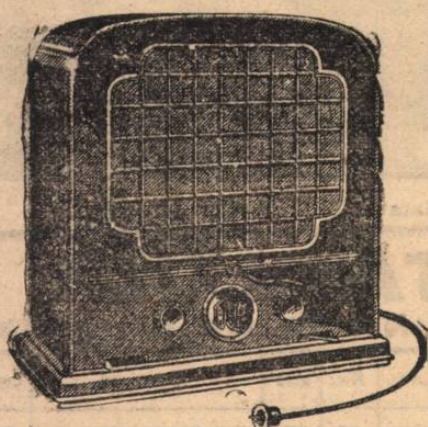Reprezentanța Generală **SIEMENS-SCHUCKERT**, Secția Radio
București, Str. C. A. Rosetti 23




Telefunken 12 W

Aparat împreună cu difuzor cu
NOUILE LĂMPI ARCOTRON

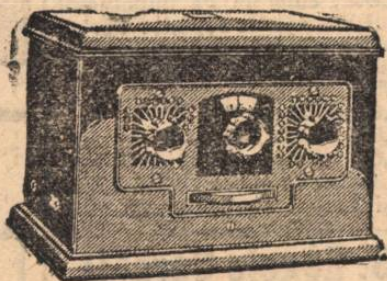


Telefunken 32

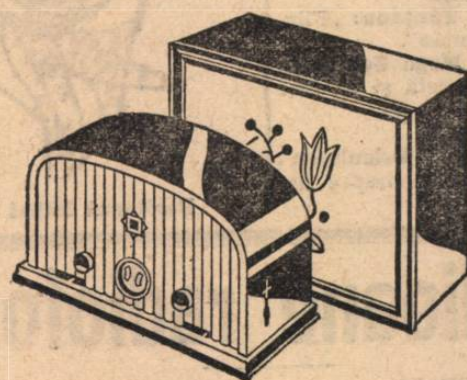Aparat de 3 lămpi pentru unde
SCURTE și LUNGI. Recepționează
posturi din toate continentele.




Telefunken 33 W

Aparat de 3 lămpi pentru posturi
îndepărtate la priza de curent
alternativ

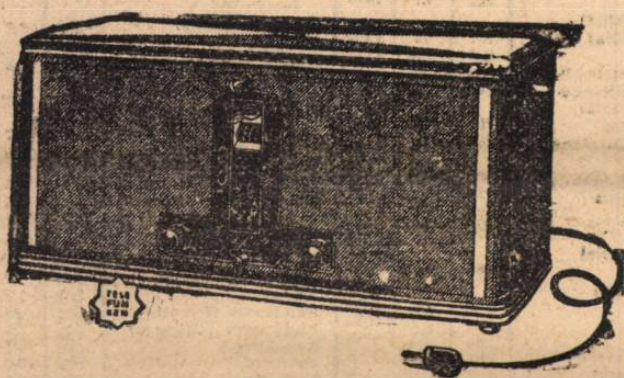


Telefunken 40

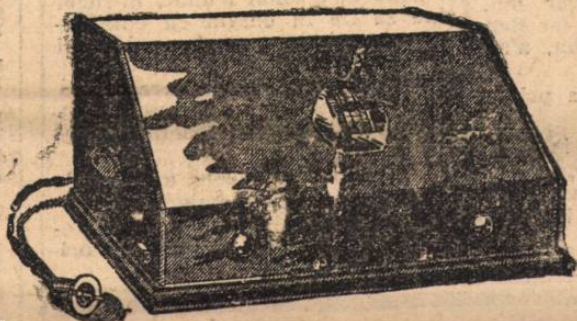3 lămpi, cu ecran de protecție,
extra-senzibil, foarte selectiv.
Pentru baterii și priză. Lungimea
de undă 200-2000 metri.




Telefunken 90 W

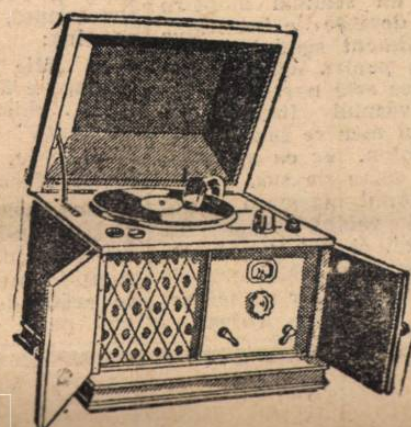Neutrodină specială 5 lămpi, foarte
selectiv, prinde toate posturile cu
anexare la priză electrică.




ARCOFAR

Instrumentul muzical modern
pentru radio și plăci, la priza
electrică, cu muzicalitate neauzită
până acum.

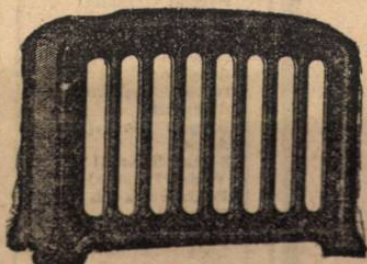

Arcophon 5

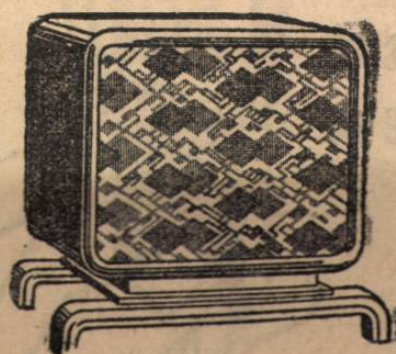Difuzorul de concert model lux,
cu membrana fâlfuită și cu reglaj



Arcodyn W

Difuzorul dinamic pentru lampa
finală RE 604. Nu necesită trans-
formator de esire.

**Vizitați expoziția noastră gratuit, unde se fac
demonstrații în sală specială**



TELEFUNKEN



Cele mai vechi experiențe. — Cele mai noi construcțiuni

Ce să ascultăm la Radio-București

DUMINICĂ

Ora 19: Em. Bucuță: „Noul în-
teles al educației poporului”.

Ora 21: Seară de cabaret,
LUNI

Ora 19: Prof. dr. Reiner: „Ana-
tomia, o știință vie”.

Ora 21: Beethoven: „Quintet pen-
tru suflători”.

MARTI

Ora 21:30: Totu: „Catacombele
dela Roma”.

Ora 21:45: Aura Dumitrescu (de
la Opera Română): Arie de operă
și melodii.

MIERCURI

Ora 19:40: C. Hamangiu: „Pro-
prietatea literară”.

Ora 22:15: Prof. Vasile Filip (vi-
olonist); Wieniawsky: „Concert în
re-minor”.

JOI

Ora 19:40: Cucilin: „Despre mu-
zică”.

Ora 21: Beethoven: „Concert de
violină și orch.” (solist Albu).

VINERI

Ora 19: Grigore Tănașu: „Filo-
sofia țaranului român”.

Ora 21:45: D-na Moga Georgescu
(canto), arie de operă și cântece
românești.

SAMBATA

Ora 19:20: Dr. V. Voiculescu:
„Călători de altă dată, despre Ro-
mânia”.

Ora 21: „Don Pasquale”, operă
de Donizetti, transmisă din studio
(orchestra de 30 persoane).



Baritonul Mihai Costin

Medalioane radiofonice

LA CAFENEA

Sedeam plictisit în fața unui
„șvar” și așteptam să se întâm-
ple ceva neprevăzut, ceva extra-
ordinar, care să mă scoată cu
forța din melancolia mea deveni-
tă insuportabilă: un cutremur
de pământ, un scandal monstru
pe stradă, o deraiere de tramvai...
In fine eveniment sgușdior, nu-
mai să scap pentru câteva clipe
din banalitatea asta narcotizantă.

Dar neprevăzutul întârzie, lu-
mea din jurul meu se învârtia tot
atât de monoton, iar eu așteptam
în zadar un semn de sus. Măgă-
liam cu creionul marmora mesii.

La o masă vecină ședea doi
domni bătrâni, și discuta foarte
aprinși nu știu ce chestiune de
afaceri. Conversația lor nu mă in-
teresa cătuși de puțin. Totuși u-

nele cuvinte pronunțate mai tare
ajungeau până la mine, și vrând
nevrand am început să ascult cu
o ureche neatență, cea ce se vor-
bia la masa vecină:

— „Da, să știi dragă Nae, Königs-
wusterhausen e lângă Constantino-
pole, și Praga lângă Londra”,
spuse unul, iar celălalt replica
convins:

— „Mie mi-o spui? Dar mai
aproape e Riga de Viena, iar Ber-
linul... chiar lipit de Lyon, n'am
dreptate?”

— „Știu, așa-i” se arătă primul
foarte afectat.

Am chemat chelnerul la mine
și făcându-i un semn discret spre
masa vecină îi împărtășeam pre-
sumțiile mele. Chelnerul însă, nu
se arăta deloc surprins, cu atât
mai puțin îngrijorat, ci îmi răs-

punse șoptind și cu un surâs sem-
nificativ:

— „Domnii ăștia sunt niște ra-
diofoniști pasionați. Pe semne a-
scultă toată noaptea la radio, iar
ziua după masă vin regulat aici și
discută despre posturile prinse de
ei noaptea. Dealtfel, sunt oameni
foarte liniștiți...
Eram edificat.

CONFERENȚIARI

— „Dar bărbatul tău ce mai
face?” întreba doamna Sița pe
prietena ei Aura, după ce venise
la ea în vizită.

— „Dragă, nu mă întreba, că
m'apucă toate amețelile, când mă
gândesc la bietul Gică. De două
zile n'a mai ieșit din casă, nu s'a
spălat, nu s'a îmbrăcat, și nici de
mâncat aproape nu mai mănâncă.
Stă sărmanul toată ziua în fața
oglinzii, se uită țintă într'ansa și
vorbește... vorbește într'una c'ai
putea crede că și-a pierdut omul
mințile. E o jale și aș fi fericită
să se termine comedia aceasta o-
dată, că de nu înnebunesc.

— „Dar, cum de s'a îmbolnăvit
bărbatul tău așa de repede? Par'că
l-am văzut zilele trecute pe stradă...
era sănătos. Dar doctorul ce
spune?”

— „Care doctor?”

— „Păi dacă-i bolnav?”

— „Ce bolnav... trebuie să vor-
biască mâine la radio și din cauza
asta își învață conferința...”

M. S. Regele Carol II și ziarul „Radio și Radiofonia”

M. S. Regele Carol al II-lea cu
ocazia vizitei sale la recenta ex-
poziție internațională de radio din
Parcul Carol, s'a interesat mai de
aproape de standul ziarului „Ra-
dio și Radiofonia”, cerând diver-
se explicații relative la presa ro-
mânească de radio.

Zilele acestea, Majestatea Sa și-a
exprimat dorința ca să i se trimi-
tă colecția completă a ziarului
nostru, începând dela apariția lui
și până la ultimul număr, întrucât
ține să fie în curent cu contin-
utul acestei interesante publicații
de specialitate.

Deasemenea, Regele dorește ca,
de acum înainte, să figureze prin-
tr-o abonație ziarului „Radio și Ra-
diofonia”.

Ziarul nostru își face un titlu de
onoare, din acest omagiu expri-
mat radiofoniei și presei radiofo-
nice românești de Regele Româ-
niei Mari.



Ultima zi la Expoziția de radio

TABLOUL STAȚIUNILOR DE EMISIUNE

Stațiunea	Lung.	Kw.	kHz	Stațiunea	Lung.	Kw.	kHz
Flensburg	218	0,6	1373	Frankfurt pe Main	390	1,7	770
Helsingfors (Finlanda)	221	15	1355	București	394	12	761
Luxemburg	223	3	1346	Glasgow Anglia	399	1	752
Cork (Irlanda)	225	1	1337	Berna (Elveția)	404	1,2	743
Aachen	227	0,3	1319	Katovici (Polonia)	409	10	734
Colonia	227	1,7	1319	Dublin (Irlanda)	414	1	725
Münster	227	0,6	1319	Maroc (Africa de Nord)	416	10	721
Malmö (Suedia)	231	0,6	1301	Berlin I	419	1,7	716
Kiel	232	0,3	1292	Madrid (Spania)	424	2	707
Bordeaux (Franța)	237	3	1263	Harcov-Donez (Rusia)	426	4	704
Nürnberg	239	2,3	1256	Belgrad (Jugoslavia)	431	2,5	696
Kassel	246	0,3	1220	Stockholm (Suedia)	436	60	689
Linz (Austria)	246	0,5	1220	Roma (Italia)	441	60	680
Anvers	250	1,5	1200	Paris (Școala de telegrafie)	447	0,8	671
Glejvitz	253	5,6	1184	Bolzano (Italia)	453	0,2	662
Toulouse	255	1,2	1175	Danzig	453	0,25	662
Pirine (Franța)	257	10	1166	Klagenfurt (Austria)	453	0,8	662
Hörby (Suedia)	259	2,3	1157	Tyholi (Norvegia)	453	1	662
Lipsca	261	30	1148	Zürich (Elveția)	459	0,63	653
Londra (Național)	263	10	1139	Lyon la Doua (Franța)	466	5	644
Moravsko Ostrava (Cehoslovacia)	265	0,7	1130	Langenberg	473	17	636
Lille (Franța)	266	10	1127	Davenport (Anglia)	479	25	626
Barcelona-Catalana (Spania)	266	10	1127	Praga (Cehoslovacia)	487	5	617
Strasbourg (Franța)	270	0,35	1119	Oslo (Norvegia)	493	75	608
Kaiserslautern	270	0,3	1112	Moscovia Exp. I (Rusia)	497	1,5	604
Königsberg	276	1,7	1085	Milano (Italia)	501	7	599
Bratislava (Cehoslovacia)	279	12,5	1076	Bruxelles (Belgia)	509	15	590
Copenhaga (Danemarca)	281	0,75	1067	Viena (Austria)	517	18,5	572
Innsbruck	284	0,6	1058	Riga (Letonia)	525	12	563
Berlin O	284	0,6	1058	München	533	1,7	554
Stettin	284	0,6	1058	Sundsvall (Suedia)	542	10	545
Magdeburg	284	0,6	1058	Budapesta (Ungaria)	550	20	536
Lyon (Franța)	286	0,5	1046	Augsburg	560	0,3	536
Montpellier (Franța)	286	3	1049	Hanovra	560	0,3	536
Unda comună engleză	289	1	1040	Freiburg	569	0,3	527
Torino (Italia)	291	7,5	1031	Ljubljana (Jugoslavia)	576	3	442
Kosice (Cehoslovacia)	294	2	1022	Lausanne (Elveția)	679	0,6	417
Reval (Estonia)	296	10	1013	Moscovia (Rusia)	720	20	395
Huizen (Olanda)	298	6,5	1004	Geneva (Elveția)	760	0,25	375
Bordeaux-Lafayette (Franța)	304	1	986	Kiev (Rusia)	800	20	320
Zagreb (Jugoslavia)	307	0,8	977	Moscovia Exp. II (Rusia)	938	100	
Kracovia (Polonia)	313	1,5	959	Leningrad (Rusia)	1000	20	300
Bremen	316	0,3	950	Basel (Elveția)	1010	0,25	297
Dresden	319	0,3	941	Huizen (Olanda)	1071	6,2	280
Göteborg (Suedia)	322	10	932	Moscovia-Popow (Rusia)	1100	40	272
Breslau	325	1,7	923	Kalundborg	1154	7,5	260
Neapole (Italia)	331	1,5	905	(Danemarca)			
Poznan (Polonia)	335	1,2	896	Constantinopol (Turcia)	1200	5	250
Louvain (Belgia)	339	8	887	Moscovia-Postal cooperativ (W.Z.S.P.S.)	1304	12	230
Brno (Cehoslovacia)	342	2,4	878	Motala (Suedia)	1348	30	223
Barcelona (Spania)	349	5	860	Varșovia (Polonia)	1412	20	213
Graz (Austria)	352	10	851	Paris-Eiffel (Franța)	1446	12	208
Londra (Regională)	356	30	842	Moscovia-Komintern (Rusia)	1482	40	203
Stuttgart	360	1,7	833	Londra (Național)	1554	25	193
Bergen (Norvegia)	364	1	824	Königs-wusterhausen	1635	35	183
Alger	364	16	825	Radio-Paris	1724	16	174
Sevilla (Spania)	368	1,5	815	Lahti (Finlanda)	1796	50	167
Vilna (Polonia)	368	0,5	815	Hilversum (Olanda)	1875	6,5	160
Raido-Paris L.L. Franța	372	17	806	Kowno (Lituania)	1935	7	155
Hamburg	377	1	797				
Manchester	381	2	788				
Lodz (Polonia)	381	8	788				
Toulouse (Franța)	381	8	788				
Genova (Italia)	385	1,2	779				

Posturi principale și stațiuni-releu

Stațiunea	Lung.	kW	kHz	Stațiunea	Lung.	kW	kHz
Berlin	419	1,7	716	Helsingfors	221	15	1355
Berlin O	284	0,6	1058	Lahti	1796	40	167
Stettin	284	0,6	1058	Copenhaga	281	0,75	1067
Magdeburg	284	0,6	1058	Kalundborg	1154	7,5	230
Breslau	325	1,7	923	Milano	501	7	599
Glejvitz	253	5,6	1114	Turin	291	7,5	1031
Frankfurt	390	1,7	770	Moscovia	497	1,5	604
Kassel	246	0,3	1220	Komintern	1482	40	203
Hamburg	372	1,7	806	Popow	1100	40	272
Bremen	316	0,3	950	Exp. I	720	20	417
Flensburg	218	0,6	1373	Exp. II	938	100	320
Hanovra	560	0,3	536	Oslo	493	75	608
Kiel	232	0,3	1292	Frederikstad	394	0,7	761
Königsberg	276	1,7	1085	Hamar	569	0,7	527
Danzig	453	0,25	662	Notodden	284	0,05	1058
Langenberg	473	17	635	Porsgrund	453	0,7	662
Aachen	227	0,3	1319	Rjukan	447	0,15	671
Colonia	227	1,7	1319	Tyholi	453	1	662
Münster	227	0,6	1319	Roma	441	60	680
Lipsca	259	2,3	1157	Napoli	331	1,5	905
Dresden	319	0,3	941	Stockholm	436	60	689
München	533	1,7	563	Boden	1200	0,5	250
Augsburg	560	0,3	536	Göteborg	322	10	932
Kaiserslautern	270	0,3	1112	Hörby	257	10	1166
Nürnberg	239	2,3	1256	Malmö	231	0,6	1301
Stuttgart	360	1,7	833	Motala	1348	30	223
Freiburg	569	0,3	527	Oestersund	771	0,6	389
Londra Național	261	30	1148	Sundsvall	542	10	554
Londra Național	1554	25	193	Viena	517	18,5	581
Davenport	479	25	626	Graz	352	10	551
Unda comună engleză	289	1	1040	Innsbruck	284	0,6	1058
Londra Regional	356	30	842	Klagenfurt	453	0,8	662
				Linz	246	0,5	1220

La concursul

amatorilor care a avut loc cu
ocazia Expoziției Internaționale de
radio, juriul a distins cu

Premiul I

un aparat de 3 lămpi inzebrat cu

LĂMPI TELEFUNKEN

Aceasta este o nouă dovadă
despre calitatea neîntrecută a
lămpilor TELEFUNKEN.

Intrebuințați deci numai

Lămpile TELEFUNKEN



Radio-Material

NICOLAE SARU

BUCUREȘTI, PASAGIUL ROMAN, 20

Singurul magazin special în piese detașate
— Prețurile cele mai reduse —

RADIOFONIA

PROGRAMUL SAPTAMANAL

Bateriile germane pentru Radio

ELTAX

Prețul curent:

de 4,5 volți Lei	25.—
" 90	" " 650.—
" 100	" " 720.—
" 120	" " 850.—
" 150	" " 1000.—

Reprezentanța generală și depozit pentru România:
Inginerii Rittenberg & Weiner

București, Str. Sf. Vineri 8, Tel. 345/44

DUMINICA

5 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw.
 761 kHz.

PROGRAMUL DE DIM.

11.15: D-na Mona Rădulescu: Ora copiilor.

11.30: Prea S. S. Vicarul Tit. Simedria: Lectură religioasă.

11.45: Sextetul Capellei Regale Cotroceni: Muzică religioasă.

12: Orchestra radio: Concert matinal.

13: Plăci de gramofon: Muzică vocală.

13.30: Informațiuni, semnal orar.

13.50: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră.

PROGRAM pentru SĂTENI

16: D. G. D. Mugur: Veștile săptămânii.

16.15: D. Cerna: Doine ardele-
 nești.

16.30: D. Ioan Sărbu: Snoave.

16.45: D. Giosan: Creșterea vier-
 milor de mătase.

17: Orchestra Gr. Dinicu: Mu-
 zică ușoară și românească.

18: D. T. Theodorescu-Braniste: Actualitățile săptămânii.

18.15: Informațiuni, semnal o-
 rar.

18.30: Orchestra Gr. Dinicu: Con-
 tinuarea concertului.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Em. Bucuța: Noul înțeles
 al educației populare.

19.20: D. dr. Aurel Voinea: Edu-
 cația igienică în școală.

19.40: D. dr. Voiculescu: Boale
 de nas cari micșorează inteligența.

20: Plăci de gramofon: Muzică
 instrumentală.

20.45: D. Lucian Romier: (Pro-
 bleme agricole în limba franceză).

PROGRAM DE SEARĂ

21: Serată de cabaret cu concu-
 sul d-nei Nina Boty: canto și a
 d-lor Manole Stroici, diseur, G.
 Ciolac și Kiltich (Jazz-uri la două
 pian). I. Manu: Căntece vesele.
 Kanner: Anecdote și bărfeli și
 Corul Cazacilor ucrainieni (Zapa-
 roje) prezentați de d. Ion Pri-
 beagu.

22.45: Poșta amatorilor.

23: Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw.
 1355 kHz.

13: Concert popular. ★ 17: Con-
 cert de plăci de gramofon. ★ 18:
 Conf. ★ 18.25: Concert al orches-
 trei radio. ★ 18.59: Semnal orar.
 ★ 19.10: Conf. ★ 20.30: Conf.

381 m. TOULOUSE 8 kw.
 788 kHz.

13.30: Serviciul rel. ★ 19: Mu-
 zică de dans. ★ 19.15: Muzică de
 dans. ★ 20.30: Concert de solouri.
 ★ 20.45: Concert de orchestră
 străină. ★ 21: Orchestră vieneză:
 Krome: Rendezvous galants; Le-
 har: „Dragoste de țigan”; Musclos:
 Pardon; May: Bimbambulla. ★
 21.30: Concert de fanfară. ★

21.55: Cronica model. ★ 22: Di-
 verse opere: Kalman: Bajadera;
 Christiné: Phi-Phi; Lehar: vals;
 Fall: divorțată; Strauss: vals. ★
 23: Concert de chitară și hava-
 iană. ★ 23.30: Orchestră simfo-
 nică: Millocker: „Studentul sărac”;
 Debussi: Colțul copiilor. ★ 24:
 Muzică de dans.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw.
 1157 kHz.

14.30: Concert de plăci de gra-
 mofon. ★ 16: Concert de mandu-
 line. ★ 16.50: John D. erobert die
 Welt” piesă radiofonică de Fried-
 rich Wolf. ★ 18.20: Pentru tine-
 ret. ★ 19.15: Heinz Liepmann,
 citește din propriile opere. ★
 20.30: Serată veselă: Heuberger:
 uv. operetei „Balul operetei”; Mosz-
 kowsky: muzică de balet din o-
 pera „Boabdil”; Stolz: Vals;
 Strauss: Blues; In continuare
 muzică de dans executată de or-
 chestra Dajos Bela.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw.
 1139 kHz.

9: Trans. din Praga. ★ 9.30:
 Concert de plăci de gramofon:
 Listz: Preludiu consacrat lui
 Bach; Chopin: Concert op. 2 în
 Mi minor: Allegro maestoso, lar-
 gheto, romanță, rondo, vivace.
 Jos. Suk: Quartet în coarde op.
 2; Allegro moderato. Intermezzo.
 Adagio ma non troppo. Allegro
 giocoso. ★ 11: Trans din Brno.
 13: Trans. din Praga. ★ 13.04:
 Trans. din Bratislava. ★ 14.30:
 Trans. din Praga. ★ 17: Concert
 de orchestră, șef Tvrđy: G. Wer-
 di: Nabucodonosor, ouvertură;
 Verdi: Aida, fantezie; Verdi: Ri-
 gioletto; Verdi: Le Trouver Verdi:
 Traviata; Mascagni: Cavaleria
 Rusticana, fantezie; Leoncavallo:

Atențiune !

MAGAZINUL de
 SPECIALITATE

RADIO „BARU”

Strada Lipscani, 8

Dună multe luni de experi-
 ență a reușit a da în comerț
 un Modulator adaptabil ori-
 cărei aparat de RADIO pen-
 tru a putea recepționa și
 unde f. scurte de la 12-85
 mtr. Nu se face nici o modi-
 ficare la Aparatul Dv. Costul
 unui Modulator este de 2700.
 Se expediază în provincie
 contra acont, rest ramburs.
 Se trimite explicațiuni de-
 tailate

Bajazzo; Puccini: Madam Buter-
 fly, fantezie; ★ 18.30: Trans. din
 Praga. ★ 20: Trans. din Praga. ★
 23.20: Programul de mâine,
 Theatru. ★ 23.25: Moravska Os-
 trava.

349 m. BARCELONA 5 kw.
 860 kHz.

15: Concert executat de sextetul
 radio. ★ 20: Concert al orch. ra-
 dio. ★ 22.15: Concert de orch.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw.,
 1085 kHz.

15: Șah. ★ 15.35: Pentru copil.
 ★ 16: Quartet de coarde. ★ 16.35:
 Pentru tineret. ★ 17: Oră distrac-
 tivă. ★ 18: Trans. din Danzig, conf.
 ★ 18.30: Conf. despre Offenbach,
 în continuare muzică din operele
 lui Offenbach. ★ 20.15: Sport. ★
 20.30: Trans. din Berlin, „Puntea
 suferințelor” operetă în 2 acte de
 Offenbach, în continuare muzică
 de dans.



STR. COBALCESCU 29.—BUCUREȘTI.—TELEFON 317/32.

TABELĂ COMPARATIVĂ

	PHILIPS	ORION	TELEFUNKEN
Încălzirea din acumulator	A 442	S4	RES 094, RES 044
	A 425	W4	RE 054
	A 415	H4	RE 084
	A 409, A 410	A4	RE064, RE074, RE144
	A 441, A 441 n	DG4	RE 174d
	B 409, B 406	E4	RE 134
	B 405, B 403	L4	RE 124, RE 154
	D 404	P4	RE 604
	B 443,	L43	RES 164d
	C 443	E43	—
Încălzirea din sectorul Alternativ	E 442s, E 442	NS4	RENS 1204
	E 430, E 438	NW4	REN 1004
	E 424	ND4	REN 904
	E 415	NH4	REN 804
	E 409	NA4	REN 1104
	E 441	NDG4	REN 704d
	373	GL4/0-15	RGN 354
	—	GL4/0-30	—
	506 (373)	GL4 1	RGN 1054, RGN 1504
	1561	GL4/2	RGN 2004
Redresoare	—	GL2-5/1-5	RGN 1503
	—	3032	—
Pentru cunoscători numai „ORION”			



VORBITORUL DINAMIC R. C. A. 106

Oricare ar fi aparatul Dvs. dacă-i adaptați un vorbitor dinamic

R. C. A. 106

recepțiunile Dvs. vor suferi o astfel de transformare în bine, încât veți rămâne cu totul surprins.

Naturalețea și amplexarea redării acestui vorbitor (haut-parleur) sunt fără pereche și numai R. C. A. a putut construi, după numeroase experimentări această minune.

Direct excitat dela priză poate fi montat oriunde se găsește curent alternativ de 105-125 volți 25-60 perioade, chiar dacă aparatul Dvs. funcționează cu acumulatori.

Aspectul acestui vorbitor este tot atât de elegant și îngrijit ca și al tuturor produselor R. C. A. Vorbitorul R. C. A. 106 este o mobilă elegantă, care va orna casa Dvs.

Demonstrațiuni la toți revânzătorii RCA și la Reprezentanța p-tru România
BUCUREȘTI I — Str. Edgard Quinet Nr. 3 — TELEFON 342-15

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

14.30: Trans. din Praga. ★ 17: Concert de orchestră. ★ 18.30: Trans. din Studio. ★ 19.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 23.25: Trans. din Moravska Ostrava.

294 m. KOSICE 2 kw., 1022 kHz.

★ 13.04: Trans. din Bratislava. ★ 16.30: Pentru copii. ★ 17: Trans. din Bratislava. ★ 19.10: Pentru agricultori. ★ 20.05: Conf. igienică. ★ 23.25: Trans. din Mor. Ostrava.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

12.30: Concert de promenadă. ★ 18: Concert de după amiază. ★ 21.30: Știri culturale. ★ 21.35: Serată veselă. ★ 23: Serată veselă.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw. 959 kHz.

13.10: Matineu muzical. ★ 15: Trans. din Varșovia, conf. agricolă. ★ 15.30: Căușerie. ★ 15.50: Trans. muzicii din Varșovia. ★ 16.40: Trans. din Varșovia, audiență pentru copii. ★ 17: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.40: Conf. ★ 17.55: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.40: Concert popular din Varșovia. ★ 20.25: Feuilleton. ★ 21: Trans. din Wilno, audiență literară. ★ 23: Trans. din Varșovia, concert de solo-uri. ★ 24: Muzică de dans din Varșovia.

326 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14.10: Concert de mandoline. ★ 15.20: Șah. ★ 16.20: Pentru copii. ★ 16.50: Conf. culturală. ★ 17.10: Muzică de pian. ★ 18.10: Concert distractiv executat de orch. radio. Weber: Uv.; Gounod: Vals. ★ 18.30: Cărți noi. ★ 18.45: Urmarea concertului distractiv. ★ 19.25: Pentru agricultori. ★ 20: „Hallo! aici este Willi Schäffers! Este acolo Breslau?”, conf. veselă. ★ 20.30: „Puntea suspinelor”, operetă în 2 acte de Offenbach, trans. din Berlin. ★ 23.45: Muzică de dans.

325 m. POZNAN 1.2 kw., 896 kHz.

13.05: Conf. agricolă. ★ 14.45: Conf. pentru gospodine. ★ 18.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.45: Concert popular. ★ 20.45: Feuilleton. ★ 21: Trans. din Varșovia. ★ 23: Semnal orar. ★ 23.15: Muzică de dans de la cafeneaua Wielkopolanka.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

11: Trans. dela Teatrul Național, concert simfonic. ★ 13.04: Trans. din Bratislava. ★ 15: Pentru doamne. ★ 17: Concert de orch. ★ 18.30: Trans. din Praga. ★ 19: Emisiune germană, cântece și arii. ★ 19.45: Recitari. ★ 23.25: Trans. din Mor. Ostrava.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

16.30: Concert de fanfară. ★ 22.05: Concert de orch. ★ 23.30: Epilog.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

12.15: Trans. serv. religios. ★ 13: Concert de promenadă. ★ 14.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 15: Pentru tineret. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Lectură. ★ 17: Concert de orch. Heinecke: Mars; Ivanovici: Vals; Wagner: Baladă din Olandezul zburător; Verdi: Ouv. operei Nabucodonosor; Rhode: Potp. ★ 18.35: Conf. ★ 19: Conf. de călătorie. ★ 20.30: Concert vocal cu cântece populare jugoslave. ★ 21: Angelina, operă comică în 2 acte de Rossini. ★ 23.45: Concert distractiv.

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13: Festival, concert și conf. agricolă. ★ 17.20: Trans. din Varșovia. ★ 16.55: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.40: Trans. din Varșovia, concert. ★ 20.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Trans. din Varșovia, audiență literară.



372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

★ 15.15: Concert de orchestră. ★ 16: Muzică dela cafeneaua „Wallhof”. ★ 18: Concert al orchestrei „Norag”. ★ 19: Concert consacrat zilei de Duminică: Rossini: Ouvertură la „Tel”; Delibes: suita de balet din „Silvia”; Humperdinck: Ouvertură la „Hänsel și Gretel”; Thomas: Mignonlied; Gounod: Fantaisie din Margareta; Strauss: Unde înfloresc portocalii. ★ 20.30:

Conf. ★ 21: Concert de orchestră Giovanni Gabrielli: Sonată pentru pian; Bach: Concert pentru vioară; Bach: Concert în C-dur; Bach: Suită în D-dur. ★ 22.15: Offenbach: concert coral. ★ 23: Actualități.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

9.15: Trans. serv. religios catolic. ★ 11: Concert coral. ★ 12: Concert de plăci de gramofon cu muzică veche. ★ 13: Concert de orch. ★ 14.10: Trans. din Königsberg, concert. ★ 15: Pentru tineret. ★ 16: Pentru agricultori. ★ 17: Concert de orch. Heinecke: „Mars”; Auber: „Uv. op. Domino-ul negru”; Ivanovici: „Vals”; Wagner: „Baladă din Olandezul zburător”; Verdi: „Uv.”; Rhode: „Mars”; ★ 17.35: Trans. din Milano, meeting de aviație. ★ 19.25: Conferință. ★ 20.30: Cântece populare jugoslave. ★ 21: Trans. din Stuttgart „Angelina” operă comică în 2 acte de Rossini. ★ 23.45: Concert distractiv.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13.45: Concert de orch. ★ 15.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Concert de după amiază. ★ 17.30: Ora literară. ★ 20.25: Sport.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

13: Concert de amiază. ★ 15: Pentru tineret. ★ 15.30: Cântece. ★ 16: Conf. ★ 17: Concert distractiv de orch. ★ 17.50: Trans. din Frankfurt. ★ 19.30: Sport. ★ 20: Povești. ★ 20.30: Trans. din Breslau și Königsberg, concert consacrat lui Offenbach. ★ 22: Știri sportive, în continuare muzică de dans.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextet radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Aida, operă de Verdi.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11.30: Conf. pentru agricultori. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert de amiază executat de orch. radio. ★ 17: Cântece naționale. ★ 18.05: Conf. medicală. ★ 18.30: Cântece naționale la harmonică. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Serată sârbă. ★ 23.15: Muzică de jazz la plăci de gramofon.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

13.45: Meteorul. ★ 14.20: Concert de fanfară. ★ 15.30: Conf. ★ 17.30: Pentru copii. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.30: Căușerie. ★ 20.15: Duo pentru vioară și pian. ★ 20.45: Piesă radiofonică. ★ 22.40: Feuilleton radiofonic. ★ 23.15: Muzică ușoară.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

11.15: Muzică religioasă. ★ 14: Concert executat de quintet radio. Offenbach: „Orfeu în inen”; Waldteufel: Vals; Bizet: selecțiuni din „Carmen”; ★ 18: Concert cu muzică variată. Leoncavallo: Căntec; Donizetti: arie din „Lucia di Lammermor”; Mozart: „Don Giovanni”; Thomas: Căntec; ★ 19: Muzică de dans. ★ 21.35: Serată de operă italiană: „Fata din West” operă de Puccini.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Balade la plăci de gramofon. ★ 21: Serată distractivă. „Povestirile lui Hoffmann” operă în 3 acte de Offenbach.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

14: Concert de amiază. ★ 15.30: Literatură. ★ 15.50: Pentru fetele tinere. ★ 16.45: Concert de pian. ★ 17.05: Pentru agricultori. ★ 17.30: Concert de orch. ★ 19.20: Pentru grădinari. ★ 21: Concert consacrat comemorării morții lui Offenbach, în continuare transmisiunea unei opere într-un act de Offenbach. În continuare muzică de dans.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

9: Conf. agricolă. ★ 9.30: Concert de orgă retransmisă dela biserica St. Salvator. ★ 10: Trans. dela sala Sementa din casa municipală, muzică religioasă. Mechura: „Serviciul divin în mi-hemol-major”. ★ 11: Trans. din Brno. ★ 13: Meteorul, muzică de clopote. ★ 13.05: Trans. din Bratislava. ★ 14.30: Pentru agricultori. ★ 14.40: Trans. din studio. ★ 15: Conf. industrială și comercială. ★ 15.10: Informațiuni sociale asupra femeilor. ★ 17: Trans. din Brno. ★ 18.30: Pentru lucrători. 19: Emisiune germană, cântece sileziene. ★ 20: Conf. ținută de dr. Votek. ★ 20.20: Introducere la o operetă transmisă din studio. „Divorțul” operetă în 3 acte de Fall. ★ 23: Meteorul, noutăți, sport. ★ 23.15: Curse de cai. ★ 23.20: Informațiuni, teatre, programul următor. ★ 23.25: Trans. din Mor. Ostrava.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

18: Concert de orchestră. ★ 20.15: Meteorul. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 22.00: Conf. ★ 22.55: Căușerie. ★ 23.05: Recitari. ★ 23.55: Muzică de dans.

501 m. MILANO 7 kw. 599 kHz.

13.15: Muzică variată. ★ 19.30: Sport. ★ 21.30: „Contesa Maritza” operă în 3 acte de Kalman.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

19: Mantineu dansant. ★ 20.30: Jurnal vorbit. ★ 21.15: Concert al orchestrei radio. ★ 23.15: Ultimele noutăți de presă.

517 m. VIENA 18.5 kw. 531 kHz.

11.30: Concert de orgă executat de băieți cântăreți din Viena, dirijat de dr. Georg Gruber. Schubert: Der Gondelfahrer. Schenk: Terzett aus dem Dorfbarbier. a) Josef Messner: Schöner Herr Jesus. b) Josef Lechthaler: Tiroler Marienlied. Zwei alte deutsche Gesellschaftslieder: a) Gregorius Langius: Ich hört' eine Jungfrau klagen. b) Leonhard Lechner: Jagen, Herten und Federspiel. Brahms: Lendvay: Două lied-uri populare. a) Da drunten im Tale. b) Die Sonne scheint nicht mehr. ★ 12: Trans. din Leoben, serbare populară radiofonică. ★ 12.30: Concert simfonic executat de orch. vienăză. Dirijor: Prof. Oswald Kabasta. Executanți: cântăreții dela Operă Rosette Anday. Ciclu de conferințe. Concert din compozitori austriaci. Marx: Idilă; Erich W. Korngold: Lieder des Abschieds: a) Sterbelied. b) Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen. c) Mond, so ghest du wieder auf. d) Gefasster Abschied. Alban Berg: Drei Stücke aus der „Lyrischen Suite”. Franz Schmidt: Erste Symphonie.

★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 15: Concert de după amiază executat de orch. I. W. Ganglberger: Holzer: Mars; Mozart: uv. Vals; Wertheim: Căntec vienez; Meyer-Helmund: Intermezzo; Gounod: fantezie din opera Faust; Friedl: Lied; Verdi: cor și dans din opera Aida; Wagner: Intermezzo; Ziehrer-Pausperl: lied din opera Indrăgostitul; eadron; Strauss: lied din opera Marietta; Ascher: potpourri din opera Primăvara în pădurile vieneze; Ganglberger: Căntec vienez; Wacek: Mars. ★ 16: Căușerie. ★ 16.30: Urmarea concertului de după amiază. ★ 17.30: Trans. din Krieau, o alergare în memoria Contelui de Hunyadi. ★ 18: O călătorie la insula a II a urșilor. conf. de călătorie ținută de dr. Viktor Pietschmann. ★ 18.30: Concert cu muzică de cameră. Mozart: Quartet de coarde în D-dur; Schumann: Quartet de coarde în A-dur. ★ 19.30: Cel mai înalt oraș de munte din Leoben, conf. ★ 20: Oamenii zilei. I. Șofeurul, conf. ținută de Karl Kneidinger. ★ 20.30: Ora, meteorul. ★ 20.40: Dar... mai frumos este acasă de Fritz Lange și Karl Tautenhayn. Grete Holm, Ernst Arnold, Quartetul Tautenhayn. La pian: Karl Pausperl. ★ 21.40: Trans. unei opere consacrat comemorării morții lui Offenbach (5 Octombrie 1880). Blaubart, operă în 4 tablouri de Meilhac și Halevy, muzica de Offenbach. Regisor: Victor Flemming. Dirijor: Josef Holzer.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

14: Matineu pentru copii. ★ 15: Pentru agricultori. ★ 15.30: Concert dedicat lucrărilor lui Offenbach. ★ 16: Curs de limba engleză. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 18.30: Căușerie. ★ 19.30: Conf. ★ 20.03: Concert popular. ★ 22.30: Muzică de dans.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

12.40: Concert distractiv executat de orchestra simfonică. ★ 14.15: Pentru agricultori. ★ 14.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Șah. ★ 16: Conf. ★ 16.20: Concert de orgă. ★ 16.45: Pentru doamne. ★ 17.05: Concert al orchestrei radio dirijat de List. ★ 18.30: Concert de lied-uri populare istorice. ★ 19.15: Concert executat de quartet Schrammel. ★ 19.45: Conf. ★ 20.15: Concert. ★ 21: Serată consacrată lui Offenbach, în continuare muzică de dans.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10: Presa, cosmetic. ★ 11: Trans. serv. religios și muzică de clopote dela biserica Universității (corul universitar). ★ 12.15: Trans. serv. religios uniat. În continuare concert al orch. operei regale ungare cu concursul d-rei Helene Levay (canto). Dirijat de Otto Berg. Auber: Muta din Portici, ouv.; Bizet: Arie din Carmen; Weber: Arie din Freischütz; Gounod: Scenă de balet din Faust. ★ 15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Pentru agricultori. ★ 17: Școala liberă a T. F. F-ului. 1) Arii ungare executate de orch. de țigani Șandor Bura; 2) Conferință; 3) Arii ungare exec. de orch. de țig. Șandor Bura. ★ 18.15: Concert executat de orch. Fejes. ★ 19.15: Căușerie veselă. ★ 19.45: Arii ungare executate de d. Joseph Cselényi cu concursul orch. de țigani Charles Bura. ★ 20: Concert de orch. ★ 21: Reprezentație din studio. În continuare concert executat de orch. de țigani Louis Kisz dela hotel St. Gerard. ★ 21.20: Concert.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

14: Matineu simfonic. ★ 15.00: Conf. ★ 15.30: Conf. ★ 16: Conf. cooperativă. ★ 16.40: Audiență pentru copii. ★ 17: Cutia cu scrisori. ★ 17.20: Reportaj radiofonic. ★ 17.55: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.40: Concert de orch. ★ 20.25: Feuilleton. ★ 20.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.30: Concert popular. ★ 22.10: Un sfert de oră literară. ★ 23: Feuilleton. ★ 23.15: Cântece de Moniuszko executate de d. Maurice Janowski.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35 kHz. 174

13: Căușerie religioasă. ★ 13.30: Concert religios. ★ 13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.30: Comunicate agricole. ★ 19: Concert. ★ 20.30: Concert a orch. radio.

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw.
208 kHz.

17.45: Jurnal vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Concert de orch.

1875 m. HILVERSUM kw. 6.5
kHz. 160

13.40: Semnal orar. ★ 13.41: Conf. ★ 14.10: Concert. ★ 15.40: Cronica literară. ★ 16.10: Concert de orchestră. ★ 17.40: Concert de trio. ★ 18.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.45: Concert. ★ 21.55: Concert de pian.

1935 m. KOWNO 7 kw.

155 kHz.

18: Pentru copii. ★ 18.30: Dia-

log. ★ 20.50: Semnal orar. ★ 21.10: Intermezzo muzical. ★ 22.10: Causerie. ★ 22.50: Concert.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

16: Concert religios. ★ 16.45: Pentru copii. ★ 17.15: Concert de orchestră. ★ 21: Serviciu religios. ★ 21.45: Știri săptămânale. 22.05: Albert Landler și orchestra hotelului „Savk Lane”. ★ 23.30: Epilog.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

12: Pentru părinți. ★ 19: Conf. ★ 19.30: Conf. ★ 20: Ora poezilor.



6 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw.
761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică vocală.

13.30: Informațiuni, bursa de cereale, bursa de efecte, cota apei Dunării, meteorul și semnal orar.

13.50—14.30: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră.

17: Orch. Radio: Dvorak: Uv. la „Tăranul șiret”; Waldteufel: Violeta, vals; Halevy: Fantezie din opera „Ebreca”; Lincke: Păpușa de porțelan; Rubinstein: Dansul Baiașelor din opera „Feramors”.

18: D-na Ana Filitti: Infirmitate voluntară și emanciparea femeii.

18.15: Informațiuni și semnal orar.

18.30: Orch. Radio: Hilmar: Vechia polcă cehă; Goldmark: Cântec de logodnă din simfonia „Nunta țărănească”; Er. Hentschel: Hora iubirii; Anny Woodford Finden: Patru cântece indiene.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. prof. Rainer: Anatomia, o știință vie.

19.20: D. prof. Onicescu: Energie și materie.

19.40: D. prof. G. Nichifor: Buletinul noutăților științifice.

20: Plăci de gramofon: Muzică ușoară.

PROGRAM DE SEARĂ

21: Muzică de cameră: Beethoven: Quintet pentru pian și suflători executat de d-nii Th. Rogalski (pian); V. Jianu (flaut); C. Metani (clarinet); E. Christache (corn) și Schenck (fagot).

21.30: D. Zoltan Franyo: Poezii române traduse în limba germană.

21.25: D. Mihail Costin Severin, bariton: Wagner: Arie din Tannhäuser; Rachmaninoff: Eram lângă ea; Schubert: La mare; Tschai-kowsky: Arie din opera „Eugen Onegin”; Brediceanu: Cucule cu pană sură; Rimsky Korsakov: Cântec venețian din „Sadko”.

22.15: Orch. Băcătea: Muzică românească.

22.45: Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw.
1355 kHz.

18: Concert de flaut. ★ 18.20: Curs de limba germană. ★ 19.30: Concert coral. ★ 20.20: Causerie. ★ 20.40: Căntece. ★ 21.20: Concert al orchestrei radio.

381 m. TOULOUSE 8 kw.
788 kHz.

14: Muzică de dans. ★ 18: Solo de orgă: Bach: Cu nerăbdare, sper la un sfârșit fericit; Liszt: Fantezie; Raffael: Fant. Crăciunului. ★ 19.30: Muzică de dans. ★ 19.55: Orchestra de simfonie. ★ 20.45: Concert de acordeon și mandolină. ★ 21: Operete. ★ 21.25: Concert. ★ 21.55: Cronica modei. ★ 22: Concert. ★ 23: Concert de fanf. ★ 23.30: Orchestra simfonică: Delibes: Baletul din „Coppelia”; Massenet: Scenă al-saciană; Gillet: Scrisorile lui „Mannon”; ★ 24.15: Concert de acordeon. 24.45: Orchestra vieneză.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw.

1157 kHz.

13: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.15: Pentru copii. ★ 15.30: Pentru doamne. ★ 17: Conferință. ★ 17.30: Concert de după

amiază. ★ 19.05: Conf. ★ 20: Conferință. ★ 20.30: Dialog radiofon. ★ 21: Concert simfonic. Arie și dansuri de Respighi. În continuare muzică de dans la plăci de gramofon.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw.
1139 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13.30: Trans. din Praga. ★ 14.30: Trans. din Brno. ★ 14.40: Trans. din Praga. ★ 14.55: Trans. din Praga. ★ 17.30: Trans. din Bratislava. Povestiri. ★ 18.40: Trans. din Brno. ★ 19: Concert de plăci de gramofon: Diverse valsuri; Strauss: Dynamides; Strauss: Foi matinale; Translateur: Ceece visează florile. ★ 19.10: Emisiune cehă: Pentru lucrători. ★ 19.20: Emisiune germană: ng. A. Lindel: Despre sticlărie. ★ 19.30: Trans. de la studio: Osep Dymov, tradus de Kocian: Doamna cu pălăria lila, comedie într-un act. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 20.20: Trans. din Brno. ★ 21.25: Trans. din Praga. ★ 23.15: Programul de mâine. Teatru. ★ 23.20: Jazz: șef Tvrđy.

349 m. BARCELONA 5 kw.
860 kHz.

15: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Informațiuni. ★ 24: Concert coral.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw.
1085 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.05: Concert al orch. radio. Strauss: Vals, Gounod: Fantezie; Lehar: potpouri; Gangiberg: Vals; Kalman: Fantezie. ★ 19: Conf. ★ 19.30: Convorbire radiofonică. ★ 20: Concert executat de orch. radio. ★ 21.05: Meteorul. ★ 21.10: Serată consacrată compozitorilor germani. ★ 22: Trans. din Leipzig: Ottorino Respighi, dirijează o operă. ★ 23.30: Concert distractiv de orch. Clemens: Uv; Strauss: Vals; Drescher: Potpouri; Raymond: Vals.

279 m. BRATISLAVA 12.5 kw.
1076 kHz.

13.30: Trans. din Praga. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.45: Emisiune germană și ungurească. ★ 17.30: Orchestra populară. ★ 18.50: Muzică de cameră. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 20.20: Trans. din Brno. ★ 23.20: Trans. din Moravska Ostrava.

294 m. KOSICE 2 kw.
1022 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Concert de orch. ★ 18.10: Concert de solo-uri. ★ 20.20: Trans. din Brno. ★ 23.20: Trans. din Mor. Ostrava.

307 m. ZAGREB 0.8 kw.
977 kHz.

13.20: Pentru gospodine. ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Trans. unui film sonor. ★ 19.30: Știri de presă. ★ 21: Cărți noi. ★ 21.30: Concert internațional. ★ 23.40: Știri externe.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw.
959 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Bul. economic. ★ 16.50: Lecții de franceză. ★ 17.15: Trans. din Varșovia, audiență pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, conf. ★ 18.45: Muzică de dans din Varșovia. ★ 19.45: Comunicate sportive. ★ 20.50: Con-



Repr. G-I: TIBERIU KAIN, București I.—Str. Bărăției 31/II

cert de plăci de gramofon. ★ 21: Feuilleton din Varșovia. ★ 24: Muzică de dans din Varșovia.

325 m. BRESLAU 1.7 kw.
923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Pentru agricultori. ★ 16.45: Lied-uri. ★ 17.15: Cărți noi. ★ 17.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Conf. ★ 18.40: Conf. ★ 19.25: Conf. ★ 20: Pentru agricultori. ★ 21: Conf. despre Silesia. ★ 21.30: Concert executat de quartetul radio. ★ 22.10: Muzică de cameră. ★ 23.40: Conf. ★ 23.55: Cutia cu scrisori.

335 m. POZNAN 1.2 kw.
896 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15: Bursa. ★ 15.15: Comunicate. ★ 18.45: Concert de după amiază. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 20.15: Conf. ★ 21.30: Frumosa Elena operetă de Offenbach, trans. din Varșovia. ★ 23: Semnal orar, comunicate, sport.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.15: Pentru agricultori. ★ 14.30: Bursa. ★ 17.30: Trans. din Bratislava. ★ 18.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.40: Curs de limba franceză. ★ 19: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.20: Emisiune germană, inf. ★ 20.20: Dialog. ★ 21.10: Conferință. ★ 23.20: Trans. din Mor. Ostrava.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

12: Concert de balade. ★ 15: Concert al orch. radio. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 19.40: Septetul Rengas. ★ 21.35: Concert de pian. ★ 23.30: Muzică de dans.

360 m. STUTTGART 1.7 kw.
833 kHz.

13.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Ora florilor. ★ 17: Concert al orch. radio. Flotow: Ouv. operă Alessandro Stradella; Lortzing: Fantezie din Undine; Schumann: Două cântece; Schubert: Intermezzo din Rosamunde; Lincke: Apolo, marș; Jones: Valsul din Gheisha Morena; Potp. Translateur: Galop. ★ 19.05: Conferință. ★ 19.35: Trans. din Frankfurt, lectură. ★ 20.05: Curs de limba engleză. ★ 20.30: Concert transmis din Frankfurt. ★ 22.15: E-J-U-S, piesă radiofonică după romanul Eius a lui Lawrence, Desberry și prelucrat de Klaus Hermann.

368 m. VILNA 0.5 kw.
815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Meteorul. ★ 17.05: Comunicări sportive. ★ 17.15: Pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, conf. și concert. ★ 21: Conf. și feuilleton.

372 m. HAMBURG 1.7 kw.
806 kHz.

13.30: Conf. ★ 14.05: Concert de amiază. ★ 17.15: Pieptănătura în decursul vremurilor. ★ 17.45: Con-

cert al orchestrei „Norag”. ★ 18.45: Trans. din Bremen. Concert distractiv. ★ 19.35: Hughenojii de Mayerbeer, conf. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 20.30: Conf. pentru agricultori. ★ 21: Concert al orchestrei „Norag”. ★ 23.20: Concert de cameră.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

13.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Pentru gospodine. ★ 17: Concert al orch. radio, Flotow: „Uv. operă Alessandro Stradella”; Schubert: „Andante”; Lincke: „Marș”; Translateur: „Galop”. ★ 19: Conferință. ★ 19.15: Curs de limba germană. ★ 19.35: Lectură. ★ 20.05: Curs de limba engleză. ★ 20.30: Concert de orch. Weber: „Ouv. operă Euryanthe”; Pfizner: „Cântec”; Schubert: Simfonia 7-a în c-dur”. ★ 22.15 „E-J-U-S” piesă radiofonică de Klaus Hermann.

404 m. BERNA 1.2 kw.
743 kHz.

13.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 20: Muzică săptămânală. ★ 21.30: Concert de orgă. ★ 22.20: Concert de orch.

419 m. BERLIN I 1.7 kw.
716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Conf. ★ 17.05: Trans. din Königsberg, concert. ★ 19: Pentru tineret. ★ 19.25: Pentru lucrători. ★ 20.30: Concert de uverturi. ★ 22: Știri sportive. ★ 22.10: Concert al orch. radio. ★ 23.15: Meteorul, sport, în continuare muzică de dans.

424 m. MADRID 2 kw.
707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 22.25: Radio concert.

431 m. BELGRAD 2.5 kw.
696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.45: Concert de amiază executat de quartetul radio. ★ 18.05: Trans. unui film sonor. ★ 20.30: Curs de limba franceză. ★ 21: Căntece naționale la plăci de gramofon. ★ 23.15: Concert de tamburine.

436 m. STOCKHOLM 60 kw.
689 kHz.

14: Pentru școlari. ★ 18: Pentru tineret. ★ 18.20: Muz. țărănească. ★ 18.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.40: Pentru agricultori. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 20.30: Concert al orchestrei radio. ★ 21.45: Causerie lingvistică. ★ 23.10: Muzică ușoară.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Concert executat de quintetul radio. Siede: Marș. Michelli: Serenadă; Leoncavallo: potpouri. ★ 14.30: Concert executat de quintetul radio (urmare). ★ 17.30: Bul. meteor. ★ 18: Concert cu muzică teatrală. Rossini: simfonie din „Bărbierul din Sevilla”; Mozart: „Don Giovanni”; ★ 21.35: Serată cu muzică ușoară, în continuare muzică de dans.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw.
653 kHz.

14: Concert al orch. radio. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Bucăți de caracter la plăci de gramofon. ★ 20.33: Conferință. ★ 21: Concert cu muzică executat de orch. radio. ★ 22.20: Din operele vieneze.

473 m. LANGENBERG 17 kw.
635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert de amiază. ★ 16: Pentru copii. ★ 17.20: Pentru tineret. ★ 18.05: Pentru doamne. ★ 18.30: Concert de orch. ★ 19.30: Pentru părinți. ★ 21: Collegium Musicum (I), muzică de cameră. În continuare concert nocturn și de dans.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul, noutăți pentru agricultori. ★ 13.30: Concert al orch. radio dirijat de Parik. Smetana: „Ouv.”; Fibich: „Fantezie”. Dvorak: „Rapsodie în la minor”; Tschai-kowsky: „Vals din Eugen Onegin”; Gounod: „Intermezzo”; Rubinstein: „Fantezie”. ★ 14.30: Trans. din Brno. 14.40: Conf. industrială. ★ 14.55: Bursa. ★ 17: Tendințe asupra mersului Europei Centrale. ★ 17.20: Pentru doamne, despre rochiile. ★ 17.30: Trans. din Bratislava. ★ 18.30: Conf. pentru instrucția publică. ★ 18.40: Trans. din Brno. 19: Emisiune agricolă. ★ 19.10: Pentru lucrători. ★ 19.30: Emisiune germană, conf. și concert de plăci de gramofon. ★ 20.15: Informațiuni. ★ 20.20: Trans. din Brno. ★ 21.25: Introducere la concert. ★ 21.30: Trans. din Berlin, concert pentru Uniunea radiofonică din Europa centrală. ★ 23: Meteorul, noutăți, sport. Informațiuni, teatre, Program. ★ 23.20: Trans. din Mor. Ostrava.



493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

17.40: Concert al orch. radio. ★ 18.40: Conf. ★ 20.10: Concert în două plane. ★ 19.40: Recitări în limba engleză. ★ 20.30: Curs de limba germană. ★ 21: Recital de violoncel. ★ 22: Concert coral. ★ 23.05: Causerie.

501 m. MILANO 7 kw.
599 kHz.

13.15: Muzică variată. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.40: Trans. operă „Elisir d'Amor” operă de Donizetti.

509 m. BRUXELLES 15 kw.
590 kHz.

18: Mantineu dansat. ★ 19: Conf. 19.15: Causerie. ★ 20.30: Jurnal vorbit. ★ 21: Trans. concertului de la Anvers.

PRODUSELE CARE POARTA EMBLEMA VIZIBILA



ameliorează recepția radiofonică

Nu există lămpi mai bune ca ale noastre... le-am putut fabrica numai după o serie lungă de experiențe și grație facilităților oferite de cea mai mare organizație de radio din lume... RCA... ele sunt recomandate de către cei mai de seamă fabricanți de aparate de recepție. Radiotronurile RCA sunt recunoscute acum ca standard în lumea întreagă... faimoase pentru performanța lor și lungă lor durată. Întrebuințați-le astăzi — și recepția aparatului vă va delecta.

Cereți Marca
RCA

Reprezentanța pentru România
BUCUREȘTI — STR. EDGARD QUINET No. 3
Telefon 342/15

RCA RADIOTRON

La Expoziția Internațională de Radio, ocupă întreg Pavilionul No. 7 (fost Reșița)

517 m. VIENA 18.5 kw. 581 kHz.

10.20: Meteorul. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 14: Ora, meteorul. ★ 14.10: Urmarea concertului de plăci de gramofon. ★ 16.20: Concert de după amiază executat de capela Hans Himmer. Rossini: uv. operei Die diebische Elster; Ziehrer: Catifea și mătașe, vals; Petras: Fantezie; Kockert: Intermezzo; Ischold: Potpourri; Rayners: Das Rotkehlchen; Morena: Dela Pontius la Pilatus, potpourri; Waldteufel: Vals; Strauss: potpourri din opereta Ultimul vals; Manfred: a) Aus verklungenen Tagen; b) Lieb' Müttelein, lied; Dostal: Una, două, trei, mars. ★ 18.00: Ora muzicală pentru copii. ★ 18.30: Pentru tineret causerie ținută de Emmerich Reimers. ★ 19: Conf. zoologică. ★ 19.30: Serbarea a 100 de ani a muzeelor din Berlin, reprezentație teatrală. ★ 20: Stăpîrea omizilor iarna și toamna în grădini și grădinițe, conf. ★ 20.30: Ora, meteorul. ★ 20.35: Concert distractiv de orch. execut. de capela J. Geiger. Moniuszko: uv. operei Halka; Verdi: fantezie din opera Aida; Grieg: Lied; Blon: Cântec; Portnoff: Cântec; Rameau: Gavotă; Liszt: Rapsodie ungară Nr. II. ★ 21.30: Ora lied-urilor executat de cântărețul Anton Tausche. La pian: Prof. Erich Meller. Hugo Wolf: In der Frühe. Um Mitternacht. Auftrag. Und willst du deinen Liebsten sterben sehen? Wie glänzt der helle Mond. Cophisches Lied. Der Freund. ★ 22.00: Concert simfonic executat de orch. vieneză, dirijat de Prof. Rudolf Nilius. Executanți: Marianne Munk-Weissberger (pian). Compozitori unguri Weiner: Humoreske, op. 5; Eugen Zador: Variațiuni asupra unui cântec popular ungar; Liszt: Dansul morții; Bela Bartok: Două imagini op. 10; Zoltan Kodaly, suită. În continuare muzică de dans executat de capela de jazz Charly Gaudriot. Veronika, der Lenz ist da!; Foxtrot — H. Brown: Ich singe nur für dich!; Foxtrot — T. Masman: Splinters. — R. Schmal: Nur mit deinem Mund, dem süßen, engl. Waltz — D. Fields: Exactly like you, Foxtrot — V. Rose: Mondnacht in Pisa, Foxtrot — Ch. Gaudriot: Ohne dich!; Tango — A. Estrella: La Rioja, Tango — J. Morcaldi: Forgive me, Foxtrot — A. Fenstad: Sein song, Step — L. Kratzel: Der letzte Tropfen, Wiener Tanzwalzer — A. Rebner: Klipp, Klapp in meiner Mühle, Foxtrot — C. Handy: St. Louis Blues — P. Abraham: Honvéd-Banda, Foxtrot aus der Operette Viktoria und ihr

Husar — Rotter-Grothe: Wenn die Violine spielt, Vals — D. Fields; On the sunny side of the Street, Foxtrot — R. Sieczynski: Wunderbar ist der Duft von deinem Haar!, Step.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.
17: Concert popular. ★ 18: Causerie. ★ 18.30: Curs de limba franceză. ★ 19: Conf. ★ 19.30: Curs de limba engleză. ★ 21.25: Concert de solouri. ★ 22.03: Concert popular. ★ 22.30: O jumătate de oră, marșuri.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Oră veselă. ★ 17.10: Pentru agricultori. ★ 17.25: Ora lied-urilor. ★ 18: Pentru copii. ★ 18.30: Concert al orch. radio, dirijat de Caro List. ★ 19.45: Cărți noi. ★ 20: Pentru lucrători. ★ 20.35: „Tar și dulgher” operă comică în 3 acte de Lortzing.



„DEMA”
este aparatul cu cel mai apreciat

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert executat de funcționarii P. T. T. ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apei. ★ 13: Muzică de clopote de la biserica Universității. ★ 13.05: Concert executat de quartetul radio. ★ 17: Pentru doamne. ★ 18: Concert executat de orch. operei regale ungare, dirijat de d. Otto Berg. Erkel: Ouv.; Liszt: Rapsodia ungară No. 1; Hubay: Fantezie; Erkel: Marș funebru. ★ 19.10: Declamații. Un poem de d. Molnar. ★ 19.20: Lectură. ★ 19.50: Concert executat de orch. de țigani Bela Racz. ★ 21: Discurs comemorativ. În continuare concert executat de orch. reg. 1 honvezi, dirijat de d. R. Fricsay.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Comunicate meteorul. ★ 15: Conf. ★ 16: Comunicate agricole. ★ 17.15: Pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.45: Muzică de dans. ★ 20.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.50: Concert de plăci

de gramofon. ★ 21: Conf. ★ 21.15: Frumoasa Elena, operetă de Olienbach. ★ 23.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 24: Muzică de dans.

539 m. BUCUREȘTI 12 kw. 761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică instrumentală. ★ 13.30: Informațiuni, bursa de cereale, bursa de efecte, cota apelor Dunării, meteorul și semnal orar. ★ 13.50—14.30: Plăci de gramofon: muzică vocală. ★ 17: Orch. Sibiceanu: Muzică ușoară și muzică românească. ★ 18: D. Perpessicius: Cărțile noi: Poezia lui Iosif (T. Papadopol); Proza lui Alecsandri (Al. Marcu); M. Kogălniceanu (N. Cartoian). ★ 18.15: Inf. și semnal orar. ★ 18.30: Orch. Sibiceanu: Muzică ușoară și muzică românească.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Barbu Lăzăreanu: Donici, cuib de înțelepciune. ★ 19.20: D. Romulus Diana: Mihail Kogălniceanu. ★ 19.40: D. Vasile Cristescu: O religie persană în Dacia Romană. ★ 20: Plăci de gramofon: Muzică românească.

PROGRAM DE SEARĂ

21: Orch. Radio: Adam: Uv. la „Păpușa din Nürenberg”; Ivanovici: Valurile Dunării, vals; Massenet: Balet din opera „Le Cid”. ★ 21.30: D. Totu: Catacombele dela Roma. ★ 21.45: D-na Aura Dumitrescu de la Opera Română, canto; Godard: Berceuse de Jacelin; Smetana: Arie din „Mireasa vândută”; Tosti: Pentru un sărut; Brăiloiu: Cine n'are scârbă'n lume; Mihăilescu-Toscani: Mi-e dor. ★ 22.15: Orch. Radio: Trygve Torjussen: Suită nordică; Kalmann: Potp. din „Prințesa circului”. ★ 22.45: Informațiuni.



CEASORNICUL
TELLUS
DA ORA EXACTĂ

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw. 208 kHz.

18.45: Jurnal vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Radio concert.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35 kHz. 174

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.45: Concert a orchestrei radio. ★ 17.55: Informațiuni. ★ 19.35: Comunicate agricole. ★ 20: Causerie. ★ 20.30: Lecturi. ★ 21: Concert al orch. radio. ★ 22.30: Concert vocal.

1935 m. KOWNO 7 kw. 155 kHz.


13: Semnal orar. ★ 18.30: Curs de limba lituană. ★ 19: Causerie. ★ 19.20: Căntece și discursuri. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 21.10: Causerie. ★ 21.50: Concert cu muzică de cameră. ★ 22.30: Dialog la limba franceză. ★ 22.50: Concert de plăci de gramofon.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

12: Concert. ★ 14.15: Concert de orchestră. ★ 15.10: Pentru școli. ★ 16.20: Concert al orchestrei B. B. C. ★ 17.15: Concert. ★ 18.15: Pentru copii. ★ 19.15: Noutăți. ★ 19.40: Căntece rusești. ★ 20.45: Concert. ★ 22.35: Muzică de cameră. ★ 24: Muzică de dans.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

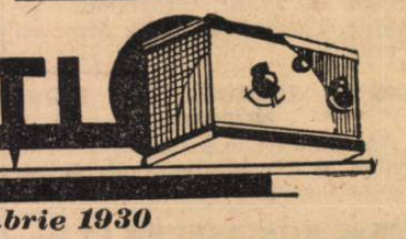6.45: Pentru agricultori. ★ 7.30: Gimnastică matinală. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Tr. din Berlin, concert matinal. ★ 11.30: Ora stațiunii Nauen. ★ 13: Concert de plăci de gramofon, în continuare meteorul pentru agricultori. ★ 13.55: Ora stațiunii Nauen. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru tineret. ★ 16.30: Meteorul, bursa. ★ 17: Conf. ★ 17.30: Trans. din Berlin, concert de după amiază. ★ 18.30: Concert coral. ★ 19: Conf. medicală. ★ 19.30: Conf. 20: Curs de limba engleză. ★ 20.30: Pentru agricultori. ★ 20.55: Meteorul pentru agricultori.



381 m. TOULOUSE 8 kw. 788 kHz.

14: Muzică de dans. ★ 18: Concert de viol.; Faure: Siciliana; Lalo: Căntece rusești; Massenet: Werther; Massenet: Elegie; Wagner: Tanhauser; Saint-Saens: Le bătă; Schubert: Diverse melodii. ★ 19.30: Muzică de dans. ★ 19.55: Căntece spaniole. ★ 20.45: Tango-uri cântate vocal. ★ 21: Concert de fanfară. ★ 21.30: Solouri diverse. ★ 21.55: Cronica model. ★ 22: Concert; Mozart: Nunta lui Figaro; Weber: Uvertură; Verdi: Rigoletto; Massenet: Hérodiade; Debussy: „Fiul risipitor”; Thomas: Mignon; Puccini: Adio Mimi; Rossini: „Bărbierul din Sevilla”. ★ 24.30: Orchestra vieneză: Strauss: vals; Strauss: Piccolo, Piccolo.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw. 1157 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.15: Conf. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16: Audiție radiofonică. ★ 17.30: Concert cu muzică de cameră. ★ 19.05: Pentru doamne. ★ 19.30: Curs de limba franceză. ★ 20: Pentru tineret. ★ 20.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.40: Arnold Ulitz citește din propriile opere. ★ 22.10: Femea compozitoare, în continuare până la 1 concert distractiv de orchestră.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw. 1139 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon: Bucăți alese din limba italiană. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13.30: Trans. din Brno. ★ 14.30: Trans. din Praga. ★ 14.55: Trans. din Praga. ★ 17.30: Trans. din Praga. ★ 18.30: Povestiri. ★ 19: Paul Whitman la plăci de gramofon „Columbia”. Jazz. ★ 19.10: Pentru lucrători: Jos. Kubela: Cum se lucrea în mine înainte și cum se lucrează acum. ★ 19.20: Trans. din Brno. ★ 19.55: Căntece la chitară. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 20.20: Conf. Inginer Hummel: Expoziția internațională din Liège. ★ 20.40: Trans. din Praga. ★ 21.40: Serată populară:

narațiuni și melodii. ★ 22.30: Trans. din Brno. ★ 23: Trans. din Praga. ★ 23.15: Programul de mâine. Teatru. ★ 23.20: Muzică de dans, concert al orchestrei radio.

349 m. BARCELONA 5 kw. 860 kHz.

15: Concert executat de sextetul radio. ★ 23.05: Concert al orch. radio. ★ 24.30: Concert vocal și instrumental.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw., 1085 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.30: Concert distractiv de orch. ★ 18.45: Conf. ★ 19.15: Pentru agricultori. ★ 19.30: Pentru lucrători. ★ 20: Curs de limba franceză. ★ 20.30: Trans. din Berlin, concert. ★ 22.05: „Lilian Lavery” piesă radiofonică după nvela lui Ludwig Wolff, de Franz Roswalt. ★ 23.10: Conf. politică. ★ 23.15: Concert distractiv de orch. ★ 1.30: Concert nocturn cu marșuri militare.

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

13.30: Trans. din Brno. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.30: Trans. din Praga. ★ 18.35: Conf. ★ 19: Concert de orchestră. ★ 19.55: Curs de limba germană. ★ 20.40: Trans. din Brno. ★ 21.40: Muzică populară. ★ 23: Trans. din Praga.

294 m. KOSICE 2 kw., 1022 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Cabaret. ★ 14.55: Bursa. ★ 18.10: Concert de orch. ★ 19.30: Pentru tineret. ★ 20.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.05: Concert de violoncel. ★ 21.30: Concert de orch. ★ 23: Trans. din Praga. ★ 23.15: Emisiune ungară.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

13.20: Pentru gospodine. ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.30: Știri de presă. ★ 18: Trans. muzicii dela cafeneaua „Conso”. ★ 21.15: Știri culturale. ★ 21.30: Concert de pian. ★ 23.40: Muzică ușoară.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw. 959 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Bul. economic. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. unei conferințe din Varșovia. ★ 18.45: Concert popular din Varșovia. ★ 20.50: Trans. dela opera din Poznan, în continuare feuilleton.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.35: Pentru copii. ★ 17: Concert executat de orch. radio. ★ 17.30: Cărți noi. ★ 17.45: Concert al orch. radio. ★ 18.15: Conf. ★ 18.40: Însemnări despre modă. ★ 19.10: Conf. ★ 19.35: Conf. despre Silezia. ★ 20: Pentru doamne. ★ 20.30: Concert serial. ★ 21.15: „Flautul fermecat” operă în 2 acte de Mozart. ★ 24.10: Conf.

335 m. POZNAN 1.2 kw., 896 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.35: Radiofotografii. ★ 18.45: Concert simfonic. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 20.25: Causerie. ★ 20.35: Curs de limba franceză. ★ 20.50: Trans. unei opere din Varșovia. ★ 24: Muzică de dans dela cafeneaua Esplanade.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert de orch. ★ 14.55: Trans. din Praga. ★ 18.30: Pentru copii. ★ 18.45: Literatură italiană. ★ 19.10: Pentru lucrători. ★ 19.55: Conf. muzicală. ★ 20.20: Trei conferințe. ★ 21.40: Concert de orch. ★ 22.30: Muzică de cameră. ★ 23.20: Trans. din Mor Ostrava.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

12: Concert instrumental. ★ 15: Concert al orch. radio. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 19.15: Noutăți. ★ 19.40: Octetul Celeste. ★ 20.45: Concert simfonic.

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Meteorul. ★ 17.05: Comunicări diverse. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, conf. și concert. ★ 19.45: Pentru copii. ★ 20.05: Feuilleton vesel. ★ 20.35: Trans. din Varșovia.

Dacă voiți să aveți timp de un an o recepție impecabilă, de o prețioasă claritate muzicală și lipsită de distorsiuni, atunci întrebuințați lămpile TUGSRAM-BARIUM. Vă veți convinge că nu puteți dori lămpi mai bune, căci nu există lămpi mai bune!

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Pentru doamne. ★ 17: Concert exec. de orch. radio. Bizet: Preludiu din Arlezișana; Bizet: Pastorală; Bizet: Cântec vechi; Armondola: Suită de balet; Poldini: Trandafiri; Suppé: Uv. operelei Frumoasa Galathé; Lehar: Vals; Fucik: Mars. ★ 19.05: Conf. sociologică. ★ 19.35: Conf. ★ 20.05: Conf. teatrală. ★ 21: Transm. din Frankfurt, Procurorul maimuțelor din Tennessee, piesă radiofonică prelucrată de Actualis. ★ 22.15: Concert de pian. Bach-Saint-Saens: Ouv. unei cantate; Mendelssohn-Bartholdy: Trei cântece; Reger: Siluete op. 53; Dowell: Dansul vrăjitoarelor; Albeniz: Seguidillas. ★ 23: Transm. din Frankfurt, lectură.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

11.25: Pentru agricultori. ★ 14.15: Concert de amiază. ★ 17.15: Concert al orchestrei „Norag”. ★ 18: Franz Völker cântă. ★ 18.30: Causerie. ★ 18.45: Mișcarea națională europeană. ★ 20: Conf. ★ 21: Concert al orchestrei „Norag”. Grieg: Ouverturnă; Storm: cântec; Walter: cântec. ★ 22: Rund um Robby, comedie de Hans Freundt. ★ 23.30: Actualități.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

13.20: Concert de gramofon. ★ 16: Pentru gospodine. ★ 17: Concert al orch. radio. Bizet: „Preludiu din Arlezișana”; Bizet: Fantezie; Bizet: Pastorală; Suppé: Ouverturnă; Lehar: vals. ★ 18.45: Pentru agricultori. ★ 19.05: Conf. ★ 20.30: Instrumentele din orchestra, conf. ★ 21: Piesa radiofonică. ★ 22.15: Concert de pian. ★ 23: Harry Kahn citește din operele sale.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 19.15: Concert de gramofon. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 21.30: Muzică de operetă. ★ 22: Dialog. ★ 22.20: Concert seral.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Conf. ★ 17.20: Concert distractiv. ★ 18.50: Conf. ★ 19.15: Concert de pian. ★ 19.45: Conf. ★ 20.25: Pentru lucrători. ★ 20.30: Trans. din Königsberg, concert. ★ 23.15: Știri politice.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Muzică de cameră.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.45: Concert de amiază executat de quartetul radio. ★ 18.05: Lectură. ★ 18.30: Muzică de jazz la plăci de gramofon. ★ 20.30: Curs de limba germană. ★ 21: Concert seral. ★ 21.30: Trans. din Zagreb.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

18: Muzică ușoară. ★ 19: Causerie. ★ 19.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 23.10: Muzică engleză.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Concert cu muzică ușoară. Manente: Principe di Piemonte, mars; Alfieri: Sogno di Mousmè, Lamare: La passione, romanță; Valente: Nun aspetta di mane, canzon; Lehar: Frasquita, pot-pouri; Manente: intermezzo; Staffelli: Buon giovane, canzonetta; Puglignheddu: Festa di rondini, intermezzo; Cortopassi: Au-

rora, intermezzo; Albano: Stornello del soldato, canzonetta; Lincke: Il piccolo cavaliere, mars. ★ 17.30: Bul. meteor. ★ 18: Concert vocal și instrumental. ★ 19: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.50: Jurnalul radio. ★ 21.35: Concert vocal și instrumental: Zippoli: Tema con variazioni; Lulli: Gavotta; Benedetto Marcello: Allegro con fuoco; Godard: Ninnanna dall'opera Jocelyn; Offenbach: Aria della bambola; Offenbach: Aria din „Contele de Luxemburg, dall'opera; Guerrini: Canzone greca (violoncellista Luigi Silva); Lalo: Intermezzo (violoncellista Luigi Silva); Popper: Polacca da concerto (violoncellista Luigi Silva). In continuare trans. unei comedii într'un act.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

16: Concert al orch. radio. ★ 17: Concert dela hotel Carlton. ★ 18.15: Pentru tineret. ★ 20.33: Conf. științifică. ★ 21: Concert al orch. radio. ★ 22.05: Concert de gitară.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert de amiază. ★ 16: Pentru copii. ★ 17.25: Cărți noi. ★ 17.50: Pentru școli. ★ 18.30: Concert de orch. Suppé: „O dimineată, o seară, un prânz la Viena”; Rossini: „Italiani in Alger”; Strauss: Vals; Mendelssohn: Cântec; Flotow: „Alessandro Stradella”; Offenbach: „Frumoasa Elena”. ★ 19.30: Conf. ★ 20.15: Curs de limba franceză. ★ 21: Muzică ușoară. Donizetti: uv. operei „Don Pasquale”; Strauss: Vals; Liszt: „Rapsodie ungară Nr. 6”; Smetana: Simfonie; Cornelius: uv. operei „Bărbierul din Bagdad”; Tschalkowsky: melodii din opera „Jolanthe”. In continuare sport.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul noutăți, emisiune agricolă. ★ 13.15: Dialog radiofonic. ★ 13.30: Trans. din Brno. ★ 14.30: Bursa. Informațiuni sociale. ★ 14.40: Concert despre rolul comerțului. ★ 14.55: Bursa. ★ 17: Tendințe asupra mersului Europei Centrale. ★ 17.20: Higienea și garderoba, conf. ★ 17.30: Concert de orch. dirijat de Parik. Cherubini: „Ouv”; Solo de pian; Haydn: „Ecou”; Solo de pian; Mozart: „Balet”. ★ 18.30: Pentru copii. ★ 18.40: Emisiune germană. ★ 19: Pentru agricultori. ★ 19.10: Pentru lucrători. ★ 19.20: Emisiune germană. ★ 21: Concert de saxofon. ★ 22: Concert simfonic, executat de orch. radio. Jirak: „Simfonia în re major”; Dvorak: „Serenadă”. ★ 23: Ora, meteorul. ★ 23.20: Trans. din Mor. Ostrava.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

15: Concert de promenadă. ★ 18: Concert al orchestrei „Cecil” al restaurantului Wilhelm Olsen. ★ 19: Pentru gospodine. ★ 19.45: Muzică de dans. ★ 20.30: Curs de limba engleză. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 22: Conf. ★ 22.50: Causerie. ★ 23.05: Concert.

501 m. MILANO 7 kw. 599 kHz.

13.15: Muzică variată. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 22.15: Concert simfonic.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

18: Matineu dansant. ★ 19: Curs de limba franceză. ★ 20.30: Jurnal vorbit. ★ 21.15: Rigoletto operă de Verdi.

517 m. VIENA 18.5 kw. 581 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Concert de amiază executat de capela Bert Silving. Suppé: Uv.; Strauss: Vals; Smetana: fantezie din opera Das Geheimnis; Labitzky: In der Gebirgsschenke; Dercksen: Cântec; Akimenko-Chapellier: Suită rusă; Mousieux: Pot-pouri; Blon: Lied; Intermezzo; Rella-Loll: Stimată doamnă, tango; Zamrzla-Fucik: Gondoliera; Becce: a) Singen leist die Geigen; b) Noi mușchetarii Alpilor, mars; Vackar: A fost în Mai, vals; Jarno: Frumosul Fredy; Komzak: Mars-pot-pouri; Hvizdalek: Cântec de toamnă; Rubens-Grothe: Două lacrimi, tango; Neumann: Dece suntem noi pasări călătoare, lied; Johnson-Schneider: Dans; Frankowsky: Cântec; Haupt: Mars. ★ 14: Ora, meteorul. ★ 14.10: Urmarea concertului de amiază. ★ 16.20: Concert de plăci de gramofon. Alfred Piccaver, cântă. ★ 16.40: Romante germane. ★ 17.35: Leopold Godowsky cântă nocturne de Chopin. ★ 18: Hânsel și Gretel, poveste după frații Grimm, pentru corul de vioară de Max Kaempfert. Muzica dirijată de Rudolf Wallner. ★ 18.30: Conf. ținută de Ing. Oscar Grisseman. ★ 19.15: Esperanto pentru austriaci. ★ 19.30: Conf. medicală. ★ 20: Curs de limba engleză ținută de prof. Mac Callum. ★ 20.30: Ora, meteorul. ★ 20.35: Concert distractiv executat de orch. Josef Holzer. Strauss: uv. operei Voevodul țiganilor; Strauss: Cântec de leagăn; Heuberger: Suită; Humphries: Die alte Spieluhr; Muskat: Fantezie; Strauss: pot-pouri din opera Hugdieterichs Brautfahrt. ★ 21.30: Ținuturi și natura în India, conf. ★ 22: Concert de orgă consacrate lui Johann Seb. Bach. Cuvânt introductiv: Prof. Max Graf. Sonată în Es-dur; Fantezie și fugă în G-moll. In continuare concert seral executat de orch. Andrée Hummer. Meyerbeer: mars din opera Profetul; Mozart: Nunta lui Figaro, uv.; Strauss: Vals; Kalmann: pot-pouri din opera Fetița olandeză; Donizetti: scene din opera Lucia di Lammermoor; Hruby: Ständchen; Kreisler-Hummer: The Rosary; Hummer: Miniatură; Leopold: Ungaria fantezie; Strauss: Vals.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

16.30: Valsuri și marsuri. ★ 18: Conf. ★ 18.30: Curs de limba letonă. ★ 19: Lecții de limba franceză. ★ 19.30: Cele trei fete, operetă de Schubert-Berté.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Concert popular distractiv. ★ 16.10: Pentru doamne. ★ 17.25: Concert de pian. ★ 17.55: Despre viața și operele lui Alois Wohlmuth. ★ 18.25: Concert al orch. radio. ★ 19.45: Conf. ★ 20: Conf. ★ 20.30: Concert coral. ★ 21: Concert de țiteră. ★ 21.45: Cărți noi. ★ 22.15: Concert cu muzică de cameră. ★ 23.05: Recitari și cântece.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert executat de d-ra Helene Lang (canto), d-ra Singer (vioră) și d. Paul Hüter (voloncel). ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apelor. ★ 13: Muzică de clopote de la biserica Universității. ★ 13.05: Concert executat de Etienne Bertha. ★ 17: Pentru copii. ★ 18: Conferință. ★ 18.30: Concert executat de orch. municipală. ★ 19.30: Curs de limba franceză. ★ 20: Treizeci de minute rezervate revistei „Radio Elet”. ★ 20.30: Concert de pian executat de d-na Charlotte Vay. Max Reger: Sonatină; Schytte: Trei etude mici; Daquin: Cântec; Espen: Ora jocului. ★ 21: Conferință. ★ 21.30: Trans. unei reprezentații din studio. Regia: d. Bela Paulini. ★ 22.45: Concert de orch. cu muzică ușoară. Barna: Casanova-Ouv.; Kamarovsky: Souvenir din Armenon-

ville-vals; Komzak: Noaptea; Lincke: Oglinda; Pecs: Cântec; Wapans: Scumpei mele; Weinberger: Femei romantice; Kacsch: Janos viteaz; Pecs: Columbia. In continuare concert al orch. de țigani Bela Kiss dela cafeneaua Baross.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Comunicate meteor. ★ 15: Conf. ★ 16.45: Sport. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.10: Bursa agricolă. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.50: Trans. dela opera din Varșovia, in continuare sport. comunicate meteor.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35 kHz. 174

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.45: Concert al orchestrei radio. ★ 17.55: Informațiuni. ★ 19.35: Comunicat agricol. ★ 20: Cronica literară. ★ 20.30: Causerie medicală. ★ 21: Concert al orch. radio. ★ 21.30: Jurnalul sportiv.

1875 m. HILVERSUM kw. 6.5 kHz. 160

13.40: Semnal orar. ★ 15.40: Pentru doamne. ★ 16.40: Concert de orgă. ★ 17.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.10: Pentru copii. ★ 19.10: Concert al orchestrei radio. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.55: Concert de pian și

conf. ★ 23.40: Informațiuni de presă. ★ 24.40: Concert de plăci de gramofon.

1935 m. KOWNO 7 kw. 155 kHz.

18.30: Causerie. ★ 18.50: Cronica externă. ★ 19.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.10: Conf. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 21.30: Causerie.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

12: Concert de balade. ★ 14: Muzică ușoară. ★ 15.10: Pentru școli. ★ 17.30: Piesă radiofonică. ★ 18.15: Pentru copii. ★ 19.15: Noutăți. ★ 19.40: Cântece rusești. ★ 20.45: Quintetul „Parkington”. ★ 22.40: Recital. ★ 23.30: Muzică de dans.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

6.45: Meteorul pentru agricultori. ★ 7.30: Gimnastică matinală. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 11.30: Ora stațiunii Nauen. ★ 13: Concert de plăci de gramofon, in continuare meteorul pentru agricultori. ★ 13.55: Ora stațiunii Nauen. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru copii. ★ 16: Pentru doamne. ★ 17: Conf. pedagogică. ★ 17.30: Trans. din Leipzig, concert de după amiază. ★ 19.30: Conf. ★ 20: Curs de limba franceză. ★ 20.55: Meteorul pentru agricultori.



8 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw. 761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică simfonică. ★ 13.30: Informațiuni, bursa de cereale, bursa de efecte, cota apelor Dunării, meteorul și semnal orar.

1350-1430: Plăci de gramofon: Muzică ușoară.

17: Orch. Radio: Uv. la „Nabucodonosor”; Marchetti: Serenadă florentină; Borodin: Rapsodie rusă pe motive din opera „Prințul Igor” Translatore: Prima balerină, vals; Joh. Brahms: Partea II-a din simfonia I-a; Schumann: Berceuse; Lalo: Cântec rusesc.

18: D. G. Chițoiu: Inceputurile literaturii noastre agricole.

18.15: Inf. și semnal orar.

18.30: Orch. Radio: Morena: O cină la Suppé, potp.; Beethoven: Adagio sostenuto din sonata op. 27 No. 2; Schmidt-Hagen: Păpușa cea urâtă dansante.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Nicolae Dumitrescu, secretar gen. la Min. Muncii: Despre șomaj.

19.20: D. Prof. Em. Antonescu: Dreptul și forța.

19.40: D. maior Știubei: Aviația în pregătire de război.

20: Plăci de gramofon: Muzică românească.

PROGRAMUL DE SEARĂ

21: D-na Ana Oxinoit: Piano: Mozart: Variațiuni în sol major; Scriabin: Două preludii; Liszt: Tarentella.

21.30: D. George Fotino: Voevozi dători de legi și datini.

21.45: D. Gh. Drăghici: violoncel; Loeillet: Suită; Cassando: Grave; Schubert: Moment muzical; asado: Dans cu variațiuni; Popper: Menuet.

22.15: D. Vasile Filip: Violină; Wieniawsky: Concert în re minor; Wieniawsky: Poloneza în re major.

22.45: Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw. 1355 kHz.

18: Cântece și povestiri pentru copii. ★ 19.15: Conf. sportivă. ★ 19.35: Orchestra radiofonică. ★ 20.15: Conf. ★ 21.10: Orchestra radiofonică.

381 m. TOULOUSE 8 kw. 788 kHz.

14: Muzică de dans. ★ 18: Solo de pian; Saint-Saens: Variațiuni; Strauss: Serată vieneză; Mozart: Inima suspină; Rubinstein: Melodii. ★ 19.30: Muzică de dans. ★ 19.55: Chansonette. ★ 20.45: Concert de chitară și hawaiană. ★ 21: Orchestra simfonică: Kreutzer; O noapte în Grenada; Saint-Saens: Rapsodie; Resch: Amorul discret. ★ 21.30: Operețe. ★ 21.55: Cronica modei. ★ 24: Solouri diverse ★ 24.30: Orchestra vieneză.


259 m. LEIPZIG 2.3 kw. 1157 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16.40: Pentru agricultori. ★ 17.30: Concert de după amiază. Reinecke: Romanță; Liszt: „Rapsodie ungară. No. 9”; Svendsen: „Poloneza”. ★ 19.05: Pentru lucrători. ★ 19.25: Curs de limba italiană. ★ 20.30: Josef Ponten citește din romanul său „Wolga-Wolga”. ★ 21: „Ariadne au Naxos” operă într'un act de Strauss. In continuare muzică de dans.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw. 1139 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13.30: Transm. din Bratislava. ★ 14.30: Trans. din Praga. ★ 14.55: Trans. din Praga. ★ 17.30: Trans. din Praga. ★ 18.30: Povestiri. ★ 19: Profesor Wacek: Despre artă. ★ 19.10: Trans. din Praga. ★ 19.20: Beethoven: Sonata op. 47 în la major: Adagio sostenuto, Andanta con variazioni. Finale. Presto. 19.55: Fr. Simaka, poeme. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 23.15: Noutăți locale. Cronica teatrală.



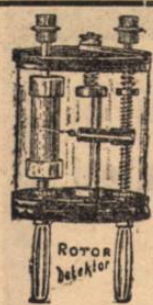

Lei 270

2 ani garanție

pentru detectorul ROTOR

și pentru

Cristalul ROTOR



Lei 270

Ne obligăm față de posesorii detectoarelor ROTOR ca, în caz de nefuncționare în timpul termenului de mai sus, să schimbăm fără nici o plată

la adresa noastră de mai jos

orice detector ROTOR sau cristalul lui, dacă acestea nu prezintă semne de violentare.

Intrucât circulă pe piață falsificate, detectoarele sau cristalele aduse spre înlocuire, trebuie să fie însoțite de ambalajul care poartă banderola noastră de origină.

Reprezentanța generală pentru România :

Ing. H. DIETRICHSTEIN & M. WILLIG

CALEA VICTORIEI No 41. — Telefon 348/26

349 m. BARCELONA 5 kw. 860 kHz.

15: Concert executat de sextetul radio. ★ 23.05: Concert al orch. radio. ★ 24.05: Concert de orch.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw., 1085 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Pentru copii. ★ 17.30: Concert distractiv de orch. Auber: Uv.; Schubert: „Moment muzical”; Strauss: Vals; Tschai-kowsky: Cântec. ★ 18.45: Cărți noi. ★ 19.15: Pentru agricultori. ★ 19.30: Pentru părinți. ★ 20: Curs de Esperanto. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Trans. din Berlin, serată dansantă. ★ 23.30: Serată distractivă cu muzică din operele.

179 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

13.30: Concert al orchestrei radio. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.45: Emisiune germană și ungurească. ★ 17: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.30: Concert de orchestră. ★ 18.30: Conf. ★ 18.45: Pentru copii. ★ 19: Concert. ★ 19.55: Curs de limba esperantă. ★ 20.15: Trans. din Praga

294 m. KOSICE 2 kw., 1022 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert de orch. ★ 18: Pentru copii. ★ 19.50: Pentru agricultori. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 23.15: Noutăți locale.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

13.20: Pentru gospodine. ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Concert de după amiază. ★ 20.40: Știri culturale. ★ 21: Concert simfonic. ★ 23.10: Trans. filmului sonor dela Edison-Palaces Theater.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw. 959 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.50: Trans. din Varșovia, conf. ★ 17.15: Audiție pen-

tru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Un sfert de oră Scouting. ★ 18.45: Trans. din Varșovia, concert popular. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Trans. din Varșovia, feuilleton. ★ 21.30: Trans. din Varșovia, concert cu ocazia sărbătorii naționale a Italiei. ★ 24: Muzică ușoară.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Conf. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.45: Cărți noi. ★ 18: Concert de pian. ★ 18.30: Pentru tineret. ★ 19: Pentru agricultori. ★ 20: Concert seral. Meyerbeer: Mars; Petras: Vals; Zeller: Potpourri. ★ 21.30: Lied-uri. ★ 22: Conf. teatrală. ★ 23.50: Cutia cu scrisori.

335 m. POZNAN 1.2 kw., 896 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.15: Comunicate. ★ 15.30: Un sfert de oră pentru doamne. ★ 18.15: Audiție pentru copii. ★ 18.45: Concert de după amiază. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 20.15: Serată literară muzicală. ★ 21.15: Actualități. ★ 21.30: Concert seral. ★ 23.15: Muzică de dans dela cafeneaua „Polonia”.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.15: Pentru agricultori. ★ 18.45: Pentru doamne. ★ 19.20: Emisiune germană, informațiuni. ★ 23.15: Noutăți locale.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

12: Recital de orgă. ★ 14: Concert al orch. radio. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 19.40: Muzică ușoară. ★ 21.35: Căntece țigănești. ★ 23.30: Muzică de dans.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru copii. ★ 17: Concert executat de orch. radio.

Rossini: Uv. op. Tancred; Sinigaglia: Andante religios; Mascagni: Fantezie din Cavaleria rustică; Morena: Potp.; Strauss: Vals; Ziehrer: Vals; Fucik: Mars. ★ 19.05: Conf. tehnică. ★ 19.35: Curs de limba esperanto. ★ 20.05: Conf. ★ 20.30: Emisiune teatrală în dialect și concert vocal și instrumental. ★ 21.45: Trans. din Frankfurt, concert consacrat operelor lui Jacques Offenbach cu ocazia împlinirii a 50 de ani dela moartea lui. În continuare Fata din Elizondo, operă comică într-un act de Offenbach.

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Trans. din Varșovia, cronică radiofonică. ★ 17.05: Comunicări diverse. ★ 17.15: Audiție pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, conf. și concert. ★ 20.05: Căntece. ★ 21: Trans. din Varșovia, feuilleton, conf., concert, comunicări și muzică de dans.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

14.05: Concert de amiază. ★ 17: Concert al orchestrei „Norag”; Beethoven: Ouvertură la „Egmont”; Beethoven: Adela; Mozart: Gavotte; Mozart: Vioreaua; Kreutzer: Rugăciune de seară; Weber: Ouvertură; Strauss: Intermezzo; Wagner: Ouvertură. ★ 18.30: Conf. ★ 18.55: Conf. ★ 20: Conf. ★ 20.25: Căntece. ★ 22: Concert al orchestrei „Norag”. ★ 23.30: Actualități. ★ 23.50: Muzică de dans.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru tineret. ★ 16.50: Pentru agricultori. ★ 17: Concert al orchestrei radio: Gounod: Pastorală; Massenet: Fantesie; Bizet: Pescuitorul de perle. ★ 19.05: Conf. ★ 19.35: Curs de limba esperantă. ★ 20.30: Piesă radiofonică. ★ 21.45: Concert.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 17.30: Pentru copii. ★ 20: Conf. pentru agricultori. ★ 20.30: Confer. ★ 21: Muzică rusă. ★ 21.30: Concert de orch. ★ 22: Piesă radiofonică. ★ 22.45: Concert al orch. radio.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Conf. ★ 17.30: Lied-uri vesele. ★ 18: Conf. ★ 18.30: Pentru tineret. ★ 20: Concert coral. ★ 20.25: Conf. ★ 20.30: Trans. din Königsberg. ★ 21: Trans. din Königsberg, serată dansantă. ★ 23: Meteorul, sport, în continuare serată populară distractivă.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul

radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Trans. dela hotel Național

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.45: Căntece naționale la harmonică. ★ 18.05: Pentru copii. ★ 18.30: Concert de după amiază. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Trans. din Praga, concert simfonic. ★ 23.15: Trans. dela restaurantul Clediges.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

14: Pentru școli. ★ 18: Concert de vioară și acordeon. ★ 18.20: Recitări. ★ 18.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.40: Pentru agricultori. ★ 20: Căntece. ★ 20.30: Muzică militară. ★ 21.30: Feuilleton radiofonic. ★ 22.40: Muzică populară italiană. ★ 23: Muzică de dans.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Concert executat de quintetul radio: Richter: Marcia dei granatieri; Culotta: Mattinata florentina, intermezzo; Cerri: Sagra al villaggio, intermezzo; Nucci: Tentazione, tango; Lehar: Pagani: pot-pouri; ★ 14.30: Concert executat de quintetul radio (continuare). ★ 17.30: Bul. Meteor. ★ 18: Concert cu muzică variată și de dans. ★ 21: Radio-sport. ★ 21.50: Concert simfonic: Weber: Euryanthe, ouverture; Martucci: Simfonia în fa major; Fausto Maria Martini: Arte e vita; Sinigaglia: Rapsodia piemontese; Wieniawski: vals; Hubay: scene della czarda n. 4; Notiziario di varieta; Wischnegradski: In Borgogna, fantesia; Pizetti: Fedra, Preludio; Wagner: I Maestri Cantori, ouverture.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

14: Concert al orch. radio. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert dela hotel Carlton. ★ 20: Conferință. ★ 22.20: Concert distractiv executat de orch. radio.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert de amiază. ★ 16: Pentru copii. ★ 17: Pentru doamne. ★ 18.05: Conf. culturală. ★ 18.30: Concert al orchestrei radio. Thomas: Uv.; Künneke: Boston; Langer: „Bunicuța”; Kreiser: „Frumos Rosmarin”. ★ 19.30: Conf. ★ 20.15: Pentru lucrători. ★ 20.40: Pentru agricultori. ★ 21: Concert seral, dirijat de Wolf. ★ 22: Westfalia, țara și poporul în cuvinte și cântece.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul, noutăți, emisiune agricolă. ★ 13.30: Trans. din Bratislava. ★ 14: Bursa, informațiuni sociale. ★ 14.40: Conf. industrială. ★ 14.55: Bursa. ★ 17: Comunicate. ★ 17.20: Conf. pentru instrucțiunea publică. ★ 17.30: Marionette, „Horia și Cloșca” tragedie în 4 acte de Kopecky. ★ 18.30: Pentru instrucțiunea publică. ★ 18.40: Conferință. ★ 19: Pentru agricultori. ★ 19.10: Pentru lucrători. ★ 19.20: Emisiune germană, informațiuni, pentru copii și pentru lucrători. ★ 20.15: Informațiuni, literatură. ★ 20.50: Introducere la concert. ★ 21: Trans. din Belgrad, concert. ★ 23: Meteorul, noutăți, sport.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

18: Concert de orchestră. ★ 19: Pentru băieți. ★ 19.40: Curs de limba franceză. ★ 20.15: Meteorul. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 22: Conf. ★ 22.50: Căntece. ★ 23.05: Concert coral. ★ 23.35: Muzică de dans.

501 m. MILANO 7 kw. 599 kHz.

13.15: Muzică variată. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.40: Selecțiuni din operele.

517 m. VIENA 18.5 kw. 581 kHz.

11.30: Păstrarea și conservarea mijloacelor de alimentație, conf. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 14: Ora, meteorul. ★ 14.10: Urmarea concertului de plăci de gramofon. ★ 16.20: Concert de după amiază executat de orch. Emil Bauer. Ippisch: Uv., Spero Kochmann: Vals; Puccini: fantezie din Manon Lescaut; Adres: Muzică de cameră; Bauer: Menuet; b) Cântec de leagăn; Ring: Suită africană; 1) Vor der Schlacht; 2) Monarh; 3) Kriegstanz; Schirrmann: potpuri asupra unei romanțe ruse; Weiss: Prima mea dragoste, lied și fox; Leopoldi: Tu mi-ai promis ceva, lied; Strauss: potpuri din 1001 de nopți; Ziehrer: Vals; Weiner-Dillmann: Mars ★ 18: Două opere noi tehnice Schwanda, der Dudelsackpfeifer de Jaromir Weinberger și Totenhäus de Leos Janacek, dr. Paul Stefan. ★ 18.30: Pentru copii, în continuare conf. medicală ținută de dr. Doz. Guido Engelmann. ★ 19: Conf. despre Asia și Europa, ținută de dr. Hans Prager. ★ 19.30: Inginerul siguranțelor, conf. pentru lucrători și funcționari. ★ 20: Curs de limba franceză pentru începători, ținut de prof. Louis Riviere. ★ 20.30: Serată de lied-uri populare a asociației populare germane din Viena. Cuvânt introductiv: Prof. Karl Liebleitner. Execu-tanți: Cântărețul Line Gröschl, Dr. Georg Kotek (voce). Elsa Richar (pian). Anna und Karl Liebleitner (duo). Die Volksspielmusik des Vereines: Luise Bilek, Karl Kubat (vioară); Franz Bilek (Bratsche); Rudolf Fuxberger (Basgeige). Dr. Georg Kotek: Tannhäuserlied, Bal-lade. Es wächst a Kranawötsäule. Frau Line Gröschl: Hiaz muas i weit auf. Der Wind vermag's Lab. Diandla, was denkst d'r denn! Cor de bărbăți: Verlassen Lass mi schau! Da drauss in Wald. Wann amall, Volkweisen. Anna und Karl Liebleitner. Denk i hin. Lusti is schon! Genitsche Chöre: Hinter mein Vaders sein Stadl. Diandla willst du's heirat'n? Brings mar an Mann ins Hans. ★ 21.20: Agricultura din Karintia, conf. ținută de Josef Friedrich Perkonig. ★ 21.45: Poeziile din Karintia, spuse de Marie Mell. ★ 22.10: Jocul de tomade din Karintia de Georg Graber. Dirijor: Dr. Hans Nüchtern. În continuare la 23.30: Concert de plăci de gramofon.



UN IMN DE PACE pentru LIGA NAȚIUNILOR

Cea mai frumoasă voce care s-a cântat

Două premii:

Unul internațional de 100.000 fr.

Unul național de 100.000 lei

Toate amănunțele în

„REALITATEA ILUSTRATĂ”

Baterii de radio CRYPTON

Prețul curent:

Bateria de 4,5 volți Lei 17.—

„ „ 90 „ „ 500.—

„ „ 100 „ „ 560.—

„ „ 120 „ „ 620.—

„ „ 150 „ „ 750.—

Reprezentanța generală și Depozit pentru România :

Inginerii Rittenberg & Weiner

București Str. Sf. Vineri 8, Tef. 345/44

Ați ales lămpile dvs. de radio dintre cele recomandate prin reclama cea mai vastă?

Acum alegeți și încercați lămpile TUNGSRAM-BARIUM, adică lămpile acele care vă oferă audițiunile cele mai muzicale și clare și intrunesc cele mai multe avantaje tehnice și practice.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

16: Conf. ★ 16: Concert de după amiază. ★ 18: Conf. ★ 19: Curs de limba engleză. ★ 19:30: Pentru agricultori. ★ 20:03: Serată de opere. ★ 21: Noutăți. ★ 22:30: Concert popular.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

13:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14:30: Muzică de cameră la plăci de gramofon. ★ 17:25: Concert de după amiază. ★ 18:25: Pentru copii. ★ 19:45: Căușerie. ★ 20:15: Conferință. ★ 20:35: Trans. dela muzeul social, conf. ★ 21:05: Concert distractiv executat de orch. radio. Mozart: Romanță; Sibelius: Uv.; Grieg: Căntec. ★ 22:35: Auditiune radiofonică. ★ 23:45: Concert și muzică de dans executat de capela Hugo Weis.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10:15: Concert executat de orch. reg. I inf. de honvezi, dirijat de d. R. Fricsay. ★ 12:10: Serv. internațional asupra nivelului apelor. ★ 13: Muzică de clopote de la biserica Universității. ★ 13:05: Concert executat de orch. rusă de balalaici Eugen Stepat, cu concursul d-lui Andreff. ★ 16:30: Curs de semnale Morse. ★ 17:10: Lectură. ★ 18: Feuilleton. ★ 18:30: Concert cu muzică la plăci de gramofon. ★ 19:30: Curs de limba italiană. ★ 20: Cursul amatorilor de radio. ★ 20:45: Conferință. ★ 22:10: Concert executat de d. Imre Szanto (pian) și d. Eugen Szanto (vioră). In continuare concert executat de orch. de tiganii Jenő Farkas dela cafeneaua Spolarits.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

13:10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14:10: Comunicate meteor. ★ 16: Comunicate agricole. ★ 16:50: Conf. ★ 16:15: Auditiune pentru copii. ★ 18:45: Concert de orch. ★ 20:25: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Feuilleton. ★ 21:15: Conf. ★ 21:30: Concert consacrat operelor lui Chopin. ★ 22: Un sfert de oră literară. ★ 23: Feuilleton. ★ 24: Muzică de dans.

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw. 208 kHz.

18:45: Jurnal vorbit. ★ 20:10: Meteorul. ★ 20:20: Concert simfonic.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35 kHz. 174

13:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:45: Concert al orchestrei radio. ★ 17:55: Informațiuni. ★ 19:35: Comunicat agricol. ★ 20: Conf. ★ 20:30: Lecturi literare. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 21:30: Jurnalul sportiv.

1935 m. KOWNO 7 kw. 155 kHz.

18:50: Conf. juridică. ★ 19:10: Căntece, discursuri și muzică. ★ 20: Căușerie. ★ 20:30: Intermezzo muzical. ★ 22:15: Concert. ★ 22:40: Căușerie. ★ 23: Concert.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 14: Muzică ușoară. ★ 15: Concert de balade. ★ 15:30: Pentru școli. ★ 16:30: Concert simfonic. ★ 18:15: Pentru copii. ★ 19:15: Căntece rusești. ★ 20:45: Concert de fanfară. ★ 22:35: Concert simfonic. ★ 24: Muzică de dans.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

6:45: Meteorul pentru agricultori. ★ 7:30: Trans. din Berlin, gimnastică matinală. ★ 7:55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 11:30: Ora stațiunii Nauen. ★ 13: Concert de plăci de gramofon, în pauză meteorul pentru agricultori. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de după amiază. ★ 15:30: Pentru copii. ★ 16:30: Meteorul, bursa. ★ 16:45: Pentru doamne. ★ 17: Conf. pedagogică. ★ 17:30: Trans. din Hamburg, concert de după amiază. ★ 18:30: Muzică populară, românească. ★ 19: Conf. ★ 19:30: Conf. ★ 20: Germana pentru germani. ★ 20:30: Pentru funcționari. ★ 20:55: Meteorul pentru agricultori.

Mignon; Franck: Nocturnă; Bach: Cantate de la Pentecoste. ★ 19:30: Muzică de dans. ★ 19:55: Chansonette. ★ 20:40: Concert de fanfară. ★ 21: Trio: Debussis: Andante; Schubert: Scherzo în b major; Ziehrer: Burghesul vienez; Translateur: Adio Vienei; Dvorak: Humoresque; Schubert: Berceuse;

259 m. LEIPZIG 2.3 kw. 1157 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 15:30: Povești și lied-uri pentru tineret. ★ 17: Conf. ★ 17:30: Concert de după amiază. Dvorak: Uv.; Glazunov: Suită; Liszt: „Rapsodie ungară Nr. 1”. ★ 19: Conf. igienică. ★ 20:30: La Campana cântă lied-uri spaniole. ★ 21:25: Trans. din Frankfurt am Main. ★ 22:05: Trans. teatrală. ★ 23:20: Ora, meteorul.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw. 1139 kHz.

12: Muzică de dans: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13:15: Conf. ținută de inginerul Fiser. ★ 13:30: Trans. din Praga. ★ 14:55: Trans. din Praga. ★ 17:30: Trans. din Brno. ★ 18:30: Povești. ★ 18:40: Trans. din Brno. ★ 19: Căntece spaniole. ★ 19:10: Pentru lucrători: J. Bohac: Instrucțiunea publică la țară. ★ 19:20: Emisiune germană. ★ 19:35: Concert de orchestră: Melodii populare. ★ 20:15: Trans. din Praga. ★ 20:20: Concert popular. ★ 21: Conf. istorică ținută de Mila Klecka. ★ 21:15: Trans. din Brno. ★ 23: Trans. din Praga. ★ 23:15: Programul de mâine. Cronica teatrală. ★ 23:20: Trans. din Praga.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw., 1085 kHz.

12:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:45: Pentru tineret. ★ 17:15: Concert distractiv de orch. Fucik: Marinarella; Lehar: potpouri din „Tara răsunului”; Komzak: „Căntec”. ★ 18:30: Conf. ★ 18:55: Lied-uri de Richard Strauss și Hugo Wolf. ★ 19:15: Pentru agricultori. ★ 19:30: Povești. ★ 20: Curs de engleză. ★ 20:35: Concert consacrat lui Haydn. ★ 21:50: „Cum să devii bogat” piesă radiofonică de Fritz Gottwald și Joe Gribitz.

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

13:15: Pentru agricultori. ★ 14:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14:45: Emisiune germană și un-lava. ★ 15: Trans. din Bratislava. ★ 17:30: Trans. din Brno. ★ 18:30: Concert. ★ 19: Concert al orchestrei radio. ★ 19:55: Conf. ★ 20:15: Trans. din Praga. ★ 20:20: Trans. din Kosice.

294 m. KOSICE 2 kw., 1022 kHz.

12:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13:30: Muzică populară. ★ 18:10: Concert al orch. radio. ★ 20:20: Serată populară slovacă. ★ 21:05: Căntece populare. ★ 21:30: Concert. ★ 23: Trans. din Praga. ★ 23:15: Inf. teatrală.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

13:20: Pentru gospodine. ★ 13:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Concert al corului rusesc și orchestra de balaică.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw. 959 kHz.

13:35: Concert pentru tinere. ★ 17:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:15: Trans. din Katowice, conf. ★ 19:50: Recitări. ★ 20:50: Concert de plăci de gramofon. ★ 21:15: Căușerie pentru doamne. ★ 21:30: Concert serial. ★ 23:15: Trans. din Varșovia, recital coral. ★ 24: Muzică ușoară din Varșovia.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14:50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:35: Pentru copii. ★ 17: Cărți noi. ★ 17:15: Concert

Magazinele I. WAPPNER

CENTRALA SUCURSALA
Calea Victoriei 49 BUCUREȘTI Strada Lipscani 85
(lângă Palatul Regal) (vis-a-vis de Lupoica)

Anunță că a pus în vânzare toate aparatele și piesele de construcție cu prețuri ce desfid orice concurență.

Vânzarea Aparatelor de Radio in rate lunare

Prețul curent pentru piese de construcție

Condensatori variabili cu aer 500 cm.	Lei 80.-	Bucșe	Lei 2.-
Condensatori variabili cu mică 500 cm.	55.-	Banane	2.-
Transformatori j. f. 1/3, 1/5	170.-	Voltmetri	200.-
Lămpi Audition Universale	80.-	Liță antenă	2.-
Bigirile	260.-	Izolatori de antenă	2.50
Defectoare	35.-	Demultiplicatori	70.-
Cristale	12.-	Reostați	35.-
Bobine	24.-	Butoni (manete)	17.-
Lichtantenne	25.-	Caști 280 Ohmi (p. galenă)	165.-
Densimetri	95.-	Aparate galenă	200.-
		Condensatori fixi	8.-
		Antene spirale	65.-

precum și azortiment complet pentru construcția oricărui tip de aparat mare, cu toate produsele cunoscute.

Expediție zilnică în provincie contra aconto de 30 la sută rest ramburs

CATALOG LA CERERE

de. ★ 18:45: Conferință. ★ 19:10: Despre lucrători. ★ 21: Conf. ★ 21:30: Concert consacrat operelor lui Strauss, Millöcker și Suppe. ★ 23:30: Muzică de dans la plăci de gramofon.

335 m. POZNAN 1.2 kw., 896 kHz.

14:05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15:15: Comunicate. ★ 18:35: Radiofotografii. ★ 18:45: Concert de după amiază. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 20:15: Un sfert de oră humor. ★ 20:30: Curs de limba engleză. ★ 21:15: Căușerie. ★ 21:30: Concert de solo-uri. ★ 22:30: Trans. din Varșovia, trans. teatrală.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

12:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13:15: Pentru agricultori. ★ 17:30: Concert de orch. ★ 18:40: Curs de limba franceză. ★ 19:10: Pentru lucrători. ★ 19:55: Conf. ★ 20:20: Concert de orch. ★ 22: Melodii populare. ★ 23: Trans. din Praga. ★ 23:15: Noutăți locale.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

14: Concert de balade. ★ 14:30: Concert al orch. radio. ★ 18:15: Muzică de dans. ★ 20: Sextetul Victor Olaf. ★ 21:15: Romanță, piesă radiofonică. ★ 23:15: Noutăți.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

13: Concert de orgă. ★ 13:35: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru tineret. ★ 17: Concert al orch. radio. Boieldieu: Ouv.; Gounod: Introducere pastorală; Massenet: Două lied-uri; Bizet: Fragment din Pescuitorii de perle. ★ 19:05: Căușerie. ★ 20:05: Curs de limba franceză. ★ 20:50: Serată distractivă. ★ 22:15: Căntece vesele și triste. ★ 23:30: Trans. din Kas-

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

15:30: Trans. din Varșovia concert. ★ 17:05: Comunicări diverse. ★ 18:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:15: Trans. din Varșovia, conf. și concert. ★ 19:45: Pentru copii. ★ 20:05: Revistă cinematografică. ★ 20:25: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Conf. ★ 21:15: Trans. din Varșovia, feuilleton, concert, auditiune liberă, comunicări, muzică de dans.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

14:05: Dansuri și marșuri. ★ 15:15: Mic concert. ★ 17:15: Conf. pentru doamne. ★ 18: Muzică națională. ★ 18:55: Conf. ★ 20: Conf. pentru agricultori. ★ 20:25: Conf. ★ 21: Operetă romantică în trei acte. ★ 23:20: Actualități.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

14: Marșuri și dansuri. ★ 16: Pentru tineret. ★ 16:50: Pentru agricultori. ★ 17: Concert al orchestrei radio: Rossini: Ouvertură; Mascagni: Fantezie din „Cavaleria Rusticana”; Strauss: vals; 19:35: Conf. ★ 20:05: Curs de limba franceză. ★ 20:30: Serată literară veselă. ★ 22:05: Lieduri și balade. ★ 23:30: Concert distractiv.




Detectorul FIX
„EIFFEL TUM”
este ideal

Laboratoare de radio și REVÂNZĂTORI! CERETI

lista de prețuri apărute recent cuprinzând toate

ACCESORIILE de RADIO **HÖBUS**

Timișoara IV. :: Str. I. C. Brătianu 2

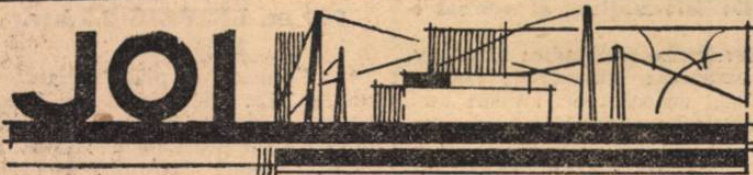

9 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw. 761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică corală. ★ 13:30: Informațiuni, bursa de cereale, bursa de efecte, cota apelor Dunării, meteorul și semnal orar. ★ 13:50-14:30: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră. ★ 17: Orchestra Gr. Dinicu: Muzică ușoară și muzică românească. ★ 18: D-na col. Haqué: Dialoguri pentru copii (spuse de copii). ★ 18:15: Informațiuni și semnal orar. ★ 18:30: Orchestra Gr. Dinicu: Muzică ușoară și muzică românească.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Prof. T. Vianu: Jocul berzelor. ★ 19:20: D. Horia Oprescu: Aman și Bolintineanu. ★ 19:40: D. prof. D. Cuculin: Muzică. ★ 20: Plăci de gramofon: Muzică de cameră.

PROGRAM DE SEARĂ

21: Orchestra Radio: Concert simfonic; Cesar Cui: Uvertură la „Fiul Mandarinului”; Beethoven: Concert pentru violină și orchestră (solo violină d. Sandu Albu. ★ 21:30: D. 3ibs. Mihăescu: Criza în barou.

21:45: D. Nae Dumitrescu, bariton de la Opera Română; Verdi: Arie din Traviata; Verdi: Monologul din Falstaff; Giordano: Arie din „Andrea Chenier”; Căpriță: Frunză verde de mătase; Ștefănescu: Fluerășul.

22:15: Orchestra Radio: Concert simfonic; Tschaiowsky: Suită din baletul „Fata din măceș”; Wagner: „Despărțirea lui Wotan” și „Focul magic” din opereta „Walkyria”. ★ 22:45: Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw. 1355 kHz.

18: Anecdote. ★ 18:25: Căntece. ★ 19:15: Conf. ★ 19:40: Concert simfonic. ★ 20: Concert simfonic executat de orchestra orașului Helsinki.

381 m. TOULOUSE 8 kw. 788 kHz.

14: Muzică de dans. ★ 18: Concert de orchestră: Bizet: Căntec de Aprilie; Fauré: Parfumul neperitor; Massenet: Dacă vrei tu,

Lămpile TUNGSRAM-BARIUM sunt produsul cel mai desăvârșit al tehnicii moderne, admirate de toți specialiștii și inginerii din laboratoarele radiotehnice din toate continentele. Ele sunt lămpile preferate ale amatorului cunoscător și avansat.

349 m. BARCELONA 5 kw. 860 kHz.

15: Concert executat de sextetul radio. ★ 23.05: Concert al orch. radio. ★ 24: Trans. teatrală.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw. 1085 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Pentru copii. ★ 17.30: Concert de orch. ★ 18.45: Pentru doamne. ★ 18.15: Pentru agricultori. ★ 20: Curs de limba franceză. ★ 20.30: Serată distractivă cu Erwin Eckersberg, Berlin. ★ 21.30: Trans. din Berlin, convorbire radiofonică.

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

13.30: Trans. din Brno. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.45: Emisiune germană și ungară. ★ 17.30: Trans. din Praga. ★ 18.30: Concert. ★ 19: Emisiune ungurească. ★ 19.55: Curs de limba slovacă. ★ 21.30: Trans. din Kosice.

294 m. KOSICE 2 kw. 1022 kHz.

12: Pentru școlari. ★ 13: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert al orch. radio. ★ 18.10: Quartet de Jazz. ★ 20.20: Emisiune ungară. ★ 20.35: Inf. sportive. ★ 21.05: Concert. ★ 22.30: Plăci de gramofon. ★ 23.15: Noutăți locale.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

13.20: Pentru gospodine. ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Trans. muzicii dela cafeneaua Corso. ★ 21.15: Stiri culturale. ★ 21.30: Concert de seară.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw. 959 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.50: Lecții de franceză. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.45: Muzică ușoară din Varșovia. ★ 21: Feuilleton din Varșovia. ★ 21.15: Trans. din Varșovia, concert simfonic, în continuare comunicate.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.35: Pentru doamne. ★ 17: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.25: Cărți noi. ★ 17.40: Din operele, lui Lehar la plăci de gramofon. ★ 18.15: Conf. ★ 19.10: Conf. despre Silezia. ★ 19.25: Conf. ★ 19.35: Conf. ★ 20: Pentru agricultori. ★ 21.30: „Avionul Lindberg” de Bert Brecht, concert. ★ 22.40: Urmarea concertului.

335 m. POZNAN 1.2 kw. 896 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.05: Auditiile pentru copii. ★ 18.45: Concert de după amiază. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 20.30: Curs de limba franceză. ★ 21: Curs de limba engleză. ★ 21.15: Concert simfonic executat de filarmonica cehă. ★ 23.45: Muzică de dans dela cafeneaua „Polonia”.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.15: Trans. din Bratislava. ★ 13.30: Concert de orch. ★ 14.55: Trans. din Praga. ★ 18.45: Pentru tineret. ★ 22: Concert de orch. ★ 23: Trans. din Praga. ★ 23.15: Noutăți locale.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw. 842 kHz.

12: Concert al orch. radio. ★ 14.15: Muzică ușoară. ★ 15.15: Muzică de dans. ★ 19.40: Concert de orch. ★ 22: Concert de fanfară. ★ 23.30: Muzică de dans.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

13.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert executat de orch. radio. Berlioz: Uv.; Liszt: Tasso. În continuare muzică de dans modernă. ★ 19.05: Conf. ★

20.05: Lectură. ★ 20.30: În memoria lui Căsar Fleischlen, recitări și cântece. ★ 21: Concert simfonic. Mozart: Simfonie; Strawinsky: Suită. ★ 23: Concert de plăci de gramofon și causerie.

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Meteorul. ★ 17.05: Comunicări diverse. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, conf. și concert. ★ 19.45: Feuilleton. ★ 21.00: Conf. și concert simfonic.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

14.15: Concert de amiază. ★ 17.15: Pentru tineret. ★ 18: Concert de pian: Bach: Concert în D-mol. ★ 19.35: Îngrijiri pentru sănătate. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 20.25: Din viața din mușee, conf. ★ 21: Serată de balade Schubert: Lieduri; Heine: Belsazar; Liszt: Cei trei țigani. ★ 21.30: Concert coral. ★ 23.30: Actualități.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Despre creșterea și educația copiilor. ★ 17: Concert al orchestrei radio: Berlioz: Ouvertură; Berlioz: Trăumerei; Liszt: Tasso; ★ 18.45: Pentru agricultori. ★ 19.35: Conf. ★ 20.05: Lecturi. ★ 20.30: Recitări și lieduri. ★ 21: Concert simfonic. ★ 23: Causerie la plăci de gramofon.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 20.15: Sport. ★ 20.30: Causerie. ★ 21: Serată populară. ★ 22.20: Concert de orch.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Pentru doamne. ★ 17.05: Conf. ★ 17.30: Trans. din Leipzig, concert simfonic. ★ 18.10: Pentru tineret. ★ 18.30: Cântece. ★ 18.50: Cărți noi. ★ 19: Actualități. ★ 19.45: Conf. ★ 20.15: Concert al orch. radio. ★ 21.15: Conf. ★ 22.10: Concert executat de quartetul Aguilar. În continuare muzică de dans.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Concert simfonic.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.45: Concert de amiază executat de quartetul radio. ★ 18.05: Lectură. ★ 18.30: Muzică de jazz la plăci de gramofon. ★ 20.30: Curs de limba germană. ★ 21: Lied-uri naționale. ★ 21.30: Concert cu muzică de cameră. ★ 22.30: Lied-uri jugoslave. ★ 23.45: Concert soral executat de quartetul radio.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

14: Pentru școli. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 19: Pentru tineret. ★ 19.20: Cântece. ★ 20: Causerie lingvistică. ★ 20.30: Causerie. ★ 21.45: Concert. ★ 22.45: Curs de limba franceză. ★ 23: Concert de orgă.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Concert executat de tintetel radio. ★ 18: Concert cu muzică de cameră: Achille Longo: Quartetto a) Allegro vivace, b) Adagio affettuoso e appassionato, c) Vivacissimo, d) Brioso e spigliato; Adriano Lualdi: Sonata in sol maggiore a) Introduzione andante, b) Adagio, c) Allegro; Dvorak: Quartetto op. 96: a) Allegro ma non troppo, b) Lento, c) Molto vivace, d) Vivace ma non tro-

ppo; Silvery: Odilla, paso-doble; Mascheroni: Come una sigaretta, tango; Staiano: Dolce cuore, fox-trot; Vigevani: Nel silenzio della notte, blues; Andlovitz: Vals; Raimondo: Marion, one-step. ★ 21: Radio-sport. ★ 21.35: „Cin-Ci-La” operetă de Ranzato.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

14: Concert executat de orch. radio. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Concert cu muzică de cameră. ★ 21.30: Ora literară. ★ 22.20: Concert distractiv.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert de orch. ★ 15.30: Pentru gospodine. ★ 16.50: Conf. ★ 17.25: Conf. ★ 17.45: Pentru tineret. ★ 18.30: Concert vocal și instrumental. ★ 20.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.30: „Criza” piesă radiofonică de Rudolf Leonhard. Dirijor: Rieth. În continuare concert nocturn și muzică de dans.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul, noutăți, agricultură. ★ 13.15: Trans. din Bratislava. ★ 13.30: Trans. din Brno. ★ 14.30: Conf. ★ 14.55: Bursa. ★ 17: Bursa, comunicate. ★ 17.20: Conf. pentru instrucția publică. ★ 1.30: Concert de orch. Muzică de cameră. Mozart: „Quintet în re major”; Ravel: „Quartet în fa major”. ★ 18.30: Pentru copii. ★ 18.40: Curs de limba slovacă. ★ 19: Emisiune agricolă. ★ 19.10: Pentru lucrători. ★ 19.20: Emisiune germană, informații, agricultură, conf. ★ 20.15: Informații. ★ 20.20: Trans. din studio. ★ 22: Concert, Cântece cu acompaniament de pian. Grétry: Arie; Monsigny: Desertorul; Garat: Romanță; Lully: Arie; Balagrac: Cântec. ★ 22.30: Concert de pian. ★ 23: Noutăți sportive, meteorul. ★ 23.15: Informații, cronică teatrală. ★ 23.20: Serată cu muzică contemporană. Muzică modernă pentru radiofoniști de K. B. Jirak: Milhaud: Serenadă pentru orch.; Milhaud: Actualități; Fitelberg: Serenadă pentru radiofoniști; Schrecker: „Mică suită pentru radiofoniști”;

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

18: Concert al orchestrei radio. ★ 20.15: Meteorul. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert de plăci de gramofon. ★ 23.05: Conf.

501 m. MILANO 7 kw. 599 kHz.

13.15: Muzică variată. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.40: Concert simfonic.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

18: Concert cu muzică de cameră. ★ 19: Conf. ★ 19.15: Curs de contabilitate. ★ 20.30: Journal vorbit. ★ 21.15: Concert al orchestrei radio. ★ 22: Actualități. ★ 23.15: Ultimele noutăți.

517 m. VIENA 18.5 kw. 581 kHz.

10.20: Cursul bursei. ★ 11.50: Cota apelor. ★ 12: Trans. din Klagenfurth, aniversarea fericitului din Karintia. ★ 13: Concert de plăci de gramofon. ★ 14: Ora, meteorul. ★ 14.10: Urmarea concertului de plăci de gramofon. ★ 16.00: Ora, meteorul, cursul bursei. ★ 16.20: Concert al orch. Bert Silving Clemus: Uv.; Strauss: Vals; Urbach: Fantezie; Lindemann: Dolorosa; Granichstaedten: cântec din Orlov; Plessow: Intermezzo; Gounod: muzică de balet din opera Faust; Leopoldi: Angelina; Gutt-mann: Cântec din filmul sonor Verklungene Träume; Woods: Ein kleiner Kuss am Morgen dans: Fall; potpourri din oper. Tăranul credincios; Stormberg: Cântec; Philipp: Cântec; Love: Lied și tango; Suppe-Fetras: Marș. ★ 18:

Ora muzicală pentru tineret. ★ 18.30: Pentru doamne. Doamnele Vittoria Colonna — Louise Labe, causeria ținută de Gerda Dreger. Cuvânt introductiv: Käthe Braun-Prager. ★ 19: Raport asupra călătoriilor străinilor, conf. ★ 19.15: Conf. sportivă ținută de prof. Ernest Preiss. ★ 19.30: Din viața cerbilor sălbateci, conf. de Felix Rosché. ★ 20: Curs de limba italiană pentru începători, ținut de prof. Eduard Traversa. ★ 20.30: Ora, meteorul. ★ 20.35: Concert distractiv al orch. J. W. Ganglberger. Strauss: uv. operetei O noapte în Veneția; Adam: fantezie din opera Postillonul din Longjumeaux; Hubay: solo de vioară din opera Lăutarul din Cremona; Ganglberger: Serenadă de dragoste; Hruby: Lehariana. ★ 21.30: Dela succesiune la prezent, conf. ★ 22: Serată populară când frunzele cad toamna... Toamna în muzică și cântece. Lied-uri de Eduard Skurawy. Wenn die Schwalben heimwärts ziehn — Auf der Alm — Aus dem Jägerleben — Die Wandervogel — Wer recht in Freuden wandern will — Herbstmanöver — Im Prater — Bennen in der Freudenau — Die Landpartie — Weimiese in Wienerwald — Herbst im Wienerwald. Executanții: Orch. Josef Holzer. Lucia Ivanovic. Karl Schöpfer. Adalbert Vesely, Zither-vorträge. Das Volksmusikquartett Wichart. La pian: Josef Holzer.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

16.10: Carmen, operă de Verdi. ★ 18.30: Conf. ★ 19: Lecții de limba letonă. ★ 19.30: Pentru agricultori. ★ 20.03: Serată franceză. ★ 21: Noutăți. ★ 22.30: Muzică veselă.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.10: Pentru doamne. ★ 17.10: Muzică de cameră. ★ 17.55: Pentru părinți, conf. ★ 18.25: Concert de orch. dirijat de Carl List. ★ 19.45: Auditiile radiofonică. ★ 20: Conferință. ★ 20.20: Curs de limba spaniolă. ★ 20.40: Conf. ★ 21: Concert distractiv executat de orch. radio. ★ 22.55: Cause-rie.



550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apelor. ★ 13: Muzică de clopote dela biserica Universității. ★ 13.05: Concert al orch. P. T. T. ★ 17: Pentru copii. ★ 18: Curs de limba slovacă. ★ 18.30: Concert executat de orch. de țigani Kurina Simi. ★ 19.30: Conf. literară. ★ 20: Curs de stenografie. ★ 20.25: Lectură din repertoriul Operei. ★ 20.30: Trans. reprezentăției dela Opera regală ung. Boema, operă de Puccini. În continuare concert al orch. Fejes și al orch. de țigani Arpad Toll dela cafeneaua Ostende cu concursul d-lui Paul Kalmar (canto).

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw. 208 kHz.

18.45: Jurnal vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Concert simfonic.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35 kHz. 174

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.45: Concert al orchestrei radio. ★ 17.55: Informații. ★ 19.35: Comunicat agricol. ★ 20: Conf. ★ 20.30: Lecturi. ★ 21: Causerie. ★ 21.45: Concert al orchestrei radio.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

12: Recital. ★ 12.30: Recital de orgă. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru școli. ★ 16.45: Concert pentru școli. ★ 17.30: Muzică ușoară. ★ 18.15: Pentru copii. ★ 19.40: Cântece rusești. ★ 20.45: „Romanța” piesă radiofonică. ★ 23.20: Sextetul „Victor Olof” ★ 24: Muzică de dans.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

6.45: Meteorul, pentru agricultori. ★ 7.30: Trans. din Berlin, gimnastică matinală. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 11.30: Ora stațiunii Nauen. ★ 12.30: Conf. pentru agricultori. ★ 13: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.55: Ora stațiunii Nauen. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru fetele tinere. ★ 16.30: Meteorul bur-sa. ★ 17: Conf. pedagogică. ★ 17.30: Trans. din Leipzig, concert de după amiază. ★ 18.30: Conf. ★ 19.30: Conf. ★ 20: Engleza pentru înaintați. ★ 20.30: Conf. ★ 20.55: Meteorul pentru agricultori.

Noutate ! Noutate !

A SOSIT

Incărcătorul

ALBINA

**Pitic ca mărime
urias la muncă**

Pentru Lei 2

**Încărcați acumulatorul
Dv. acasă**



**EFTIN
SIMPLU
DURABIL**

De așezat la priză — fără lămpi — încarcă permanent

REPREZANTANȚA GENERALĂ PENTRU ROMANIA :

ING. H. DIETRICHSTEIN & M. WILLIG

București Calea Victoriei No. 41 — Tel. 348/26

TOȚI VIZITATORII EXPOZIȚIEI DE RADIO

A U A D M I R A T
noutățile sezonului

Aparatul BALTIC K: 24 V

CU 4 LĂMPI ȘI 1 REDRESOARE
Direct la priză de curent alternativ.
Puternic - Selectiv - Ușor de manipulat
ELEGANT - CLAR

și Difuzorul AMPLION A C 8 JACOBÉAN

Fidelitate incomparabilă,
Randament superior - Luxos

REPREZENTANȚA GENERALĂ
ENERGIA S.A.R.
BUCUREȘTI, B-dul Brătianu, 11

SAMBATA



11 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw.
761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică instrumentală.

13.30: Informațiuni, bursa de cereale, bursa de efecte, cota apelor Dunării, meteorul și semnal orar.

13.50-14.30: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră.

17: Orchestra Moscopol: Muzică ușoară.

18: D. Adrian Maniu: Salonul de desen „Alb și Negru”.

18.15: Informațiuni și semnal orar.

18.30: Orchestra Moscopol: Muzică ușoară.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Prof. I. Simionescu: Pădurea în toamnă.

19.20: D. Dr. Voiculescu: Călătoria de altă dată despre România.

19.40: D. Val. Mugur: Un oraș de cultură: Turnu-Severin.

20: Plăci de gramofon: Muzică românească.

20.45: D. Dr. Stănculeanu:

PROGRAM DE SEARĂ

21: Don Pasquale, operă în 3 acte de Donizetti (cântată în studio).

Distribuția:

Don Pasquale, d. George Folescu.

Dr. Malatesta, d. Jean Athanasiu.

Ernesto, d. Mircea Lazăr.

Norina, d-na Marg. Metax.

Notarul, d. G. Opreșan.

Conducerea muzicală d. Carlo Brunetti.

Intre acte Informațiuni.

CEASORNICUL TELLOS

221 m. HELSINGFORS 15 kw.
1355 kHz.

17: Concert de plăci de gramofon.

Praga. ★ 17.30: Concert de orchestră: dirijor Tyrdy. ★ 18.30: Povestiri. ★ 18.40: Lecturi. ★ 19: Cărți noi. ★ 19.10: Trans. din Praga. ★ 19.20: Concert cu muzică de Petruvald. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 23.25: Programul de mâine. Cronica teatrală. ★ 23.30: Film radiofonic.

349 m. BARCELONA 5 kw.
860 kHz.

15: Concert executat de sextetul radio. ★ 23.05: Concert al orch. radio. ★ 24: Trans. din Madrid.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw.
1085 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.50: Ora literară pentru tineret. ★ 17.30: Concert al orch. radio. ★ 18.45: Pentru cinefili. ★ 19.30: Muzică religioasă. ★ 20.20: Conf. ★ 21.15: Trans. din Berlin, concert vocal și instrumental, în continuare muzică de dans.

279 m. BRATISLAVA 12.5 kw.
1076 kHz.

13.30: Concert de orchestră. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.45: Emisiune germană și ungară. ★ 17.30: Trans. din Moravska Ostrava. ★ 18.50: Marionette. ★ 19.55: Curs de limba esperantă.

294 m. KOSICE 2 kw.
1022 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert de orch. ★ 14.30: Inf. locale. ★ 14.35: Conf. ★ 17.30: Trans. din Mor. Ostrava. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 23.25: Emisiune ungară.

307 m. ZAGREB 0.8 kw.
977 kHz.

13.20: Pentru gospodine. ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Concert de după amiază executat de orchestra radio. ★ 21.15: Știri culturale. ★ 21.30: Serată de cabaret. ★ 22.50: Știri de presă și meteorul. ★ 23: Muzică ușoară de seară.

313 m. KRAKOWIA 1.5 kw.
959 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Conf. ★ 18.45: Concert pentru tineret și copii, trans. din Varșovia. ★ 20.25: Plăci de gramofon. ★ 21: Feuilleton din Varșovia. ★ 21.30: Trans. din Varșovia, recital de pian. ★ 24: Muzică de dans din Varșovia.

325 m. BRESLAU 1.7 kw.
923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.35: Pentru copii. ★ 17: Concert distractiv de orch. ★ 17.30: Cărți noi. ★ 17.45: Concert al orch. radio. ★ 18.15: Conf. ★ 18.45: Curs de Esperanto. ★ 18.55: Conf. despre Silezia. ★ 19.20: Muzică distractivă la plăci de gramofon. ★ 20: Conf. literară. ★ 20.30: Marșuri istorice la plăci de gramofon. ★ 21.30: „Povestea lupului” piesă de Franz Molnar. ★ 23.35: Concert distractiv și muzică de dans.

335 m. POZNAN 1.2 kw.
896 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.15: Comunicate. ★ 18.15: Radiofotografii. ★ 18.45: Audiență pentru copii. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 24: Muzică de dans.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.15: Pentru agricultori. ★ 13.30: Trans. din Bratislava. ★ 17.30: Concert. ★ 18.30: Pentru copii. ★ 19.20: Cântec. ★ 19.55: Dialog. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 23.25: Noutăți locale.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw. 842 kHz.

13.45: Opera Bohema de Puccini. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 19.15: Noutăți. ★ 20.30: Concert de fanfară. ★ 22: Muzică de cameră.

360 m. STUTTGART 1.7 kw.
833 kHz.

13.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Concert al orch. radio

cu muzică din opere. ★ 19.05: Conferință. ★ 19.35: Pentru lucrători. ★ 20.05: Curs de limba spaniolă. ★ 20.30: Concert cu muzică de cameră. Beethoven: Quartetul de coarde în f-moll, op. 95. ★ 21: Emisiune teatrală. ★ 22: Der Regimentszuaberer, operetă comică într-un act de Offenbach. ★ 23.30: Dansuri vechi. ★ 24.30: Muzică de dans la plăci de gramofon.

368 m. VILNA 0.5 kw.
815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. 14.10: Meteorul. ★ 17.05: Comunicări diverse. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, audiență pentru copii și concert. ★ 19.45: Conf. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.50: Conf. ★ 21.15: Trans. din Varșovia, feuilleton, concert, comunicări și muzică de dans.

372 m. HAMBURG 1.7 kw.
806 kHz.

17: Concert al orchestrei radio: Graener: Fantasia; Strauss: Intermezzo; Busoni: Serenadă din Dr. Faust; Berg: Cântec de leagăn; Krenek: Divertissement. ★ 18.30: Pe drum la geniu musical. ★ 20: Poutpourri. ★ 21: Robert și Bertram, operetă. ★ 23.30: Actualități. ★ 23.50: Dansuri vienez.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

13.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16.30: Causerie. ★ 17: Concert al orchestrei radio. ★ 20.05: Curs de limba spaniolă. ★ 20.30: Quartet de coarde în f-moll op. 95. ★ 21: Piesă radiofonică. ★ 22: Operetă comică. ★ 24.30: Muzică de dans la plăci de gramofon.

404 m. BERNA 1.2 kw.
743 kHz.

13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert al orch. radio. ★ 19.15: Sport. ★ 19.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert simfonic. ★ 23.15: Concert seral executat de orch. radio. ★ 23.45: Muzică de dans.

419 m. BERLIN I 1.7 kw.
716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Pentru tineret. ★ 17.30: Trans. din Königsberg, concert. ★ 19: Povesti. ★ 19.30: Conf. spiritistică. ★ 20: Actualități. ★ 20.35: Lied-uri. ★ 21.15: Concert popular de orch. ★ 23.15: Meteorul, știri sportive, în continuare muzică de dans.

424 m. MADRID 2 kw.
707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Trans. teatrală.

431 m. BELGRAD 2.5 kw.
696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.35: Concert de amiază executat de quartetul radio. ★ 18.30: Contețe naționale. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert de vioară. ★ 21.45: Trans. unei comedii. ★ 22.30: Concert vocal. ★ 23.15: Concert de plăci de gramofon.

436 m. STOCKHOLM 60 kw.
689 kHz.

17: Muzică ușoară. ★ 18: Causerie. ★ 18.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.30: Causerie. ★ 20: Cabaret. ★ 21: Comedie populară. ★ 22: Muzică de dans.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Muzică ușoară. ★ 18: Concert vocal și instrumental: Wagner: Il vascello fantasma, introduzione, coro e ballata; Belini: I Prurritani: „Ah! per sempre io ti perdo”; Sgambati: Perche?; Ferdinando Sor: Variațiuni asupra unei teme de Mozart; Turina: Fandango; Liszt: Orfeo, poem simfonic; Puccini: La Rondine: a) Racconto di Magda e valzer contato, b) Romanza „Dimmi se vuoi seguirmi alla mia casa”, c) Duetto finale dell'opera; Verdi: Don Carlo, Torroba: Serenata burlesca; Di Ponio: Tarantella; Verdi: I Lombardi, „La mia letizia infondere”; Bizet: Gli addii dell'albergatrice araba; Setaccioli: Stornelli; Tschaiowski: Suită de vals din opera „Eugen Oneghin”. ★ 21: Radio-sport. ★ 21.35: Concert cu muzică variată. În continuare muzică de dans.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw.
653 kHz.

17.45: Concert coral și instrumental. ★ 18.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.45: Curs de limba esperanto. ★ 20: Muzică de clopote. ★ 21: Treizeci și trei de minute pe Grüneberg, piesă într-un act de Holtei. ★ 23.10: Muzică de dans la plăci de gramofon.

473 m. LANGENBERG 17 kw.
635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert al orch. radio. ★ 16: Pentru copii. ★ 16.50: Conf. tehnică. ★ 17.30: Conf. de călătorie. ★ 18.30: Concert al orch. radio. ★ 19.30: Pentru lucrători. ★ 20.15: Pentru doamne. ★ 20.40: Conf. ★ 21: Serată veselă, în continuare muzică de dans. În continuare concert nocturn.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Muzică de cameră la plăci de gramofon. ★ 13: Timpul, noutăți, emisiune agricolă. ★ 13.30: Trans. din Bratislava. ★ 14.30: Bursa pentru lucru, informațiuni sociale. ★ 14.40: Industrie, comerț, conf. ★ 14.55: Bursa. ★ 17.20: Pentru instrucțiuni publice. ★ 17.30: Trans. din Mor. Ostrava. ★ 18.30: Pentru instrucțiuni publice. ★ 19: Emisiune agricolă. ★ 19.10: Pentru lucrători. 19.20: Emisiune germană, informațiuni. ★ 20.15: Informațiuni. ★ 20.20: Literatură. ★ 21: Conf. ținută de dr. Vojtech. ★ 21.25: Serată populară. ★ 23: Noutăți sportive. ★ 23.20: Curse de cai. ★ 23.25: Informațiuni, cronica teatrală, programul de mâine. ★ 23.30: Trans. din Mor. Ostrava.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

17.30: Concert de orchestră. ★ 18.30: Pentru copii. ★ 19.30: Muzică națională. ★ 20: Causerie. ★ 20.15: Meteorul. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 22.50: Causerie. ★ 23.45: Muzică ușoară. ★ 24.15: Muzică de dans.

501 m. MILANO 7 kw.
599 kHz.

13.15: Muzică variată. ★ 18: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.40: Trans. unei opere.

509 m. BRUXELLES 15 kw.
590 kHz.

18.45: Curs de limba engleză. ★ 19.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.15: Concert organizat de jurnalul „La Meuse”.

517 m. VIENA 18.5 kw.
581 kHz.

10.20: Cursul burselor. ★ 11.50: Cota apelor. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Concert de amiază executat de orch. Rudolf Lederer. Strauss: uv. operetei Liliacul; Richter: Vals; Urbach: Fantazie; Lederer: Intermezzo; Lincke: potp. din opereta Gri-gri; Karmann: două cântece din opera Manevre de toamnă; Drigo: Vals; suită de balet; Wilke: Solank; potpuri rusești; Reinhardt: vals din opereta Der liebe Schatz; Siede: Cântec; Blankenb.urg: Marș. ★ 14.10: Urmarea concert de amiază. ★ 16: Meteorul, bursa. ★ 16.20: Pentru tineret Comoara în marea de argint, povestire de Karl May. Dirijor: Hermann Wawra. ★ 18.15: Cielul de conferință ținut de prof. Carl Lafite, cu acompaniament de muzică din Stephen Heller, Czerny, Kalkbrenner, Moscheles, Jense, Camillo Horn, Godard, Moszkowski und Chopin. ★ 18.45: Sunete de toamnă. (Edith van Aust, (an) Bertl Aust, Mendelssohn: Tannhäuser; Robert Franz: În toamnă; Brahms: Auf dem Friedhof; Marx: Herbstzeitlose. ★ 19: Povestiri. ★ 19.30: Aniversarea fericitului Krintia, cântece, conf. cântecul patriei, trans. din Klagenfurt. ★ 20: Desfășurarea și viitorul betonului armat, conf. ținută de dr. R. S. ger. ★ 20.30: Ora, meteorul. ★ 20.35: Concert distractiv al orch. Max Geiger. Thomas: uv. operetei Mignon; Strauss: Vals; Meyer-Lund: Cântec; Rubinstein: balet din opera Demonul; Puccini: fantazie din opera Tosca; Strauss: Ständchen; Lehar: potpourri din opereta Friederika. ★ 21.30: Despre perle, blănuri, muzică de promenață și femei punctuale. L. de Paul Pranger. II. Un act de Wilhelm Lichtenberg Perle; Scrisoare, dramă în 2 scene; Femeea punctuală, 7 scene despre punctualitate. În continuare muzică de dans al capelei Hanns R. Korngold. Executanți: Emil Petroff (vocal). Muzică din opere și filme sonore. Sylva-Brown-Henderson:

551 m. LONDRA REGIONAL 30 kw. 842 kHz.

13.45: Opera Bohema de Puccini. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 19.15: Noutăți. ★ 20.30: Concert de fanfară. ★ 22: Muzică de cameră.

556 m. LONDRA REGIONAL 30 kw. 842 kHz.

13.45: Opera Bohema de Puccini. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 19.15: Noutăți. ★ 20.30: Concert de fanfară. ★ 22: Muzică de cameră.

560 m. STUTTGART 1.7 kw.
833 kHz.

13.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Concert al orch. radio

cu muzică din opere. ★ 19.05: Conferință. ★ 19.35: Pentru lucrători. ★ 20.05: Curs de limba spaniolă. ★ 20.30: Concert cu muzică de cameră. Beethoven: Quartetul de coarde în f-moll, op. 95. ★ 21: Emisiune teatrală. ★ 22: Der Regimentszuaberer, operetă comică într-un act de Offenbach. ★ 23.30: Dansuri vechi. ★ 24.30: Muzică de dans la plăci de gramofon.

568 m. VILNA 0.5 kw.
815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. 14.10: Meteorul. ★ 17.05: Comunicări diverse. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, audiență pentru copii și concert. ★ 19.45: Conf. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.50: Conf. ★ 21.15: Trans. din Varșovia, feuilleton, concert, comunicări și muzică de dans.

572 m. HAMBURG 1.7 kw.
806 kHz.

17: Concert al orchestrei radio: Graener: Fantasia; Strauss: Intermezzo; Busoni: Serenadă din Dr. Faust; Berg: Cântec de leagăn; Krenek: Divertissement. ★ 18.30: Pe drum la geniu musical. ★ 20: Poutpourri. ★ 21: Robert și Bertram, operetă. ★ 23.30: Actualități. ★ 23.50: Dansuri vienez.

590 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

13.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16.30: Causerie. ★ 17: Concert al orchestrei radio. ★ 20.05: Curs de limba spaniolă. ★ 20.30: Quartet de coarde în f-moll op. 95. ★ 21: Piesă radiofonică. ★ 22: Operetă comică. ★ 24.30: Muzică de dans la plăci de gramofon.

594 m. BERNA 1.2 kw.
743 kHz.

13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert al orch. radio. ★ 19.15: Sport. ★ 19.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert simfonic. ★ 23.15: Concert seral executat de orch. radio. ★ 23.45: Muzică de dans.

599 m. BERLIN I 1.7 kw.
716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Pentru tineret. ★ 17.30: Trans. din Königsberg, concert. ★ 19: Povesti. ★ 19.30: Conf. spiritistică. ★ 20: Actualități. ★ 20.35: Lied-uri. ★ 21.15: Concert popular de orch. ★ 23.15: Meteorul, știri sportive, în continuare muzică de dans.

604 m. MADRID 2 kw.
707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Trans. teatrală.

611 m. BELGRAD 2.5 kw.
696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.35: Concert de amiază executat de quartetul radio. ★ 18.30: Contețe naționale. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert de vioară. ★ 21.45: Trans. unei comedii. ★ 22.30: Concert vocal. ★ 23.15: Concert de plăci de gramofon.

616 m. STOCKHOLM 60 kw.
689 kHz.

17: Muzică ușoară. ★ 18: Causerie. ★ 18.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.30: Causerie. ★ 20: Cabaret. ★ 21: Comedie populară. ★ 22: Muzică de dans.

621 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Muzică ușoară. ★ 18: Concert vocal și instrumental: Wagner: Il vascello fantasma, introduzione, coro e ballata; Belini: I Prurritani: „Ah! per sempre io ti perdo”; Sgambati: Perche?; Ferdinando Sor: Variațiuni asupra unei teme de Mozart; Turina: Fandango; Liszt: Orfeo, poem simfonic; Puccini: La Rondine: a) Racconto di Magda e valzer contato, b) Romanza „Dimmi se vuoi seguirmi alla mia casa”, c) Duetto finale dell'opera; Verdi: Don Carlo, Torroba: Serenata burlesca; Di Ponio: Tarantella; Verdi: I Lombardi, „La mia letizia infondere”; Bizet: Gli addii dell'albergatrice araba; Setaccioli: Stornelli; Tschaiowski: Suită de vals din opera „Eugen Oneghin”. ★ 21: Radio-sport. ★ 21.35: Concert cu muzică variată. În continuare muzică de dans.

629 m. ZÜRICH 0.63 kw.
653 kHz.

17.45: Concert coral și instrumental. ★ 18.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.45: Curs de limba esperanto. ★ 20: Muzică de clopote. ★ 21: Treizeci și trei de minute pe Grüneberg, piesă într-un act de Holtei. ★ 23.10: Muzică de dans la plăci de gramofon.

643 m. LANGENBERG 17 kw.
635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert al orch. radio. ★ 16: Pentru copii. ★ 16.50: Conf. tehnică. ★ 17.30: Conf. de călătorie. ★ 18.30: Concert al orch. radio. ★ 19.30: Pentru lucrători. ★ 20.15: Pentru doamne. ★ 20.40: Conf. ★ 21: Serată veselă, în continuare muzică de dans. În continuare concert nocturn.

657 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Muzică de cameră la plăci de gramofon. ★ 13: Timpul, noutăți, emisiune agricolă. ★ 13.30: Trans. din Bratislava. ★ 14.30: Bursa pentru lucru, informațiuni sociale. ★ 14.40: Industrie, comerț, conf. ★ 14.55: Bursa. ★ 17.20: Pentru instrucțiuni publice. ★ 17.30: Trans. din Mor. Ostrava. ★ 18.30: Pentru instrucțiuni publice. ★ 19: Emisiune agricolă. ★ 19.10: Pentru lucrători. 19.20: Emisiune germană, informațiuni. ★ 20.15: Informațiuni. ★ 20.20: Literatură. ★ 21: Conf. ținută de dr. Vojtech. ★ 21.25: Serată populară. ★ 23: Noutăți sportive. ★ 23.20: Curse de cai. ★ 23.25: Informațiuni, cronica teatrală, programul de mâine. ★ 23.30: Trans. din Mor. Ostrava.

667 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

17.30: Concert de orchestră. ★ 18.30: Pentru copii. ★ 19.30: Muzică națională. ★ 20: Causerie. ★ 20.15: Meteorul. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert al orchestrei radio. ★ 22.50: Causerie. ★ 23.45: Muzică ușoară. ★ 24.15: Muzică de dans.

Marca Tungsram constituie garanția deplină pentru renumitele lămpi TUNGSRAM-BARIUM. Cereți vânzătorului Dv. să vă indice pentru fiecare etaj al aparatului Dvs. lampa corespunzătoare TUNGSRAM-BARIUM

Thank your father, Foxtrot aus der musikalischen Komödie Flying High" Cowan-Titworth: Im in love with you, aus dem Tonfilm Der grosse Gabbo — R. Fall-Uhl: Ich bin verliebt in dich, mein Wien, Lied — Yack Yellen-M. Ager: Zigeunertraum, Slowfox aus dem Tonfilm „Ein Tango für dich" a) Du bist meine Greta Garbo, Foxtrot; b) Du bist mein Mascottchen gewessen, engl. Waltz — H. Leopoldi: Mein Schatz ist ein Matrose, Foxtrot Rhythm, Slowfox — E. Demoi: Mein Fräulein, darf ich's wagen?, Foxtrot — I. Berlin: With you, Foxtrot aus dem Tonfilm Puttin' on the Ritz — F. Lehár: Dein ist mein ganzes Herz, Tango aus der Operette Das Land der chelms — Schmidt-Getner: Du hast ist mein ganzes Herz, Tango aus dem Tonfilm Rosenmontag — N. Dostal: Sie hören jetzt Alrobi, Schlagerpotpourri — W. R. Heymann: Liebling, mein Herz lässt dich grüssen, Slowfox aus dem Tonfilm Die drei von der Tankstelle — M. Krauss: Zu jeder Liebe gehört ein Gläschen Wein, Foxtrot aus dem Tonfilm Annemarie — W. Goehr: Gute Fahrt, mein Matrosen, Engl. Wals aus dem Tonfilm Der König von Paris — Krauss-Elka: Mein neuer Hut, der weisse Foxtrot — P. Mann-Stef. Weiss: Schnupfen-Fox aus der Tonfilm-Groteske, Bünzli wird energisch.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

17: Autorij germani. ★ 18: Causerie sportivă. ★ 18.30: Conf. ★ 19: Lecții de limba franceză. ★ 19.30: Pentru agricultori. ★ 20.03: Serată de satire. ★ 23.30: Muzică de dans.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Conf. ★ 17.25: Concert de orch. dirijat de Carl List. ★ 17.55: Pentru tineret. ★ 19.45: Concert de pian. ★ 20.20: Audie radiofonică. ★ 20.45: Concert distractiv executat de orch. radio. ★ 21.35: Știri. ★ 23.45: Concert și muzică de dans executată de capela Hugo Weis.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert executat de quartetul radio. ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apei. ★ 13: Muzică de clopote dela biserică Universității. ★ 13.05: Concert executat de orch. reg. 2 inf. de honvezi, dirijat de d. Alexandru Szeghő. ★ 17: Lectură. ★ 18: Conf. ★ 18.25: Concert executat de d. Nicolas Vig (canto) și d. George Vig (saxofon). ★ 19: Conf. ★ 19.30: Curierul stațiunii. ★ 20.30: Reprezenție din studio. O piesă de d. Jules Csermely. In continuare concert de plăci de gramofon, apoi trans. filmului sonor „Numai tu" 24: Concert executat de orch. de tiganii Imre Magyari dela hotel Hungaria.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 15: Conf. ★ 16: Comunicate agric. 16.50: Conf. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.45: Audie pentru copii. ★ 19.15: Pentru tineret. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Feuilleton. ★ 21.30: Muzică ușoară. ★ 23: Feuilleton. ★ 23.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 24: Muzică de dans.



1935 m. KOWNO 7 kw. 155 kHz.

18.30: Conf. agricolă. ★ 18.50: Causerie. ★ 19.10: Căntece, discursuri și muzică. ★ 20: Causerie. ★ 21: Serată de solouri. ★ 22: Causerie. ★ 22.40: Muzică de dans. ★ 23.20: Muzică de dans.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

14: Muzică ușoară. ★ 16.30: Concert de orchestră. ★ 18.15: Pentru copii. ★ 19.45: Căntece rusești. ★ 20.30: Vaudeville. ★ 22: Noutăți. ★ 22.35: Concert de fanfară. ★ 23.35: Muzică de dans.



12 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw. 761 kHz.

11.45: D. Mihail Negru: Ora copiilor.

11.30: Prea S. S. Vicarul Tit. Simedria: Lectură religioasă.

11.45: Corul bisericii „Isvorul Tămăduirii" sub conducerea d-lui Petre Rădulescu-Aldea; Wachmann: Răspunsurile (Mila păcii); Muzicescu: Pre tine te laudăm; Podoleanu: De tine se bucură; Muzicescu: La râul Vavilonului.

12: Orchestra Radio: Concert matinal.

13: Plăci de gramofon: Muzică vocală.

13.30: Informațiuni și semnal orar.

13.50—14.30: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră.

PROGRAM pentru SĂTENI

16: D. G. D. Mugur: Vestile săptămânii.

16.15: D-nii Bugeanu și Constantin: Muzică românească.

16.30: Snoave.

16.45: D. Georgian: Pomii roditori.

17: Orchestra Gr. Dinicu: Muzică ușoară și muzică românească.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

6.45: Meteorul pentru agricultori. ★ 7.30: Trans. din Berlin, gimnastică matinală. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 11.30: Ora stațiunii Nauen. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru copii. ★ 16.30: Meteorul, bursa. ★ 16.45: Pentru doamne. ★ 17: Conf. pedagogică. ★ 17.30: Trans. din Hamburg, concert de după amiază. ★ 18.30: Oră distractivă. ★ 19: Curs de limba franceză. ★ 19.30: Conf. ★ 20: Pentru lucrători. ★ 20.55: Meteorul pentru agricultori.

18: D. Victor Rodan: Ora veselă. 18.15: Informațiuni și semnal orar.

18.30: Orchestra Gr. Dinicu: Muzică ușoară și muzică românească.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Dr. S. Manuila: Tehnica recensământului.

19.20: D. Brunea: Leprosii din Deltă.

19.40: D. Iov: Basarabia pitorească.

PROGRAM DE SEARĂ

20: Plăci de gramofon: Muzică ușoară.

21: D. G. Niculescu-Basu dela Opera Română: Verdi: Arie din „Si mon Boccacagna"; Saint Saens: Le pas d'armes du roi Jean; Loewe: Prințul Eugen; Balachirew: Cântecul luntrășilor pe Volga, Cuculeț cu pana sură.

21.30: D. Dem. Theodorescu: Cronica teatrală.

21.45: D. Alex. Theodorescu: Violină; Bach: Concert în la minor; Sarasate: Melodie românească; Tchaikowsky-Kreisler: Humoresque.

22.15: Orchestra Cazacilor neralnieri „Zaparoje".

22.45: Poșta amatorilor. Informațiuni.

MIERCURI 8 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Corelli Folies d'Espagne, executată de Enescu; Bizet: 2 arii din Carmen cântate de Maria Gay; Leoncavallo: Pagliacci, serenadă; Mascagni: Iris: Apri la tua finestra, cântate de Aureliano Pertile; Moussorsky: Boris Godunov; Prolog, Poloneza, Incoronarea, cântate de Gambon Ferer și Dalle-rand; Donizetti: Favorita O Mio Fernando; Donizetti: Lucrezia Borgia, cântate de Clara Butt; Götterman: Concert în la-minor; Boccherini: Allegro din sonata în la-major, executate de Casals; Yradier: La Paloma; Di Capua: O Sole Mio, executate de Celeste Octet.

JOI 9 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Beethoven: Sonata Kreutzer, executată de Sammons și Murdoch; Bizet: Carmen Seguidilla; Puccini: Tosca, Preghiera, cântate de Olive Fremstad; R. Hahn: Reverie; R. Hahn: D'une prison, Orchestra Jean Lensen.

VINERI 10 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Tchaikowsky: Casse noisette; Verdi: Cor din Trovatore; Gounod: Corul soldaților din Faust, cântate de corul Scala; Rossini: La Danza Tarantella; Mozart: Nunta lui Figaro, arie, cântate de Rosetta Pampanini; Verdi: 2 duete din Trovatore, cântate de Lombardi și Galeffi; Leoncavallo: Mattinata; Tosti: Marecchiare, cântate de Enzo de Muro Lomanto.

VINERI 11 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Tango Marin; Bambola Blue; Tristezza; Abschied; Donausagen; Traumideale; Pour faire plaisir à la Reine; Parade d'Amour; Show Boat; Song of the dawn; I like to do things.

SAMBĂTA 12 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Wagner: Parsifal executat la festivalul Bayreuth.

DUMINICĂ 13 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Hebert: 2 marșuri; Strauss: Frühlingsstimmenwalzer; Ultimul trandafir al verii, cântate de Maria Barrientos; Tosti: Chanson de l'Adieu; L'Amour ah! Que c'est drole! cântate de Pizella; Mon coeur; Je ne dis pas non, cântate de Maurice Chevalier; Caminito; Retintin; Ioa-

novici: Valurile Dunării; Hall Wedding of the Winds; Chitarata Napoletana; La zingarella; cântate de Isa Kremer.

Ce să ascultăm

DUMINICA 5 OCTOMBRIE
Praga 20.30: „Divorțul" operetă în 3 acte de Fall.

Stuttgart 21: „Angelina" operă comică în 2 acte de Rossini.

Milano 21.30: „Contesa Maritza" operetă în 3 acte de Kalman.

Roma 21.35: „Fata din West", operă în 3 acte de Puccini.

Viena 21.40: „Barbă albastră" operă în 4 tablouri de Offenbach.

LUNI 6 OCTOMBRIE
München 20.30: „Tar și dulgher", operă comică în 3 acte de Lortzing.

MĂRTI 7 OCTOMBRIE
Breslau 21.15: „Flautul fermecat" operă în 2 acte de Mozart.

JOI 9 OCTOMBRIE
Viena 20.30: „Angelina" operă comică în 2 acte de Rossini.

VINERI 10 OCTOMBRIE
Budapesta 20.30: „Boema" operă de Puccini.

SAMBĂTA 11 OCTOMBRIE
Budapesta 20.30: Transmisie a unui film sonor „Numai tu" dela cinematograful „Kalmara".

Orice elev al cursului superior de liceu trebuie să citească

ARTA ȘI MORALA

de F. Brunetiere

E discursul marelui critic francez, cu privire la moralitatea în artă, care a stârnit și mai stârnește încă atâtea comentarii

ARTA ȘI MORALA

de F. Brunetiere

E o cârtică bogată în învățătură și mai e un bun îndreptar pentru cunoașterea unei părți din mișcarea spirituală și din preocupările critice.

ARTA ȘI MORALA

de F. Brunetiere

A apărut în Biblioteca „Dimineața" No. 129. și se găsește la toate librăriile, la depozitarii ziarelor noastre și direct la biroul de vânzare al Editurii „Adevărul". Preț 8 lei.

A apărut:

„VIAȚA ROMÂNEASCĂ"

Revistă literară și științifică

No. 7-8, Iulie-August 1930

cu următorul sumar:

Jean Bart
Paul Zarifopol
Ion Minulescu
H. G. Wells
P. Marcu-Balș
Demostene Botez
Al. Rosetti
Al. Franză
Dragoș Protopopescu
Al. R.

Dr. S. Irimescu

Al. A. Philippide

V. G. Beldie
Thomas Greenwood
Izabela Sadoveanu
P. Nicanor & Co.

Pentru o pâine.
Tehnică artistică și cealaltă tehnică.
Moartea dresorului de sticleți. (Versuri).
Despre individualitate și nemurire.
Contribuții la „Chestia Stere".
Călătorii (Marsilia).
Lingvistica în cercetarea monografică.
Moartea lui Caizer.
Dezamăgire. — 23 Septembrie (Versuri).
Note pe marginea cărților. (Chestionar Folcloristic).
Intinderea tuberculozei în România. (Măsurile de combatere).
Cronica literară. (Paul Morand și Americanomania).
Cronica agrară. (Criza agricolă).
Cronica externă. (Impresii din Turcia de azi).
Cronica Ideilor (Tânără literatură Europeană).
Miscellanea. (Amurgul partidelor politice Românești de după război).

Recenzii. — Revista Revistelor. — Mișcarea intelectuală în străinătate. — Bibliografie.

PREȚUL LEI 60

Mărcile franceze de accesorii de Radio sunt cele mai renumite. Comandați orice articol direct din Paris la Etablissements „VERA" T.S.F. 49 Rue de Paradis, Paris X^e

EMISIUNILE ȘCOALEI POLITEHNICE

41,5 m. 30 w.

DUMINICA 5 OCTOMBRIE 1930 ora 17

plăci de patefon

Mary Lou; In a little garden; Constantinople; Get out and Get under the Moon; Raymond: Potp. din Heidelberg; Weber: Invitation a la valse; Strauss: Wein, Wein und Gesang; Strauss: Kuss, vals; Komsack: Wiener Leben.

LUNI 6 OCTOMBRIE 1930 ora 17

Schubert Forellen: Quintet; Arditi: Il bacio, vals; Eva dell'Acqua: Vilanelle cântate de Maria Kurenko; Schubert: Am Meer; Der Lindenbaum cântate de Alex. Kipuis.

MĂRTI 7 OCTOMBRIE 1930 ora 17


Mascagni: Cavaleria rustică executată la Opera națională engleză.

MĂRTI 7 OCTOMBRIE 1930 ora 22

Tchaikowskiana, executată de orch. Paul Whiteman; Wagneria; Chopinata executate de Doucet; My isle of golden dreams; Three o'clock in the morning guitară-havană; La Cinquantaine; Sax-O-Phun, solo de saxofon executat de Wiedoeft Legenda clopotelor; Chiming bells of long ago; Bermudas; Mattinata Sentimentale; Johann Strauss: Potp. din Liliacul.



Asculțați cu Detectorul KING

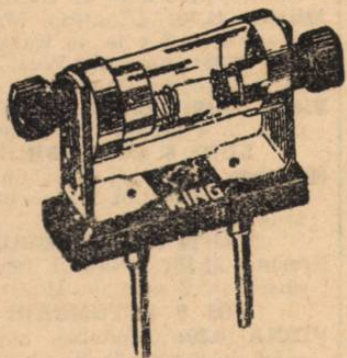

prin C.A.S.C.A
Standard



Produse mai bune nu există.

Audițiuni mai bune nu se pot obține.

Prospecte gratis la cerere

KING-RADIO, Str. Carol 9, București

Marcă și calitate

este deviza tuturor fabricilor producătoare de aparate de radio. În toamna anului în curs au loc în toate orașele de însemnătate mondială, în toate capitalele țărilor civilizate expoziții de radio, iar pe postavul roșu al standurilor apar toate noutățile, pregătite în cursul unui an. Un an durează, în laboratorul de studii al fabricilor, o activitate febrilă, foarte interesantă și tainică. În primul rând se studiază lămpile; orice perfecționare adusă lămpilor însemnează o nouă posibilitate pentru majorarea randamentului la aparate de recepție. Apoi se stabilește montajul cel mai apt pentru a corespunde celor trei cerințe principale: Putere, selectivitate și ușoară mânăuire.

Se alege materialul cel mai potrivit, făcând încercări pentru a controla durabilitatea creațiunii noi, iar mersul fabricațiunii se studiază, doar se mai găsește ceva de redus sau simplificat pentru eficientizarea produsului. În fine, anul a trecut, uzinele au început fabricațiunea în serie, iar dealungul „trenului de control” se verifică fiecare aparat eșit proaspăt din ateliere. Din momentul acesta nu se mai poate modifica nimic, noul tip de aparat este definitiv stabilit. În scurt timp modelele noi vor fi arătate publicului și se știe, că publicul este cel mai sever arbitru în formarea părerii. Amatorul de astăzi nu vrea să știe cum și de ce funcționează aparatul de radio; el vrea să audă, fără greutate și fără bătaie de cap, numai prin simplă întoarcere a unui buton, posturi cât mai multe și cât se poate de tare și clar. Publicul excitat de promisiunile reclamelor prelinde și ceea ce nu pare a fi posibil nici tehnicianului de branșă.

Trebue să recunoaștem, că aparatele văzute la expozițiile mondiale dovedesc o apropiere între dorințele publicului amator și realitatea tehnică. Unele fabrici au reușit să producă modele noi de o perfecțiune neașteptată, cari întrec chiar pretențiunile amatorilor. Până și frumusețea exterioară trădează, că modelele noi reprezintă ceva cu totul exclusiv și solid. Mânăuirea aparatelor se reduce la învârtirea unui buton și manevrarea unui inversor pentru alegerea gamelor de unde. Alimentarea se face numai din sector, iar un număr relativ redus de lămpi este suficient pentru realizarea unor rezultate, cari nu au fost atinse de modelele vechi, nici cu aproape două ori atâtea lămpi. Deci, eforturile fabricilor au adus și în anul acesta, un însemnat progres.

Între aparatele, cari merită să fie tratate cu un interes special, trebue să relevăm un aparat, care a stârnit interes și senzație pretutindeni: noul Rex, produsul uzinelor Standard. Alimentat din rețeaua de curent alternativ, utilizează două lămpi cu grătar de protecție în etajele amplificatoare de frecvență înaltă, o detectoare de mare putere și două etaje amplificatoare de frecvență joasă. Lampa finală este o lampă de mare putere, care poate acționa și haut-parleur electrodinamic. O lampă redresoare cu mare debit de curent anodic completează numărul lămpilor la șase.

Din punct de vedere tehnic, etajele amplificatoare de frecvență înaltă prezintă cel mai mare interes. Printr'un montaj nou și brevetat de Standard Electric Co. se realizează cu două lămpi cu ecran, o sensibilitate, amplificare și claritate atât de mari, încât a-

paratul poate recepționa posturi îndepărtate fără a utiliza o antenă exterioară. O bucată de liță izolată de trei metri lungime este suficientă pentru recepționarea principalelor posturi europene în haut-parleur, iar pe o antenă exterioară se pot recepționa toate posturile, până și cele mai mici. Selectivitatea acestui aparat denumit „Regele aparatelor de recepție” și „Stăpânitorul eterului”, permite recepționarea tuturor emisiunilor europene, nestânjenit de funcționarea postului local.

Selectivitatea aceasta este o condițiune sine qua non la aparate americane, căci într'un oraș de talia New-Yorkului sau Chicago sunt peste zece posturi locale, dintre cari nu mai puțin de trei au peste 60 de kilowați în antenă, deci numai aparatele absolut selective pot să elimine numeroasele emisiuni locale și să asigure recepțiunea posturilor îndepărtate.

Foarte apreciată este claritatea ideală a aparatului Standard-Rex, al cărui ton plin, sonor și foarte muzical, a fost remarcat cu plăcere de toți cunoscătorii și al cărui secret este o nouă compoziție chimică a filamentului lămpii detectoare. În general, aparatul va lucra fără a utiliza butonul de reacție. Numai la posturi mici e nevoie de o majorare a volumului.

Închei prezenta dare de seamă cu o constatare: Anul acesta se constată o apropiere între sistemele utilizate în Statele-Unite și între metodele fabricilor europene. Suntem dispuși să credem că aceasta se datorează nu imitării ci evoluției naturale.

EUGENE BROWN
Chief Engineer

In circuitul de antenă, curentul atinge valoarea maximă, în punctul de contact cu pământul. Concluzii: lungimea firului care merge dela aparat la priza de pământ trebuie redusă la minimum.

Inmormântarea conului Mitică

Deunăzi, pecând treceam pe calea 13 Septembrie, un car mortuar venia din direcția opusă. Era o înmormântare clasa I, cu lume multă, și cu vreo duzină de automobile. Stăteam și priviam această defilare funebă, când o muzică ciudată și cunoscută mă făcu să rămân incremenit: cânta orchestra radio dela postul românesc. Apropiindu-mă nu-mi venia să cred ochilor, când văzui pe cosciug un haut-parleur mare, iar într'un colț al dricului un cadru și un aparat de recepție.

Curiozitatea m'a făcut să mă amestec printre oamenii cari urmau dricul. Mă apropiai de un domn îmbrăcat în haine negre și după ce-am mers o bucată de vreme tăcut lângă dânsul l-am întrebat, ce înseamnă această înmormântare excentrică.

— „Cum, nu știi?” îmi răspunse mirat domnul. „Uitați-vă cum a devenit cazul: Conul Petrică era un om foarte bogat, avea perimetre petrolifere, câteva perechi de case la București, depozite de acțiuni și de numerar pe la diferite bănci, înfine era un mare bogătaş. Avea însă și un defect. Era extrem de sgârbit. Singura lui pasiune o forma un aparat de radio, la care putea să seadă nemișcat dela începutul până la sfârșitul programului. Din cauza sgârceniei, nu-i plătise niciodată taxele de abonament la radio, deci era un clandestin.

Întâmplarea a făcut ca acum trei zile să moară. Chiar o întâmplare, căci a căzut depe scară și s'a lovit atât de rău cu capul de piatra balustradei, încât și-a dat sfârșitul, încă înainte de sosirea Salvărei.”

La deschiderea testamentului, mare a fost mirarea, când au aflat, că ultima dorință a conului Petrică era să fie înmormântat numai cu muzică de radio, difu-

zată de propriul său aparat și haut-parleur. În cazul contrar, a-vea urma să revie unei societăți de binefacere. Moștenitorii s'au grăbit bineînțeles să satisfacă întocmai ultima dorință a decedatului, și astfel avem această înmormântare puțin obișnuită.”

Dar, — adaugă domnul de lângă mine — ceeace era mai nostim era faptul că moștenitorii, pentru a nu avea eventuale neplăceri, au trebuit să se ducă la poștă și să achite taxa de abonament la radio. Funcționarea dela ghișeu poștal însă, n'a vrut să primească banii și să-i elibereze chitanța, susținând că are ordin să înregistreze numai pe abonați personali. Au trebuit insistențe până s'a putut obține autorizația cuvenită. Astfel bietul conu Petrică, nu poate fi îngropat drept clandestin... bine că nu-l mai jenează acum”.

M'am despărțit adânc impresionat de cele văzute și auzite. Totuși, am mai făcut o constatare cu această ocazie: orchestra radio — care executa la acea oră tocmai programul muzical de după masă — a știut să se acomodeze admirabil tristei situațiuni.

C.

Mica Publicitate

20 LEI o placă de gramofon, cea mai mare invenție este cartea poștală ilustrată „Weco”-placă de patefon! Perfect imprimată, sonoră și cântată, nu se sparge fiind foarte flexibilă, cântă de sute de ori cu orice ac la orice gramofon sau patefon. Cele mai noi cântece! Costă 20 lei și se vinde pretutindeni. Revanzătorii primesc un rabat special. Nu se trimite cu ram-burs. Reprezentanța pentru România: „Novitas”, București IV, str. D. Onciul 11


Insușirile fundamentale ale unei antene sunt: înălțimea, lungimea, degajarea și izolarea. O antenă este excelentă când:

este depărtată cu 10 m. de sol;

lungimea ei este aleasă în funcțiune de aparat;

este depărtată cu cel puțin 3 m. de orice corp apropiat — metalic sau nu;

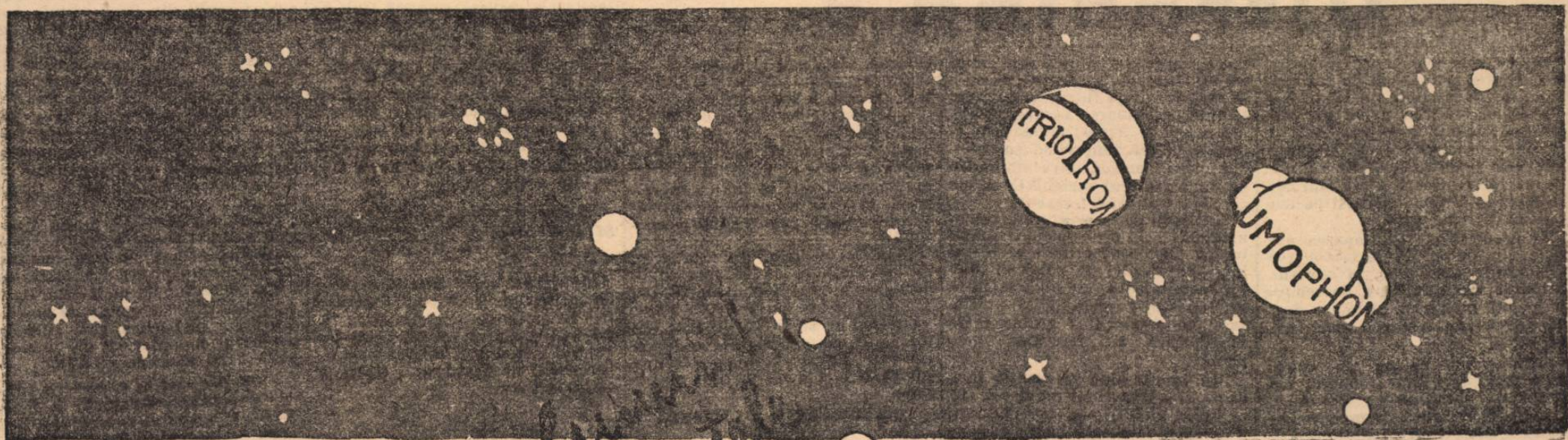toată energia colectată ajunge la aparatul de radio.



O minune a lumii
...sau unită dintr-o stea



MAVER

Aceste stele pe cerul radiofoniei
sunt **TRIOTRON** și **Lumophon**.
Nici un aparat de Radio **Lumophon**
fără lămpi de Radio **TRIOTRON**



De vânzare pretutindeni și la:

„TRIOTRON“ -- Radioglobus, București, Calea Victoriei, 39

„LUMOPHON“ -- L. Iosefsohn, București, Str. Smârdan, 13

Ultradina 8

Dintre cele trei aplicațiuni ale principiului schimbării de frecvență: superheterodina, tropadina și ultradina, cea din urmă prezintă cele mai multe avantaje. Atât în privința selectivității cât și a puterii este egală cu superheterodina; avantajul ultradinei este o mai mare siguranță a funcționării pe toate lungimile de undă.

Construcția și funcționarea etapelor amplificatoare de medie frecvență este aceeași ca la superheterodina sau tropadină, deosebirea o găsim numai la primele două lampi: la modulatoare și oscilatoare.

Oscilațiunile prinse de cadru, sunt duse la grătarul lămpii modulator, după ce au fost selecționate prin acord. Lampa modulator detectează oscilațiunile incidentale. Dela placa lămpii detec-

toare merge o legătură, prin intermediul bobinajului primar al transformatorului de filtru, la grătarul lămpii oscilatoare. Lampa oscilatoare este în acrosaj permanent, adică oscilează, împreună cu selfurile oscilatorului, care împreună cu condensatorul variabil Co se pot acorda la diferite frecvențe.

Oscilațiunile aceste sunt comunicate, — prin condensatorul shuntat cu bobinajul primar al filtrului, — circuitului de placă al lămpii modulator, iar de aici intră (în raportul procentual al cuprinderii, în circuitul de grătar, unde interferează cu frecvența incidentă.

Din interferența frecvenței incidente și a frecvenței luată din circuitul oscilator, prin suprapunere, a se naște frecvența medie care se filtrează în cele două jumătăți a-

cordate ale transformatorului filtru și se amplifică în cele trei etaje de medie frecvență.

O lampă detectoare și două etaje amplificatoare de joasă frecvență, completează aparatul. Deci numărul total al lămpilor este de opt; aceasta este și limita superioară, la care alimentarea aparatului se mai poate numi economică.

Circuitul cadrului se acordă cu un condensator de 500 cm. (Ca), deci spre a trece de la gama 200-600 metri, la gama de 600-2000 metri, va trebui să schimbăm cadrul. Nu tot astfel cu oscilatorul, unde un inversor bipolar permite folosirea alternativă a două perechi de bobine.

CONSTRUIREA OSCILATORULUI

Pentru recepția undelor medii,

avem nevoie de două selfuri, montate pe o carcasă comună (tub de 55 mm. diametru). Selful de grătar va avea 28 spire, selful de placă 36 spire: sârmă de 0.5 mm., izolată de două ori cu bumbac.

Perpendicular pe axul acestor două selfuri, vom monta carcasa selfurilor pentru undele lungi de 40 mm. diametru. Selful grătarului 80 spire, selful de placă 60 spire, din același sârmă.

CONSTRUIREA FILTRULUI ȘI A TRANSFORMATORILOR DE MEDIE FRECVENȚĂ


Atât filtrul cât și transformatorii de medie frecvență sunt capsulați în cutii rotunde de ebonită. În interiorul cutiei nu găsim decât bobinajul primar și secundar; condensatorii de acord sunt fixați pe exteriorul lor.

Primarul și secundarul filtrului sunt formați din două selfuri, bobinate în fagure, cu sârmă de 0.2 mm. diametru, dublu izolată cu mătase. Ambele bobinaje sunt fixate pe o carcasă de 20 mm. diametru, la o distanță de 12 mm.

Bobinajul primar va avea 220 spire, cel secundar 440 spire. Paralel cu bobinajul primar, legăm un condensator de 900 cm., iar cu cel secundar un condensator fix de 100 cm.

Transformatorii de medie frecvență sunt construiți identic, însă bobinajul primar nu este acordat, iar cel secundar se acordează cu un condensator fix de 180 cm. Spre a realiza un randament de amplificare cât mai mare, vom apropia bobinajul secundar de cel primar, până când aproape se ating.

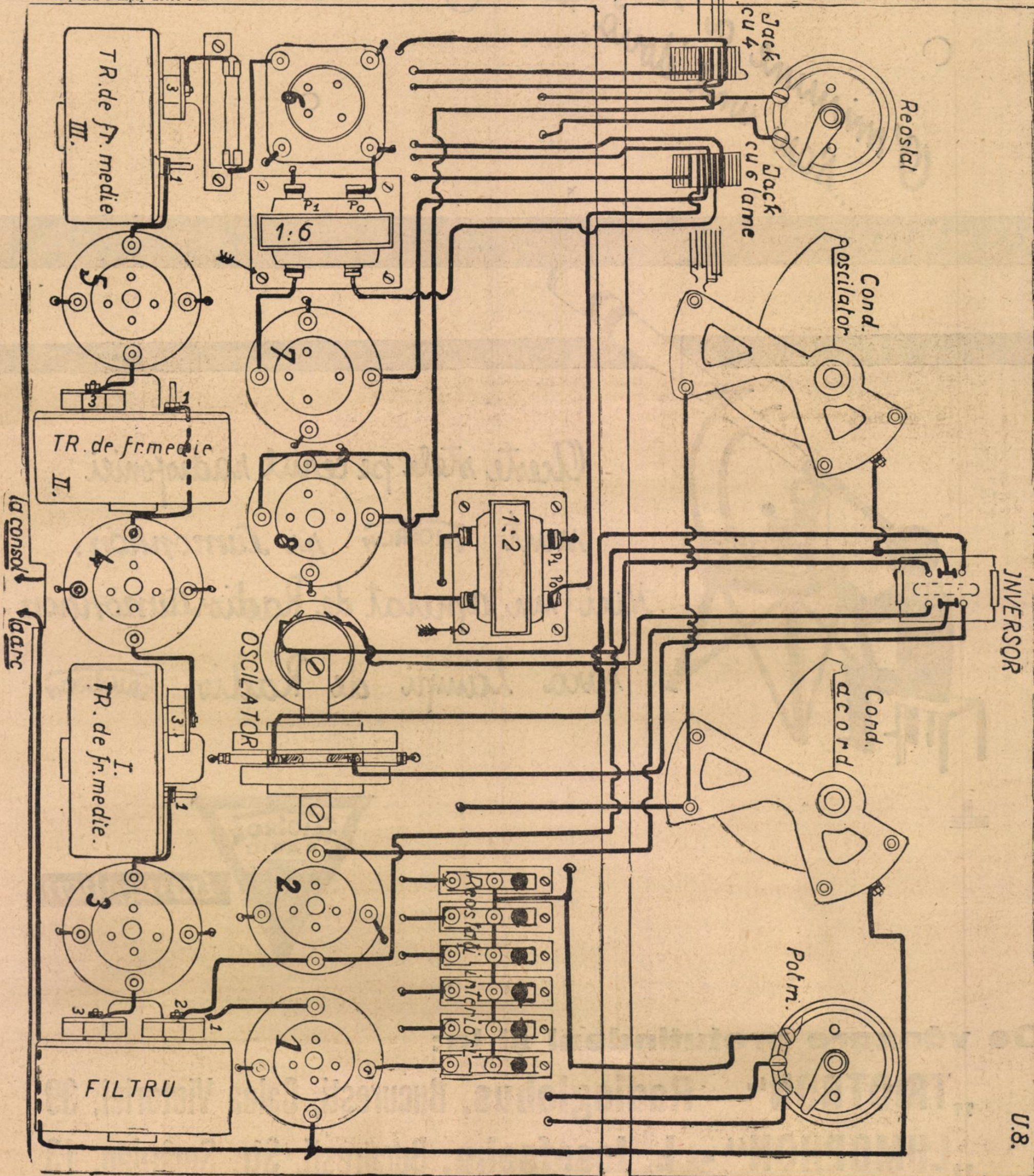Numerile cari se găsesc pe cutiile de ebonită înseamnă: 1=începutul, 2=sfârșitul bobinajului primar; 3=începutul, 4=sfârșitul bobinajului secundar.



Cei trei transformatori de medie frecvență sunt absolut identici. Având în vedere greutatea acordului perfect, nu aș putea recomanda amatorilor să-și construiască singuri filtrul și transformatorii de medie frecvență, căci acordul lor este atât de greu, încât cu mijloacele obicnuite nu se poate executa.

MONTAJUL APARATULUI

Panoul frontal poartă condensatorul de acord și condensatorul oscilatorului, ambii variabili de 500 cm. capacitate și prevăzuți cu scală micrometrică. Intre acești

doi condensatori plasăm invenzorul bipolar al oscilatorului. În stânga și dreapta panoului frontal, plasăm reostatul general, care servește totodată și ca întrerupător (5-10 ohmi) precum și potențiometrul de 400-2000 ohmi, care reglează tensiunea sau polarizarea de grătar, a celor trei lămpi amplificatoare de frecvență medie.

Două Jack-uri: unul cu 4, celălalt cu 7 lame, servesc pentru recepție pe 7 sau 8 lămpi, după alegere. Deci pentru haut-parleur nu mai avem nevoie de bușe, căci fișa Jack-ului va servi pentru contactul vorbitorului.

Subpanoul este din lemn, preferabil lustruit. O parte din legături se execută dedesubtul panoului de montaj. Întâi vom fixa piesele de deasupra, anume: oscilatorul pentru unde scurte sau lungi, opt socluri de lămpi, șase (sau preferabil opt) reostați interiori de câte 20 ohmi; filtrul, trei transformatori de medie frecvență, un condensator de detecție (220 cm.) paralel cu o rezistență de detecție (2 Mo), un transformator de 1:6, altul de 1:2 (în lipsa lor se pot înlocui cu transformatori 1:5 și 1:3).

Dedesubtul panoului de montaj

vom plasa: 2 condensatori fixi de câte 10.000 cm., un condensator fix de 1000 cm. și fișa distribuitoare a cordonului de alimentare.



Notăm aici, că pentru cadru putem face bușe și pe panoul frontal; cel mai practic mod de fixare a cadrului este însă o consolă metalică, fixată pe pereții dinapoia aparatului. Cadrul având un pivot asemănător unei fișe, face contact prin pivotul acesta și prin axul izolat al pivotului. Consola metalică ține contactul cu pivotul, iar un arc de bronz face contactul cu osia izolată. În felul acesta cadrul este fixat chiar de aparat și este totu-

și, sunt atât de scurte, încât nici nu le putem plasa greșit.

În desenul pe care-l prezentăm, găsim numai șase reostați interiori, de câte 20 ohmi, întrucât pentru cele 3 lămpi de medie frecvență s'a prevăzut un reostat comun. Este însă mult mai practic să montăm opt reostați interiori, dând fiecărei lămpi un reostat separat, căci astfel suntem scutiți de alegerea lămpilor de aceeași caracteristică, pentru etajele de medie frecvență.

ALEGEREA LĂMPILOR

După ce-am terminat montajul

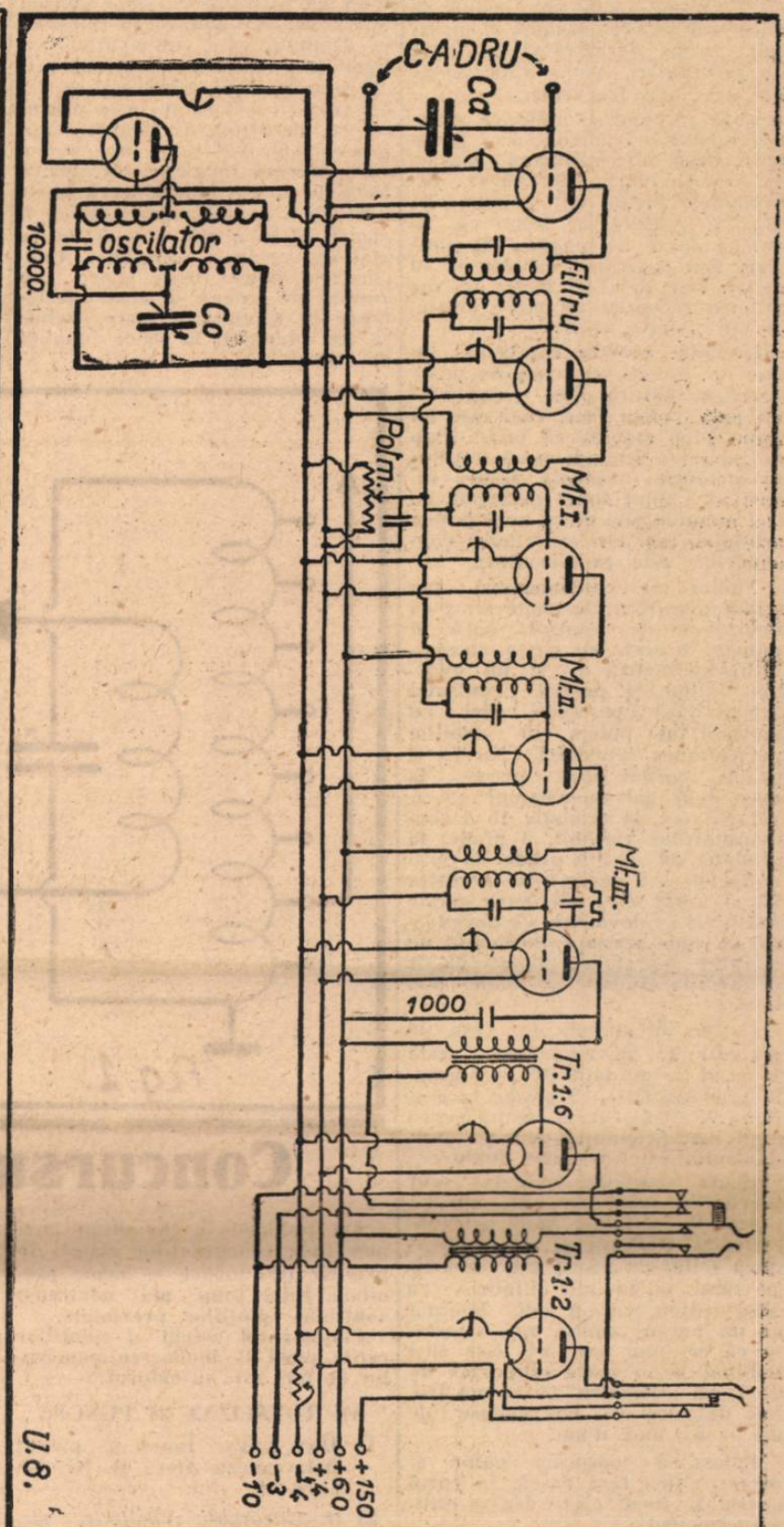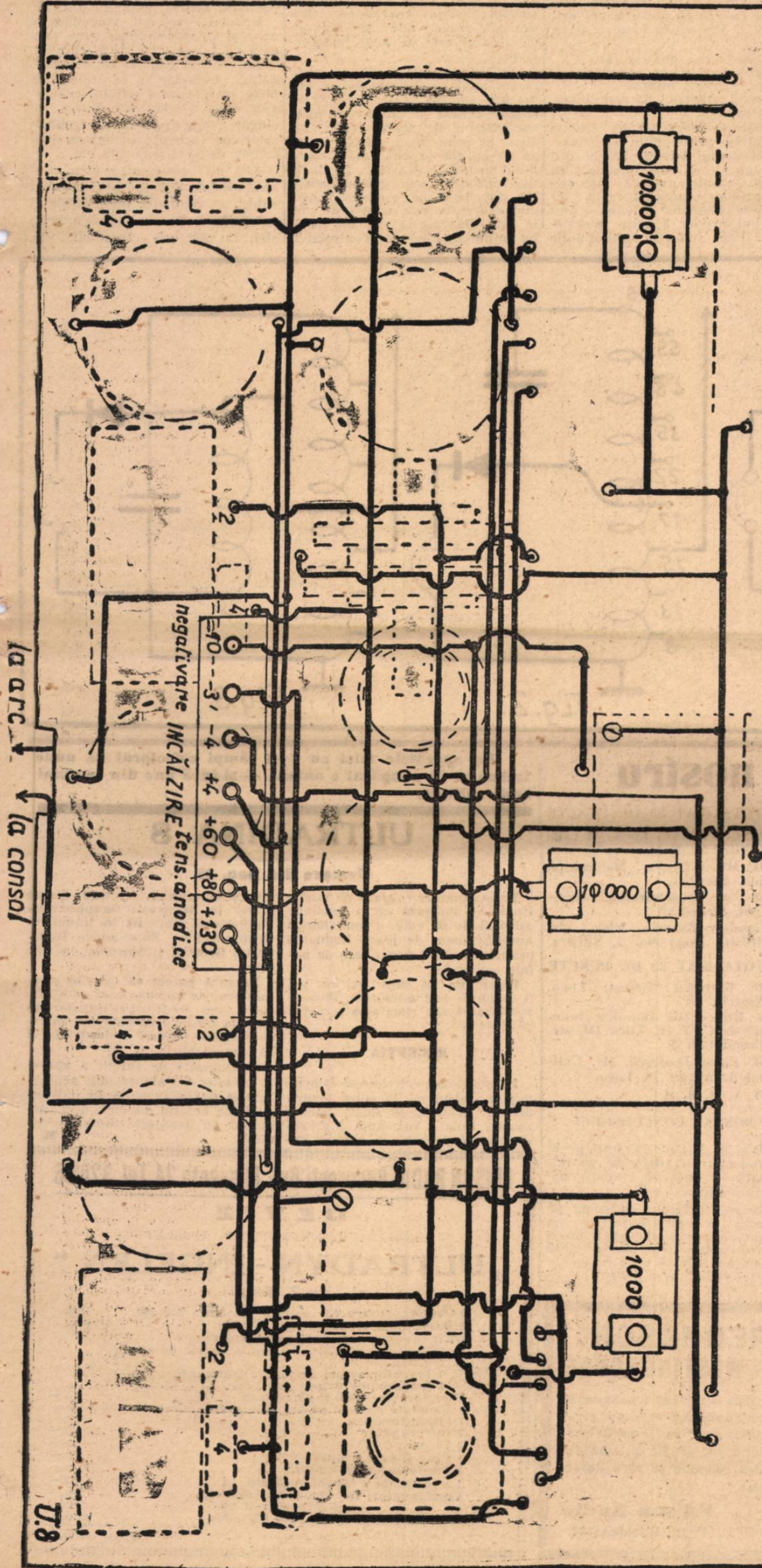

Teoria celui mai sonor aparat cu galenă

Este destul de ciudat că galenistul adesea n'are habar despre felul cum funcționează micul lui aparat, pe când constructorul sau posesorul unui aparat cu lampi caută să cunoască principiile în baza cărora funcționează receptorul lui. Poate tocmai în faptul că aparatul cu galenă e atât de simplu, trebuie căutată cauza acestei desinteresări.

În general, amatorul caută să mărească puterea sonoră a aparatului galenă, dar fără să țină cont de posibilități. Vom arăta greșelile cele mai frecvente.

Întâi: Amatorul crede că puterea aparatului galenă se poate mări dacă întrebunțează antene extrem de lungi. Într'adevăr experiențele făcute cu antene de lungimi diferite au arătat că o antenă de 40 m. lungime dă audibilitate mai puternică, ca una de 10 metri. Dar dela 50 metri în sus puterea recepției nu mai crește, ci din potrivă scade!

Urechile noastre reprezintă un înălțăminte, dar care nu poate folosi la măsură. Nici comparații nu prea putem face, căci este un lucru bine stabilit că omul timp de numai 3 secunde poate reține în memorie, impresia despre intensitatea unui sunet perceput. În trei secunde nici casca nu o putem schimba, așa dar seriozitatea constatărilor este problematică.

Numai un galvanometru sau miliampermetru fin poate servi ca instrument de control, dacă îl punem în serie cu casca noastră. Miliampermetrul va fi un excelent mijloc și pentru controlul selectivității aparatului, căci cu ajutorul lui putem să stabilim perfecțiunea acordului. Nu va fi precis acordul unui aparat, la care acul galvanometrului va arăta: de ex. la gradația 15 a condensatorului variabil, 3 grade, la gradația 30 = 3½ grade, la gradația 60 = 5 grade, la gradația 75 = 3 grade etc., căci prin aceste măsurări se dovedește că postul local se aude aproape indiferent de acordul aparatului, numai că la o anumită gradație se aude mai tare.

Iar un alt aparat, la care la gradația 15 galvanometrul arată ½ grad, la gradația 30 = 1 grad, la gradația 60 = 9 grade, la gradația 75 = 1½ grad, are un acord mult mai pronunțat deci și randamentul este aproape dublu.

Cauza acordului neprecis sunt pierderile interioare, în special pierderile selfului. Acul galvanometrului trădează și pe acestea: dacă selful de acord este înlocuit pe rând: cu un self cilindric, cu altul ledion, cu un self bobinat ca un mosor, atunci vom constata că cel mai bun self este acel bobinat pe o cască cilindrică de 6-7 cm. diametru, cu sârma izolată de două ori cu mătase de 0.5 — 0.6 mm. diam.

Putem să măsurăm chiar și direct, adică fără cască, în cazul acesta în locul câștii legăm miliampermetrul.

Altă greșală obicinuită este, că amatorul consideră întotdeauna marca cea mai nouă de galenă drept cea mai bună. Într'adevăr, cumpărând o galenă nouă, vom auzi ceva mai bine; dar nu din cauză că noul cristal ar fi mai bun ci numai din simplul motiv că este nou! Orice galenă pierde după trei până la șase luni de funcționare, cel puțin 30 la sută din sensibilitatea ei. Și aici numai instrumentul de măsurat poate face dovadă. Acel cristal merită mai mulți bani, care dau un curent redresat mai puternic și care înlocuiesc această proprietate timp mai îndelungat.

Cea mai frecventă greșală este de-a pretinde aparatului galenă să acționeze un haut-parleur. Este adevărat, că curenții cari dau o audibilitate bună în cască, pot excita slab un vorbitor; dar aceasta în-că nu se numește „audibilitate în haut-parleur”. Totuși amatorii urmăresc idealul acesta, prin diferite mijloace. De cele mai multe ori, amatorul își pune încrederea într'un montaj miraculos, inventat de cutare sibastu sau sfânt, și care trebuie să fie un montaj într'adevăr magic, căci nimeni nu înțelege funcționarea sa, poate nici autorul lui. Au însă montate aceste un mare avantaj, apreciat de negustori: acela de a permite vânzarea a două galene, și a doi condensatori variabili în

loc de una, la un singur aparat. În schimb amatorul rămâne numai cu iluzia, de-a avea un aparat mai bun, căci acul galvanometrului de control nu va arăta nici o creștere de energie.

O altă greșală este — și încă foarte comună — folosirea aparatelor care nu se adaptează la antene de lungimi diferite. Din această pricină mulți amatori spun că aparatul cel mai simplu este și cel mai bun. Și au înțeles dreptate, căci un aparat extrem de simplu se adaptează oricărei antene, pe când un aparat complicat — dacă nu este prevăzut cu un dispozitiv pentru adaptare — poate funcționa bine numai cu o singură lungime de antenă. Dacă un aparat funcționează foarte bine cu o antenă, atunci putem fi siguri că la o altă antenă nu va mai da aceleași rezultate. Concluzia o putem trage ușor: un montaj de galenă destinat să lucreze cu randament mare, trebuie să fie adaptabil la orice lungime de antenă.

Cred că toți amatorii galeniști știu, că nici un aparat cu galenă nu poate da mai multă energie, decât energia captată de antenă. În cristal se pierde mai mult ca jumătate din această energie, căci numai o alternanță (o fază) este redresată; în selfuri, condensatori etc. se pierde cu atât mai mult, cu cât aceștia sunt mai numeroși.

Acum putem să precizăm, care aparat cu galenă poate fi cel mai puternic. Răspunsul este: Acela, care

1. redresează ambele faze
2. utilizează piese puține și selfuri cu pierderi minime
3. este adaptabil tuturor lungimilor antenă.

Aceste considerente au dus la elaborarea principiului și construirea noului aparat, născut din împreunarea a două aparate cu galenă. Primul aparat are un circuit primar neacordat (fig. 1) însă este adaptabil antenei, având în selful primar 8 prize intermediare. Prin inducție oscilațiile

trec în circuitul secundar acordat, unde sunt redresate și trecute prin cască. Aparatul acesta redresează una din faze.


Aparatul al doilea, are numai un singur self (fig. 2) prevăzut cu aceleași prize intermediare, dar este folosit ca auto-transformator. Dă un randament bun, căci piesele permit tatonarea atât cu cablul antenei cât și cu cablul flexibil, fixat de galenă. Aparatul acesta redresează faza cealaltă, ceace este și natural, căci selful este un auto transformator.

Dacă din aceste două aparate facem unul singur, reușim să redresăm ambele faze, printr'un singur cristal și cu un singur condensator de acord (fig. 3). Deci, ar urma ca aparatul acesta să fie cu 100 la sută mai sonor decât aparatele din fig. 1 și 2, dar nu este: acul galvanometrului dovedește că creșterea energiei redresate este numai de 60 la sută. Dar acesta este un rezultat minunat, căci este controlabil.

Selful primar din fig. 3 are 65 spire și este executat pe o carcasă cilindrică de 70 mm. diametru, bobinat cu sârma de 0.6 mm. izolat dublu cu mătase sau — la nevoie — cu bumbac. Spirele 8, 13, 15, 17, 22, 35, 45, 55 au câte o priză intermediară, făcută prin desizolarea sârmei și sudarea unei buclele de sârma de montaj, lungă de 8—10 mm. De buclele antenei și galenei vom fixa câte o bucată de liță flexibilă, izolată, având un „clips” la un capăt. În felul acesta vom putea schimba oricând poziția clipsurilor, găsind astfel prin tatonare, priza cea mai potrivită pentru lungimea antenei.

Bobinajul selfului secundar se execută cu aceeași sârma, pe o carcasă cu 5 mm. mai mică (65 mm. diam.) cu 35 până la 50 de spire. Selful secundar se va introduce chiar în interiorul selfului primar, cele două carcasi vor forma un singur corp. Capacitatea condensatorului variabil (numai cu dielectric de aer) este 500 cm.

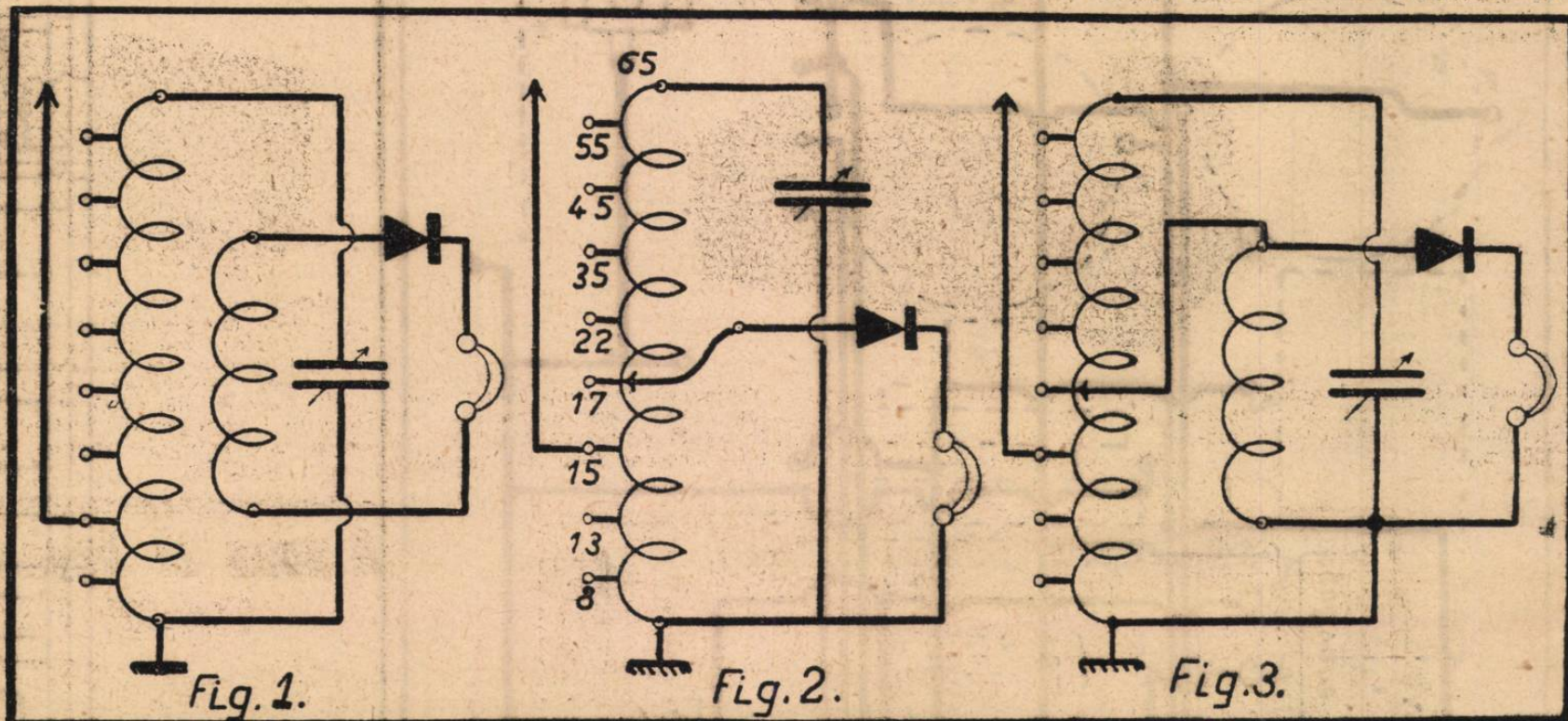Atât este suficient pentru construirea lui. Rog pe d-nii amatori colegi, să comunice observațiile și constatările lor, la redacția revistei, în plic sub „Veritabil”.—M.



Concursul nostru

Am publicat în penultimul număr lista concurenților clasati în primele trei locuri — locuri premiate. Intre timp am continuat controlul soluțiilor prezintate.

Plasamentul actual al soluțiilor cetite până la încheierea numărului de față este următorul:

AU TOTALIZAT 24 PUNCTE

- 1) D-ra Laky Ionescu, parcul Delavrancea Aleea D. Nr. 28, Loco II.
- 2) D. Gheorghiu Vladimir, str. Washington 26, Loco.
- 3) D. Alfred Krauss, Ploesti, str. C. A. Rosetti 82.
- 4) D. C. Merlescu, loco, str. Dionisie 61.
- 5) D. Av. Iona, N. Cristescu, Iasi, Florilor 8.
- 6) D. Szasz St. Loco III, Marginei 26.
- 7) D. Constantinescu A. D-tru, școala militară de Geniu, str. V. A. Ureche 11, Loco.
- 8) D. Feldman Carol, Loco 5, Rădăuți 16.
- 9) D. Zismann Samy, elev.
- 10) D. P. Scarlat, Loco, Schitu Măgureanu 53.
- 11) D. Abram Cantor, cl. VII, Liceul D. Cantemir, Comrad, jud. Tighina.
- 12) D. N. Pavlov, Bolgrad, str. Ferăriei 40.
- 13) D. Dr. Gh. Kreis, Comuna Tașlah, jud. Cetatea Albă.
- 14) D. Mircea Mihail, Buzău, Piața Mache Precupescu, 17.
- 15) D. învățător N. Lupu, Satul Măcărești, Oficiul Nemțeni, jud. Lăpușna.
- 16) D. G. Bagdad, Loco, str. Speranței 17.
- 17) D. Ion Colceriu, șef de birou C. F. R., Cluj, Piața Fânului, pavilionul C. F. R.

AU TOTALIZAT 23 DE PUNCTE

- 1) D. C. Grozavu, Loco II str. Chitila Nr. 6 bis.
- 2) D. Mihai Oprea, Mamornița, jud. Dorohoi.
- 3) D. A. Dragomirescu, Broșteni, Mehedinți.
- 4) Casabov Zaharia, elev, str. Silistra Nouă No. 2, Silistra.

AU TOTALIZAT 22 DE PUNCTE

- 1) D. Giurescu Stelian, Loco, Viorele 12.
- 2) D. Ilescu Gh. Dumitru, funcționar P. T. T. Loco III, str. Cosminului 8.
- 3) D. Petru Iosifescu, str. Cuțitul de Argint 70, Loco.
- 4) D. A. M. R. B.

POȘTA CONCURSULUI

- 1) D-ra L. I. Loco. Treceți pe la redacție în zilele de consultații — dacă vă credeți nedreptățiți.
- 2) In ce privește problema pe care o preconizați — nu pot spune nimic până nu o voi vedea. Provizoriu însă dați-mi voce să cred că... vă credeți prea forte.

REDRESOR WESTINGHOUSE

Este singurul transformator anodic cu care aparatul „Ultradyn” sau superheterodynă pot să fie alimentate fără sgomot și fără deformat.

Edison Radio
B-dul Elisabeta 24

La aparatele mici cu 2—3 lampi colectorul de unde trebuie să fie neapărat o antenă — și încă una din cea mai bună calitate.

ULTRADINA 8

Urmare din pag. 25

Toate lămpile, — afară de lampa finală — lucrează cu o tensiune anodică de 60 volți. Prima lampă amplificatoare de joasă frecvență primește o mică negativare de minus trei volți.

Tensiunile nu sunt critice, pot fi majorate sau micșorate, fără a stabiliitatea sau claritatea recepției să sufere.

RECEPȚIA

În orașele mari trebuie să folosim numai cadrul cu 15 spire pentru unde medii și 56 spire pentru unde lungi. Aparatul lucrează deopotrivă de bine în ambele game.

me. Selectivitatea lui este foarte mare: în București recepționează Toulouse și Katowitz în timpul emisiilor locale. Ziua aduce Budapesta, Belgrad și Moscova, în vorbitor.

La țară putem să folosim și adaptorul de antenă (care este alăturat seriei de filtre și transformator de medie frecvență) ca să recepționăm posturi îndepărtate și în cursul zilei.

Consumația de curent a aparatului este: 0.6 amperi din acumulatorul de încălzire și 18 miliamperi din bateria anodică, deci consumul nu depășește limita economică.

EDISON RADIO București Bul. Elisabeta 24 Tel. 328/06

DEVIZ

PENTRU CONSTRUIT UN APARAT

„ULTRADYN - INGELEN”

cu 7 lămpi

2 Condensatoare variabile a 500 cm a Lei 250	500.—
2 Demultiplicatoare a 100	200.—
1 Kit Ingelen complet conținând:	
1 Oscilator combinat p. unde scurte și lungi	
1 Filtu	
3 Transformatori de medie frecvență	2400.—
1 Schimbător comutator spec.	
7 Socluri spec. pt. Ingelen a 25	175.—
7 Reostate special pt. Ingelen a 45 (Schiebewiderstand)	315.—
1 Potentiometru	120.—
1 Intrerupător	45.—
2 Jacuri	90.—
1 Plug (fișe p. jacuri)	50.—
1 Transformator Baduf	400.—
1 Rezistență 2 Megohm Dralowid	52.—
Condensatori fixi 220, 1000, 2000 cm.	130.—
0.5 Mikrofarad LB	50.—
O serie Lămpi special pt. Ultradyn	1500.—
Total	6027.—

Superheterodyna SKREEN-GRID „S C O“

Ultima noutate pentru amatori-constructori

Tendința radiotehnice moderne este elaborarea aparatelor de mare randament, cari se pot monta cu ușurință chiar și de amatorul începător. Aparatul de față se montează cu ușurință în

frecvență medie, întrebuințând 3 perechi de filtre acordate, rezultând o selectivitate absolută de 9 kh.

4) Atât oscilatorul, cât și etajele amplificatoare de frecvență medie

decă îndeplinește funcțiunea de primă detectoare și oscilatoare. Oscilatorul este compus din 3 selfuri, iar cu ajutorul unui simplu inversor poate funcționa pe unde medii și lungi. Prima casetă blindată

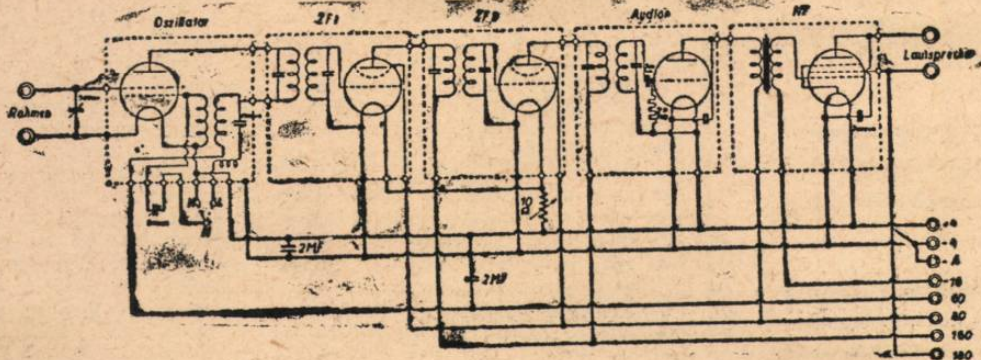


Fig. 1

maximum 3 ore, chiar de persoane neinițiate. Cu toate acestea, este una dintre cele mai reușite concepții ale noului sezon 1930.

și joasă, sunt gata construite în casete blindate, în interiorul cărora au loc și lămpile. Deci în afară de kit-ul compus din 5 casete

dată conține atât lampa oscilatoare cât și oscilatorul.

A doua casetă blindată și cea a treia țin câte un etaj de am-

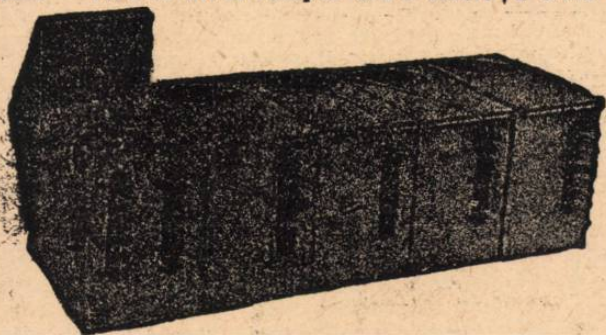


Fig. 2

Avantajele acestui aparat sunt:
1) Lucrează pe cadru, recepționând toate undele între 200—2000 m,

nu este nevoie decât de foarte puține piese.

5) Alimentarea aparatului — atât cu curentul de încălzire cât

plificare în frecvență medie, compus din: transformatorul de frecvență medie, construit ca un filtru acordat. Deci atât bobinajul

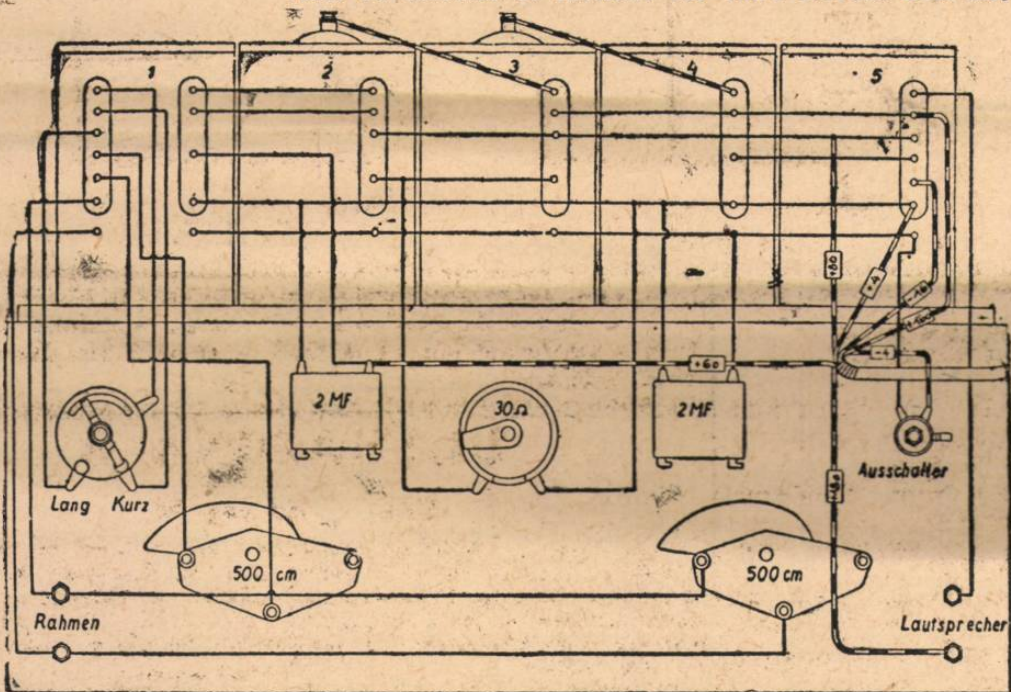


Fig. 3

2) Intrebuințează lămpi cu ecran în etajele de frecvență medie, deci realizează amplificarea cea mai mare posibilă, cu economii foarte mari atât la curentul anodic cât și la curentul de încălzire.

și cu cel anodic — se face din acumulator și baterii, sau din redresorul special, fără schimbarea lămpilor și fără modificarea montajului.

Examinând schema de principiu (fig. 1) a aparatului, constatăm că prima lampă este bigrila,

primar, cât și bobinajul secundar, sunt acordate.

A patra casetă conține: transformatorul 3 de frecvență medie și lampa detectoare.

Distanțele între primarul și secundarul filtrelor (transformatorilor) de frecvență medie este la

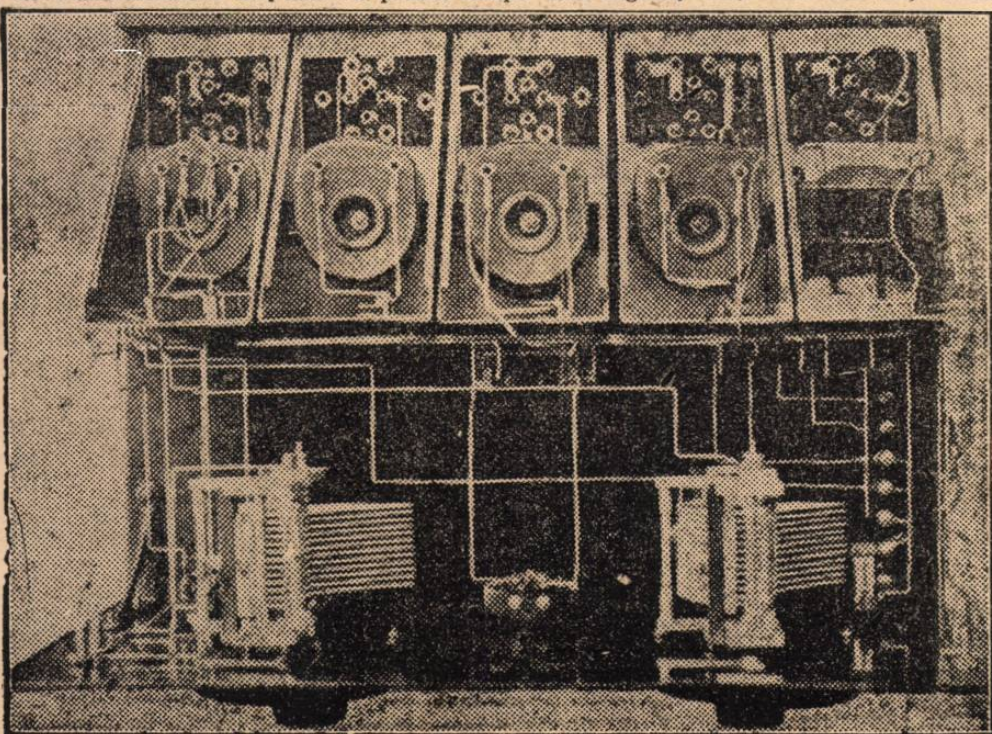


Fig. 4

filtrul 1=5 mm.; la filtrul 2.=15 mm.; la filtrul 3.=20 mm. Prin acest filtraj triplu rezultă o selectivitate extrem de mare, care totuși nu influențează muzicalitatea audițiilor.

Caseta a cincea conține etajul amplificator de joasă frecvență, împreună cu lampa finală, preferabil o trigilă.

Pentru montarea completă a aparatului avem nevoie deci:

1 Super-kit „Screen Grid Sco”, compus din 5 unități blindate;
2 condensatori variabili de precizie, cu scale micrometrice.
1 reostat de încălzire de 10 ohmi;

1 inversor unipolar;
1 întrerupător general (S);
1 placă frontală 46x20 cm. din „Gomoid”;

1 Subpanou de montaj (lemn, 45x29 cm.);
4 bușe de 4 mm.

1 panou mic de distribuție, cu 8 cleme;
1 cablu de alimentare cu 8 fire;

2 echer, puțină sârmă de montaj, câteva șuruburi.

Redresorul acesta special poate funcționa pe 110, 120, 150, 220 volți tensiune de sector alternativ. Oricând vom pleca la țară, putem să acționăm aparatul nostru cu acumulator și baterii; iar în orașe, cu redresorul special.

Superheterodyna „Screen Grid Sco” lucrează cu un cadru universal, dând audițiuni puternice chiar și la recepționarea posturilor celor mai îndepărtate. Pentru posturile apropiate, este suficient să înlocuim cadrul cu un self de 50—75 spire.

Aparatul fiind complet blindat și având filtraj triplu, lucrează fără urmă de paraiziți, chiar acolo unde condițiile de recepție nu sunt favorabile.

O astfel de construcție, practică și modernă, până în prezent nu a existat; deci superheterodyna „Screen Grid Sco” este aparatul cel mai modern al amatorului pasionat; în ceea ce privește randamentul, selectivitatea și construirea lui ușoară, este deasupra tuturor aparatelor cunoscute.

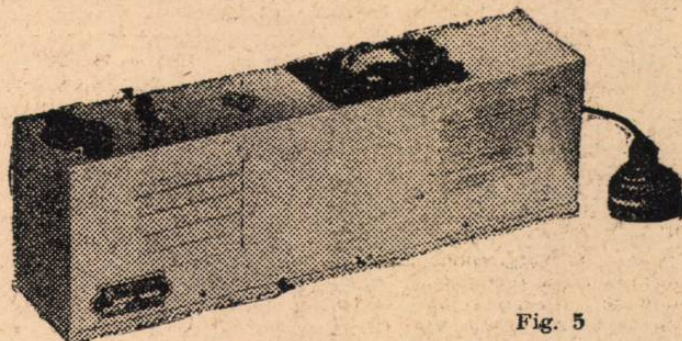


Fig. 5

Alimentarea aparatului se va putea face din acumulator și baterie anodică, sau din redresor resp. alimentator anodic. Dar se recomandă redresorul special „Sco”, care dă atât curentul continuu de 4 volți pentru încălzire, cât și toate tensiunile anodice și cele de negativare.

Kit-ul Screen Grid „Sco” și redresorul special „Sco” se găsesc la toate magazinele de radio mai bine asortate; iar vânzarea lor exclusivă la revânzători, are reprezentanța generală pentru România: firma Oscar Porzolt, București, Bulevardul Elisabeta 37.

A doua zi după închidere, Expoziția a primit vizite importante

După ce, cu toată solemnitatea, fusese irevocabil închisă Duminică seara, a doua zi Luni, Expoziția de radio fu cinstită cu o serie de vizite pe cât de importante pe atât de plăcute.

De dimineață, automobilul președintelui consiliului de miniștri se opri la poarta parcului Carol. D. Iuliu Maniu coboră ceremonios și condus de comisarii Expoziției cari în ajun își declinaseră funcțiunile, făcu o vizită radicală în pavilioane.

Spre bucuria radiofoniștilor și a radiofoniei românești cari așteaptă încă atâtea dela conducătorii noștri de stat, putem afirma că vizita d-lui Maniu nu a fost numai o vizită de rigoare. Se prea poate ca primul ministru să fi avut intenția să acorde Expoziției o simplă vizită de complezență, după vizita regelui, a principelui Nicolae și a aproape tuturor miniștrilor din cabinetul actual. Fapt este însă că, odată pășit în primul pavilion, președintele consiliului de miniștri a rămas atât de impresionat de cele ce vedea și auzea, că, uitând de treburi și audiențele ce acordase — se puse să studieze a fond și expoziția și problemele radiofonice pe cari cu atâtă pricepere le prezenta d. ing. Lupaș.

Timp de 3 ore, d. Iuliu Maniu fu numai ochi și urechi pentru minunățiile depozitate în pavilioane. Și nu odată își exprimă admirația pentru toate câte erau cuprinse în Expoziție.

Dar, abia se depărta automobilul primului ministru, că o altă limuzină stopă la poarta parcului. Svelt și surăzător, descinse d. mareșal Averescu.

Comisarii Expoziției reluară d'acapo rolul de cicerone și conduseră pe înaltul vizitator prin pavilioane cari, din cauza absenței expozanților, prezentau un aspect pașnic și original. D. mareșal Averescu se interesă și d-sa de aproape de progresele radiofoniei, amintindu-și, poate, de concursul dat sub guvernarea d-sale pentru răspândirea acestei minunate descoperiri a secolului.

D. mareșal luând cu sine cele mai frumoase impresii, părăsi Expoziția după o vizită care a durat aproape două ore.

Apoi se anunță vizita Majestății Sale Elena și a Voievodului Mihai, cari sosiră în după amiaza aceleiași zile.

Fu un nou și agreabil prilej pentru comisarii, ziariști și reporterii fotografi de a-și continua activitatea.

Augustii vizitatori trecură în revistă toate standurile și examinară toate aparatele. Voievodul Mihai dădu dovadă de mult interes pentru radiofonie și lăsa să i se explice în voe tot mecanismul și misterele tănuite în aparatul de radio.

Ea plecare, Voievodul Mihai luă cu sine un aparat de radio oferit de una din casele expozante, un splendid „direct la priză”.

Aceste vizite trecute, pavilioanele fură închise definitiv, cu toate că o seamă de oameni politici marcanți, din trei partide diferite, își exprimară, în ultimul moment, dorința de a vizita și ei Expoziția de îndată ce treburile lor vor permite.

gr. m.

Radio Inginer Lantof

București, I — Pasagiul Macca, 4

Kitul S. C. O. pentru construirea aparatului S. C. O. cu 5 lămpi Lei 3.800

Material complet cu lămpi, însă fără cutia de lemn Lei 7.500

Expediem în provincie cu aconto, iar restul contra-ramburs

Un studiu despre „Lampa cu grătar de protecție“

În mai multe articole consecutive am tratat construcția și proprietățile lămpilor triode, precum și utilizarea lor ca detectoare sau amplificatoare de înaltă și joasă frecvență. Am remarcat și dificultățile care se ivesc la construirea amplificatorilor de înaltă frecvență, dificultăți datorite în mare parte chiar lămpilor triode în mai multe etaje consecutive însumându-se și efectele capacității interioare a lămpilor.

Am văzut deasemeni, că la capacitatea proprie a lămpii amplificatoare se adaugă și capacitatea proprie a surselor care figurează ca elemente de acord în circuitele de grătar și de placă.

Alegerea surselor și calculul lor se va face luând seamă de proprietățile lămpii. Relativ la alegerea surselor putem să stabilim o regulă generală, anume:

Atât în circuitul de grătar, dar mai ales în circuitul de placă, vom intercala sursuri de o selfinducție cât se poate de redusă — aceasta pentru păstrarea selectivității, căci o majorare a selfinducției înseamnă nu numai majorarea amortizării, dar și majorarea propriei capacități a surselor. Iar de capacitatea proprie a surselor depinde acordabilitatea circuitului.

Vedem deci, că este în interesul unei mai bune amplificări să folosim surse și lămpi de o capacitate proprie cât mai redusă.


Un mare progres s'a realizat prin crearea lămpilor cu grătar de protecție care au o capacitate proprie mult redusă și un factor de amplificare incomparabil mai mare. Foarte interesant este să urmărim deosebirile de construcție și funcționare între lampa triodă și cea cu grătar de protecție.

Știm că o lampă destinată funcționării de amplificatoare în frecvență înaltă trebuie să dispună de un factor de amplificare cât mai mare. Iar mărirea factorului de amplificare depinde de dimensiunile pieselor din care se compune lampa.

Amplificarea unei lămpi se măsoară în raport cu majorarea înclinării sau pantei. Intrucât înclinarea lămpii reprezintă în miliamperi creșterea sau descreșterea curentului de placă realizat prin varierea tensiunii de grătar, este evident că dacă dăm filamentului lămpii o emisie mai puternică, se va majora și înclinarea ei. Deci, lungind filamentul putem să mărim atât suprafața emițătoare, cât și înclinarea și factorul de amplificare.

În mod practic putem realiza o înclinare maximă de 3 m A/V, din motive de stabilitate mecanică pentru filament, însă rare ori înclinarea trece peste 2 m A/V.

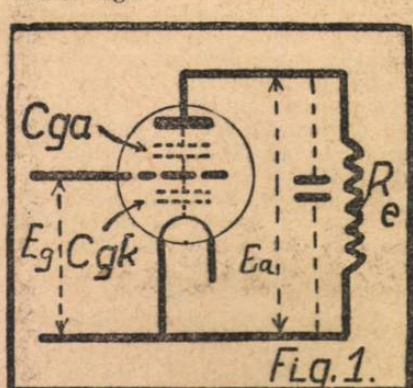Într-o lampă triodă există un câmp electrostatic în jurul filamentului. Între grătarul și filamentul lămpii avem o capacitate parazitară (fig. 1 = C_{gk}), iar între grătar și placă avem o altă capacitate: C_{ga} .



Prin relațiunea acestor două capacități se determină mărirea „cuprinderii”, anume: $C_a \text{ per } C_g = D$ adică cuprinderea.

Deci valoarea cuprinderii D se stabilește prin capacitatea proprie a lămpii. Știm că cuprinderea reprezintă valoarea reciprocă a factorului de amplificare. Rezultă, că de capacitatea proprie a lămpii depinde și mărirea factorului de amplificare.

Analizând mai departe, vom considera capacitatea grătar-placă ca o rezistență. De fapt, un condensator înseamnă o rezistență pentru ori-ce curent alternativ. Deci curenții de mare frecvență găsesc un drum de scăpare prin capacitatea grătar-placă; nu pierderea aceasta de energie ne îngrijorează, ci faptul că oscilați-


nile scăpate prin această capacitate sunt readuse de la placă la grătar, căci condensatorul are același efect ca și o rezistență mehoimică legată între placă și grătar: un efect de reacție.

La capacitatea grătar-placă se mai adaugă și capacitatea sârmei de legătură între piciorușele și electrozii lămpii, capacitatea proprie a suportului, a conexiunilor etc., care însumându-se, poate majora efectul de reacție până la acroșajul permanent. Pericolul acesta este mai mare încă în caz că lampa are un factor mare de amplificare, căci conform celor desvoltate mai sus, mărirea capacității grătar-placă este proporțională cu factorul de amplificare. Deci, dacă un amplificator compus din mai multe etaje nu lucrează stabil, ci are tendințe de acroșaj sau acroșează chiar, trebuie să luăm în considerare faptul că am utilizat lămpi cu un factor de amplificare important care au și o capacitate grătar-placă mai mare și care prin urmare au o tendință de acroșaj mai pronunțată.

În capitolul precedent am vorbit despre eliminarea capacităților parazitare, prin compensație sau neutralizare. Dar aceste metode sunt aplicabile cu succes numai atunci când lămpile folosite sunt triode obișnuite; îndată ce folosim lămpi speciale cu un factor mare de amplificare, ele dau greș.


Deaceia s'a elaborat lampa cu grătar de protecție, care prin felul așezării electrozilor și introducerea unui ecran metalic, elimină aproape complet capacitatea grătar-placă.

Cea mai caracteristică parte a lămpii cu grătar de protecție, este un al doilea grătar (ecran metalic), situat între placa și grătarul modulator. Scopul acestui ecran este desființarea reacțiunii electrice a plăcii asupra grătarului; deci el le desparte complet. Totodată, pentru a preveni o eventuală influență între sârmele care leagă electrozii de piciorușele lămpii, nu i se dă plăcii un picior de contact, ci primește o bornă, situată direct pe balonul lămpii. Fig. 2 ne arată legăturile interioare ale unei lămpi cu grătar de protecție.

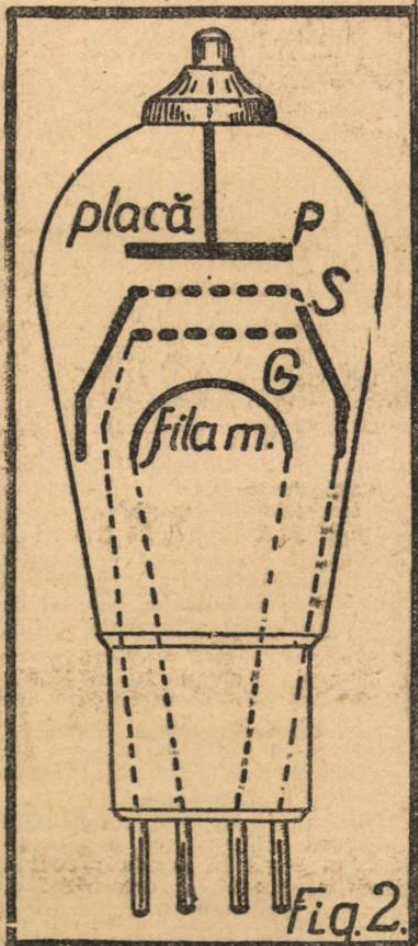

Cum funcționează grătarul din punct de vedere electrostatic? Capacitatea grătar-placă a unei lămpi triode o putem reprezenta prin două plăci metalice, izolate și situate față în față. Comunicând plăcii P o tensiune pozitivă, cealaltă placă G va primi prin inducție o încărcătură negativă (Fig. 3, a). Aceasta dovedește, că între aceste plăci avem un câmp al liniilor de forță electrostatică. Orice schimbare de polaritate, tensiune etc. a plăcii P, provoacă schimbări corespunzătoare în placa G,

căci între P și G există o capacitate.

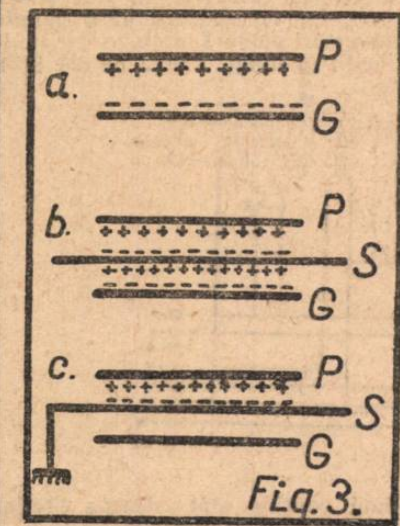

Dacă între aceste două plăci mai introducem o a treia placă, atunci și placa aceasta va lua parte la jocul descris, fără să modificăm efectul final. Așa de exemplu, comunicând plăcii P o tensiune pozitivă, placa intercalată S va primi pe una din fețele ei o încărcare negativă, pe cealaltă parte o încărcare pozitivă, iar placa G — tot prin inducție — o încărcare negativă (fig. 3, b). Deci rezultatul nu s'a schimbat.

Indată ce plăcii auxiliare S îi imprimăm o tensiune adică un potențial, se schimbă toată situația electrostatică. Dacă de exemplu legăm placa S cu pământul, atunci tensiunile comunicate de la P vor curge la pământ, în momentul nasterii lor. Prin urmare, P nu mai poate să acționeze nici direct, nici indirect asupra lui G, cu alte cuvinte: capacitatea între P și G este egală cu zero.

Din denumirile acestor plăci: P, S, G, putem să ghicim, cu care electrod sunt comparabile P corespunde plăcii, S este grătarul de protecție și G grătarul modulator. Rezultă totodată, că în balonul lămpii, S desparte complet electrozii P și G (fig. 3, c).

Dacă vom încerca să punem și în lampă, ecranul S la pământ și să-i dăm forma unei plăci sau a unui cilindru închis, atunci odată cu desființarea capacității interioare a lămpii, am desființat și fluxul electronic, adică am paralizat complet funcțiunea lămpii: rezistența interioară a lămpii devine infinit de mare. Deci ecranul nu va putea să aibă nici potențialul zero al pământului, nici forma de cilindru metalic.

Dacă dăm ecranului o tensiune pozitivă și îl formăm dintr-o sită foarte deasă, atunci trecerea electronilor prin el este posibilă, iar rezistența interioară a „lămpii cu grătar de protecție” va fi încă foarte mare. Adevărat este, că prin această metodă am dat din nou o capacitate interioară lămpii, dar capacitatea aceasta este atât de mică, încât nu are însemnătate practică.

Intrucât forma ecranului se stabilește în laboratorul fabricii, noi ne ocupăm numai cu mărirea tensiunii ce-i vom comunica. Prin calculele matematice se va putea stabili că cea mai mare amplificare se desvoltă atunci, când tensiunea comunicată ecranului este jumătatea tensiunii de placă. Rezultatele încercărilor practice confirmă exactitatea calculului, căci în gama de unde lungi, atingem cea mai mare amplificare cu o tensiune de placă între 150—200 volți și o tensiune de ecran de 60 volți. La undele scurte: tensiunea placă 150—200 volți, tensiunea ecran 70—80 volți.

În felul acesta s'a realizat lampa specială pentru amplificarea frecvențelor înalte: lampa cu grătar de protecție. Calitățile ei sunt prețioase și au fost exploatate de tehnicienii tuturor continentelor, în primul rând bine înțeles de americani.

UTILIZAREA LĂMPII CU ECRAN
Oricare ar fi schema aparatului pe care îl construim, va trebui să observăm cu strictețe regulile execuției tehnice ireproșabile, altfel ceace am câștigat prin utilizarea unei lămpi perfecționate, pierdem prin greșelile montajului.

Aceste reguli sunt:
1) Despărțirea completă a etapelor, prin blindaj. Fiecare etaj amplificator, detector, etc., este

montat într-o cutie de aluminiu. Legăturile de cuplaj se vor face cu liță, bine izolată și trecută chiar prin tabla cutiei de aluminiu.


2) Plasarea conexiunilor. Acele conexiuni care transportă oscilațiuni de frecvență înaltă, să fie situate cât mai departe de rețeaua legăturilor de alimentare. Vom face distincție chiar și între conexiuni: acele conexiuni, care merg dela condensatori sau dela selfuri la grătarul lămpii, trebuie să fie cât mai scurte. Nici de cum nu vom plasa o conexiune de grătar paralel cu o conexiune de placă, căci prin aceasta am înființat efectul de reacție în amplificator.

3) Fixarea lămpii în boxă (cutie de blindaj) să fie făcută cu atenție. Suportul lămpii să nu fie în apropierea imediată a fundului de metal al cutiei, căci atunci avem alte capacități parazitare, care se înființază între conexiuni și cutie. Vom observa deci să păstrăm o distanță de 4—6 cm.

În apropierea unui post local puternic putem să constatăm ușor dacă aceste reguli au fost îndeplinite. Stingând prima lampă de înaltă frecvență, nu trebuie să auzim absolut nimic din emisiunea postului local; dacă îl auzim orcăt de slab, atunci este dovedă că oscilațiunile de înaltă frecvență și-au găsit un drum în afară de cel croit de noi.

Apoi, aprindem prima și stingem a doua lampă, verificând etajul acesta în mod anaog. Nu trebuie însă să scoatem lămpile, căci prin lampă rece mai pot trece oscilațiuni, dar dacă o lampă lipsește complet, atunci aparatul nu mai poate funcționa.

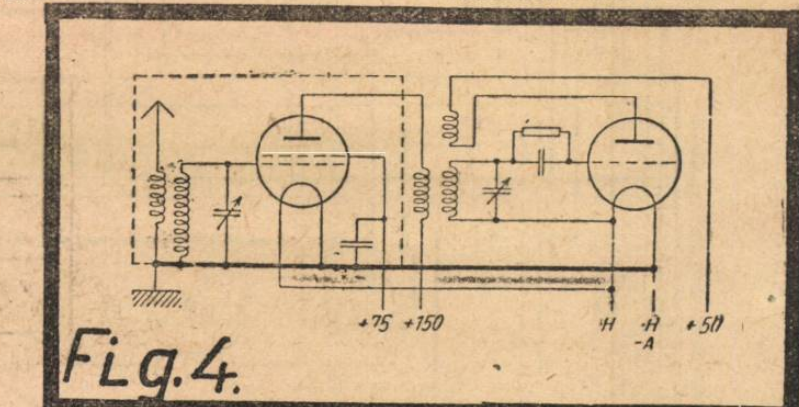4) Lampa având o rezistență interioară foarte mare, vom căuta să mărim impedența circuitului oscilant pus în circuitul de placă al lămpii, fără a majora însă și pierderile prin decrement (amortizare) sau capacitatea proprie a surselor.



Vom alege deci sursele antiparazitare.

5) Ori de câte ori alimentăm placa lămpii cu ecran printr'un soc, va trebui să stabilim prin încercări, atât numărul spirelor cât și diametrul sârmei. Bobinajul socului va fi făcut în numeroase subîmpărțiri spre a micșora capacitatea lui interioară. Un astfel de soc trebuie să aibă cel puțin 1500 spire și cel mult 4000 spire, bobinate cu sârmă de 0.1 mm. până 0.2 mm. diametru, în 3—6 discuri.

6) Va trebui să utilizăm tensiuni anodice mari, deci cel puțin 120 volți și cel mult 200 volți. Cine va încerca să lucreze cu tensiuni inferioare, nu va putea constata nimic din avantajele lămpii cu grătar de protecție.

LAMPA CU GRĂTAR DE PROTECȚIE ÎN MONTAJELE DIFERITE

Acum suntem orientați atât asupra principiului lămpii cu grătar de protecție, cât și asupra regulilor demne de observat la execuția practică. Am văzut, că lampa aceasta are o capacitate proprie atât de redusă, încât o neutralizare ar fi nu numai inutilă, dar și imposibilă. Cuprinderea ei este foarte mică (0.1 până 0.6%), deci factorul teoretic al amplificării este enorm de mare: 500 până la 1.000. Dacă dela început nimeni n'a sperat că factorul teoretic va putea fi atins, totuși mulți au socotit că factorul real va înțelege 100. Afând acum, că în realitate factorul realizat în practică nu înțelege 30 până la 40, nu trebuie însă să desconsiderăm nici lampa, nici teoria, căci pierderile își au originea în piesele aparatelor, nu în lampă. Interesant,

ce departe este calculul teoretic de practică!

Credem că este locul să amintim și o altă proprietate a lămpii cu grătar de protecție: aceea de a amplifica, în măsura egală, oscilațiunile undelor și oscilațiunile parazitare. Multe posturi, pe care le recepționăm cu un aparat heterodină sau cu un aparat înzestrat cu lămpi obișnuite, nu mai pot parveni dacă în același loc și în aceleași condițiuni încercăm un aparat cu lămpi aceste speciale. Deci lămpile normale nu au amplificat paraziții în aceeași măsură ca lămpile cu grătar de protecție. În deosebi amatorii domiciliți în orașele mari pot mărturisii neajunsurile cauzate de un amplificator de înaltă frecvență în mai multe etaje, pe când amatorii din provincie nu remarcă prezența paraziților. Aceasta este dovedă că numai paraziții industriali au o influență nefastă; paraziții atmosferici sunt aproape inexistenți.

Deci pentru amatorul orășean se recomandă aparatul heterodină, iar pentru cel dela țară aparatul cu mai multe etaje de amplificare directă.

În cele mai multe cazuri, un singur etaj amplificator este suficient. Dacă vom să construim un aparat cu două etaje de înaltă frecvență, este mai bine să renunțăm la amplificarea directă și să construim un aparat heterodină, utilizând cele două lămpi cu ecran ca amplificatoare de medie frecvență, unde vor avea un randament foarte bun.

Cuplajul între placa lămpii cu ecran și grătarul lămpii următoare poate fi diferit. Să examinăm pe rând toate posibilitățile.

Transportarea energiei amplificatoare se poate face prin două metode: ori inductiv, adică printr'un transformator, deci indirect; ori capacitiv sau galvanic, printr'un condensator, deci direct.

Să cercetăm mai cuprins, prin transformator. Fig. 4 arată principiul lui; transformatorul este compus din două selfuri cuplate inductiv. Condițiunea amplificării bune este, conform unei reguli cunoscute din capitolele precedente, ca rezistența circuitului de placă să fie egală cu rezistența interioară a lămpii. În cazul de față rezistența exterioră este formată din impedența selfului primar, cuplat cu selful secundar. Deci rezonanța (adică: rezistența prin impedență) nu o avem în circuitul de placă, ci în circuitul de grătar al lămpii următoare, căci aproape întotdeauna se acordă secundarul și nu primarul transformatorului. Ca să acordăm bobinajul primar, cu scopul de-a pune rezonanța în circuitul de placă, și să lăsăm bobinajul secundar neacordat, aceasta nu este posibil, căci și în circuitul de grătar al lămpii următoare avem nevoie de o mare rezistență (impedență). Care din aceste va reprezenta soluțiunea cea mai bună?

Nu mai acordarea secundarului, executând totodată transformatorul în așa fel, încât cuplajul să fie cât mai strâns, pentru a realiza factorul cel mai mare la amplificarea.

Dacă cuplajul între primar și secundar nu este atât de strâns, atunci selectivitatea este mai mare, dar factorul amplificării scade mult. Deci vom prefera transformatorii cuplați strâns, adică vom bobina pe o carcasă cilindrică întâi primarul, apoi peste el vom executa bobinajul secundar.

Cel mai bun raport 1:1, adică un număr egal de spire, atât la bobinajul primar cât și la cel secundar.

Importanța are și felul de execuție a bobinajului secundar. Vom

Căuta să evităm pierderile, ca să nu mărim decrementul și capacitatea proprie a bobinajului. Dacă

deosebită, căci rezistența de rezonanță a unui circuit bouchon se ridică chiar până la 100.000—

ției dela placa lămpii următoare, care în acest caz poate fi numai detectoare. Prin reducerea decrementului crește amplificarea, ceea ce a putut observa orice amator la aparatele cu reacție.

Reacția mărește deci amplificarea și selectivitatea (fig. 5). În cazul de față am alimentat placa lămpii amplificatoare prin selful circuitului bouchon; dar putem să o alimentăm și prin șoc (fig. 6). Șocul este Dr, iar pentru trecerea oscilațiilor dela placă în circuitul acordat servește un condensator de de 500—1000 cm., de o calitate foarte bună.

În locul șocului, putem să folosim și o rezistență (fig. 7), deci utilizăm un cuplaj mixt: prin rezistență și prin circuit acordat. Aici trebuie să subliniăm, că cuplajul prin rezistențe și capacități, despre care am vorbit mai pe larg la studiul lămpilor triode, nu dă rezultate bune la lămpi cu grătar de protecție. Soluțiunea arătată de fig. 7 este foarte populară în Germania, ea cuprinde un etaj cu lampa specială și un etaj cu lampa triodă; apoi o detectoare cu reacție dusă la circuitul bouchon.

Aceste sunt principalele forme de cuplaj, utilizabile la lămpi cu grătar de protecție. Dacă găsim în revistele de radio montate oricât de complicate, să procedăm la analiza lor și vom recunoaște metodele tratate aici, însă combinate. Să nu uităm însă, că orice complicație mărește și pierderile, deci soluțiunea bună nu se caută prin complicarea montajului, ci

este adusă de o nouă idee de montaj. Și astfel de idei valorează enorm.

Acum să vedem câteva montaje realizabile. Montajul din fig. 8 reprezintă un etaj de înaltă frec-

vență, detectoare și două etaje de joasă frecvență. Este un aparat foarte selectiv. Unicul defect care-l face scump, este că utilizează patru condensatori variabili la acor. Linile întrerupte

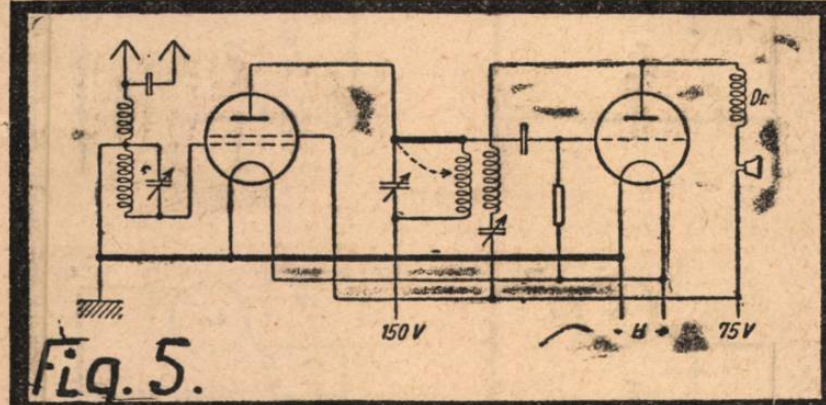


Fig. 5.

este posibil, dobândim fără carcasa solidă.

Cuplajul prin circuit bouchon ne este cunoscut din studiul făcut la lămpile triode. Pentru lampa cu grătar de protecție metoda aceasta de cuplaj are o importan-

200.000 ohmi (depinde de frecvență), dacă îl executăm fără pierderi. Orice circuit oscilant are un decrement, adică un factor de amortizări. La un singur etaj amplificator putem să reducem decrementul prin introducerea reac-

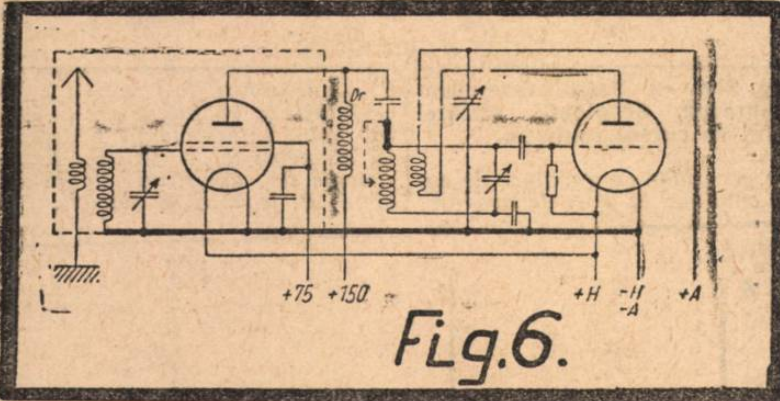


Fig. 6.

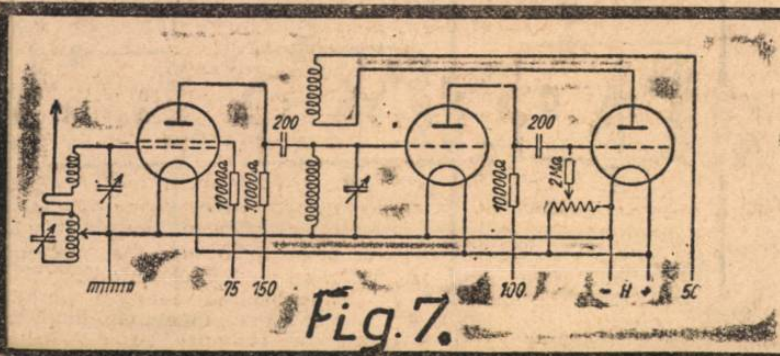


Fig. 7.

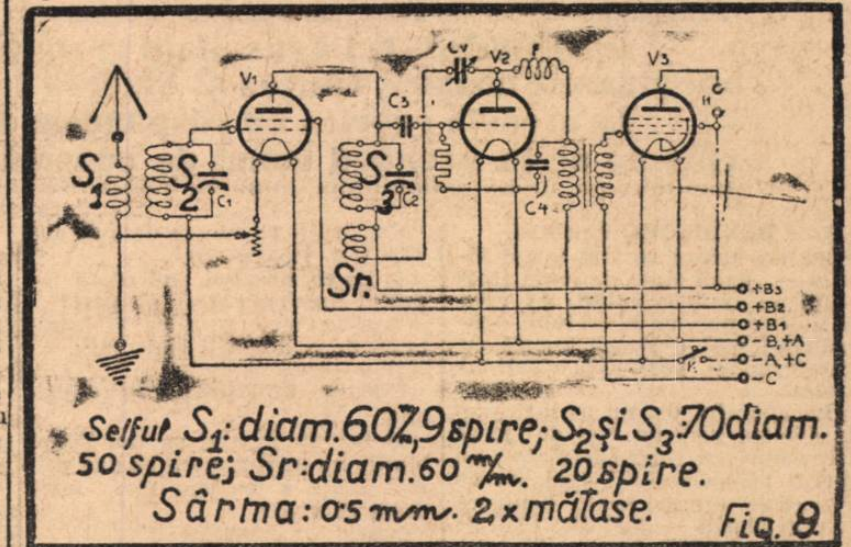


Fig. 8.

Selful S_1 : diam. 60%, 9 spire; S_2 și S_3 : 70 diam. 50 spire; S_r : diam. 60%, 20 spire. Sârma: 0,5 mm. 2 x mătase.

vență cu o lămpă cu grătar de protecție, cuplată prin circuit acordat cu grătarul lămpii detectoare, cu reacție. Un etaj de joasă frecvență completează aparatul acesta, recomandabil numai la distanța mai mare dela postul local (50—100 km.).

Un montaj foarte selectiv găsim în fig. 9, care utilizează un circuit de filtraj, imediat după antenă, apoi două etaje amplificatoare de

însemnează blindajul.

Cu aceasta am terminat studiul lămpii cu grătar de protecție ca amplificatoare de înaltă frecvență. Despre funcțiunea ei ca detectoare am vorbit în studiul publicat despre lampa detectoare; iar despre rolul ei de amplificatoare în etajele de medie frecvență, vom vorbi în studiul viitor: despre aparatele schimbătoare de frecvență sau heterodine. A. M.

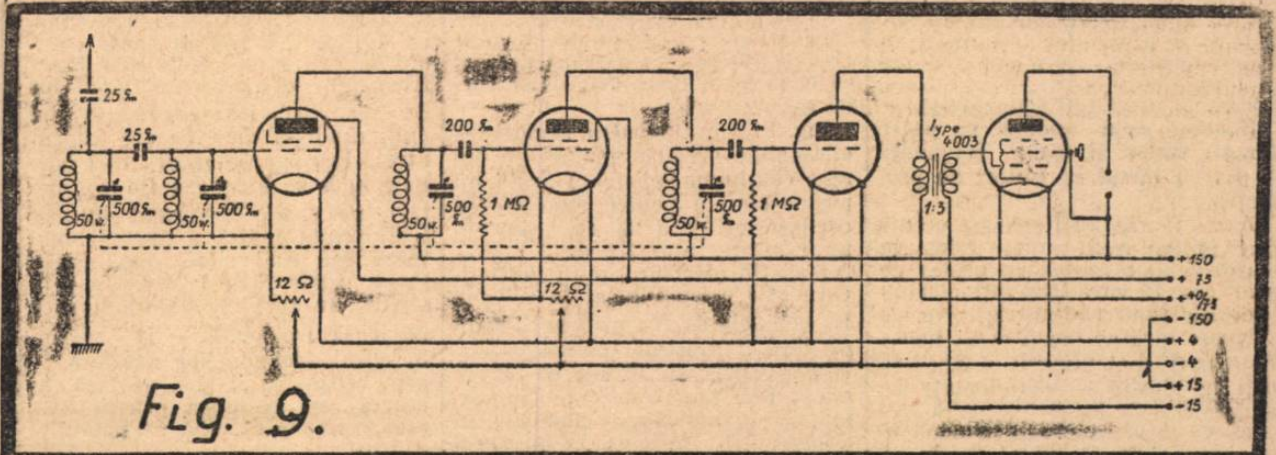


Fig. 9.

Lumcophon

a înregistrat o vânzare de

2000 APARATE în

timpul duratei Expoziției.

Dovedim cu scriptele noastre veracitatea
acestei afirmațiuni.

De vorbă cu cititorii

RADIOFONIȘTI ! Consultații gratuite căpătați în laboratoarele noastre, Marțea și Vinerea între orele 17-19
La această rubrică nu răspundem decât amatorilor cari ne scriu anexând bonul de consultații.

2591. **DEMBITCHI, Chișinău.**
 Am un aparat cu trei lămpi bigrile — două etaje de joasă frecvență cu transformatori. Aș vrea să măresc puterea aparatului adăugându-i încă o lampă bigrilă cu transformator push-pull. Dați-mi schema.

La aparatul dv. nu se mai poate adăuga încă un etaj de joasă frecvență: cu transformator nu merge pentru că aveți doi, iar cu rezistențe nu se poate pentru că folosiți bigrile — deci dispuneți de o baterie anodică de circa 20 volți. În orice caz transformatorii de joasă frecvență push-pull nu au ce căuta la aparatele cu lămpi bigrile; sunt rezervate aparatelor de mare putere, acționând hăut-parleur-e electrodinamice. În asemenea aparate se folosesc tensiuni anodice între 150—300 volți. Două etaje de joasă frecvență cu transformatori furnizează maximul de putere care se poate preinde de la un aparat cu lămpi bigrile.

Dacă acest maximum nu vă satisface, e locul să renunțați la lămpi bigrile și să montați triode în locul lor.

2592. **N. POPESCU-Storjineț.**
 Schema unui aparat cu patru lămpi; înalta și joasa frecvență să fie cu lămpi cu grătar de protecție.

Aveți în fig. 2592 schema cerută. Dacă țineți mult puteți folosi la etajul final o lampă cu grătar de protecție, în care caz veți efectua legătura figurată punctat. Nu vă sfătuiesc însă să faceți acest lucru. Este mult mai nimerit — dacă țineți la bigrilă — să adoptați un singur etaj de joasă frecvență, sau dacă vreți să rămâneți la două etaje atunci în etajul al doilea să puneți o triodă-lampă de hăut-parleur, însă.

2593. **GURTOVOY FOKA-Bolgrad.**
 Schema unui aparat la care să folosească o bigrilă, o triodă și o triodă.

Renunțați la bigrilă; nu are ce căuta într-un aparat cu trei lămpi dintre cari una este cu grătar de protecție — deci are 150—200 volți la placă. Construiți aparatul 213 descris în No. 45.

2594. **UN NOU CETITOR-Curtea de Argeș.**

1) Cu două lămpi bigrile pot asculta bine în hăut-parleur?

Da — într-unul mic — veți putea asculta câteva posturi.

2) Schema?

Construiți negadyna dată în fig. 2569 (No. 105, pg. 35).

3) De ce, noaptea, aud odată cu postul București și un alt post?

Pentru că selectivitatea — facultatea de a despărți emisiunile diferite — lasă de dorit.

2595. **N. SCOMOROWSKY-Chișinău.**

1) Într-un montaj cu trei lămpi bigrile nu ar fi nimerit să dau primei lămpi o tensiune mai mică decât 20 volți?

Nu.

2) O schemă pentru încărcarea unui acumulator de 4 volți 24 amperi-oră pe sectorul de 220 volți curent continuu.

O aveți în fig. 2576 No. 105, pg. 35). Veți utiliza 4 becuri cu flământ de cărbune, de câte 30 lumânări.

2596. **G. VASILATOS-Chișinău.**

1) Cum pot adapta un dispozitiv antiparazit la un motor care are patru perii?

Oricâte perii ar avea motorul — sau dynamul — adaptarea dispozitivului antiparazit rămâne aceeași: se efectuează între cele două borne ale mașinei.

Fig. 2596 arată patru dispozitive adaptabile oricărei mașini de curent continuu. Schema I arată un mijloc simplu pentru amortizarea oscilațiilor parazite cu ajutorul unui condensator fix de 2 microfarazi. Un dispozitiv mult mai eficient este acela figurat în schema II; bobinele de șoc prin impedanța pe care o prezintă, obligă oscilațiile electrice să se scurgă la pământ. Dau bune rezultate și rezistențele de amortizare indicate în schema III. Schema IV prezintă cel mai complet dispozitiv antiparazit rezultat dintr-o judicioasă utilizare a condensatorilor bobinelor de șoc și rezistențelor de amortizare.

2597. **ȘTEFAN GOMOIU-Amușii-Ergi, Cahora.**

1) La aparatul meu cu galenă aud, odată cu postul românesc, încă două streine cari îmi stingheresc audia. Aș putea separa emisiunile?

Desfaceți materialul pe care îl aveți în aparatul actual și cu el construiți un alt aparat conducându-vă schema I (fig. 2597).

2) Câteodată aud Bucureștii foarte tare pentru ca apoi să se slăbească sau să se întrerupă; după câteva minute își revine.

S-ar putea ca fenomenul să fie așa numitul Fading — o slăbire a undelor electromagnetice, care nu depinde nici de aparatul dv. nici de postul emițător. Nu strică însă să verificați atent și aparatul: un contact slab cedarea izolamentului condensatorului variabil — care bănuie că este cu dielectric solid — pot produce fenomenul de care vă plângeți.

3) Ce aparat cu galenă aș putea folosi pentru a avea o audia bună în 3—4 căști.

Construiți un aparat după schema III (fig. 2597). Nu uitați însă că intensitatea audiei depinde în mare măsură și de antena și priza de pământ pe care le veți utiliza.

2600. **IOAN FORFOTĂ-Prundul Grângului, Năsăud.**

1) Cum putem verifica transformatorii de medie și joasă frecvență dacă sunt buni sau defectați?

Verificarea se poate face ușor cu ajutorul unui voltmetru, sau chiar cu o simplă cască. În cazul transformatorilor de medie sau joasă frecvență se realizează montajul (1) (fig. 2600), introducând în circuit, rând pe rând fiecare înfășurare a transformatorilor. Intre bornele a, b se brânșază fie voltmetrul, fie casca. Brânșând voltmetrul, acesta indică o deviație mai mare sau mai mică, după rezistența înfășurării I introdusă în circuit. În cazul transformatorilor de joasă frecvență — în special în cazul secundarilor acestora — acul voltmetrului abia deviază. Aceasta este rațiunea pentru care pila P trebuie să aibă un potențial ridicat.

Lucrând cu casca, se fixează banana B₁ a acesteia în a iar în cealaltă banana B₂ se atinge ritmic punctul b al circuitului; la fiecare atingere a bananei B₂ se aude în cască un toc caracteristic.

În cazul când înfășurarea transformatorului este întreruptă acul voltmetrului rămâne imobil, iar în cască nu se aude nimic.

2) Cum putem verifica condensatorii fișii, pentru a cunoaște dacă sunt buni sau nu?

Procedeul este analog aceluia indicat în cazul transformatorilor (2, fig. 2600). Condensatorul este bun când acul voltmetrului nu deviază, iar în cască nu se aude toc caracteristic.

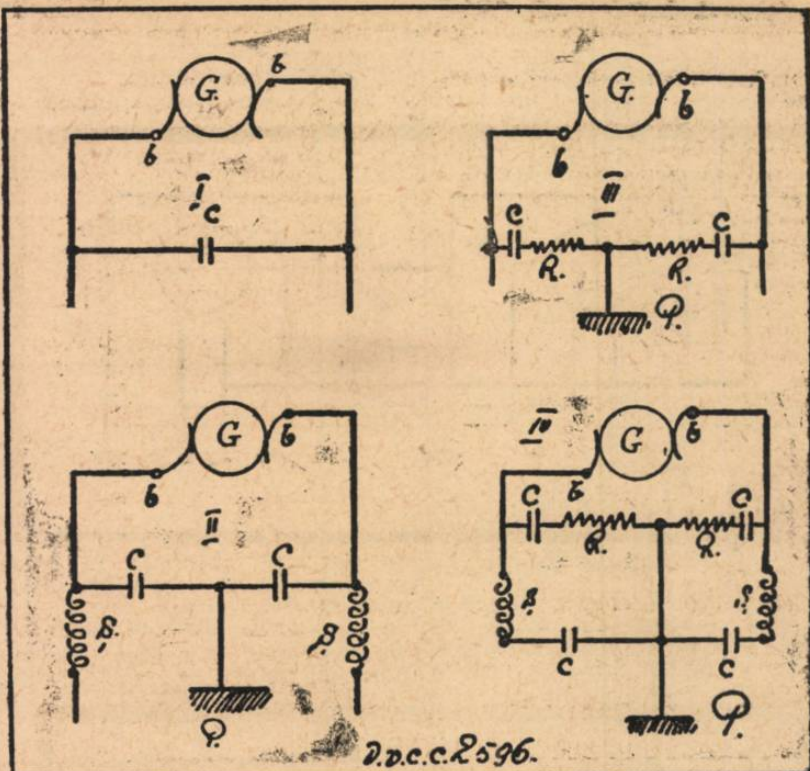


Fig. 2596. — Patru dispozitive antiparazite, adaptabile oricărei mașini de curent continuu.

C: condensatori fișii de câte 2 microfarazi; S: bobine de șoc cu 50—200 spire înfășurate pe o carcasă cu diametru de 5—10 cm.; R: rezistențe de amortizare de 18—30 ohmi; P: legătură la pământ.

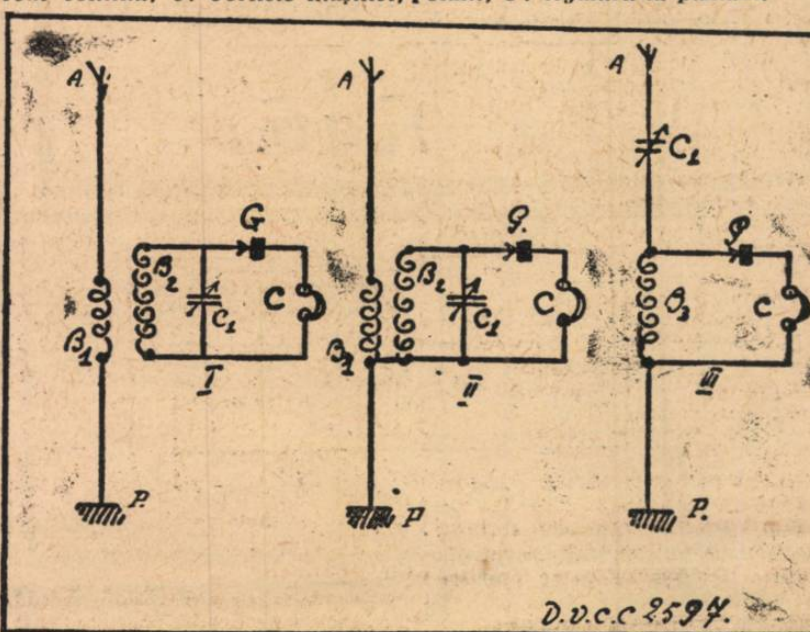


Fig. 2597. — Trei aparate cu galenă: I, acord Tesla; II, acord bobine; III, acord condensator.

A: antenă; P: pământ; B₁: bobine de self de câte 35 spire; B₂: idem, 50 spire; B₃: idem, 75 spire; C: condensator variabil de 500 cm.; G: galenă; C: cască.

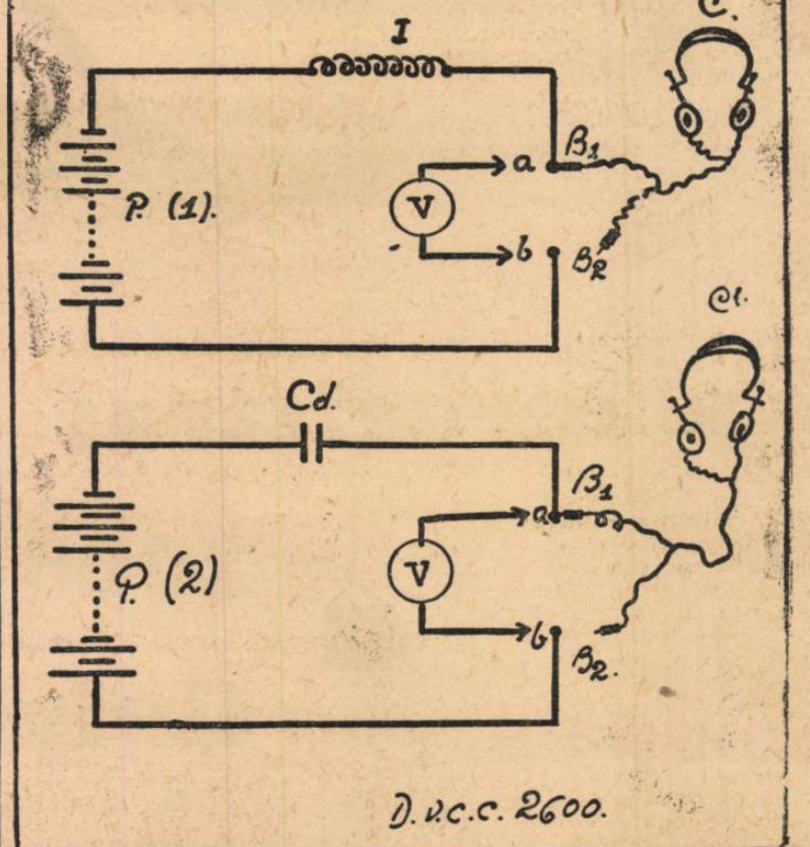


Fig. 2600. — Verificarea înfășurării transformatorilor și izolamentului condensatorilor.

P: pilă de 100—120 volți; I: înfășurarea primară sau secundară a unui transformator; V: voltmetru; C: cască; Cd: condensator.

„RADIO ȘI RADIOFONIA“ No. 107

Bon de consultații

(valabil în intervalul 5 Octombrie — 5 Noembrie)

În baza acestui bon cititorii vor putea căpăta răspunsul la două întrebări sau la una singură dacă cer o schemă. Abonații cari vor adăuga banda sub care primesc revista pot pune 4 întrebări.

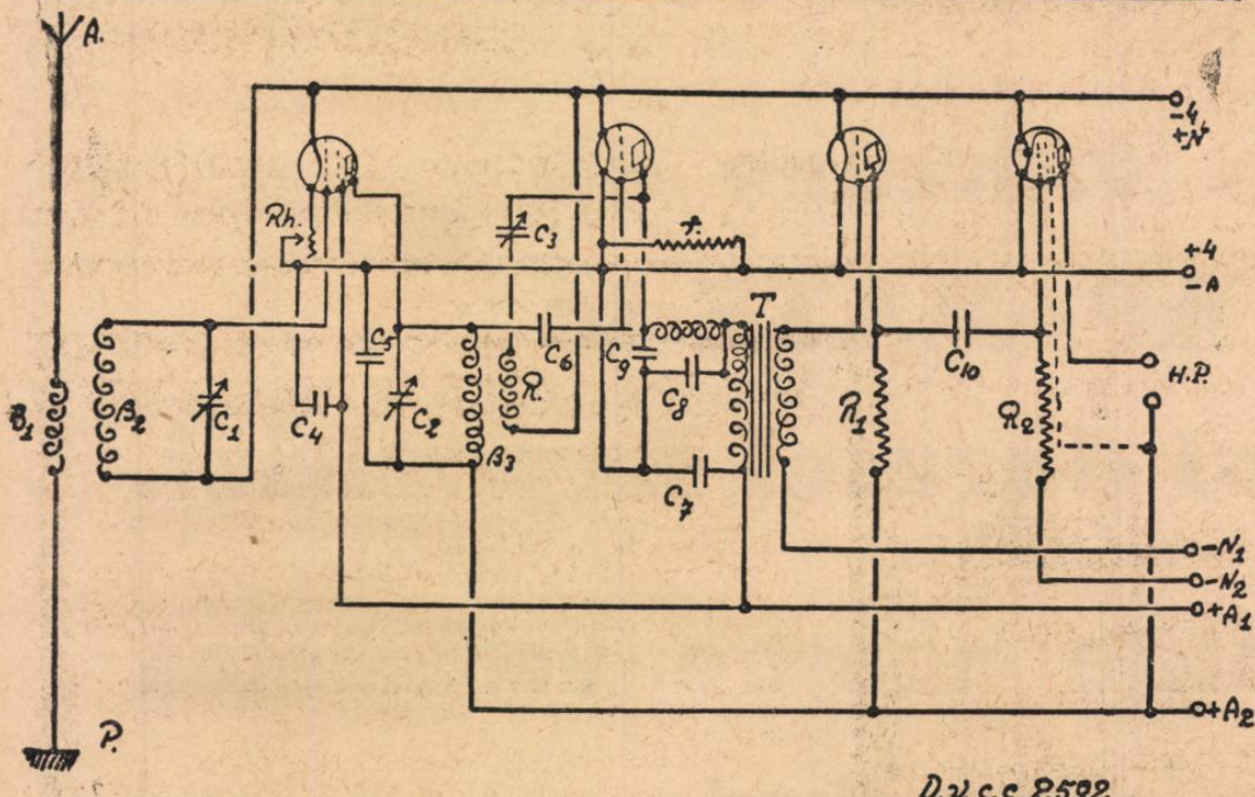


Fig. 2592. — Aparat cu patru lămpi.

A: antenă; P: pământ; B₁, B₂, B₃, R.: bobine de self; C₁, C₂: condensatori variabili de câte 500 cm.; C₃: idem, 300 cm.; C₄: condensator fix de 0,1 microfarazi; C₅: idem, 1

microfarad; C₆: idem, 150 cm.; C₇: idem, 2 microfarazi; C₈: idem, 2000 cm.; C₉: idem, 100 cm.; C₁₀: idem, 10.000 cm.; r.: rezistență fixă de 3 megohmi; R₁: idem, 1 megohm; R₂: idem, 2 megohmi; Rh: reostat de încălzire de 30 ohmi; T: transformator de joasă frecvență raport 1/2;

+N: plusul bateriei de negativare; —N₁, —N₂: tensiuni negative; —A: minusul alimentării anodice; +A₁, +A₂: tensiuni pozitive (A₁ se ia jumătate din +A₂, iar A₂ este tensiunea maximă de care dispune amatorul).

D.v.c.c. 2592

2598. PREOT ILIE ILCA-Bucea, Cluj.

1) O schemă pentru încărcarea acumulatorului meu de 4 volți și 1,4 amperi curent de încărcare, la sectorul de 110 volți curent continuu. Pot utiliza 2 becuri cu filament metalic respectiv de 100 și 50 wați?

Aveți schema în No. 106, pg. 23, fig. 2576. Cele două becuri sunt ni merite. În locul lămpilor L din schema recomandată veți pune pe cele două la cari vă referiți.

2) Nu vă pot răspunde la această întrebare deoarece nu mi-ați indicat capacitatea în amperi-ore a acumulatorului anodic.

3) Aș putea recepționa și unde foarte scurte cu aparatul meu cu trei lămpi?

Da — cu condiția să construiți un adaptor.

2599. RADIO AMATOR-Loco.

Cererea Dv. necesită o discuție mai amplă. Treceți pe la redacție în zilele de consultații.

2601. UN DISPERAT-Pitești.

La rubrica de față nu dau decât consultații radiofonice. Cu bobina Rhumkorff nu veți putea alimenta aparatul de radio.

2602. MIHALCEA LIVIU-Cluj.

1) Schema pe care mi-ați trimis-o e destul de interesantă; merită să vă ocupați de ea.

2) Cei doi transformatori de înaltă frecvență ai montajului asigură o selectivitate multumitoare. Având două etaje de joasă frecvență, aparatul e suficient de puternic; joasa frecvență mixtă asigură o claritate impecabilă — firește cu condiția ca transformatorul utilizat să fie de prima calitate.

3) Pot construi transformatorii de înaltă frecvență folosind carcace cilindrice de 6,5 cm. diametru?

Da.

4) Câte spire vor avea?

Să însemnăm cu N_1 numărul de spire al primarului și cu N_2 numărul de spire al secundarului. În principiu N_1 și N_2 trebuie să fie legați prin relația

$$N_2 = 1,5 N_1 \text{ sau}$$

$$N_2 = 2 N_1$$

Pentru secundar se iau 50 spire pentru unde medii și 150—200 spire pentru unde lungi. Cu ajutorul relațiilor de mai sus se pot calcula valorile corespunzătoare pentru N_1 .

2603. D. TEODOSIU-Chișinău.

1) Am un aparat mobil în care dispun de un spațiu de 65/65 cm. pentru cadru. Câte spire să pun — într-un singur plan — pentru a acoperi toată gama?

Pentru unde medii (200—600 m.) veți utiliza 25—28 m. de sârmă, iar pentru cele lungi (1000—2000 m.) 90—1000 m. sârmă. Numărul exact îl veți stabili prin tatonare. Vă veți lovi însă de un mare inconvenient. Punând în același plan cele două înfășurări — când veți lucra pe unde medii, înfășurarea liberă — cea pentru unde lungi — va absorbi energie, reducând mult randamentul colectorului.

Ar fi cazul să încercați să realizați un cadru de tipul celui descris în No. 28 al revistei și în almanahul nostru.

2) Detaliile de construcție ale unei bobine cu miez de fier care să-mi servească drept filtru anodic. adaptabil unui aparat cu 8—9 lămpi și o consumație de 60—70 miliamperi.

Aveți toate detaliile în No. 58 al revistei, pag. 23, fig. 1636.

2604. BUHUOC T.-București.

1) Un etaj push-pull face cât două etaje cu transformatori?

Nu chiar atât, avantajul de competență al push-pull-ului este însă că amplificarea pe care o oferă este lipsită de distorsiuni.

2) Realizați push-pull-ul folosind transformatorii cu priză mediană. Pentru schemă, consultați colecția și alegeți-o pe aceea care vă convine. În legenda schemei alegeți veți găsi și valoarea pieselor.

2605. DOREL-Loco.

Schema unui aparat cu 6—8 lămpi.

În numerile 58 și 79 aveți două aparate, respectiv cu 6 și 7 lămpi.

2606. A. ȘAHAN-Loco.

1) Ce pot atăsa unui aparat cu galenă pentru a putea asculta postul românesc în haut-parleur? Un amplificator de joasă frecvență cu două lămpi.

2) Care este prețul pieselor?

Depinde de calitatea lor. Abăteți-vă într-o zi de consultații, pe la redacție, și veți căpăta mai multe lămuriri.

2607. NICU MOLDOR-Făgăraș.

1) În ce număr ați descris un aparat cu 7 lămpi?

În No. 79.

2) Din ce cauză la aparatul meu cu trei lămpi nu aud decât fluierături?

Ați greșit montajul; arătați-l unui radifonist rutinat. Cu ajutorul unui voltmetru acesta va putea vedea ușor unde este punctul bolnav.

2608. CORNELIU LUNCAN.

1) Cari sunt regulile după cari trebuie să se așeze piesele și să se execute conexiunile la un aparat de radio?

În principiu, trebuie realizată cu orice preț o separare riguroasă a circuitelor de grătar și placă. Numai atunci se obține randamentul maximum al unui aparat când cuplajele parazite sunt neglijabile. Cuplajele în chestiune provin din: apropierea exagerată a selfurilor cari nu trebuie să se influențeze;

sârmele de conexiuni duse paralel și la distanță prea mică;

transformatori neblindați.

Regule generale nu se pot enunța; totul este în funcție de tensiunea folosită, de coeficientul de amplificare al lămpilor, etc. Veți căuta ca bobinele să aibă secțiunile în plane perpendiculare și anume planul uneia să fie plan de simetrie pentru cealaltă. Când această condiție nu se poate îndeplini bobinele trebuie îndepărtate lăsând între ele circa 10 cm., deosemena se mai poate separa prin blindaj circuitele de grătar și placă.

În genere restul pieselor trebuie așezate astfel ca să se poată realiza cele mai scurte conexiuni. În particular sârmele din circuitele de grătar și placă nu trebuie conduse paralel.

2) Ce aparat cu trei lămpi să-mi fac: detectrice urmată de două joase frecvențe, sau detectrice precedată și urmată de câte un etaj respectiv de înaltă și joasă frecvență?

E preferabil cel de al doilea aparat. Pentru a avea un volum suficient, însă, va fi nevoie ca lampa utilizată în joasa frecvență să fie cu grătar de protecție — tri-grilă.

3) Ce avantaje și dezavantaje prezintă unul față de cellalt aceste două aparate?

Depinde de schemele adoptate, de materialul utilizat, de realizare, etc. În ipoteza celor mai bune scheme și a celui mai bun material — toate avantajele — selectivitate, putere, sensibilitate — ar

fi posedate în mai mare măsură de cel de al doilea aparat.

4) Lămpile de radio uzate se pot schimba plătind o sumă oarecare? În streinătate este posibil acest lucru.

Operația este posibilă numai acolo unde există o fabrică de lămpi și nu e cazul nostru.

2609. V. BIECHLIN. Moreni.

1) Am credința că voltmetrul pe care l-ați utilizat, este de un tip eficient sau unul care a fost bun de mult, cândva. În orice caz, la redresorul pe care îl utilizați borna + dela sursa de tensiuni negative, trebuie legată cu borna — dela începutul tensiunilor anodice.

2) Cele mai indicate lămpi sunt acelea cu cari a echipat aparatul negustorului care vi l-a furnizat.

2610. LOIZO. Câmpulung. Muscel.

Schema unui aparat cu cinci lămpi, care să prezinte următoarele calități: să fie clar, sensibil, selectiv și să aibe cât mai puține reglaje.

Construiți una dintre superheterodynele cu 5 lămpi descrise în numerele precedente (Nissen, Far); toate aceste aparate satisfac condițiile pe cari le puneți.

2611. RADICAMATOR. Constanța.

1) Între aparatele R. R. 3, Superregenerator și Negadyna din ultimul număr — pe care mi-l recomandați?

Pe primul.

2) Ce aparat e capabil să recepționeze cele mai multe posturi străine — în special din Franța? Construiți o superheterodynă cu trei medii frecvențe.

DA. CEA MAI BUNĂ



DE VÂNZARE / PRETUTINDENI

DIAMOND

Radiofoniștii! Ca să găsiți piesa radiofonică de care aveți nevoie, cetiți cu atenție anunțurile din corpul ziarului. Nu uitați, însă, să spuneți negustorului dela care vă aprovizionăți, că vă referiți la un anunț citit în Ziarul RADIO ȘI RADIOFONIA. Veți avea o garanție în plus, că veți fi bine serviți.

CEREȚI CATALOAGELE



ACCESORII DE RADIO

Livrează ROBERT KARST, Berlin

sau din depozit

S. M. GOLDMAN & D. BEREȘTEANU

București I. Bd. Schitu Măgureanu, 3

Cele mai bune RESISTENȚE, Fabricatele Preh

CEREȚI CATALOAGELE

Progresele telecinematografiei



Priviți acest portret dela o distanță de cinci metri și veți avea imaginea care apare în fiecare seară spectatorilor dela Colosseum din Londra.

Figurile în mișcare sunt transmise pe calea undelor dela câțiva kilometri distanță și nu se proiectează pe un ecran de pânză, ci acționează asupra unor serii de lămpi puternice care luminează o sticlă mată.

Un haut-parleur de radio redă vocea.

Nu suntem departe de ziua când telecinematograful sonor (în relief) va fi o cucerire definitivă a științei.

Gene-Radio
Ing. Gerster

București, STR. REGALĂ 15

Laborator de Radio
Reparațiuni, construcție de amplificatoare

Atelier special pentru confecționarea transformatorilor de rețea

20 LEI O PLACA DE GRAMOFON

Cea mai senzațională lovitură a sezonului, cele mai noi șlagăre muzicale, perfect imprimate pe cărți postale ilustrate — plăci de patefon „Weco”. Pot fi cântate la orice gramofon, de sute de ori, șanțurile sonore fiind de o rezistență extraordinară, imprimate chiar pe ilustrații.

„O DONNA CLARA”, „DOUA INIMI ÎNTR'UN VALS”, ETC.

Fiecare placă de patefon — carte poștală ilustrată — costă numai 20 LEI. SUNT FLEXIBILE, NU SE SPARG ȘI SE POT CANTA DE SUTE DE ORI, LA ORICE GRAMOFON.

Până azi au sosit 8 șlagăre muzicale, orchestre și canto. Nu se trimete cu ramburs. De vânzare la toate magazinele principale.

REVANZATORII PRIMESC RABAT IMPORTANT

Reprezentanța pentru România „NOVITAS”. București IV. Str. D. Onciu No. 11.

Galeniești

O audiență rară și puternică obțineți cu căștile

I.K.O.

Reprezentant general:

București
I. Silberstein, Oituz 4. Et. I

Cititori: abonați-vă la revista
„Radio și Radiofonia”

LĂMPI NOUI, PUTERI NOUI!

Sufletul unui aparat de recepție
sunt lămpile.

Dați aparatului D-v. puteri noi
înlocuind lămpile vechi prin lămpi

PHILIPS „Miniwatt”

Cu o pentodă ca lampă finală
obțineți rezultate fenomenale.



PHILIPS

"MINIWATT"

RADIO si RADIOFONIA

Director: Dr. Ing. E. PETRAȘCU

Abonamente: Lei 400 pe 1 an. Lei 200 pe 6 luni. Pentru Autorități și bănci lei 600.

Ad-ția. BUCUREȘTI 1, Str. C. Mille, (Sărindar) 7-9-11 Telefon 307/69 și 306/67

Redacția: BUCUREȘTI Str. C. Mille, 7-9-11 și Str. General Berthelot, 60



Cuvântul și radiofonia

Urmărind evoluția programelor europene din ultimii ani, constatăm în general pe lângă îmbogățirea și variația lor, un lucru cert: O încontestată urcare a nivelului lor artistic și cultural.

La începuturile radiofoniei, muzica domina întreg programul și era vorba de o muzică eminentă ușoară, distractivă, în care „Dunărea albastră” alterna cu marșurile de Ziehrer, în care chansonetele și jazz-urile formau parte de rezistență unui program, ce se înălța maximum până la câteva arii de operetă. Teatrul? Conferințe? Nimeni nu se hazarda să le difuzeze acum 5-6 ani, decât în mod excepțional.

În America, s'au făcut anchete printre amatorii de radio, al căror rezultat a fost o toleranță de maximum 15 minute de conferințiere, în programul unei zile întregi.

Dar radiofonia treptat și-a schimbat aspectul. De unde până acum doi-trei ani, era o curiozitate și o pură distracție, a devenit acum, o necesitate socială. Odată însă cu această publicul nu s'a mai mulțumit cu un rol pur distractiv al radiofoniei. Teatrul radiofonic începe să capete o amploare din ce în ce mai mare, s'au scris piese speciale pentru radio și în fine conferințele, mult temutele conferințe încep să fie din ce în ce mai gustate de publicul auditor. În modul acesta partea vorbită a programului luă o amploare nebănuită mai înainte. Natural și actualmente tot muzica domină. Dar pe lângă faptul că programele muzicale transmise, au o valoare artistică, reală a apărut și o falangă nesfârșită de conferințieri, dezvoltând cele mai variate subiecte.

Urmând și noi, pilda generală, societatea noastră de difuziune a căutat ca alături de programul muzical, să dea dezvoltarea cuvenită programului vorbit, iar în ceea ce privește conferințele, ideea a fost ca o parte din ele să fie sistematizate și canalizate în scopul de a fi utile instrucțiunii generale a publicului ascultător.

De aci s'a născut universitatea radio, care a început să funcționeze la noi din iarna aceasta. Privită cu oarecare nedumerire la început, Universitatea radio, își câștigă rapid o sumă de adepți, și când își suspendă activitatea pentru vacanțele de vară, își avea deja un public special, care le urmărea sigur. Spiritul în care e canalizată Universitatea radio la noi, nu a scăpat nici organizațiilor străine. E destul să citez impresia ce a făcut această organizație în comisia de experți ai Societății Națiunilor, din Geneva: În această comisie s'a preconizat întrebarea și intensificarea radiofoniei ca instrument de pace și înfrățire între popoare și cum această chestiune e în directă legătură cu ridicarea nivelului cultural al poporului, domnul Burhus referentul comisiei de experți, a făcut expunerea radiofoniei școlare ca noutate introdusă de societatea de broadcasting engleză. Cu această ocazie domnul Chirțescu, directorul învățământului secundar și membru în această comisie, a expus organizarea societății noastre de difuziune în ceea ce privește Universitatea radio, și radiofonia școlară. Expunerea a fost ascultată

cu un mare interes și apoi în toate discuțiile oficiale și particulare care au avut loc ulterior, organizarea românească a instrucțiunii prin radio, a fost citată ca model și ca o pildă de cinste pentru radiofonia.

Acum Universitatea radio își re-deschide cursurile, în fiecare zi vor fi trecute în revistă câte o ramură de activitate omenească. Astfel avem: Luni, științe; Marți, literatură, folklor și limbă; Miercuri, știința socială și politică externă; Joi, artă muzicală și folklor muzical; Vineri, filozofie și religie; Sâmbătă, istorie, geografie, turism; Duminică, educație, sănătate și cultura poporului.

Din brânzele citate se vor ține în fiecare zi câte trei conferințe scurte și cât mai variate cu subiecte cât mai de actualitate și cât mai atrăgătoare posibil. Din aceste trei una va avea un caracter mai permanent din săptămână în săptămână, constituind un fel de curs la acea materie. Astfel în ziua de Sâmbătă domnul Nic. Iorga va face un curs de Istoria Românilor, etc. Natural că toate titlurile și programele sunt frumoase. Total e însă modul cum se aplică și se realizează. Aci însă intervine lăcusința conferințierilor și a celor cari îi aleg; dar faptul că publicul cere după acum dela radiofonia și altceva decât o distracție pură după o zi de oboseală, că cere pe lângă orchestra Măjă, scene de cabaret, ora veselă sau discuri și satisfacerea unei nevoi de ordin intelectual, e foarte îmbucurător și ne dă speranță că cu o muncă susținută se vor realiza cele mai reușite rezultate.

Dr. Ing. E. PETRAȘCU



— Am prins gripă.
— Pe ce lungime de undă?

Ecouri

Deunăzi părintele Gala Galaction, după ce a terminat o cuvioasă conferință la radio, a fost urmat în program de un cunoscut cântăreț al Operei Române.

Speakeriștii postului, voind să înștiințeze publicul de conferința terminată, și pe cântărețul ce urma să apară, s'a grăbit să anunțe: — „Părintele Gala Galaction, de la Opera Română”...

Un conferințiar, trecut în programul universitar de radio, a uitat să se prezinte la ora fixată, la societatea de difuziune.

Întrebat de motivul absenței, a răspuns distrat: — „Am vrut să mă ascult odăla la radio pe mine însumi... de aceea am stat acasă”.

Imediat ce s'a aflat de instalarea noului director în fotoliul directorial al Operei Române, d-sa a fost întrebat de un gazetar, dacă va admite — în mod gratuit — retransmisiunea operelor prin radio. — „Și anume ce aveți de gând să transmiteți amatorilor în vitoarea stagiune, domnule director? a întrebat mai departe gazetarul. — „Dragul meu, din cauza bugetului nu le pot transmite decât... multe complimente”, a răspuns domnul director.

Unui conferințiar, care trebuia să apară pentru prima dată în fața microfonului, speakeriștii îi șopteau următoarele sfaturi: — „Vă rog să nu tușiți, să nu strănutăți, să nu răsuflați, iar când citiți să nu vă apropiați prea mult de microfon. Să nu faceți nici un fel de șgomot”.

Conferințiarul foarte emoționat, răspunde pe un ton serios: — „Dar de vorbit, pot să vorbesc?”.

D. Ing. Carnu-Munteanu

Convorbire cu d. ing. I. Carnu-Munteanu

Directorul general al Societății de radiodifuziune română

În continuarea anchetei întreprinse de ziarul nostru pe lângă factorii conducători ai destinelor radiofoniei românești, ne-am adresat d-lui Ing. I. Carnu-Munteanu, directorul general al Societății de radiodifuziune română.

În această importantă calitate, Domnia-sa este cel mai în măsură să cunoască situația exactă în care se găsește pentru moment mișcarea radiofonică la noi în țară, proiectele de viitor ale societății de radiodifuziune precum și raporturile cu organizația internațională a radiofoniei.



directorul programelor muzicale la Radio-București, și cu mine.

— Care va fi punctul de vedere al delegației române la această reuniune internațională a radiofoniei?

— Vom lua parte activă la toate discuțiile și lucrările comisiunilor care au de desbătut un număr foarte important de probleme relative la organizarea internațională a radiodifuziunii, cum ar fi d. ex. chestiunea interferențelor între stații, schimbul internațional de programe, drepturile de autor la radio și în general, tot ceea ce contribuie la propășirea mondială a radiofoniei și la o mai bună ordine în eter.

Este drept că pentru moment, din cauza condițiilor speciale a radiofoniei române, nu putem beneficia încă de unele avantaje cari ni s'ar oferi foarte ușor în cadrul acestor înțelegeri internaționale. Așa d. ex., pe când majoritatea țărilor din Europa și chiar cele din preajma noastră, ca Cehoslovacia și Polonia, pot retransmite cu ușurință programele stațiilor mai de seamă din occidental și centrul Europei, — ba uneori chiar și din America, — noi nu suntem în măsură să ne folosim de acest avantaj, întrucât nu avem instalate cablurile necesare de legătură cu străinătatea.

— În afară de participarea la discuțiile de ordin general, delegația noastră nu va susține și unele revendicări specifice, în raport cu interesele directe ale radiofoniei românești?

— Ba da. Vom cere Uniunii să ne acorde și alte lungimi de undă, în afară de cele două pe care le deținem în prezent.

Uniunea Internațională de radiodifuziune, al cărei sediu e la Geneva, ține anual câte două congrese: unul, primăvara, la Geneva și altul, toamna, într-o capitală europeană, care în fiecare an este alta. În conferința internațională de la Geneva, de acum doi ani, când s'au distribuit țărilor europene diferitele lungimi de undă pentru stațiile de emisie, noi am obținut două lungimi de undă: una de 394 m., pe care o folosim la postul Otopeni și o alta de 224 m., mai puțin favorabilă din punct de vedere tehnic, pe care o ținem în rezervă. Am fost cam vitregiți la această împărțire a eterului, din mai multe motive. Întâi pentru că prezentându-ne destul de târziu, nu mai rămăseseră multe locuri disponibile și al doilea pentru că nu s'au scos destul în evidență, așa cum trebuia să se facă, actuala situație culturală și economică a țării noastre.

— Dar ce legătură are această situație cu distribuția lungimilor de undă?

— Are și încă una foarte mare.

(Continuare în pag. 2-a)

CEA MAI MARE

SURPRIZA

pe care o publicație a oferit-o cetitorilor săi, veți găsi-o în numărul Radio-Radiofonia viitor al ziarului

Cu cât o țară e mai săracă economic, trebuie să conteze pe mai mulți amatori galeniști și mai puțini cu aparate cu lampi, inaccesibile în general pungilor modeste. Va avea deci nevoie de mai multe stațiuni de emisie, respectiv de lungimi de undă, pentru a permite în orice colț al țării o audiență uniformă pe galenă.

Pe de altă parte, este evident că o stare culturală mai puțin înaintată necesită cu atât mai imperios o propagandă radiofonică mai intensă în scopul cultivării maselor, fapt ce justifică pretenția la un mai mare număr de stațiuni de emisie.

Or, țara noastră care dispune în mijlocii de o populație mai mult săracă, iar masele populare sunt de un nivel cultural foarte scăzut, ar avea tot dreptul, după aceste două criterii, să beneficieze de mai multe lungimi de undă, lungimi, aparținând unei game de frecvențe, favorabile tehnicește.

Din nefericire însă, diplomații noștri, prin felul cum prezentau de obicei lucrurile în străinătate, au acreditat pe lângă forurile internaționale ideea că avem o populație bogată. Rămâne ca acum, cu prilejul apropiatului congres de la Budapesta, să restabilim situația noastră exactă, insistând cu deosebire asupra imperioaselor și legitimele noastre nevoi culturale, pentru a dobândi o parte mai dreaptă la împărțirea eterului.

— Și ce lungime nouă de undă urmăriți să obțineți?

— Cât mai multe. Vom lupta să obținem cu ocazia noii ordinii vreo 5 lungimi de undă, ca să putem organiza o rețea mai bogată de radiofuziune în tot cuprinsul țării. În orice caz vom insista cu deosebire să ni se acorde o lungime de undă mare, de vreo 1200 m.

— Societatea dv. proiectează instalarea unor noi stațiuni de emisie în țară?

— Desigur. Programul nostru prevede în prima etapă înființarea a două stații regionale, una în nord-estul țării și alta în vestul ei. Prima va fi înființată probabil la Iași, a doua la Cluj.

Realizarea acestor două stațiuni întârziează pentru moment, din cauza faptului că nu avem încă instalată o bună legătură telefonică prin cablu subteran între București și cele două centre din provincie. Immediat ce societatea americană „I. T. T.”, care a preluat de curând concesiunea telefoanelor în toată țara, ne va instala după cum

e vorba, un cablu pupinizat între capitala țării, Iași și Cluj, vom putea trece la o înființare imediată. Stația de la Otopeni, fiind legată printr-un cablu telefonic cu aceste două stațiuni, va putea releia cu ușurință o mare parte din programele de la Radio-București. Cele 3 stațiuni de radio românești astfel distribuite vor permite o repartizare uniformă a audienței pe galenă în tot cuprinsul țării.

— Aceste posturi regionale nu vor avea și un program propriu local?

— Ba da, într-o anumită măsură, spre a satisface unele exigențe regionale.

Cum însă, provincia nu dispune în general, de un ansamblu de conferențieri și executanți muzicali, atât de bogat ca cel pe care-l avem în capitală și în scopul de a evita la început, unele cheltuieli inutile, vom retransmite în majoritatea lui, programul capitalei, rezervând, firește, anumite zile sau anumite ore în fiecare zi, programului local.

— Stațiile regionale, nu vor urmări și o contrapropagandă la microfon împotriva acțiunii bolșevice și celei ungurești?

— Intr-un anumit fel da. Într-o anumită măsură, în sensul în care-l înțelege statul nostru-major sau unele autorități militare.

Nu se va vorbi nimic contra bolșevicilor sau maghiarilor. Se va face pur și simplu propagandă pentru românism, căutând prin toate mijloacele să întărim în masele poporului conștiința națională. Este de altfel ceea ce facem și la Radio-București.

Nu luptăm contra cuiva, ci pentru noi; o acțiune pozitivă și nu una negativă. Aceasta este singura acțiune eficientă de propagandă națională și cel mai bun mijloc de apărare împotriva unei influențe subversive străine.

Orice alt mijloc, care s'ar manifesta prin atacuri la adresa cuiva, nu reușește decât să

indispuie și să irite unele susceptibilități la o parte din populație, creând resentimente inutile și fără ca lumea să fie luminată.

— Este adevărat că Rușii fac la stațiile lor de Radio, propagandă bolșevică, și în limba română?

— Au făcut-o într-o vreme. În urma insistențelor noastre însă, au renunțat.

— Rusia ia parte la congresele Uniunii internaționale de radiodifuziune?

— Nu participă direct la dezbateri, dar trimite un observator de fiecare dată. Pe de altă parte, printr-un acord tacit, și fără să semneze nici o convențiune, respectă în timpul din urmă ordinea eterului, adoptată în aceste foruri internaționale.

— Se vorbește de mărirea apropiată a stațiilor de emisie din Viena și Budapesta la 120 kw. Nu intenționați și dv. mărirea postului de la Otopeni?

— Ba da, e probabil că vom mări în curând această putință, care e actualmente de 12 kw., până la maximum-ul permis în instalația postului, adică la 60 kw.

Tot odată, intenționăm crearea unui post pe unde foarte scurte, sub 20 m., destinat microfonului călător, pentru reportajii speciale la radio în felul cum a făcut și „Ravag”, Societatea de radiodifuziune austriacă.

— Ce proiecte noi de mărire mai urmăriți?

— În primul rând, vom proceda la construirea unui nou studio mai mare, în curtea aceluiaș imobil, întrucât studio-ul actual ne este acum absolut insuficient.

E o necesitate din cele mai imperioase. Din cauza lipsei unui al doilea studio, nu avem loc unde să facem repetiții îndestulătoare pentru producțiile muzicale, teatrale și nu putem încă organiza la microfon spectacole de „envergura” mai mare. Așa înecă, prima măsură, care sper că se va realiza chiar în iarna aceasta, va fi construirea noului studio.

Apoi vom înlocui releurile existente cu Teatrul Național, Opera, Ateneu, etc., executate de Poșta în fire aeriene, prin releuri moderne, cu cabluri subterane. Este o operație foarte necesară și relativ nu

prea scumpă, valoarea lucrării însumând cca 600.000 lei.

— Cum merg încasările de la abonajii la radio?

— Situația exactă o vom avea în Februarie, când Poșta ne predă sumele primite din taxe. Pentru moment avem vreo 40.000 de abonajii plători și evident... numeroși clandestini.

— Ce sancțiuni s'au luat contra clandestinilor?

— Am început și continuăm sistematic, urmărirea lor, atât în capitală, cât și în provincie. Asemenea razii vor urma regulat. Auditorilor de radio găsiți fără autorizație, li s'au confiscat imediat aparatele, care au fost dăruite spitalelor.

Măsurile de urmărire vor deveni din ce în ce mai energice și sperăm în chipul acesta, să stăpânim în cele din urmă plaga amatorilor clandestini și să realizăm programul nostru de dezvoltare a radiofoniei naționale, pe care lipsa unui buget satisfăcător, îl întârziează încă.

— Ce subvenție aveți din partea guvernului?

— Am avut în cursul sezonului trecut 5 milioane. Pentru anul acesta nu s'a convenit încă nimic. Deocamdată suntem nevoiți să menținem reclamele la microfon, pentru a ne procura mijloacele materiale de care avem nevoie.

— Ce se aude cu proiectul legii radiofoniei?

— Din cauza actualei schimbări politice nu putem ști nimic precis. Sperăm totuși că în apropiata sesiune parlamentară va fi înfățișat votat.

— Se modifică taxele pentru radiofonisti?

— După cum știți, taxele pentru galeniști au fost considerabil reduse, pentru a încuraja această categorie de amatori modeste și adesea pasionați. E probabil că noua lege va cuprinde și o taxă indirectă asupra unor anumite accesorii de radio, la importul lor în țară, taxă, care se va aplica lămpilor de recepție și difuzoarelor. În chipul acesta, se va înlătura, pe deoparte, deficitul datorit clandestinilor, societatea de radio, putând conta pe anumite venituri sigure; iar pe de altă parte, vom putea reduce la minim taxele directe ale abonajilor.

Taxa actuală de 200 lei ce o percepe Poșta pentru ștampilarea aparatelor va fi înlocuită cu o simplă taxă de înregistrare de 100 de lei, ce va fi încasată tot de Poșta.

— Pentru apărarea radiofoniei împotriva parazitilor datoriti tramvaielor electrice, electromotoarelor și în general a instalațiilor perturbatoare noua lege va prevedea sancțiuni în felul celor luate în străinătate?

— Ne ocupăm și de această chestiune și vom găsi curând modalitatea necesară pentru a pune în mod efectiv pe radiofonisti la adăpostul acestor insuportabili vrăjmași ai recepției.

— Ce regim vreți să asigurați amatorilor de emisuni pe unde scurte?

Noua lege, departe de a-i sabota, îi va încuraja în modul cel mai judicios posibil. Înțelegem să stimulăm, astfel, întocmai ca și celelalte țări din Europa și America această categorie prețioasă de amatori, deopotrivă de utili științei ca și apărării naționale.

Practica emisiunilor pe unde scurte va fi liberă, cu condiția ca persoanele ce le exercită, să aibă pregătirea tehnică necesară pentru aceasta, să poată citi semnalele Morse, după sunet și să nu dea loc, prin emisiunile lor, la interferențe, ce prejudiciază interesele generale ale amatorilor. În special, ultima condiție înțelegem s'o asigurăm cu sancțiuni severe. Acestea sunt singurele restricțiuni de ordin tehnic ce le impunem.

În ceea ce privește, culpa de a exploata dreptul de radio amator în detrimentul intereselor generale ale Poștei, sau ale apărării naționale, sancțiunea acestor grave delicta revine evident poliției radiofonice.

Actualmente se pare că există în țară vreo 40 de amatori de emisie pe unde scurte, tolerați, situația lor legală fiind evident încă aceea de clandestini.

Sperăm că noua lege a radiofoniei îi va organiza într-o grupare

armonioasă, aducând tot deodată și o creștere considerabilă a numărului lor.

— Noua lege va menține actualul regim al radiofoniei românești în raporturile cu Poșta și cu Statul?

— Da, desigur. Nu există pentru moment nici un motiv ca să schimbăm acest regim de organizare.

— Cum se aude postul nostru în străinătate?

— Cu cei 12 kw. ai săi postul de la Otopeni este actualmente unul din cele mai puternice din Europa, lucru de care te convingi foarte ușor, consultând o listă a putințelor difuzorilor stațiuni.

Primer zilnic numeroase scrisori din străinătate, în care amatori din toată lumea se arată încântați atât de tăria, claritatea și modulația emisiunilor românești, cât și de calitatea programelor. Bătaia postului e considerabilă. Am primit scrisori din Japonia, China, California, Chicago și dela prizonierii români din Siberia, cari atestă toți că au ascultat în cele mai bune condițiuni postul românesc.

În ceea ce privește valoarea programelor, iată scrisoarea primită zilele acestea de la un francez din Alsacia, care se arată atât de entuziasmat de vocea cântărețului nostru Istrate, pe care l-a auzit la radio, încât îmi scrie că a căutat cu orice chip să-și procure o placă de gramofon, imprumutată de acest artist al Operei române.

De-altfel, scrisorile în acest sens sunt nenumărate, și se sosesc mereu din toate colțurile lumii.

— Este adevărat că veți aduce, cu ocazia apropiatei Dv. vizite la Budapesta, recuzitele necesare pentru „culisa acustică” a teatrului radiofonic?

E drept că ne propunem să vizităm studiourile de emisie și să consultăm pe regisorii „decorului sonor”. De-altfel, nu trebuie să-ți închipui că e vorba de o serie numeroasă de aparate speciale și complicate. „Culisa acustică” sau „decorul sonor” se realizează în general cu dispozitivele cele mai simple. Așa de ex.: pentru a obține suflarea vântului e deajuns ca o persoană să sufle pur și simplu în microfon. Tropicul cailor îl redă foarte ușor izbînd cu palma pantalonii întinși pe picioare, sgomotul furtunii îl produce o simplă cutie de tablă pentru gunoi, în formă tronconică și așa mai departe.

Adeseori o simplă placă de gramofon reproduce cele mai sugestive sgomote. În această privință totul constă în experiență: poziția cea mai potrivită față de microfon a cutărilor aparat sau instrument, intensitatea exactă a sgomotului, joacă un rol mai de seamă decât toată „faimoasa instalație”.

Ne vom folosi firește de experiențele regisorilor din occident și, odată reinforși în țară, vom încerca cu ajutorul regisorilor noștri, să realizăm aceleași efecte sonore atât de sugestive în redarea teatrului la microfon. De-altfel, am mai invitat noi în câteva rânduri, pe unii din regisorii noștri să ne dea concursul pentru a experimenta, în studioul nostru, unele efecte de decor sonor. Din păcate însă, nu prea s'au grăbit să vie; poate că sunt prea ocupați. Și apoi, după cum îți spuneam, studioul e atât de mic și îl avem atât de puțin timp liber pentru repetiții...

— Încă o întrebare domnule director. Când se va ține la București, congresul „Uniunii Internaționale de Radiodifuziune”?

— Desigur că ne vom înscrie și noi acum pe listă. Rîndul ne va veni probabil peste vreo 7—8 ani. Până atunci sperăm să putem oferi străinătății realizări ceva mai bogate pe tărîmul radiofoniei decât cele de până acum. Firește trebuie să luptăm între timp cu toate mijloacele să ajungem cât mai repede la acest rezultat.

Acestea sunt lămuririle pe care d-l Ing. Cărnă-Munteanu a binevoit să ni le acorde. Le transmitem cititorilor noștri și urăm domnului Director general al Societății de radiodifuziune să înlănească cât mai curînd acel concurs favorabil de împrejurări, care să-i permită să pășească la realizarea integrală a proiectelor sale așteptate cu atîta nerăbdare de masa radioamatorilor români.

Ing. I. ȘERBAN

Primim scrisoarea de mai jos din partea d-lui Consul al Marelui Britannie din Galați:

Un aparat elegant și perfect, fiind construit de Radio Corporation of America

la un preț menit să-l popularizeze este:

RCA Radiola 33

7 lămpi, perfect selectiv, foarte sonor. Un singur buton de reglaj, scala iluminată indirect, complex cu vorbitor RCA asortat.

Galati 14 Oct. 1930

Stimate domnule,

Prin aceasta vă informez că am primit de la dvs. Radiola 33, care este perfectă, fiind pe deplin satisfăcătoare. Am mulțumit și vă scriu aceste câteva linii.

Y. S. Munteanu

Reprezentanța pentru România București, Str. Edgard Quinet 3 Telefon 342-15

Universitatea Radio

ANDREA DEL SARTO

Conferința d-lui prof. ALEXANDRU MARCU, la 15 Oct. 1930

În ultimele zile ale lunii Septembrie s-au împlinit 400 ani de la moartea pictorului Florentin Andrea Del Sarto, unul dintre cei mai populari reprezentanți ai artei Renașterii italiene, contemporan al lui Leonardo Da Vinci și Michelangelo.



D. Ing. I. Șerban

Născut în Florența la 26 Noiembrie 1478, celebrul autor al Madonelor care împodobesc astăzi marile muzee ale lumii, murea de ciumă în orașul său natal, 44 de ani mai târziu. Acest amănunt îi caracterizează viața, petrecută între hărnicia de neîntrecut meșter iconar și marea pasiune pentru văduva Lucreția Del Fede, căreia

i-a sacrificat inutil gloria și chiar bunul renume. În schimb Lucreția, unic model al Madonelor sale, i-a dat prilejul să făurească cele mai inspirate dintre compozițiile de care se leagă pentru totdeauna numele lui Andrea Del Sarto, numit de contemporani „Andrea care nu dă niciodată greș”. Pentru critica modernă acest pictor florentin este unul din ultimii reprezentanți de seamă ai Renașterii, arta sa excelând prin armonie de linii, colorit, grație și noblețe a inspirației. Lipsită de frământarea tragică a artei unui Michelangelo ori Da Vinci, ea păcătuște poate prin exces de perfecție tehnică și prin lipsa de dramatism a inspirației. Cu toate acestea, Frații Goncourt, în „ziarul” lor, l-au denumit „le premier dessinateur de la physionomie moderne”. Sigur este că prin opera acestui pictor clar-obscurul lui Da Vinci trăiește un moment de emoționantă expresivitate, iar mania imitației lui Michelangelo întâlnește în pictor un curajos împotrivor.

Din lupta dintre inspirație și expresie, Andrea Del Sarto a ieșit înfrânt. De patru veacuri și mai bine zămbetul malitios al Madonei Lucreția îi contemplă înfrângerea, pe tronul împodobit cu Harpii dela „Uffizi”. Doar gingășia ingerilor dela picioarele Madonei adie o aripă de nevinovată mângâiere peste lespedea mormântului în care a fost pecetluit pe furis, neplăns și ocolit ca toți ciumații, acela pentru care se cheltuește acum răvna comemorărilor postume.

undă vecine. Dacă montajul va fi pus la punct, stațiile de emisie vor putea deveni de 9 ori mai numeroase, fără să se stânjenească reciproc.

Posturile moderne de recepție se caracterizează prin alimentarea totală pe sector, prin minimum de butoni de comandă, manipularea fiind redusă adesea la un singur buton (cum e cazul în special la aparatele americane). Prevăzute pentru a servi la reproducerea electrică a plăcilor de gramofon, ele se constituiesc tot mai mult sub forma unei cutii reunind amplificatorul cu difuzorul. Aparatele valiză și portative, foarte frecvente mai ales în Anglia, sunt adaptate pentru alimentarea alternativă, cu baterii sau pe sector.

Lămpile de recepție înregistrează un continuu progres: lampa cu grătar de protecție se introduce tot mai mult în diferitele montaje de recepție, grație calităților ei deosebite de amplificare, contribuind astfel la ridicarea randamentului acestor montaje. Lămpile cu filament masiv, cu consumație mai mare, dar mult mai robuste, tind să înlocuiască vechile tipuri. O noutate interesantă o constituie așa numitele „lămpi baghete”, cu o formă turcită, și grătarul exterior, care prezintă avantajul unor dimensiuni foarte reduse și al unui preț extrem de eficient. Lămpile multiple au fost adaptate și pentru alimentarea la sectorul alternativ. În



Ing. I. Șerban

ceea ce privește tehnica haut-parleurului, nu se remarcă o inovație esențială dela apariția difuzorului electrodinamic. Toate sforțările constructorilor tind la înlocuirea unei surse speciale de curent excitator prin magneți permanenți. Pe de altă parte, se folosesc difuzoare electromagnetice utilizate, în locul magneților permanenți, electromagneți, al căror curent de magnetizare e împrumutat dela sector.

Pentru audițiile în stradă s'a realizat în anul acesta cel mai puternic haut-parleur, alimentat cu o putere de 1000 Wați și capabil de a fi auzit într-o rază de 20 de km.

Perfecționarea și ieftinirea receptoarelor cu 2—3 lămpi, care permit audiția posturilor apropiate în excelente condiții, tinde să înlocuiască tot mai mult detectorul cu galene, care e aproape dispărut în America.

În direcția emisiunilor radiofonice înregistrăm continua ascensiune a tehnicii undelor scurte, care având o bătaie considerabilă de emisie, și necesitând instalații extrem de reduse, servesc în special pentru comunicațiile regulate între metropolele europene și coloniile lor. Deasemenea posturile de broadcasting pe unde scurte devin tot mai numeroase recepțiile fiind ferite de plaga parașitilor de tot felul.

Undele foarte scurte (sub 20 m.) sunt deasemenea utilizate la unele stațiuni de radio pentru reportagiile cu microfonul călător.

Lămpile de emisie au ajuns să fie realizate pentru puține din cele mai mari. Lupta neîntreruptă contra „fadingului” și a „zonelor de tăcere” marile obstacole ale undelor scurte, n'a dus încă la o soluție fericită, singura care ar permite adoptarea generală a acestor unde, care alcătuiesc incontestabil, viitorul radiofoniei.

Congresul Uniunii internaționale de radiofonie la Budapesta

În zilele de 13-17 Octombrie va avea loc la Budapesta congresul Uniunii internaționale de radiodifuziune. Vor lucra simultan mai multe comisii: Comisiune juridică, tehnică, de apropiere și de releuri.

Iată ordinea de zi a fiecăreia: Ordinea de zi a comisiei juridice:

- 1) Dreptul executanților;
- 2) Contract-tip cu executanții, în colaborare cu comisia de legătură;
- 3) Pregătirea raportului prezentat de uniune la conferința dela Copenhaga, (C. C. I. R.) și la Madrid, asupra nevoilor esențiale ale radiodifuziunii (în colaborare cu comisia tehnică);
- 4) Dreptul de emisie (Radio-Centrale);
- 5) Dreptul de autor;
- 6) Congres juridic, internațional de telegrafie fără fir;
- 7) Dreptul de răspuns (prin radio);
- 8) Intocmirea unui triptic (regulament format din trei părți) pentru posturile de recepție aparținând turiștilor.

Ordinea de zi a comisiei tehnice:

- 1) Pregătirea raportului prezentat de către Uniune la conferința dela Copenhaga (C. C. I. R.) și dela Madrid, asupra nevoilor esențiale ale radiodifuziunii, (în colaborare cu comisia juridică);
- 2) Eficacitatea stațiilor în funcție de lungimi de undă.
- 3) Separația necesară între frecvențele stațiilor vecine, ținându-se seama de putința stațiilor și de condițiile în care se efectuează modulația;
- 4) Determinarea unei metode permițând o reducere gradată a numărului de unde exclusive, urmărind prin aceasta separația între frecvențele vecine.

Ordinea de zi a comisiei de legătură:

- 1) Microfonul călător;
- 2) Teatrul radiofonic;
- 3) Colaborarea cu muzeele;
- 4) Intemeierea stațiilor;
- 5) Desvoltarea interesului copiilor pentru lucrările societății naționalelor.

6) Contractul-tip pentru schimbul de programe, în colaborare cu comisia juridică.


Ordinea de zi provizorie a comisiei de releu:

- 1) Raportul general asupra chestiunii releului;
- 2) Procedeu pentru comanda și plata liniilor telefonice destinate releului;
- 3) Posibilitățile tehnice de amenajare a liniilor de cablu;
- 4) Perfecționarea concertelor destinate releului.

5) Instituirea unui calendar indicând zilele în care nu pot avea loc releuri.

Aceste comisii lucrând simultan își vor expune rezultatul lucrărilor în plinul sesiunilor ce vor avea loc de câteva ori, în timpul ținerii acestui congres.

Radioamatorii noștri

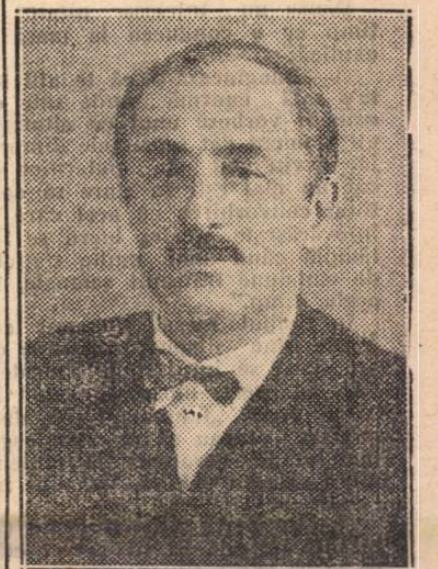

D. Gh. Georgescu, câștigătorul premiului de ingeniozitate cu un montaj de 3 lămpi, la concursul de radioamatori al ziarului „Radio și Radiofonia”.

La Eyub, în Istambul

Este titlul bucății literare pe care voi citi-o în seara zilei de



Părintele Gala Galaction 21 Octombrie, la Centrala Radiofonică, București.

Astă-vară, spre sfârșitul lui

Iunie, am făcut, împreună cu o întreagă tovarășie de publiciști, o excursiune la Constantinopol. Inițiatorul excursiunii a fost amicul Octavian Moșescu, directorul Universității-Libere de pe coasta-de-Argint.

Revenind am început să scriu impresiile și icoanele adunate în această călătorie și să le fac cunoscute, în deosebi prin „Adevărul Literar”. Până azi, au apărut vre-o patru capitole.

„La Eyub, în Istambul” este al cincilea capitol și cel mai mare. Este vorba de celebra necropolă a Sultanilor, așezată sub chiparoși, în fundul golfului Cornul-de-Aur. Este vorba de imperiala perspectivă a orașului bizantino-musulman, privită din înălțimile cu mauzelee și dintre cuiburile clădite în chiparoși ale falconilor cafenii.

Este vorba de incomparabilele seri de aur, cari se lasă peste Istambul din leagănul prins cu stele al tăriei.

GALA GALACTION

Ultimele progrese ale radiofoniei

Conferința d-lui ing. I. Șerban dela 13 Oct., ora 19,20

Recenta expoziție internațională de radio din București precum și marile expoziții naționale de T. F. F. cari au avut loc de curând la Berlin, Londra și Paris, cu ocazia inaugurării noului sezon radiofonic, readuc pe terenul actualității chestiunea ultimelor perfecționări tehnice, realizate în domeniul aparatelor și accesoriilor radiofonice.

Publicul care a vizitat aceste interesante expoziții, avea în general o mare greutate ca să se descurce și să se orienteze, în haosul datorit diversității și complexității materialelor expuse.

Variația formelor învâluia pentru profani fondul. Privite în linii mari, inovațiile radiofonice în anul acesta nu aduc elemente senzaționale, dar marchează o etapă de perfecționare continuă în toate direcțiile.


În tehnica recepțiilor, încă nu s'a descoperit leacul mult așteptat de marele public, menit să înlăture insuportabili parași atmosferici. Singurul remediu în această direcție rămân încă montajele selective, în primul rând clasica superheterodină cu cadru. Dispozitivele de aparat contra parașitilor industriali au dat rezultate bune în occident. O invenție relativ senzațională în domeniul selectivității recepțiilor o constituie montajul datorit tehnicianului englez dr. Robinson și cunoscut sub numele de „Stenode Radiostat”. Acest dispozitiv de recepție, ar reuși să separe emisiuni a căror frecvență diferă între ele numai cu 1 kilociclu, deși, după teoria clasică a benzilor de frecvență, 9 kilocicli păreau indispensabili pentru a împiedeca interferențele între posturi cu lungimi de



București, Str. Cobălcescu 29 Tel. 317-32

ORION DIFUZOARE


IN TOATE EXECUȚIILE

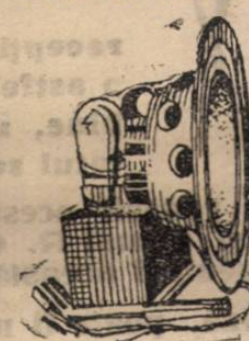

DINAMIC

4 POLI

3 POLI

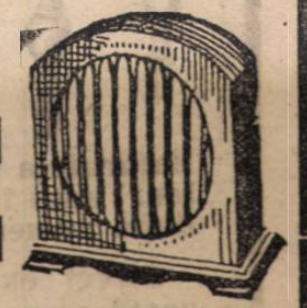

System magnetic balansat

REAȚIE ACUSTICA

Pentru amatori de muzică numai difuzoarele

ORION

S.O.S.!

INSULA FARA NUME

de Maurice Level.

(14) (traducere autorizată din limba germană)

— „Tatăl meu se află pe o insulă a cărei poziție n-o poate preciza, din cauză că nu posedă nici un fel de instrument. Asta însă n'are nici o importanță. Sunt aici și voi trece și peste acest obstacol. Nu va dura mult și o voi descoperi.”

Dânsa îl privia mirată; Valmont îi explică puțin enervat:

— „Desigur... radiogoniometria!” apoi continuă să noteze știrile primite. În acel moment sună clopoțelul pentru masă; Valmont își strânse hârtiile, spuse „să lăsăm asta”, se pregătea tot mai să-și scoată casca, nu termină însă mișcarea când auzi un sgomot.

După aproape o secundă bătu din picior:

— „Nu-i nimic de făcut! Se vorbește în jurul nostru!”

Dânsa nu înțelese nimic; în timp ce o conducea la masă îi explică:

— „Imaginează-ți că te afli într-o sală enormă unde sute de oameni vorbesc unul cu altul; la un moment dat sgomotele dimprejur devin atât de puternice în cât nu mai ești în stare să continui convorbirea cu acel care te întovărășește. Același lucru se întâmplă când mai multe stațiuni de emisie transmit semnale, în același timp.”

În timpul mesei Valmont era foarte bine dispus; aproape de ora două se întoarce la aparatele sale. În același moment răsună în casca vocea „fantomei”. De data aceasta puteau să se înțeleagă, fără să fie deranjați de nimeni. Când eși din cabină, Valmont informă pe Theresa:

— „În foarte scurt timp nu vei mai fi nevoită să ții secret cele ce te-am rugat. Chiar în seara asta voi expune toate comandamentului, rugându-l să îndrepte vaporul spre „Insula fără nume”, unde cu puțină bunăvoință vom putea fi în maximum 48 de ore!”

Dânsa îl privia cu frică; dânsul tâmbia:

— „Linștește-te. Sunt în toate

mințile. Nu pierde încrederea în mine, cel puțin încă câteva ore; vrei?”

Valmont fu chemat în cabina de telegrafie fără fir; după un minut apără pe punte de data asta însă ceva mai îngrijorat:

— „Iar e unul care se vâra între noi; semnalele se încurcă, se pierd... Cred că acest „vorbă lungă” va termina odată!”

Se depărtă de Theresa. Un marinar se apropie:

— „O știre, domnule locotenent!”

Valmont citi știrea și încruntă sprâncenele:

— „Ce înseamnă asta?... „Compania transoceanică către vaporul Therese Hardant. Cu cea mai mare viteză porniți spre Melbourne. Sub nici un motiv nu schimbați destinația. „Asta-i ceva!”

Fără să mai spună bună ziua Theresei, alergă la cabina căpitanului:

— „Ah, uite pe Valmont! „exclamă Craille: „Ai putea să bați la ușă, înainte de intri!”

— „Vă rog să mă scuzați, domnule comandant, dar s'a întâmplat așa ceva fantastic!... Citește mai bine... Ce spui de asta?”

— „Nu înțeleg nimic. Mi se poate comanda să măresc viteză; dar să mi se interzică să schimb drumul!... hm!... Cu atât mai mult, cu cât nici n'a fost vorba de așa ceva!”

— Ba da, răspunse Valmont energic.

Craille îl măsură din cap până în picioare:

— „Valmont, prietene, lucrezi peste puterile dumitale; trebuie să te odihnești!”

Ofițerul nu răspunse la asta nimic și continuă:

— „Ba da, domnule comandant, ba da, și chiar dumneata vei da ordin să se îndrepte vaporul spre sud-est. Un bărbat ne așteaptă un naufragiat pe care datoria ne incumbă să-l salvăm... Dacă în decurs de 48 de ore nu găsim nici o insulă, dacă n'avem pe bord un om, al cărui destin e mai curios decât își poate imagina orice ma-

rinar, pot intra în pușcăria primului port la care ne oprim!”

— „Ce-mi tot povestești?... O insulă?... Unde o vezi?... pe care hartă?”

— „Pe nici una... Tocmai din cauză că nu se găsește pe nici o hartă, îmi întărește convingerea că există! Este atât de nenatural că n'o cunoaște nimeni, într-o parte a oceanului, pe unde nici odată nu trec vapoare? Da, domnule comandant, pe cuvântul meu că există, și se află un om care se sbate între viață și moarte!”

— „Dacă sunteți atât de sigur de toate cele ce susțineți, poate că acel om, v'a divulgat și numele lui! Spune-mi-l!”

— „Să urmărim drumul spre sud-est, domnule comandant, și cred că în decurs de 48 ore, îl veți putea exprima și dv.! Gândiți-vă că de 15 zile sunt în legătură cu acel pe care-l numim „fantoma”. Domnișoara Hardant a primit, lângă mine, știri dela dânsul. Întrebați-o. Dacă nici după aceasta nu veți voi să schimbați direcția, vă rog, pe tot ce aveți mai scump, că-mi încredințați o barcă; voi căuta singur insula necunoscută; voi elibera eu singur pe deținut!”

— „Bine”, spuse comandantul spre a-l mai liniști; rugați pe domnișoara Hardant să vie puțin la mine.”

Valmont eși și în mai puțin de o secundă se întoarse cu tânără față.

Craille le făcu semn să intre; Valmont se scuza.

— „Prezența mea aci e de prisos; stimată domnișoară, fiți atât de draguță și spuneți domnului comandant tot ce puteți spune.”

Suna ora 4 și jumătate; Valmont se întoarse la postul său, unde un ajutor voia tocmai să noteze o știre.

— „El e?”

— „El”.

Acum era momentul decisiv; Valmont își puse casca și transmise:

— „Aci ascultă acel pe care-l cunoașteți!”

O pauză, apoi răspunsul:

— „Grăbiți-vă. Întâmplări grave...”

În acel moment semnalele se încurcă.

— „Iar acei nenorociți cari se amestecă în convorbirile noastre!” mormăi Valmont.

Încetă să mai telegrafieze. „Fantoma” făcu la fel. Imediat după aceasta semnalele încetară. Valmont transmise:

— „Aud. Terminați!”

Răspuns:

— „Întâmplări ciudate se pregătesc”.

Începură iar semnale neînțelese care îi întrerupse. Să fi fost oare cineva care asculta convorbirile lor și căuta cu tot dinadinsul să-i întrerupă? Valmont, enervat de aceste semnale, aruncă casca și rugă pe ajutorul său să transmită de mai multe ori la rând: „Rămâneți acolo. Vom vorbi. Rămâneți”, apoi alergă la comandant.

Comandantul nu era în camera sa. Alergă în salon; nimeni. Alergă prin vapor, prin toate încăperile și ajunse în sfârșit la apartamentul domnului Hardant. Voia tocmai să-și continue drumul când un sgomot curios îi atrase atenția. Întinse mâna să bată la ușă, se răzgândi însă și intra deodată. Prima încăpere era goală; a doua, biblioteca, la fel.

La dreapta o perdea pe jumătate ridicată care ducea la apartamentul Theresei. La stânga o ușă încuiată. O deschise ușor ca și pe prima. Sgomotul care îi atrăsese atenția se auzia acum mai clar; Valmont stătu pe loc și asculta. El merse înspre locul de unde venea sgomotul trase la o parte o perdea groasă și intra într-o încăpere întunecoasă. Stătu puțin până ce i se obișnuiră ochii cu întunericul. El distinsă într-un colț, în dosul unui fotoliu, o faptură a cărei cap și umeri se clătinau. În același timp recunoscu sgomotul produs de un aparat de perturbare. O singură privire în gol, apoi cu toată puterea se aruncă asupra fapturii aplicată asupra aparatului și strigă:

— „Fă lumină, sau te distrug!”

— „Ce?” strigă omul și încercă să se elibereze, „cine îndrăznește să...”

La sunetul acestei voci, Valmont îi dădu drumul. Omul îl împinse înapoi și aprinse lumina electrică. Valmont scoase un strigăt de groază:

— „D. Hardant!!!”

— „Da, eu!” răspunse Hardant.

— „Ce căutați aici?”

— „Dar dumneata, ce căutai dumneata?”

Se uitau ochi în ochi; Hardant începu să tremure, nu-l mai țineau picioarele. Murmură:

— „Ertare, ertare!”

Valmont, fără să spună un cuvânt, scoase revolverul din buzunar și îl ridică. Hardant urmărea mișcarea armei. În mai puțin de o secundă glonțul ar fi pornit din leava neagră a revolverului. În același moment însă, răsună vocea Theresei. Valmont scăpă arma din mână; Hardant voi să o ridice, însă el puse piciorul pe ea. Therese intra, abia ținându-și răsuflarea:

— „Însfârșit, te-am găsit, papa! Ah, aici ai fost domnule Valmont! Bucurați-vă: comandantul a dat ordinul! Am voce acum să divulg tatălui meu numele celui cu care vorbiți de atâtea vreme!”

— „E de prisos... îl știu...” spuse Hardant cu o voce tremurătoare și plină de emoție: „e numele unui martir...”

Valmont se înclină și eși; două lacrimi i se scurseră pe obraji.

VII

Vasul „Therese Hardant” plutia spre sud. Era în dreptul insulelor Crozet. După descoperirea de ieri, Valmont n'a mai părăsit cabina de radio. De două ori a fost întrerupt, în timp ce vorbea cu necunoscutul fără ca să-și poată da seama cine-l putea deranja. Pe bord era mare fierbere, fiecare fierbea de nerăbdare. Comandantul vorbea foarte puțin; Valmont făcea socoteli peste socoteli; Therese nu îndrăznia să-l întrerupă; Hardant se închise în apartamentul său. În seara zilei a doua, marea fiind mai agitată și pasagerii intrând în cabinele lor, Valmont eși pe punte. După câteva minute, apără și d. Hardant.

— „Ah, dumneata...” izbucni ofițerul.

— „Plecați! Plecați!”

— „Locotenente Deherche, poji

face cu mine tot ce dorești! De două zile am impresia că nu mai trăiesc. În toată această groaznică poveste există o nevinovată, pe care vreau s'o fereș de o rușine, e vorba de fiica mea... Dacă însă crezi că nenorocirea ei trebuie să contribuie la răzbunarea dv...!”

— „Nu”, accentuă ofițerul.

Hardant plecă capul și continuă:

— „Ai un drept asupra întregii mele ființe. Eu, eu singur sunt acela care am cauzat naufragiul vaporului „Shangai”. Îndemnat de marile pierderi financiare, am pus pe bord o mașină infernală care trebuia să explodeze în mijlocul oceanului. Eram însă aproape sigur, că vaporul nu se va putea scufunda atât de curând, din cauza încărcăturii mari ce avea, și că avea timp să emită mesagii prin T. P. F. Speram cel puțin că pasagerii și echipajul vor avea timp să se salveze; destinul a vrut, probabil, să nu se întâmple, după cum am prevăzut. S'o fi mișcat oare rezortul mașinei infernale, din pricina furtunii?... Ce știu eu... În orice caz, nenorocirea s'a întâmplat într-un loc unde era imposibil să vie cineva în ajutor. Prea laș, spre a-mi recunoaște vina, am încercat să acuz pe cineva, de care...”

— „Minți!” îl întrerupse Valmont furios. „Ai înscenat totul, ca toată vina să cadă asupra lui. Nu pot ști precis ce șiretlic ai întrebuințat, dar cred că peste foarte puțin timp voi afla. Acest furt, acest furt, acea asigurare, acea datorie... toate măsuri drăcești!”

— „Pentru numele lui Dumnezeu, domnule meu, toate cele ce susțineți nu sunt adevărate. Vina mea e destul de mare, și nu e nevoie să mă acuzi de atâtea altele! N'am știut de toate astea... În ce privește celelalte, ai, aci, declarațiile mele: dacă vrei întrebuința-le imediat ce ajungi în Franța. Iartă-mă, dacă am îndrăznit să mă adresez tocmai dumitale!”

D. Hardant se depărtă și se rezemă de parapet.

Astfel trecu noaptea și apoi ziua, cu marea liniștită. Miercuri, cam pe orele 22 apără — la lumina reflectoarelor care căutau — o fâșie de pământ. Valurile se aruncă cu atâta putere pe dânsa, încât părea că vor s'o distrugă.

Valmont, lângă comandant, pe puntea de comandă, urla cât putea de tare:

— „Uite-o, vedeți!”

Marea era atât de agitată, încât până dimineața nu se putea întreprinde nimic. La lumina fulgerelor se distingeau stâncile ascuțite ale insulei, printre care creșteau buruieni. În spre dimineață, furtuna se astămpără, pasagerii apărură unul câte unul pe punte, înghesuindu-se care de care să vadă mai bine; se făcea lumină... soarele apără și șterse ca prin farmec tot ce se petrecuse în timpul nopții.

Deodată izbucni un strigăt din toate gâteliurile: insula dispăruse.

Toată lumea era decepționată. Chiar acei cari văzuseră insula, se întrebau dacă nu fuseseră victimele unei halucinații. Unii vorbeau de minuni, alții de vrăjitorii; cele mai neîntemeiate gânduri le treceau prin cap. Singuri Valmont și Hardant nu-și pierdură sângele rece.

— „Nu e vorba nici de o minune sau de o halucinație”, spuse locotenentul, „e vorba de o insulă vulcanică, ce s'a scufundat în mare, la fel cum a apărut”.

Această presupunere, — singura rațională — îi întărea convingerea că va izbucni să scape pe acel martir.

— „Dacă tatăl meu a suportat această viață timp de doisprezece ani, și a fost în stare să poată vorbi cu lumea din afară, va mai fi în stare să poată să suporte încă vreo câteva ore...” spunea Valmont.

Sau poate vreun cutremur pe care Deherche l-ar fi prevăzut a înghiți insula... Nu, Valmont era convins să tatăl său părăsise insula înainte de catastrofa...

Bazăt pe aceasta, ceru comandantului o barcă; zece oameni se oferiră să-l însoțească.

Rezemați de parapete, pasagerii urmăreau imbarcarea celor zece, când d. Hardant spuse:

— „Locotenente, permite-mi să

te însoțesc.” (Va urma)



VORBITORUL DINAMIC R. C. A. 106

Oricare ar fi aparatul Dvs. dacă-i adaptați un vorbitor dinamic

R. C. A. 106

recepțiunile Dvs. vor suferi o astfel de transformare în bine, încât veți rămâne cu totul surprins.

Naturateța și amploarea redării acestui vorbitor (haut-parleur) sunt fără pereche și numai R. C. A. a putut construi, după numeroase experimentări această minune.

Direct excitat dela priză, poate fi montat oriunde se găsește curent alternativ de 105-125 volți 25-60 perioade, chiar dacă aparatul Dvs. funcționează cu acumulatori.

Aspectul acestui vorbitor este tot atât de elegant și îngrijit ca și al tuturor produselor R. C. A. Vorbitorul R. C. A. 106 este o mobilă elegantă, care va orna casa Dvs.

Demonstrațiuni la toți revânzătorii RCA și la Reprezentanța p-tru România
BUCUREȘTI I — Str. Edgard Quinet Nr. 3 — TELEFON 342-15

Radiofoniștii Ca să găsiți piesa radiofonică de care aveți nevoie, cetiți cu atenție anunțurile din corpul ziarului. Nu uitați, însă, să spuneți negustorului dela care vă aprovizionați, că vă referiți la un anunț cetit în Ziarul RADIO ȘI RADIOFONIA. Veți avea o garanție în plus, că veți fi bine serviți.

„Mai aștept cu cumpărarea unui aparat de radio, până ce se perfecționează radiofonia...” au spus mulți când au asistat la demonstrarea unui aparat de radio.

Toți acei, cari și-au însușit concepția aceasta, vor deveni radiofoniști entusiasmați, dacă își vor asigura de acum proprietatea aparatului de mare lux Standard Rex, numit.

„Stăpânitorul eterului”.

Nu achiziționați numai un aparat de cel mai înalt randament și de o execuție ce dovedește atât precizia tehnica cât și splendoarea exterioară, ci veți beneficia de bucuriile și avantajele unei recepții perfecte. Prin cumpărarea aparatului Standard Rex, Vă abonați la programele tuturor posturilor interesante.

Vă oferim un prilej pentru a dovedi această. Vă veți convinge, completând cuponul de jos și aparatul de mare lux Standard-Rex va face o demonstrație gratuită la domiciliul Dvsră.

In curând

premiera aparatului




Standard - REX

„Stăpânitorul eterului”

Intrunește în sine progresul tehnicii americane, soliditatea mărfii europene, gust nobil și artistic. **STANDARD REX** nu recepționează numai undele gamei medii ca celelalte aparate americane, ci și undele lungi până la 2000 metri.

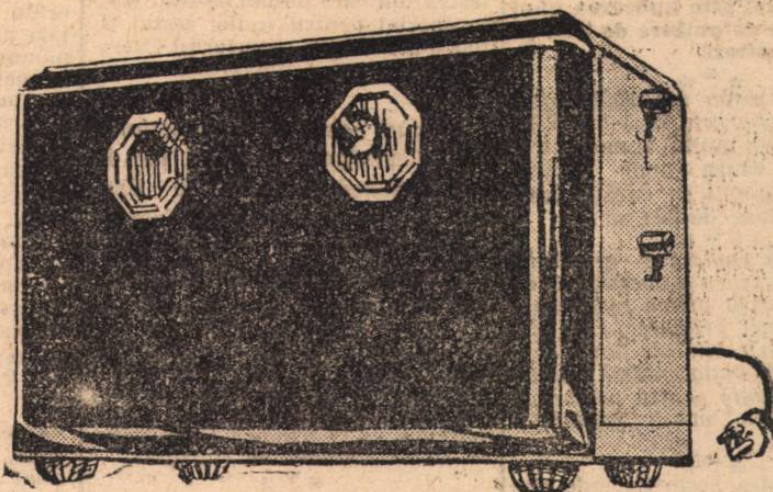Audițiuni de o frumusețe muzicală până acum neatinsă



Scala iluminată

Reglaj printr'un singur buton

Selectivitate extraordinară

Putere dinamică


Lipsa zgomotelor parazitare din rețea

Amplificare specială pentru posturi îndepărtate

Eliminarea completă a postului local

Două etaje cu lămpi cu ecran pentru amplificarea frecvenței înalte

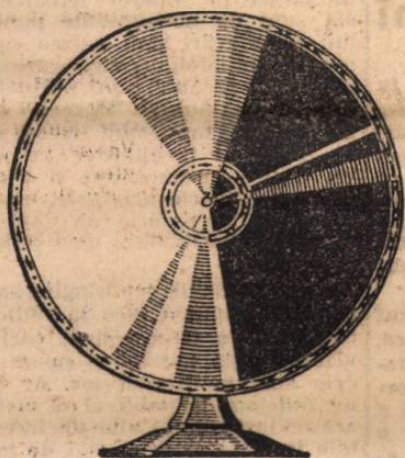Șase lămpi originale Tungfram-Barium pentru cel mai mare randament.



Complex blindat.

Trei circuite de acord cu noi condensatori variabili de mare precizie Standard

Execuție de mare lux pentru saloane elegante.

O singură apăsare a unui buton și Europa întreagă va defila înaintea Dv. în scala iluminată a comenzii și în difuzorul Western-Standard-Magnetic Conus.

Prețul comptant, inclusiv difuzorul Standard Magnetic Conus Lei 27.000

Prețul acesta a fost stabilit numai pentru introducerea și popularizarea aparatului **STANDARD REX**, al cărui preț în U. S. America este stabilit la 185 Dolari, în Britania 40 Lire Sterline.

La cerere demonstrațiuni la domiciliul Dvs. prin revânzătorii noștri.

Sosirea primului transport de aparate Standard-Rex va fi adusă la cunoștința publicului prin stațiunea de radio a Societății de Difuziune.

Cupon pentru o demonstrație gratuită a aparatului Standard Rex

Numele
Prenumele
Domiciliul
Ocupație
Demonstrația va avea loc la ora și să fie avizată telefonic prin poștă

Vă rugăm a tăia cuponul alăturat și a-l completa, trimetându-l, la adresa noastră

„**TUNGSRAM**”

Soc. An. de Electricitate București, Str. Al. Lahovary 25
(Telefon 218/20)

sau „**TUNGSRAM**” Timișoara

sau „**TUNGSRAM**”, Cluj și vom dispune prin revânzătorii noștri demonstrația la domiciliu Dv.

Știri de pretutindeni

În Rovereto, localitate din Italia, se găsește un clopot mare consacrat memoriei tuturor morților din războiul mondial. Din această cauză poartă numele „Campana dei caduti” (clopotul celor căzuți).

Societatea de radiodifuziune italiană, dintr-un spirit de pietate, a hotărât ca în ziua sărbătorii tuturor sufletelor, la 2 Noembrie, toate stațiile italiene de radio să-și întrerupă câte-va minute emisiunile lor, pentru a face loc unei tăceri absolute și a transmite apoi sunetele solemne ale acestui clopot.

La ultima sesiune a Academiei de științe din Paris, savantul specialist în radio, generalul Ferrié, a citit o comunicare a profesorului Pelabon, care a reușit să amelioreze considerabil redresorul cu oxid de cupru, prin aplicarea unui strat subțire de pulbere de aur, pe unul din electrozi.

Stația de radio din Haga, care transmitea concerte încă din 1918, și care a fost multă vreme întreruptă, din cauza unor reparații, a reînceput de curând emisiunile pe unde de 300 m.

Radiofonia engleză a sărbătorit de curând a zecea aniversare a zilei, ce a marcat prima realizare a radiodifuziunii britanice. Într-adevăr în ultimele zile ale lunii Septembrie 1920, stația engleză Chelmsford a transmis pentru prima oară la microfon vocea cântăreței Nelly Melba.

În localitatea Sesto Calende, din Italia, există un post de control, însărcinat să verifice în permanență emisiunile stațiilor italiene, atât din punct de vedere tehnic (constanța lungimei de undă, calitatea modulației, etc.) cât și sub raportul valorii programelor.

După o recentă hotărâre a autorităților sovietice rusești, stațiile de emisiune din Moscova sunt obligate să rezerve 50 la sută din programele lor, scopurile de propagandă politică.

În Juan les Pins, lângă Nizza, există o mică stație de emisiune, care transmite în special plăci de gramofon și bucățile de orchestră executate la cazinoul din Monte-Carlo.

De curând s-a constituit o societate de radiodifuziune, cu un capital de 1.200.000 de franci, în scopul de a mări și moderniza actualul post de emisiune și a face din el stația principală de radio pentru toată Riviera.

Insula Cuba a dobândit o nouă stație de emisiune de 50 kw., instalată la Havana. Marea insulă americană posedă 62 de stațiuni, (majoritatea de amatori) dintre care 36 în Havana.

Radiojurnalul „Praga” folosește pentru cele cinci stații de emisiune din Cehoslovacia, 126 de execuțanți muzicali și 8 dirigenți de orchestră. Alcătuirea acestor diverse orchestre de radio, este următoarea dela 1 Oct. cor.

Praga, 36 muzicanți, un quartet, 1 șef de orchestră, 1 capelmaistru; Moravska-Ostrava: 14 execuțanți de orch și un capelmaistru; Brno: 26 de muzicanți și 2 capelmaistri; Pressburg, 18 muzicanți și un capelmaistru; Kaşau, 16 muzicanți și 2 capelmaistri.

Stația de emisiune Montpellier-Languedoc din sudul Franței, va introduce în curând în programul ei bucăți literare rostite în dialectul local provençal, „languedoc”.

După o stațiune a „Uniunii internaționale de radiofonie”, s-au transmis în intervalul 1 Mai — 1 August 1930, la diferite stațiuni de emisiune din Europa, 217 piese de teatru din care numai 69 sunt scrise special pentru radio, restul fiind adaptat din repertoriul literaturii dramatice universale.

Primul congres internațional al televiziunii va avea loc în cursul lunii Iulie 1931 la Bruxelles. Congresul e organizat de Institutul internațional de televiziune, al cărui sediu e la Bruxelles.

În Moscova, s-a început construcția palatului radiofoniei. Imobilul, care va fi executat într-un stil american, va cuprinde nu mai puțin de 27 de studouri de emisiune.

Primele încercări făcute în Italia, cu introducerea radiofoniei în trenurile pe linia Milano-Torino au dat rezultate nesatisfăcătoare. Faptul se explică astfel: aceeași regiune industrială dă loc la numeroși „paraziți” industriali care deranjează recepțiile radiofonice.

Noua clădire a radiodifuziunii britanice, actualmente în construcție, va fi terminată probabil pe la sfârșitul anului 1931. Imobilul va cuprinde 11 studouri de emisiune. Cel mai mare din aceste studouri este astfel amenajat încât să adăpostească în afară de o orchestră de 114 persoane, încă 1000 de spectatori.

Societatea de electricitate din Sicilia a fost imputernicită să instaleze în această insulă șase emițători pentru radiotelefonie cu unde dirijate, emițători pe cari urmează să-i exploateze timp de 9 ani. S-a prevăzut câte-un asemenea emițător, în Catania, Roccalumera, Camaro și Archi. Aceste posturi, a căror putință în antenă nu trebuie să depășească 10 wați, vor servi exclusiv pentru legătura între localitățile menționate. Undele utilizate vor fi din gama 1200—1500 m.

În intervalul ultimilor cinci ani abonajii la radio în regiunea Leningrad au devenit de 320 ori mai numeroși. Din 500, câți erau în 1925, numărul amatorilor cu aparate de recepție, s-a ridicat acum la 160.000, toți aceștia ascultând emisiunile stației din Leningrad.

Un amator american de emisie pe unde scurte și-a permis de curând o glumă foarte îndrăznească și primejdioasă. El a emis pur și simplu semnale de alarmă S. O. S., în vădă, ca „să vadă ce-o să se întâmple”. Sancțiunea a fost extrem de aspră. În mai puțin de o săptămână amatorul în chestiune a fost judecat și condamnat la 5 ani închisoare și la o amendă de 7500 de dolari.

Turnul Eiffel, actualmente cea mai înaltă construcție din lume, permite implicit și instalarea celei mai înalte antene de emisie.

Dacă n-ar fi în joc exigențe de ordin estetic, este sigur că și alte țări utilizând ca piloni de antenă, monumentele și edificiile lor cele mai înalte, ar beneficia de același privilegiu. Așa d. ex. ultimul „șgarie-nori” din New-York are o înălțime de 309 m. Coloana din Torino, 170 m.; obeliscul din Washington 169 m.; catedrala din Ulm, 162; aceea din Colonia, 156 m.; din Hamburg 150 m.; din Rouen, 150 m.; piramida lui Cheops, 146 m.; Catedrala din Strassbourg, 142 m.; domul din Milano, 109; primăria din Bruxelles 108 m.; domul Invalizilor din Paris, 105 m., etc.

Postul de emisiune din Cesky Brod, în apropiere de Praga, destinat să devie stație națională a Cehoslovaciei va avea în curând o putință de 120 kw. în antenă.

De toate și de pretutindeni

Radio în palate...

Într-un număr trecut, arătam că Suveranul nostru este un fervent amator de radio, ca și regele Angliei, președintele Republicii Franceze și alți șefi de state.

Și sultanul Marocului iubește progresul: e pasionat de radio.

„Sunt în comunicație cu lumea întreagă”, spune el, cu admirație, și, în palatul său din Rabat, petrece ore întregi ascultând glasul undelor.

Cu prilejul recentului său voiaj în Franța, sultanul cumpără un superb aparat. Nu l-a putut lua cu el, deoarece, având în vedere importanța clientului său, constructorul voi să facă unele puneri la punct, pentru a-i furniza un aparat ireproșabil.

Zilele trecute, directorul comercial al acestei firme, a închiriat un avion special, cu care a plecat în persoană, ca să ducă Sultanului postul pe care acesta îl cerea cu insistență...

Un alt mare șef oriental, îndrăgostit de unde, este rasul Tafari, — monarhul Abisiniei.

Din nefericire, Curtea Abisiniei nu posedă înalți funcționari specializați în T. F. F. și suveranul se plânge adese în fața aparatului său, devenit mut, din cauza vre-unei pane.

Într-o zi, el se plânse și consulului francez, d-lui de Reffye. Acesta, era tocmai însoțit de fiul său, un lician care cunoaște toate secretele radiofoniei. Tânărul reuși să dreagă îndată aparatul monarhului. Entuziasmat și recunoscător, rasul Tafari voi să oprească la curtea sa, pe prețiosul mecanic improvizat, și propuse să-l atașeze la Curtea sa, în calitate de consilier tehnic.

Consulul declină această ofertă, arătând că fiul său trebuie să se întoarcă în Franța, pentru a-și termina liceul.

Atunci, monarhul numi pe băiat Ofițer al stelei Abisiniei. Băiatul nu are decât 17 ani...

Stelele la radio

Cine nu cunoaște pe Anna May

Societatea de radiodifuziune italiană E. I. A. R., a organizat un concurs cu premii pentru cel mai reușit semnal de pauză la stațiile Roma și Neapole. Premiul acordat este de 1000 de lire.

În Anglia prețul lămpilor de recepție a scăzut considerabil în ultimul timp, această scădere mergând uneori până la 20 %.

Stația de radio din Berlin va face în ziua de 9 Octombrie un interesant reportaj la microfon, asupra filmului sonor, transmițând la radio unele fragmente din partea vorbită și cântată a unui asemenea film.

De curând a avut loc la microfonul stației Varșovia, reconstituirea unei bătălii moderne, cu obuze de toate calibrele, mitraliere, grenade etc. Nu lipseau decât strigătele soldaților răniți.

Transmisiunea urmărea o simplă încercare de teatru radiofonic.

În ultimele șase luni s-au creat în Anglia 6 mari uzine pentru construcția aparatelor și materialelor de radio.

Una din aceste uzine, instalată la Southend, va ocupa peste 2000 de lucrători.

Între Olanda și Indile olandeze a avut loc o încercare de transmisiune fără fir secretă în ziua de 17 Septembrie. Sistemul constă în a face neinteligibilă convorbirea pentru orice altă persoană decât destinatarul mesajului. Un dispozitiv special deformează vorbele la emisiune și un alt dispozitiv corespunzător le restabilește la recepție. Funcționarea este automată și nu necesită nici o transformare în instalația stațiilor de T. F. F.

Wong, tânăra chineză, ce fu descoperită de Douglas Fairbanks, și făcu în mediul cinematografic dela Hollywood, o carieră strălucită.

Atrasă de Europa, tânăra vedetă a trecut oceanul, ca să facă cunoștință cu studiourile occidentale. Ea este în prezent eroina unui film francez vorbitor.

Anna May Wong s'a familiarizat cu microfoanele cinematografice, dar are un trac extraordinar, în fața microfonului radiofonic. A vorbit odată la radio în America, și a păstrat de atunci pentru radio o dureroasă amintire. Ea declară acum că nu va mai reînoi niciodată această experiență. — cel puțin până ce televiziunea nu va intra în domeniul realizărilor practice.

În adevăr, May Wong joacă mai bine, decât vorbește, și plasticitatea sa posedă perfecțiuni pe care vorbirea ei nu le are... Ea pretinde chiar că mimica este mai expresivă decât vocea...

Chevalier fluerat!

Gloria națională a Franței, Maurice Chevalier, care, grație filmului sonor, devine și la noi din ce în ce mai cunoscut, — a fost fluerat!

Lucrul este destul de extraordinar și merită să fie semnalat mai ales că radio este de vină...

De curând a avut loc în Franța o sărbătoare a Cafe-Concerts-elor, la care au asistat 20.000 de persoane! Aceste persoane așteptau, pe o vastă peluză, apariția lui Maurice Chevalier, al cărui concurs se anunțase.

În fine, Maurice apare, cu pălăria pe ceafă, cu zâmbetul lui atât de simpatic, Delir.

Fără să se facă rugat, începu să cânte una din șansonetele lui de mare succes, „Paris, je t'aime”. Primul cuplet fu ascultat cu reculegere. Dar la primele note ale refrenului, strigăte, huieluri și fluerături izbucniră.

Mirat, Chevalier continuă totuși să cânte. Strigătele se întesiră și durară, până ce un spectator se năpusti spre artist, gesticulând și strigându-i:

— Ei, Maurice, oprește-te! S'a stricat microfonul și nimeni nu te mai aude!

Aparatul fu reparat în grabă și Maurice Chevalier, — care fusese fluerat pentru prima oară în viața sa, — putu să-și continue șansoneta, care la urmă fu frenetic aplaudată.

Radio și muzeele

Oficiul internațional al muzeeilor a organizat un serviciu radiofonic, care este menit să aducă cele mai mari foloase muzeeilor. Un prim comunicat s'a lansat semnat de d. Jules Destrée, fost ministru al științelor și artelor din Belgia, și președinte al oficiului internațional al muzeeilor.

Acest comunicat se referă la celebrarea centenarului muzeeilor din Berlin, la care s'au asociat muzeele de artă din lumea întreagă, grupurile artistice și științifice și Societatea Națiunilor însăși. Inițiind acest serviciu, oficiul internațional al muzeeilor speră să pună la dispoziția conservatorilor din muzee un mijloc direct și eficient, care să le permită a face propagandă în favoarea colecțiilor lor și să atragă spre ele, cel mai mare număr de vizitatori. În acest scop, a încheiat un acord cu uniunea internațională a radiodifuziunii, care are sediul la Geneva și la care sunt afiliate peste 70 posturi de emisiune. Comunicatele radiofonice ale oficiului internațional al muzeeilor, se vor referi la faptele importante din viața muzeeilor din lumea întreagă, expozițiilor temporare, care sunt organizate în toate țările și în mod general, asupra evenimentelor susceptibile să intereseze publicul. Al doilea comunicat al oficiului va fi o causerie asupra artei de a vizita muzeele, de d. Henry Verne, director al muzeeilor naționale și al școlii dela Louvre din Paris.

Unele posturi au imaginat o serie de reportajii sau de dări de seamă, făcute de către buni cunoscători, cari s'au plimbat prin diferite muzee.

Evident, în alte țări sunt muzee cu adevărate bogății artistice, dar nici muzeele noastre nu sunt atât de sărace în opere artistice, pe cât sunt de necunoscute publicului. În adevăr, sunt muzee ca Simu, Toma Stelian, etc., care deși foarte interesante, sunt puțin frecventate de public. Muzeele științifice sunt mai mult frecventate de studenții facultăților respective. Există în București și o serie de muzee foarte originale, cum ar fi muzeul preistoric al Capitalei, muzeul institutului medico-legal, etc.

Ce interesante reportajii sau causerii s'ar putea face la radio de către câțiva cunoscători, cari ar vizita aceste muzee, și ne-ar descrie apoi conținutul lor. Ar fi și un îndemn, ca publicul să viziteze aceste instituțiuni atât de frecventate în străinătate și atât de neglijate la noi.

Poetul holteilor

D-nul Norman Pierce din New-York este supranumit „poetul holteilor”, deoarece glorifică regulat în fața microfonului viața celor neînsurați.

Nu de mult d-l Pierce, tratând iarăși la radio subiectul lui favorit a vorbit cu atât de convingere și pasiune de fericirea holteilor, încât n'a mai vrut să plece dela microfon, cu toate stăruințele directorului de programe. A fost nevoie de intervenția poliției pentru ca apostolul holteilor să părăsească studioul.

Aș face prinsoare că „poetul holteilor” e... însurat.

Din coloanele Miciei Publicității

Dragă Mișo, Reîntoarce-te grabnic acasă. Totul ertat, facturile plătite, aparatul de radio vândut.


Iubitul tău soț

Ziarele străine anunță că ex-impăratul Wilhelm are în castelul său dela Doorn o minunată instalație de recepție radiofonică, cu ajutorul căreia ascultă zilnic „vocea poporului german”.

Dacă ar fi avut o asemenea instalație înainte de războiu, cine știe dacă „Kaiserul” ar fi azi la Doorn.

Șuruburi, Bucșe, Banane etc.

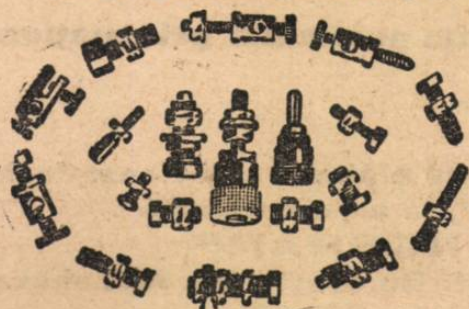peste 50 de feluri
și în ori ce cantități



Găsiți la depozitul permanent asortat

BORIS SOLZMAN

BUCUREȘTI, Str. Sf. Apostoli 47. — Telefon 355|32

Desfid orice concurență




Aparatele TELEFUNKEN




se pot vedea la reprezentanții nostri și la expoziția noastră permanentă :

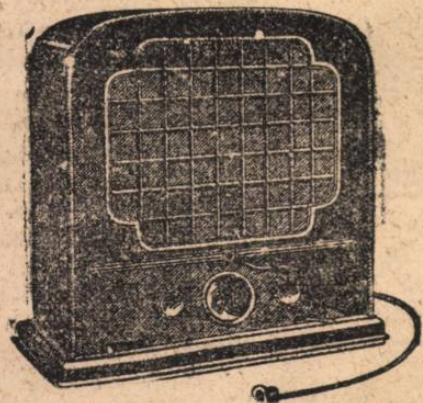
Reprezentanța Generală **SIEMENS-SCHUCKERT**, Secția Radio
București, Str. C. A. Rosetti 23




Telefunken 12 W
Aparat împreună cu difuzor cu
NOUILE LAMPI ARCOTRON

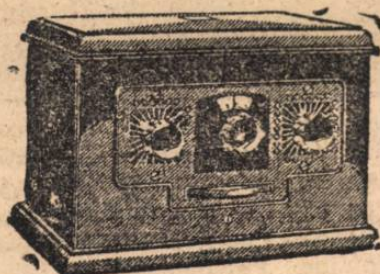

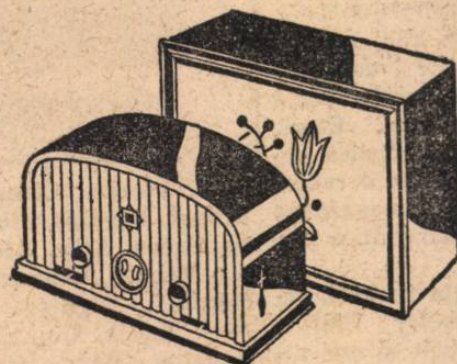
Telefunken 32
Aparat de 3 lămpi pentru unde
SCURTE și LUNGİ. Recepționează
posturi din toate continentele.



Telefunken 33 W
Aparat de 3 lămpi pentru posturi
îndepărtate la prize de curent
alternativ

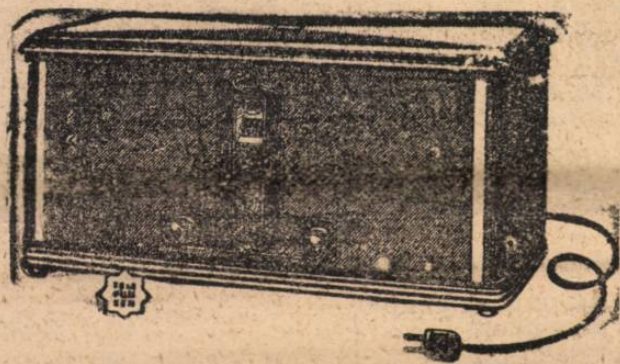

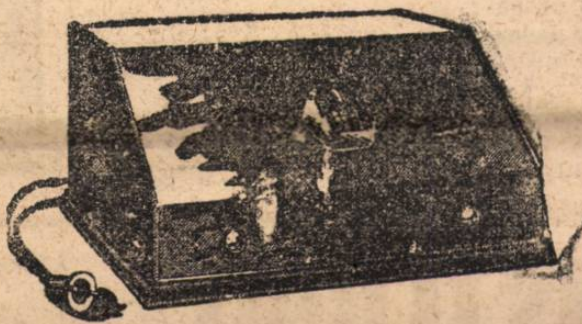
Telefunken 40
3 lămpi, cu ecran de protecție,
extra-senzibil, foarte selectiv.
Pentru baterii și priză. Lungimea
de undă 200-2000 metri.




Telefunken 9 W
Neutrodin specială 5 lămpi, foarte
selectiv, primește toate posturile cu
anexare la priză electrică.



ARCOFAR
Instrumentul muzical modern
pentru radio și plăci, la prize
electrice, cu muzicalitate neauzită
până acum.

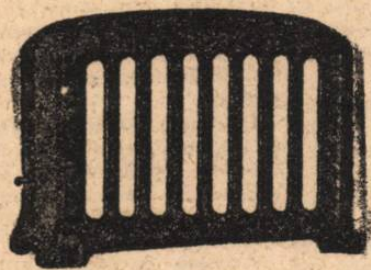

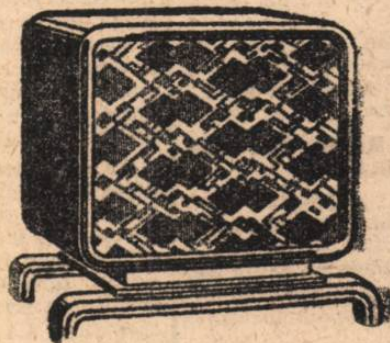Arcophon 5
Difuzorul de concert model lux,
cu membrana sălăuită și cu reglaj



Arcodyn W
Difuzorul dinamic pentru lampa
finală RE 804. Nu necesită trans-
formator de esență.

**Vizitați expoziția noastră gratuit, unde se fac
demonstrații în sală specială**



TELEFUNKEN



Cele mai vechi experiențe. — Cele mai noi construcțiuni

Automobilul „Philips” în propagandă radiofonică

— Uriașa instalațiune mobilă a uzinelor „Philips” a întreprins un turneu de propagandă radiofonică de-alungul țării. —

Cititorii noștri își amintesc de impresia ce a produs la recenta expoziție internațională de radio din București, automobilul „Philips”.


De proporții uriașe și de un aspect puțin obișnuit, automobilul Philips cuprinde o stațiune completă radio-electrică, cu un amplificator de 600 wați, cu o centrală electrică proprie, cu convertitori, putând servi pentru recepționarea radiofonică, precum și ca post puternic de amplificare și transmisiune.

Timp de 21 de zile această imensă instalațiune mobilă, a stârnit admirația vizitatorilor expoziției din Parcul Carol, cari se delectau la muzica puternică, clară și sonoră redată printr-o duzină de megafone acționate de instalațiunea mobilă Philips.

Odată Expoziția închisă, reprezentanța Uzinelor Philips din România a reușit să mai reție în țară vasta instalațiune investind-o cu o misiune din cele mai importante și nobile. Automobilul Philips a fost pornit pe drumurile românești să propage radiofonia în masele largi ale poporului.

Frumoasa inițiativă a societății Anonime Române Philips a primit asentimentul forurilor competente. Direcțiunea Radio-Comunicațiilor a autorizat ca automobilul „Philips” să întreprindă turneul de propagandă în toată țara.

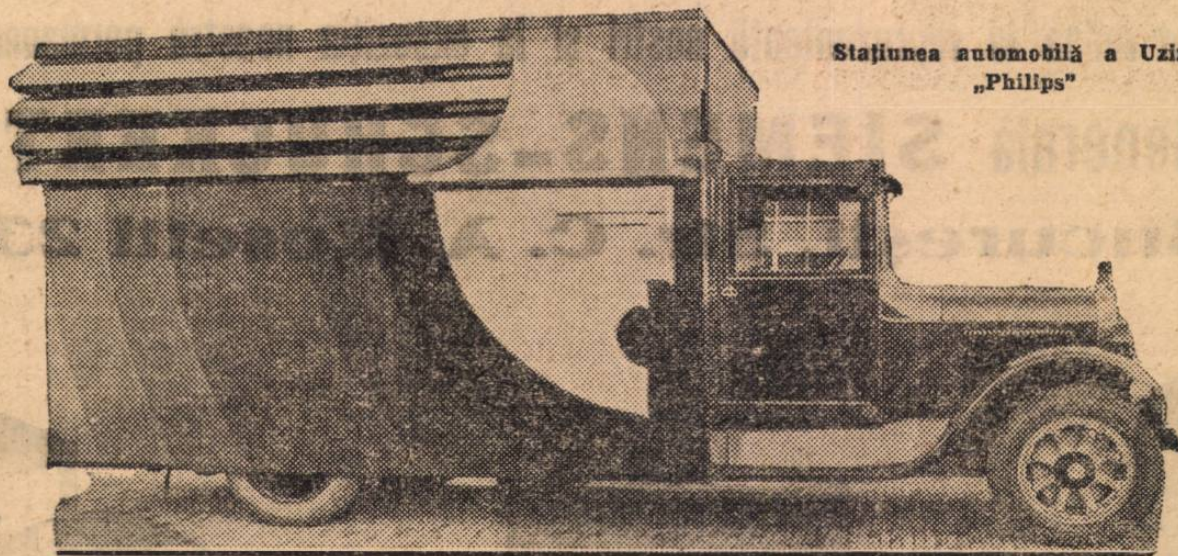Săptămâna trecută automobilul și-a început cursa alegându-și următorul itinerariu: Bucu-



Stațiunea automobilă a Uzinelor „Philips”

rești, Ploști, Câmpina, Sinaia, Brașov, Făgăraș, Sibiu, Alba Iulia, Sebeș, Alba, Aiud, Tg. Mureș, Reghin, Mercurea Ciucului, Odorhei, Sighișoara, Mediaș, Blaj, Turda, Cluj, Gherla, Dej, Bistrița, Baia Mare, Sighet, Satu-Mare, Careii Mari, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoj, Caransebeș, Orșova.

După executarea acestei rute, automobilul pătrunde în Oltenia unde de asemenea va atinge toate orașele și comunele importante, trece apoi dealungul orașelor și comunelor din Muntenia, Dobrogea, apoi vizitează Moldova, Basarabia și Bucovina.

Precum se vede, e o propagandă generală, unică, în favoarea radiofoniei, pe care „Philips” o întreprinde în toată țara.

Știrile sosite până acum din localitățile pe unde a trecut automobilul „Philips”, mărturisesc

puternica impresiune produsă de acest crainic al radiofoniei. La Câmpina, spre exemplu, automobilul a produs cele mai plăcute ravagii. Intreaga activitate se oprise în loc. Populațiunea în frunte cu autoritățile s-au adunat în piața unde poposiseră uriașa mașină, ascultând minunate concerte încă neauzite pe acele meleaguri. Ore în șir, populațiunea uită de treburi și griji, fermecată de puternicele și clarele emisiuni.

Hautparleur-ele acționate de instalațiunea automobilă Philips au o bătaie pe o rază de aproape trei kilometri. Se poate deci, pricepe efectul produs asupra populațiunei care primește vizita acestei imense ambulante muzicale.

Ori cine va recunoaște că propaganda pe care o constituie

turneul stațiunei de radio și amplificare „Philips” în aceste vremuri, în cari toată lumea e de acord că radiofonia trebu-

este propagată în cercuri cât mai largi, — poate avea efectele cele mai salutare.

Să nu uităm că propaganda casei „Philips” nu corespunde unui scop comercial particular. Personalul care manevrează instalațiunea nu e compus din agenți achizitori de comenzi. Căci face casa „Philips” prin turneul automobilului său, este o demonstrație puternică în favoarea radiofoniei, de pe urma căreia vor beneficia, desigur, toate firmele radiofonice.

Prin propaganda ce desfășoară cu ajutorul stațiunei mobile radio-electrice, uzinele „Philips” dovedesc și de astădată că stau în fruntea manifestărilor de popularizare a radiofoniei, contribuind astfel la ridicarea nivelului cultural al țării.




Automobilul „Philips” la Expoziția de Radio din Parcul Carol.

REVISTA REVISTELOR

LAMPA CU TREI ELECTROZI CA RELEVU DE TEMPERATURĂ

Calitățile minunate și atât de variate ale lămpii cu trei electrozi fac ca ea să fie întrebuințată tot mai mult, chiar și în domenii foarte diferite de T. F. F. Astfel, în timpul din urmă, această lampă este folosită ca organ esențial la regulatoarele de viteză, de temperatură, de tensiune și în general, oriunde intervine o ușoară variație a unui fenomen fizic, pe care vom să-l utilizăm sau să-l regulăm.

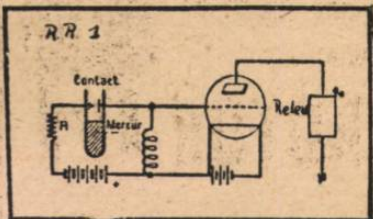

În schema din fig. 1 este reprezentat un montaj cu o lampă triodă, sensibilă la cea mai ușoară variație de temperatură și putând servi, astfel pentru a regulariza sau înregistra temperatura.

Se știe că dacă negativăm suficient grătarul unei lămpi cu trei electrozi, curentul de placă se micșorează considerabil. E suficient deci să utilizăm denivelarea unei coloane de mercur, sub influența temperaturii, sau dilatarea unei lame bimetalice, pentru a apăsă brusc grătarului un potențial negativ, grație unui contact, prin care nu trece decât un slab curent de placă. Rezultatul este că acest curent de placă descrește în mod brusc, putând astfel acționa un releu convenabil și întrerupe sau închide un alt curent.

E lesne de înțeles că un asemenea dispozitiv, având un curent atât de slab în contact, este insensibil de un număr mare de aplica-

țiuni în domenii variate. De altfel, putem realiza un dispozitiv extraordinar de sensibil, provocând o denivelare a mercurului, sub acțiunea dilatației unui gaz, sau a unui lichid cuprins într-un tub de sticlă închis.

În modul acesta, s'a ajuns la o regularizare a temperaturii cu o aproximație unei milimi de grad. (*Science et la Vie*)

EXPOZIȚIA DE RADIO DIN LONDRA

La Londra, în „Olympia” s'a inaugurat de curând marea expoziție anuală de radio, organizată de „National Association of Radio Manufacturers”. Aceasta reprezintă a noua expoziție națională britanică de acest gen.

Miscarea radiofonică engleză se caracterizează printr-un continuu progres, care se manifestă sub toate aspectele. Astfel, numărul radioamatorilor englezi, cari erau în 1923 numai de 158.871, s'a ridicat în cursul anului acesta la peste 3 milioane. Progresele industriei naționale de radio sunt considerabile. Peste 80 de milioane de lire sterline sunt investite în această industrie.

Recenta expoziție din Olympia, cuprinde, după catalogul oficial, 266 de standuri și 24 de săli de demonstrație, în afară de standurile societății de radiodifuziune britanice (B. B. C.) și anumite standuri speciale.

Aceste pavilioane expun aparate și materiale de radio în valoare de 5 milioane de lire sterline. B. B. C. expune, între altele, primul microfon, devenit acum istoric și care a servit în 1912 la difuzarea celui dintâi cântec.

În ceea ce privește aspectul general tehnic al expoziției din Olympia, se remarcă în primul rând tendința tot mai generală către alimentarea totală la sectorul electric. Chiar și aparatele de recepție

portative, sau cele de tipul valiză, prevăzute firește cu pile uscate sau acumulatori cu lichid imobilizat, sunt oferite în general cu un bloc de alimentare care permite imediată înlocuire a bateriilor cu priza electrică.

Problema alimentației pe sector prezintă în Anglia o dificultate specială, derivată din diversitatea voltagilor utilizate în diferitele sectoare ale țării.

S'a dat deasemenea o deosebită atenție selectivității pentru a elimina astfel interferențele diferitelor posturi locale, cari emit adeseori pe două lungimi de undă distincte. Blindajul interior al posturilor de recepție devine tot mai răspândit. Ca aparate fabricate în serie, s'a lansat în anul trecut posturi populare cu 3 lămpi, alimentabile, după voie, cu baterii, sau pe sector. În anul acesta, aceleași firme constructoare expun aparate similare cu 4 lămpi, capabile de o bătaie de recepție mai mare, dar având un preț mai ridicat.

Conexiunile sunt considerabil simplificate, evitându-se, astfel, multe erori și curenți paraziți.

În general, constructorii englezi urmăresc realizarea unor aparate accesibile marelui număr, radiofonia fiind în Anglia, o distracție eminentă democratică.

Lămpile de recepție oferă mai puțină varietate ca în anul trecut.

Haut-parleurul reprezintă, dimpotrivă, articolul cel mai la modă, și se prezintă în foarte multe tipuri diferite. Ca atracții și curiozități ale expoziției din Londra se pot cita posturile cu dimensiuni reduse; postul cu o lampă, cuprins în capela unui policeman sau într-o cutie de țigări. Deasemenea televizorul, aparat receptor de televiziune și în sfârșit un local special de dancing, în care lumea poate dansa în sunetele difuzorului.

(L'Antenne)

UN RECORD AL UNUI SPEAKER LA MICROFON

America, țara tuturor curiozităților și a excentricităților, patria recordurilor de orice fel, a oferit de curând un gen foarte curios de exhibiție, auditorilor de radio. E vorba de un speaker, care poate vorbi neconștient la microfon, cu riscul de a obosi pe auditori, dar fără însă el să obosească vreodată. Eroul acestui record sui generis este Norman Pierce, literat din New-York, supranumit și poetul tinerimii, pentru că obișnuiește, în conferințele lui la microfon, să facă apologia tinerimii, în cuvinte de un deosebit entuziasm și avânt poetic.

Pentru a dovedi auditorilor săi, că spiritul omenesc nu obosește atât de repede ca și corpul, și-a propus să fie o „disertație de durată” la microfonul stației New-York.

Această cuvântare urma să fie încheiată numai în momentul când oratorul n'ar mai fi putut vorbi din cauza oboselii. Tânărul poet american a început astfel să difereze despre Australia, Noua Zeelandă, Insulele din diferite Oceanee, vârsta Oceanului Pacific, despre tineret și diferite alte subiecte, care-i treceau prin cap, continuând astfel să... bată câmpii fără sfârșit. Deoarece nu mai era chip să fie scos de la microfon, a trebuit să intervie poliția, ca să pună odată sfârșit acestui interminabil pomelnic.

(Radio-Welt)

PROGRAMUL IDEAL LA RADIO

Se știe că una din cele mai delicate și mai anevoioase misiuni ale societăților de radiodifuziune

constă în alcătuirea programelor de emisiune, programe capabile să împace exigențe, adesea ori contradictorii, și destinate să satisfacă atât publicul cât și cerințele culturale.

O revistă din Argentina s'a adresat cititorilor ei, rugându-i să-l indice, alcătuirea unui program ideal la microfon. În urmă acestei consultări, revista în chestiune a stabilit următorul program de emisiune, în acord cu exigențele majorității cititorilor:

Orele 8-9: Curs de franceză sau engleză.

Orele 9-9.45: Informații oficiale.

Orele 9.45-10: Cursurile Bunsei. Schimb. Prețul articolelor de prima necesitate.

Orele 10-11: Muzică de dans, jazz, șarade, ghicitori, cu concursul auditorilor.

Orele 11-13: Sfaturi medicale. Cauze pentru femei și copii. Educația adevăratului patriot. Monologhe.

Orele 17-18: Informații regionale, transmise de diferite ministere.

Orele 19-20: Cursuri de agricultură și comerț.

20-22: Microfonul călător: reportajii de radio. Inf. de actualități. Critice și comentarii. Muzică clasică cu conferințe explicative.

Orele 22-23: Transmisiune de operă.

Orele 23-23.30: Ultimele noutăți din toată lumea. Indiferent de gusturile exprimate de publicul argentinian, este desigur surprinzător faptul că își poate imagina transmisiunea unei opere muzicale complete numai într-un interval de un ceas.

(L'Antenne)

La aparatele mici cu 2-3 lămpi colectorul de unde trebuie să fie neapărat o antenă — și încă una din cea mai bună calitate.

Sensibilitatea unui aparat de radio — capacitatea de a prinde cât mai multe emisiuni — sporește adăugând etaje amplificatoare înaintea detecției — nu, în urma ei.

In domeniul undelor


Recepția colectivă a televiziunii

Aparatele receptoare de televiziune, care au apărut în timpul din urmă pe piețele din America, Anglia și Germania și destinate uzului public, nu pot fi folosite decât de o singură persoană.

Imaginile mișcătoare, recepționate din depărtare, pe calea undelor electrice din văzduh, apar la aceste aparate pe un geamlăc minuscul al receptorului și nicidecum pe un mare ecran de proiecție, ca la cinematograful, cum e în general ispitită lumea s'o creadă. E un soi de recepție „individuală”, cum ar fi la T. F. F. audia în casca telefonică, în timp ce recepția „colectivă” într-o sală publică a imaginilor animate, ar corespunde cu audia în haut-parleur.

Să amintim pe scurt principiul receptorului „individual” de televiziune, singurul construit până în timpul din urmă.

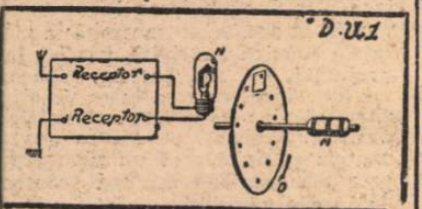El se compune esențial (fig. 1), dintr-o lampă cu neon N, așezat în spatele unui disc Nipkow D, animat de o mișcare de rotație sincronizată cu aceea a discului analizor de la postul de emisie.



Lampa cu neon este conectată la ieșirea amplificatorului destinat să întărească curentul fotoelectric primit de postul receptor. Intensitatea luminoasă a lămpii cu neon urmează cu fidelitate variațiile curentului fotoelectric și cum observatorul nu vede, în fiecare moment, decât un singur punct al suprafeței, pe care i-o descoperă găurile discului, el va percepe diferite puncte din suprafața luminoasă a lămpii, cu o luminositate diferită. Rezultă deci că, dacă sincronizarea e bună, toate punctele imaginii sunt reconstituite la locurile lor respective, cu luminosități, dacă nu identice, cel puțin proporționale cu acele ale imaginii originale.

Aceasta este în principiu, singura metodă întrebuințată actualmente, în recepțiile de televiziune: o metodă evident „individuală” și nu „colectivă”.

Concomitent cu aceste procedee clasice, s'au încercat în timpul din urmă, cu titlu de experiență, dispozitive destinate să proiecteze pe un ecran imaginile televizate, asigurând astfel recepții colective, pentru un public mai numeros. Astfel în anul acesta la 22 Mai, a avut loc la un teatru din Schenectady (Statele Unite), în fața unei asistențe de 2500 de persoane, un spectacol de televiziune. Pe un ecran de doi metri pătrați, spectatori au putut urmări mișcarea unor persoane situate la o depărtare de peste 2 km., imaginea fiind transmisă prin unde electrice. Artiștii unei trupe ambulante fuseseră invitați de laboratoarele radioelectrice din Schenectady, ca să colaboreze la această demonstrație.

Publicul îi vedea pe ecran, venind, surâzând, glumind, cântând, aprinzându-și câte-o țigară și salutând.

Telefonul lega scena cu laboratorul. Din sala de spectacol se puteau comanda diferite mișcări artiștilor, care răspundeau imediat, ca și cum ar fi fost de față. Un microfon și un aparat obișnuit de radio echipat cu un haut-parleur per miteau artiștilor să fie nu numai văzuți, dar și auziți.

Spre marginea ecranului, imaginile erau vagi, în centru însă claritatea era perfectă.

Aceste imagini reproduceau numai capetele și umerii artiștilor.

Această recentă realizare de televiziune colectivă nu este prima în ordine cronologică. Încă în 7 Aprilie 1927, întreprinderea americană „Bell Telephone Laboratories” a organizat două demonstrații publice de acest gen: o trans-

misiune de televiziune prin fir și alta prin T. F. F.

Transmisiunea prin fir a fost efectuată din Washington, la auditoriul „Bell Telephone Laboratories”, la o depărtare de peste 250 de mile.

Transmisiunea prin T. F. F. a avut loc de la emițătorul experimental din Whippany (New-Jersey) la o distanță numai de 22 de mile de auditoriul din New-York.

La recepție s'au folosit două feluri de aparate:

Un receptor individual, care permitea persoanei din New-York să vadă figura partenerului său telefonic din Washington, într-o imagine de 50x68 mm.

Un receptor colectiv, care dădea o imagine de 650x820 mm., vizibilă pentru toată asistența.

Deși televiziunea colectivă era rezolvată, după cum se vede, încă din 1927, ea n'a pătruns totuși în domeniul industrial, deoarece instalațiile la care dădea loc, erau extraordinar de scumpe și deci neaccesibile în general publicului.

Demonstrațiile menționate au costat pe societatea „Bell Telephone Laboratories” formidabila sumă de 1 milion de dolari.


Să vedem acum care sunt principiile esențiale de funcționare a televiziunii colective.

La emisie, explorarea imaginii este efectuată cu ajutorul unui disc Nipkow prevăzut cu 50 de găuri, dispuse în spirală și rotindu-se cu o viteză de 16 rotații pe secundă.

Astfel imaginea este împărțită în 50x50=2500 de puncte, care sunt transmise de tot atâtea semnale în 1/16 dintr-o secundă.

Rezultă deci că trec pe secundă 2500x16=40.000 de semnale, sau, cu alte cuvinte, curentul fotoelectric destinat să fie transmis prin fir telefonic sau să moduleze unda purtătoare a unui emițător de radio, este de 40.000 de perioade pe secundă.

Metoda de explorare întrebuințată (fig. 2) este aceea a luminării punctiforme. O lampă cu arc A, de vreo 40 Amperi, este instalată în spatele unui disc Nipkow D, și emite, grație sistemului optic O-O₁, un fascicul de raze. Aceste raze străbat găurile discului proiectând asupra obiectului de transmis V, o pată luminoasă, care parcurge toate punctele în cursul unei rotații a discului. Lumina, difuzată de diferitele puncte ale suprafeței obiectului, atinge trei celule fotoelectrice C, așezate de aceeași parte a discului ca și obiectul de transmis.

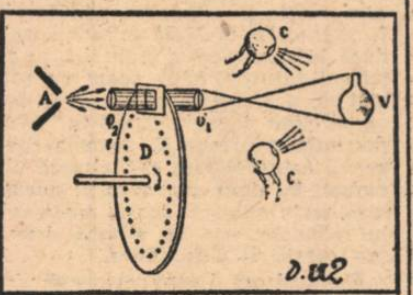

Sincronizarea este realizată cu ajutorul a doi curenți transmiși prin două fire speciale sau prin două lungimi de undă diferite. În ceea ce privește transmisiunea curentului de 40.000 de perioade, ea apare ca o operație destul de delicată. În cazul transmisiunii prin fir, această frecvență reprezintă un maximum admisibil. Dacă transmisiunea se face prin unde, obținem o bandă laterală de modulație de 40.000 perioade lărgime. Astfel unda de televiziune ocupă un interval considerabil de 80.000 de perioade, adică de vreo 9 ori mai mare decât unda de emisie radiofonică.


Rezultă deci că în intervalul ocupat de un singur emițător de televiziune pot fi așezați în mod comod 9 emițători de radiofonie, fără ca aceștia să se stângenească unul pe altul.

Organele de legătură în ampli-

ficatorii de modulație la emisie și cele ale receptorului trebuie să fie suficient de amortizate, pentru a nu mutila această largă bandă de modulație, printr'un exces de selectivitate. Pe de altă parte, un asemenea receptor prea puțin selectiv nu ar fi de loc pe placul amatorilor.


În ceea ce privește dispozitivul de recepție pentru televiziunea colectivă, nu avem aici aface cu proiecția pe un ecran a unei pete luminoase mobile de intensitate variabilă, ci, dimpotrivă, dispunem de un ecran constituit dintr'o mulțime de lămpi cu neon, atâtea la număr câte puncte elementare cuprinde imaginea de transmis (în speță 2500). Aceste lămpi se aprind pe rând în așa fel, încât dacă am observa funcționarea dispozitivului într'un ritm mult înclătuit, am avea impresia că un punct luminos se deplasează dealungul unor linii paralele, explorând astfel toată suprafața ecranului, exact în același fel, în care pata luminoasă explorează la emisie, obiectul de transmis.

În acest ecran multicelular (fig. 3) destinat recepției colective, lămpile se aprind una după alta, la interval de 1/16 de secundă. Astfel, ochiul nu percepe decât o iluminare constantă pe toată suprafața ecranului. Cum, pe de altă parte, fiecare lampă cu neon, se aprinde cu o intensitate corespunzătoare a ceea ce a punctului omolog din imaginea originală, este lesne de înțeles cum se reconstituie imaginea.

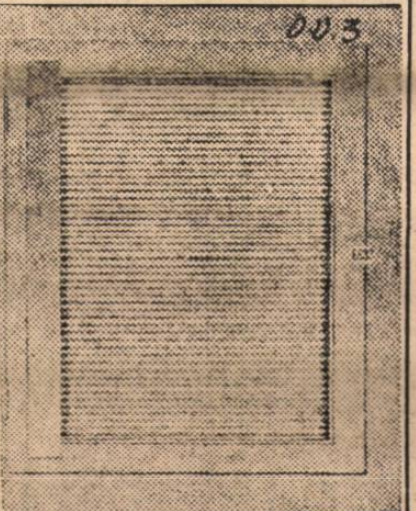

Partea specială a dispozitivului de recepție o constituie un distribuitor sau comutator rotativ (fig. 4) sincron, destinat să distribue curentul fotoelectric la 2500 de electrozi ai ecranului. El se compune dintr'un motor sincron, care execută 16 rot/sec.. Comutatorul posedă un arbore cu un braț fixat, echipat cu o lamă metalică, venind în contact cu 2500 de segmente de cupru, dispune după fața interioară a unui inel fix.

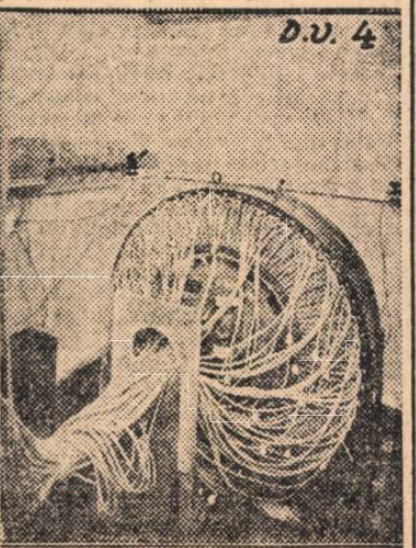Astfel la fiecare 1/16 de secundă, lama mobilă atinge succesiv cele 2500 de segmente legate prin 2500 de conexiuni, cu 2500 de electrozi



ai ecranului, fixați în imediată apropiere a distribuitorului. Cele 2500 de lămpi cu neon, sunt simplificate prin utilizarea unui sin-

gur-tub de sticlă îndoit în zig-zag, cu 50 decoturi și umplut cu neon. În interiorul tubului trece electrodul comun constituit dintr'o spirală metalică.

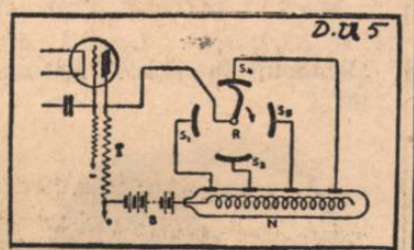


Fig. 5 reprezintă schema unui receptor pentru 4 puncte (în loc

de 2500) în care I este impedanța circuitului de placă a lămpii finale, N, tubul cu neon cu un electrod interior comun și 4 electrozi exteriori conectați la contactele S₁, S₂, S₃, S₄ a comutatorului rotativ, B, este o baterie de polarizare a tubului cu neon.

Perfecționarea procedeeleor de televiziune colectivă va face posibilă transmisiunea radioelectrică a spectacolelor de cinematograful. Va fi suficient atunci să creăm studiouri centrale legate prin cabluri cu diferite cinematografe, pentru a realiza imagini de o mărime și de o bogăție de amănunte considerabile.

I. S.

TABLOUL STAȚIUNILOR DE EMISIUNE

Stațiunea	Lung.	Kw.	kHz	Stațiunea	Lung.	Kw.	kHz
Flensburg	218	0,6	1373	Frankfurt pe Main	390	1,7	770
Helsingfors (Finlanda)	221	15	1355	București	394	12	761
Luxemburg	223	3	1346	Glasgow Anglia	399	1	752
Cork (Irlanda)	225	1	1337	Berna (Elveția)	404	1,2	743
Aachen	227	0,3	1319	Katovici (Polonia)	409	10	734
Colonia	227	1,7	1319	Dublin (Irlanda)	414	1	725
Münster	227	0,6	1319	Moroc (Africa de Nord)	416	10	721
Malmö (Suedia)	231	0,6	1301	Berlin I	419	1,7	716
Kiel	232	0,3	1292	Madrid (Spania)	424	2	707
Bordeaux (Franța)	237	3	1263	Harvard-Dones (Rusia)	426	4	704
Nürnberg	239	2,3	1256	Belgrad (Jugoslavia)	431	2,5	696
Kassel	246	0,3	1220	Stockholm (Suedia)	436	60	689
Linz (Austria)	246	0,5	1220	Roma (Italia)	441	60	680
Anvers	250	1,5	1200	Paris (Scoală de telegrafie)	447	0,8	671
Glievitz	253	5,6	1184	Bolzano (Italia)	453	0,2	662
Toulouse	255	1,2	1175	Danzig	453	0,25	662
Pinet (Franța)	257	10	1166	Klagenfurt (Austria)	453	0,8	662
Hörby (Suedia)	259	2,3	1157	Tyhol (Norvegia)	453	1	662
Lipsa	261	30	1148	Zürich (Elveția)	459	0,63	653
Londra (Național)	261	30	1148	Lyon la Doua (Franța)	466	5	644
Moravsko Ostrava (Cehoslovacia)	263	10	1139	Langenberg	473	17	636
Lille (Franța)	265	0,7	1130	Davenport (Anglia)	479	25	626
Barcelona-Catalana (Spania)	266	10	1127	Praga (Cehoslovacia)	487	5	617
Strasbourg (Franța)	268	0,35	1119	Oslo (Norvegia)	493	75	608
Kaiserslautern	270	0,3	1112	Mosova Exp. I (Rusia)	497	1,5	604
Königsberg	276	1,7	1085	Milano (Italia)	501	7	599
Bratislava (Cehoslovacia)	279	12,5	1076	Bruxelles (Belgia)	509	15	590
Copenhaga (Danemarca)	281	0,75	1067	Vienna (Austria)	517	18,5	581
Innsbruck	284	0,6	1058	Riga (Letonia)	525	12	572
Berlin O	284	0,6	1058	München	533	1,7	563
Stettin	284	0,6	1058	Sundsvall (Suedia)	542	10	554
Magdeburg	284	0,6	1058	Budapest (Ungaria)	550	20	545
Lyon (Franța)	286	0,5	1046	Augsburg	560	0,3	536
Montpellier (Franța)	286	3	1049	Hannover	560	0,3	536
Unda comună engleză	289	1	1040	Freiburg	569	0,3	527
Torino (Italia)	291	7,5	1031	Ljubljana (Jugoslavia)	576	3	521
Kosice (Cehoslovacia)	294	2	1022	Lausanne (Elveția)	679	0,6	417
Reval (Estonia)	296	10	1013	Mosova (Rusia)	720	20	395
Huizen (Olanda)	298	6,5	1004	Geneva (Elveția)	760	0,25	375
Bordeaux-Lafayette (Franța)	304	1	986	Kiev (Rusia)	800	20	320
Zagreb (Jugoslavia)	307	0,8	977	Mosova Exp. II (Rusia)	938	100	
Krakovia (Polonia)	313	1,5	959	Leningrad (Rusia)	1000	20	300
Bremen	316	0,3	950	Basel (Elveția)	1010	0,25	297
Dresda	319	0,3	941	Huizen (Olanda)	1071	0,2	280
Göteborg (Suedia)	322	10	932	Mosova-Popov (Rusia)	1100	40	272
Breslau	325	1,7	923	Kalundborg (Danemarca)	1154	7,5	260
Neapole (Italia)	331	1,5	905	Constantinopol (Turcia)	1200	5	250
Poznan (Polonia)	335	1,2	896	Mosova-Postul cooperativ (W.Z.S.P.S.)	1304	12	230
Louvain (Belgia)	339	8	887	Motala (Suedia)	1548	30	223
Brno (Cehoslovacia)	342	2,4	878	Varșovia (Polonia)	1412	20	213
Barcelona (Spania)	349	5	860	Paris-Eliffel (Franța)	1446	12	208
Graz (Austria)	352	10	851	Mosova-Komintern (Rusia)	1482	40	203
Londra (Regională)	356	30	842	Londra (Național)	1554	25	193
Stuttgart	360	1,7	833	Königsbrunnshausen	1635	35	183
Bergen (Norvegia)	364	1	824	Radio-Paris	1724	16	174
Alger	364	16	825	Lahli (Finlanda)	1796	50	167
Sevilla (Spania)	368	1,5	815	Hilversum (Olanda)	1875	6,5	160
Vilna (Polonia)	368	0,5	815	Kowno (Lituania)	1935	7	155
Raido-Paris L.L. Franța	370	0,5	811				
Hamburg	372	1,7	806				
Manchester	377	1	797				
Łódź (Polonia)	381	2	788				
Toulouse (Franța)	381	8	788				
Genova (Italia)	385	1,2	779				



2 ani garanție

pentru detectorul ROTOR
și pentru

Cristalul ROTOR

Lei 270

Ne obligăm față de posesorii detectoarelor ROTOR ca, în caz de nefuncționare în timpul termenului de mai sus,

să schimbăm fără nici o plată

la adresa noastră de mai jos

Orice detector ROTOR sau cristalul lui, dacă acestea nu prezintă semne de violentare.

Intrucât circulă pe piață falsificate, detectoarele sau cristalele aduse spre înlocuire, trebuiesc să fie însoțite de ambalajul care poartă banderola noastră de origină.

Reprezentanța generală pentru România:

Ing. H. Dietrichstein & M. Willig

Calea Victoriei NO. 41. — Telefon 348/26

Ce să ascultăm la Radio-București Pe marginea programului muzical la Radio-București

DUMINICĂ 12 OCT. 1930

19.20, F. Brunea-Fox: Leprosii din deltă.



F. Brunea-Fox.

21, Niculescu-Basu: Arie din opere, balade și cântece românești.

21.45, Alex. Theodorescu (violă): Bach: „Concert în la-minor“.



Alex. Theodorescu

Șeful quartetului „Asic. muzică de cameră“

LUNI 13 OCT. 1930

20.15, Paul Morand: Subiect rezervat.



Paul Morand

21.45, I. Sârbul: Cântece vesele.
22.15, Nadia Chebap (piano): Bach: „Suită“, piese de Chopin.

Posturi străine

DUMINICĂ

München 19.05:

„Tannhauser“, operă în 3 acte de Wagner.

Milano 21.30:

„Tareviciul“, operetă în 3 acte de Lehar.

Viena 21.40:

„Maretta“, operă în 5 tablouri de Strauss.

LUNI

Viena, 22:

„Fata din Navarra“, intermezzo liric în 2 acte de Massenet.

MARTI 14 OCT. 1930

19, C. Kirițescu: Lecturi din „Războiul întregirii Neamului“.



D. C. Kirițescu

19.20, Cuclin: Poezia și muzica.

MIERCURI 15 OCT. 1930

Seară Națională Italiană.

19, Prof. Ramiro Ortiz: Romanitatea și modernitatea lui Dante.

21.10, Puccini: „Boema“, finalul actului al 2-lea (orch. și soliști).

JOI 16 OCT. 1930

19.20, Architect George Cantacuzino: Biserica Fundeniei Doamnei.

21, Corul bărbătesc „Cântul Nostru“: Cântece românești.

VINERI 17 OCT. 1930

19, Prof. C. Rădulescu-Motru: Probleme de psihologie.



Prof. C. Rădulescu-Motru

21.10, Concert simfonic executat de orch. radio (solist Iulius Hertz, piano). Chopin: „Concert în Mi-Minor“.

22, Aïdonne D'Étolie prima-donă: Canto.

SÂMBĂTA 18 OCT. 1930

19, Prof. Stoica Nicolaescu: Importanța documentelor slave.

21, „Aida“ operă de Verdi, transmisă prin doză electro-magnetică.

MIERCURI

Langenberg 21:

„Rigoletto“, operă în 4 acte de Verdi.

JOI

Viena, 21.30:

„Sânge de artist“, operetă într-un tablou și 2 acte de Eysler.

Roma 21.35:

„Don Pasquale“, operă în 3 acte de Donizetti.

SÂMBĂTA

Viena 20.30:

„Carmen“, operă în 4 acte de Bizet.

Audițiile săptămânii, de la 13-20 Octombrie, vor fi în deosebi prețuite. Bogăția și varietatea programelor ca și calitatea soliștilor merită să fie relevate.

Doi dintre virtuozii pianului, d-ra Nadia Chebap și d-nul Iulius Hertz, vor concerta, întâia în ziua de Luni 13 Oct., la ora 22.15, al doilea Vineri 17 Oct. la h. 21.10. E un simțitor contrast între temperamentul feminin, făcut din fină sensibilitate, din subtilitatea unei tehnice ce s'ar putea asemăna cu elaborarea gingașă a unei dantele — a d-rei Nadia Chebap — și vigoarea, eroizmul, intelectualitatea d-lui Iulius Hertz. Totuși, e o apropiere între amândoi. Îi unește școala vieneză pe care amândoi au urmat-o. E greu de stabilit cu precizie partea de înfrățire pe care au avut-o asupra unor individualități destul de manifeste ca a pianistilor citați — profesori de o personalitate atât de covârșitoare ca Lechitzky ori Sauer. Cu toate acestea pecetea educației muzicale vieneză e recunoscută numai de cât la pianisti ce s'au desăvârșit în cetatea imperială. O distincție a „tuseului“, „perlașului“ caracteristic, o frazare elegantă, joc scripitor în genuri mai preocupat de strălucirea pur pianistică de cât de profunzimea care face să rivalizeze clavierul cu o orchestră întreagă, cum ar fi cazul cu școala din Leipzig, bunăoară.

Suntem siguri că numeroșii auditori din țară și din străinătate ce vor asculta pe distinși noștri instrumentiști vor recunoaște însușirile mai sus citate și armonioasă lor înfrățire cu calitățile specifice ce le dau atâta interes și originalitate.

Desigur că suita franceză în sol major de Iohann-Sebastian-Bach se va bucura în interpretarea d-rei Chebap de toată puritatea de linie și de toată grația muzicii veacului al 18-lea. Nu trebuie să uităm că giganticul organist al Catedralei nu e lipsit nici de acest spirit de eleganță, de cochetărie, de bună companie caracteristică timpului, care avea să-i iea toată semnificația mai târziu în genul neasemnat al lui Mozart. Nocturna, Eluda, Mazurca și Valsul de Chopin vor avea aceeași poezie sonoră miniaturală sub degetele evocatoare ale virtuozei noastre.

D. Iulius Hertz va executa faimosul concert în mi-minor, op. 11, producție timpurie a marelui Polonez unic renovator în tehnica modernă a pianului. Tot repertoriul de inovațiuni în mecanismul

partițiilor pianistice se anunță cu strălucire în părțile acestui concerto în care orchestra aкомпаниatoare joacă un rol destul de șters, lăsând solistului toată însemnătatea.

Doi din cântărețele noastre naționale mai apreciate se vor face ascultate în cursul săptămânii: d-na Aïdonne D'Étolie în seara de Vineri 17 Oct. va cânta admirabilul ciclu de lied-uri „Iubirea poetului“ a lui Robert Schumann. Cântăreța cu nume străin nu e alta de cât compatriota noastră d-ra Costopol pe care Bucureștenii au avut prilejul s'o audă întâia oară încă din anii 1915-1916 când li s'a relevat pe neașteptate în audițiile neuitate ale „Dămnășii lui Faust“ conduse de G. Enescu. De atunci d-na Costopol a făcut cariera muzicală în străinătate, în special la Berlin și Londra — și azi ne revine cu o experiență îmbogățită și cu mijloace vocale ce-i permit să aibă un repertoriu de operă, de dramă muzicală ca și genul intim al liedului în care se va manifesta Vineri seara. D-ra Valentina Crețoiu, de la opera română, în plină ascendență a frumosei d-sale muzicale va cânta împreună cu tenorul prețuit A. Gualtieri partea a II-a din actul I din opera „Bohema“ de G. Puccini în seara de Miercuri 15 Oct. Se confirmă astfel buna hotărâre luată de curând de către Direcțiunea Radiofoniei înscrinduse în program audițiuni în cari soliștii sunt aкомпаниați de orchestre — nu numai de pian.

Lipsa de spațiu ne împiedică să vorbim mai pe larg, cum s'ar cuveni, despre celelalte manifestări muzicale ale bogatului program. Vom semnala printre altele serata națională italiană la 15 Oct. în această, pe lângă fragmentul din Bohema, deja citat, se vor executa imnurile naționale italiene și Imnul soarelui de Mascagni de către Orchestra Radio sub conducerea d-lui Brunetti.

Nu trebuie să uităm nici audiția quartetului Capeleanu ce ne va da Luni ora 21 în sedința muzicii de cameră, quartetul slovac al ilustrului compozitor rus Glazunov, corul de bărbăți „Cântul nostru“ care va executa Joi 16 Oct. sub conducerea d-lui G. Niculescu bucăți de Eckert, Schumann, Rameau, I. Vidu, și pe d-na Iulia Drosdowska, la a cărei audiție de Marți 14 Oct. ora 21.45 semnalăm colinda d-lui C. Brăiloiu.

EM. C.

CRITICILE AMATORILOR

Constatări radiofonice

Domnii conferențieri dela postul nostru de radio, sunt incontestabil niște personaje foarte simpatice. Această simpatie — dealtfel unanim constatată — se datorește poate mai puțin subiectelor tratate cu atâta competență în fața microfonului, cât mai cu seamă faptului, că domniile lor au consimțit în principiu la difuzarea materialului științific colecționat de dânsii.

Astfel întinericul din masele ignorante ale ascultătorilor la radio a putut fi strâpuns zilnic — la anumite ore — de razele luminoase ale acestor distinși domni conferențieri, ale căror nume apar ca niște astre strălucitoare, pe orizontul programului românesc de radio. Tot ceea ce trecutul și viitorul poate prezenta ca titlu de curiozitate, tot ce spiritul uman a putut cugeta și născoci mai frumos, acești iluștri conferențieri ne-o împărtășesc cu ajutorul undelor sonore. Și noi, dacă-i ascultăm, ne simțim mândri ca păunul în corabia lui Noe, iar recunoștința încolțește în adâncul sufletului nostru, tocmai ca sămânța floarei soarelui, într'un ghiveci plin cu humus.

Totuși o parte dintre conferențieri noștri radiofoniști, au foarte mici defecte, un fel de neg, care cu toate că nu influențează prea mult frumusețea personalităților lor spirituale, este totuși vizibil: e nepunctualitatea, sau uitarea făgăduielor. Firește, nu doresc să fiu considerat drept un om cu vederi străme și mic la suflet, dacă vorbesc de acest neg, pe obrazul domnilor cu sfertul de oră culturală în buzunar, ci relev acest fapt numai din simplul mo-

tiv, că mă enervează câteodată. Aceasta se întâmplă mai cu seamă, când mi-am propus să fac o mică cură de raze solare artificiale, adică când am vrut să ascult o anumită conferință, și când mă văd înșelat în speranțele mele de amator dornic, după lumina sacră a științei... pe înțelesul tuturor. Alții poate nu sunt atât de pretențioși ca mine, și deci nu se simt jigniți, când în locul domnului profesor X, doamna speakeriță este obligată să-i citască discursul, în timp ce autorul acestui manuscris admiră poate menageria lui Kludsky, sau se plimbă distrat sub palmierii Cismigiuului.

Fiecărui om îi este permis să uite, dar din momentul în care uitatul devine cronic, se impune un remediu radical.

Făcând însă abstracție de părerea mea personală în această chestiune, vă rog să vă puneți odată în situația celor dela societatea de difuziune, și imediat vă veți convinge că de neplăcută este pentru personalul postului, faptul, că un domn conferențiar nu apare la ora fixată.

Mai întâi vine doamna speakeriță palidă, la domnul director de program, spre a-l anunța că domnul profesor X n'a sosit. Domnul director fuge după aceasta disperat la telefon, cere un număr, obține altul, cere altul și obține în sfârșit pe cel bun. Întreabă servitoarea, doamna, în fine pe cine nimereste atunci acasă, ce s'a întâmplat cu domnul X de nu vine? Între timp urmează alt conferențiar, care trebuia să vorbească înaintea domnului X, dar care a întârziat și el. De domnul X nici

o urmă; nici acasă la dânsul, nici la cunoscuți sau neamuri. A dispărut pur și simplu din București. Domnul care vorbește tocmai la microfon despre „epidemia boalei papagalilor la indigenii din Sumatra, din veacul al X-lea“, și-a terminat palpitanta prelegere, dar domnul X, n'a venit încă, iar cum nu mai există un alt conferențiar în rezervă, domnul director de programe — supărat și enervat — dă ordin să se cânte placa cu „sărba lui Zdrelea și Mărunțelu“ și alte bucăți muzicale din repertoriul dozei electro-magnetice, până ce a trecut sfertul de oră concesionat domnului X.

Nu, serios domnii conferențieri, evitați întârzierile și lipsurile dela radio. Gândiți-vă, că auditoriul care așteaptă glasul dv. nu poate aprecia întotdeauna scuzele, ce le aveți pentru nerespectarea angajamentului contractat față de opinia publică.

Programul radiofoniei trebuie tot atât de respectat, ca și celelalte conferințe pe care le țineți. Deci căutați să fiți punctuali și nu profitați prea des de „sfertul de oră academic“, când e vorba de radio.

* * *

Un amator de radio dintr'o localitate renumită prin vile sale, a trimis societății de difuziune o epistolă, prin care cere cu insistență să i se cânte muzică românească, care — după părerea d-sale — s'ar potrive de minune cu actualul sezon al culesului viilor.

Amatorii s'au familiarizat — de un timp încoace — atât de mult cu muzica difuzată, încât pretind la postul românesc să țină seamă de întregul lor calendar familial, și să-și alcătuiască programul potrivit evenimentelor casnice ale auditorului. Când un amator se logodește, comunică imediat acest fericit eveniment postulului de radio, nu pentru a primi dela dânsul felicitări — ciace n'ar fi prea mare lucru — ci pentru ca acesta să transmită în ziua fatală muzică potrivită veselei împrejurări. — Alt amator, ține cu tot dinadinsul ca societatea de difuziune să aibe în vedere ora culcării copiilor, probabil pentru ca guvernantele și doicele să nu răgușească prea tare cântând într'una cântece de leagăn copiilor.

În genere însă stațiunea noastră de emisiune nu poate să satisfacă pretențiunile atât de individuale ale amatorilor, din simplul motiv, că o asemenea gentilețe ar duce prea departe, și n'ar putea fi aplicată în majoritatea cazurilor existente. Și pe urmă, chiar dacă domnul din regiunea viticolă, ar fi satisfăcut, s'ar supăra tânărul candidat la căsătorie, și mii de alți fericți și nefericiți, care consideră radiofonia drept un mijloc personal de exploatare. Gândiți-vă de exemplu, că peste scurt timp Sfântul Dumitru va pune căminul nostru pe o roată de camion, adică va veni neplăcutul sezon al mutărilor. Oare am putea noi cere dela direcția programului muzical de radio, să acompanieze trista solemnitate a mutărilor cu un marș funebru de Beethoven sau Chopin? Sau cui i-ar trece prin minte să ceară — cu ocazia deschiderii parlamentului — muzică de jazz? Asemenea imposibilități nu pot fi realizate, cu toată bunăvoința postului de radio față de gustul publicului auditor. Deviza amatorilor trebuie să fie: radio pentru toți și în mod absolut egal.

* * *

Problema cea mai interesantă și care preocupă în mod deosebit conducerea programelor dela radio-București, este culisa acustică pentru teatru radiofonic. Se știe că teatru fără culise nu există, și chiar dacă poate lipsi decorul, montarea luxosă și toaletele scumpe la teatru radiofonic, culisele trebuie să existe. Dar nu culise cum le vedem la Național sau la Cărbăș, ci culise acustice, adică zgomotul, care să dea auditoriului impresia că acțiunea se petrece într'un anumit mediu. Aceste zgomote se produc deobiceiu prin tot felul de aparate și obiecte, dar efectul și natura lor depinde în mare parte de ingeniozitatea regisorului.

Furtuna și trăsnetul, adică acele manifestări grozave ale naturii, se produc în studio cu ajutorul unei foale și a unei table. Măturatul nu se face cu mătură, ci prin mototolirea unui teanc de ziere cu picioarele actorului. Aplauzele mulțimii sunt redată prin plăci de gramofon și așa mai departe. Întreaga culisă radiofonică este un complex de excentricități, care totuși trebuie să impresioneze auditoriul, precum întreaga acțiune a unei piese de radio tinde la efecte acustice.

Voiu descrie într'un reportaj viitor, tot ce se petrece pe scena teatrului radiofonic — când se joacă o piesă — pentru că auditoriul să poată compara acțiunea și decorul auzit cu modul cum se desfășoară de fapt toate acestea în fața microfonului.

C. M.

Radio-Material

NICOLAE SARU

BUCUREȘTI, PASAGIUL ROMAN, 20

Singurul magazin special în piese detașate
— Prețurile cele mai reduse —

RADIO RADIOFONIA

PROGRAMUL SAPTAMANAL

Renumita baterie de radio

CRYPTON

se vinde, la orice magazin de specialitate cu următoarele prețuri :

Bateria de	4,5 volți Lei	17.-
" " 90	" " 500.-	
" " 100	" " 560.-	
" " 120	" " 620.-	
" " 150	" " 750.-	

Representanța generală și Depozit pentru România :

Inginerii Rittenberg & Weiner

BUCUREȘTI, Str. Sf. Vineri 8. — Telefon 345/44



12 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw.
761 kHz.

11.15: D. Mihail Negru: Ora copilor.

11.30: Prea S. S. Vicarul Tit. Simedria: Lectură religioasă.

11.45: Corul bisericii „Isvorul Tămăduirii” sub conducerea d-lui Petre Rădulescu-Aldea; Wachmann: Răspunsurile (Mila păcii); Muzicescu: Pre tine te laudăm; Podoleanu: De tine se bucură; Muzicescu: La râul Vavilonului.

12: Orchestra Radio: Concert matinal.

13: Plăci de gramofon: Muzică vocală.

13.30: Informațiuni și semnal orar.

13.50—14.30: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră.

PROGRAM pentru SĂTENI

16: D. G. D. Mugur: Veștile săptămânii.

16.15: D-nii Bugeanu și Constantin: Muzică românească.

16.30: Sinoave.

16.45: D. Georgian: Pomii roditori.

17: Orchestra Gr. Dinicu: Muzică ușoară și muzică românească.

18: D. Victor Rodan: Ora veselă.

18.15: Informațiuni și semnal orar.

18.30: Orchestra Gr. Dinicu: Muzică ușoară și muzică românească.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. Zamfir Arbore: Despre Basarabia.

19.15: D. Dr. S. Manuilă: Tehnica recensământului.

19.30: D. Brunea: Leproșii din Delta.

19.45: D. Iov: Basarabia pitorească.

PROGRAM DE SEARĂ

20: Plăci de gramofon: Muzică ușoară.

21: D. G. Niculescu-Basu dela Opera Română: Verdi: Arie din „Simon Boccanegra”; Saint Saens: Le pas d'armes du roi Jean; Loewe:

Printul Eugen; Balachirew: Cântecul luntrașilor pe Volga, Cuculeț cu pana sură.

21.30: D. Dem. Theodorescu: Cronica teatrală.

21.45: D. Alex. Theodorescu: Violină; Bach: Concert în la minor; Sarasate: Melodie românească; Tchaikowsky-Kreisler: Humoresque.

22.15: Orchestra Cazacilor ucrainieni „Zaparoje”.

22.45: Poșta amatorilor. Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw.
1355 kHz.

12: Concert. ★ 12.25: Concert coral. ★ 14.30: Concert popular. ★

17: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.10: Conf. ★ 19.10: Concert al orch. radio. ★ 19.50: Conf. istorică.

RADIO „BARU”

Str. LIPSCANI No. 8
(Sub Grand Hotel)

Singurul magazin de specialitate p. REPARAȚII, TRANSFORMARI și MONTAJE a ori cărui tip de aparate **RADIO**

Se remagnetizează căști

381 m. TOULOUSE 8 kw.
788 kHz.

13.30: Serviciul religios. ★ 18: Jazz. ★ 19: Concert. ★ 21: Informațiuni. ★ 21.15: Orchestră vieneză; Strauss: „Wein, Weib und Gesang”; Weber: vals. ★ 21.55: Cronica model. ★ 23: Concert de chitară și havaiană. ★ 23.30: Orchestră simfonică.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw.
1157 kHz.

10: Transm. serviciului religios. ★ 12: Conferință cu plăci de gramofon. ★ 13: Transm. serbării cu ocazia desvelirii monumentului lui Arthur Nikisch. ★ 13.35: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Concert de orchestră. ★ 15.30: Concert cu muzică de cameră. ★ 16: Scene din „Renaissance a lui Gobineau. ★ 17.30: Concert cu muzică de cameră. Mozart: Din sonata în b-dur. Beethoven: Romanță. Dvorak: Din Sonatina în G-dur. Kreisler: La gitana. Albeniz: Tango. Falla: Dans spaniol. ★ 18.30: Lectură. ★ 19.30: Concert de chitară cu arii spaniole. ★ 20: Conferință. ★ 20.30: Concert al orchestrei radio. Schubert: Uvertura Alfonso și Es-

trella. Mendelssohn-Bartholdy: Suită din visul unei nopți de vară. Weber: Uvertura operei Oberon și fantezie din Freischütz. Bizet: Fragmente din Carmen. Puccini: Arie din Boema; Milloecker: Arie din Studentul cerșetor. ★ 23.30: Pentru sportivi. În continuare muzică de dans executată de capela Dajos Bela.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw.
1139 kHz.

9.30: Trans. din Praga. ★ 10: Trans. din Bratislava. ★ 11: Concert de plăci de gramofon. ★ 12: Trans. din Praga. ★ 13.30: Trans. din Praga. ★ 17: Concert de orch. ★ 18.30: Trans. din Praga. ★ 20: Trans. din Brno. ★ 21: Trans. din Praga. ★ 23.25: Concert de orch. Sousa: Mars; Ohlsen: Vals; Niko-loewsky: Intermezzo; Friml: Rose Maria fantezie; Stolz: Vals; Bord-szky: Tango; Plessov: Foxtrot; Jones Sydney: Geisha, fantezie; Leopold: Serenadă; Kubin: Serenadă; Obruca: Mars.

349 m. BARCELONA 5 kw.
860 kHz.

15: Concert executat de sexte-


tul radio. ★ 21.10: Concert al orchestrei radio. ★ 24: Informațiuni.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw.
1085 kHz.

13.35: Matineu de orch. ★ 15: Șah. ★ 15.35: Pentru tineret. ★ 16: „Inima rece” piesă după povestea cu același nume de Wilhelm Hauff. ★ 17: Concert distrativ de orch. Heuser: „Mars”; Dreissen: Vals. ★ 18.15: Ora literară-muzicală. ★ 19: Conferință. ★ 19.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.15: „Omor și lovitură de moarte”, conf. ★ 21: Sport. ★ 21.10: Concert de orch. Novacek: „Mars”; Boieldieu: Uv.; Lehar: potpourri; Strauss: Uv.; Künnecke: Potpourri; Waldteufel: Vals. ★ 23.30: Trans. din Dortmund, în continuare muzică de dans.

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw.
1076 kHz.

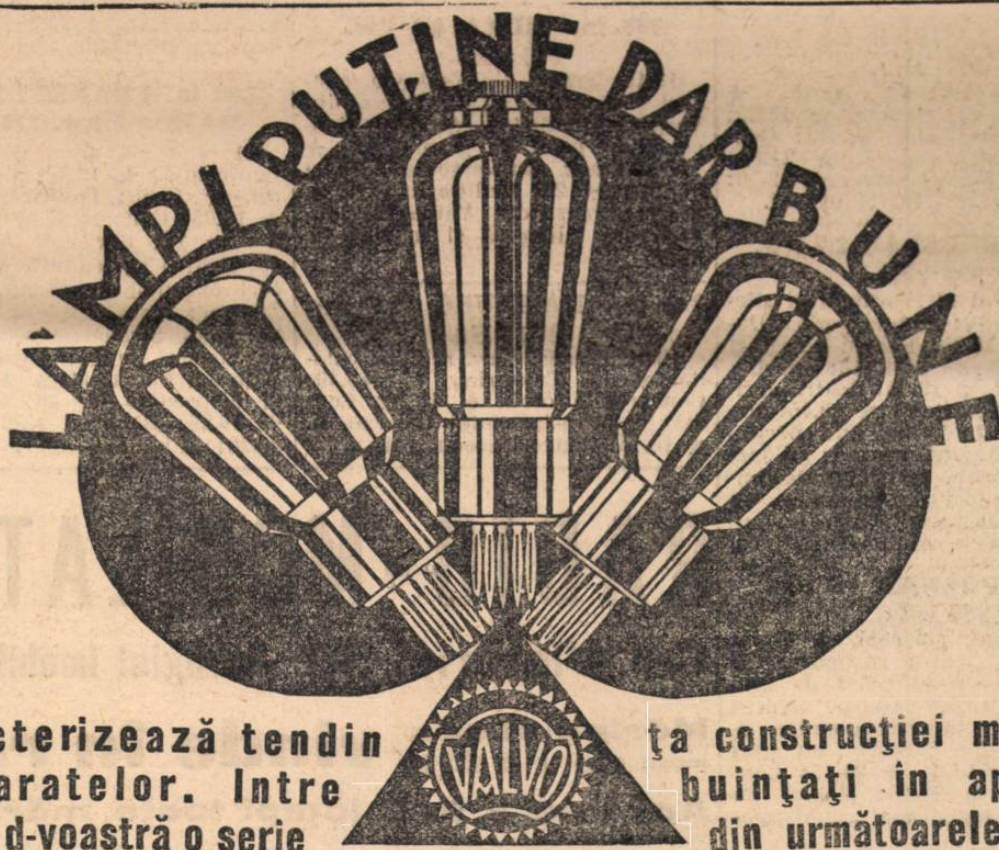12: Trans. din Praga. ★ 17: Concert de orch. ★ 18.30: Șah. ★ 18.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 19: Trans. din studio. ★ 21: Trans. din Praga. ★ 23.25: Muzică de țigani dela cafeneaua Mozsl.



caracterizează tendința construcției moderne
a aparatelor. Intre
d-voastră o serie

ta construcției moderne
buintați în aparatul
din următoarele

Hiper lămpi VALVO

	Curent alternativ	Baterie	Curent continuu
Înaltă frecvență	H 4080 D	H 406	H 410 D
Defecție, 1 joasă frecvență	A 4110 A 4100	A 408	A 410
Amplificare prin rezistență	W 4080	W 406	W 410
Finală	L 415 D L 425 D		L 510 D

MAXIMUM DE RANDAMENT IN TREI DIRECȚIUNI



SEMNUL CALITĂȚII NEINTRECUTE

RADIOGLOBUS Secția de Radio a Soc. „AGECO”

București, Calea Victoriei, 39

Tel. 363/92

Pentru Transilvania: **CAROL HIRSCHMANN**, Arad, Str. Gheorghe Lazăr, 17

294 m. KOSICE 2 kw., 1022 kHz.

11: Concert de plăci de gramofon. ★ 15:30: Trans. din Praga. ★ 16:30: Pentru copii. ★ 17: Trans. din Bratislava. ★ 19:40: Emisiune agricolă. ★ 21: Trans. din Praga. ★ 23:20: Noutăți locale. ★ 23:25: Trans. din Bratislava.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

12:30: Concert de amiază. ★ 13: Muzică de clopote. ★ 13:30: Rețete de bucătărie. ★ 18: Concert de după amiază. ★ 21:35: Serată de lied-uri slave. ★ 22:50: Meteorul. ★ 23: Muzică ușoară.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

13: Concert al filarmonice sileziene. ★ 15:10: Sfatul pentru Duminică. ★ 16:20: Pentru copii. ★ 16:55: Cărți noi. ★ 17:10: Sport. ★ 19: Recitări. ★ 19:35: Pentru agricultori. ★ 20: Conf. ★ 20:45: Povestiri. ★ 21: Trans. din Berlin, concert consacrat operelor lui Jacques Offenbach. ★ 23:30: Demonstrație cu plăci de gramofon. În continuare trans. din Berlin, muzică de dans a orch. Dajos Bela.

335 m. POZNAN 1.2 kw., 896 kHz.

13:05: Conf. agricolă. ★ 13:45: Comunicate pentru gospodine. ★ 18:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 19:30: Audieție pentru copii. ★ 20: Concert popular. ★ 21: Trans. din Varșovia, un sfert de oră literatură. ★ 21:15: Concert seral. ★ 23:15: Muzică de dans dela cafeneaua „Wielkopolska”.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.
11:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 15: Pentru doamne. ★ 15:30: Trans. din Praga. ★ 17: Trans. din Mor. Ostrava. ★ 23:20: Noutăți. ★ 23:25: Trans. din Mor. Ostrava.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.
16:30: Concert de fanfară. ★ 18: Căsușă religioasă. ★ 22:05: Concert de orchestră. ★ 23:30: Epilog.

380 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.
12: Muzică de cameră. ★ 14:10: Concert de plăci de gramofon. ★

15: Transm. din Frankfurt pentru tineret. ★ 16: Concert al orchestrei radio. ★ 17:30: „Patria noastră”. ★ 19: Transm. din Stuttgart, lectură. ★ 19:30: Conferință. ★ 20:30: Transm. din Frankfurt, „Fidelio”, operă în 2 acte de Beethoven. ★ 23:45: Transm. din Frankfurt, concert distractiv.

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13:10: Trans. din Varșovia, concert și conf. ★ 17:40: Trans. din Varșovia, feuilleton. ★ 17:55: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:40: Trans. din Varșovia, concert popular. ★ 21: Audieție literară. ★ 21:30: Trans. din Varșovia, concert, oră literară și muzică de dans.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

10:20: Trans. serv. religios catolic. ★ 12: Căsușă. ★ 12:30: Concert de orch. ★ 13:30: Concert dela restaurantul Ostermann. ★ 15:15: Concert executat de orch.

radio. ★ 17:15: Concert executat de trio-ul radio. Saint-Saens: „Le-bada”; Gade: „Novelete”; Haydn: „Rondo”. ★ 18: Pentru copii. ★ 18:45: Concert executat de quartetul de coarde. Schubert: „Quintetul forelelor”. ★ 20:30: Conferință. ★ 21: Serată populară germană. Petras: „Ouv.”; Eberle: „Parafrază”; Petras: „Cântec”. ★ 23: Actualități. ★ 23:30: Muzică de dans executată de orch. Scarpa.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

11: Concert de orgă. ★ 11:30: Conferință. ★ 12:30: Concert coral. ★ 13:45: Pentru agricultori. ★ 13:55: Concert al orchestrei radio. ★ 15: Emisiune teatrală. ★ 16: Pentru agricultori. ★ 17: Concert executat de orchestra radio. Ziehrer: Mars. Eysler: Vals. Teike: Mars. Strauss: Valsul din Sânge vienez. Suppé: Uvertură Poet și țaran. Fucik: Mars. ★ 18: Serată distractivă. ★ 19: Conferință. ★ 19:25: Reportaj radiofonic. ★ 20:30: „Fidelio”, operă în 2 acte

de Beethoven. ★ 23:45: Concert de orchestra Pinkus-Langer.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13:45: Concert de amiază. ★ 15:15: Dialog. ★ 15:45: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:30: Concert de după amiază. ★ 17:30: Ora literară. ★ 18: Sport. ★ 21: Quartet de mandolină. ★ 22:25: Concert distractiv.

409 m. KATOWICE 1.2 kw. 734 kHz.

11:15: Emisiunea serviciului religios din Poznan. ★ 12:58: Semnal orar dela observatorul astronomic. ★ 13:10: Trans. dela teatrul Polonez din Katowice. ★ 14: Concert simfonic, trans. dela Filarmonică. ★ 15: Ciclu de conferințe. ★ 14:20: Muzică. ★ 15:30: Conf. ★ 15:50: Muzică. ★ 16: Căsușă agricolă. ★ 16:40: Program pentru copii. ★ 17: Cutia cu scrisori în limba polonă. ★ 17:20: Trans. concursului hipic. ★ 17:40: Conf. ★ 17:55: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:15: Trans. din Varșovia. ★ 18:40: Concert de după amiază. ★ 20: O jumătate de oră veselă. ★ 20:25: Feuilleton. ★ 21: Audieție literară. ★ 21:30: Concert popular. ★ 22:15: Un sfert de oră literară. ★ 22:30: Concert (urmare). ★ 23: Feuilleton. ★ 23:15: Concert. ★ 23:50: Bul. meteor. ★ 24: Muzică de dans.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

9:50: Trans. serv. religios. ★ 11:05: Meteorul. ★ 12: Concert cu muzică religioasă. ★ 13: Trans. din Breslau, concert. ★ 15: Pentru copii. ★ 15:30: Concert de solouri. ★ 16:30: Conferință. ★ 17: Concert distractiv. ★ 20:30: Reportaj din grădina zoologică. ★ 23:30: Trans. unui match de box. În continuare muzică de dans.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 24: Trans. teatrală.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11:30: Conf. pentru agricultori. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13:30: Concert de amiază executat de quartetul radio. ★

14:30: Serviciul religios. ★ 17: Căntece naționale. ★ 18:05: Conf. ★ 18:30: Lied-uri naționale. ★ 20:30: Conf. ★ 21: Concert de vioară. ★ 21:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 22:10: Căntece naționale. ★ 23:35: Plimbare prin Europa.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

11:30: Pentru lucrători. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:45: Pentru copii. ★ 17:30: Muzică militară. ★ 18:30: Căsușă literară. ★ 20:15: Concert al orch. radio. ★ 21:40: Feuilleton. ★ 23: Muzică ușoară.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

14: Concert executat de quintetul radio. ★ 17:30: Pentru copii. ★ 18: Concert cu muzică variată. Respighi: Arie; Bizet: Andante; Verdi: Aida; Puccini: Manon Lescaut; Giordano: Marcella. ★ 19: Muzică de dans. ★ 21:30: „Cendrillon”, piesă în 4 acte de Massenet.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

12: Concert al orch. radio. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Concert de lieduri și cor. ★ 22: Concert al orch. radio.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

9:35: Curs de limba esperanto. ★ 10:05: Transm. serviciului religios evanghelic. ★ 12: Concert coral. ★ 13:35: Conferință despre limba germană. ★ 14: Concert de amiază. ★ 16:10: Pentru lucrători. ★ 16:45: Pentru agricultori. ★ 17:30: Concert al orchestrei radio. Gounod: Vals. Thomas: Arie din Mignon. Blon: Mars. Ziehrer: Polca-Mazurca. Eysler: Vals. Talke: Mars. ★ 19:45: Ora distractivă. ★ 20:50: Stiri sportive. ★ 21: Concert executat de orch. radio. Smetana: Uvertura operii Mireasa vândută. Tschaikowsky: Suită de balet. Svendsen: Carnaval la Paris. Strauss: Vals. În continuare știri, apoi concert nocturn și muzică de dans.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

9:30: Pentru jucătorii de șah. Jubileul lui Dumas. Informațiuni de Victor Jerabek. ★ 10: Emisiune agricolă. J. Marek: Congresul agricultorilor din anul acesta. ★ 11:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 12: Concert coral, dirijor Ant. Bednar. J. B. Foerster: De unde și până unde. St. Venceslas. Imn. Kalik: O zi de vară. cor A. Haba. Balada de toate zilele. V. Macka: Trozevne. Novak: Arie țigănească. Baladă. În munți. Polivka: Două șansonete. Bednar: În ferma. J. Suk: Banul din Varadzin. A. Bednar: Melodii. ★ 13: Ora. Muzică de clopote. ★ 13:04: Concert al orchestrei radio. Dirijor: O. Parik. Thomas: Mignon, Uvertură. Massenet: Manon. Fantasia. Jolovicz: Krakoviak. Noskovsky: Dans. Provaznik: Regele bomboanelor. Komzak: Potpourri. Mars. Konradi: Offenbachiana. Delibes: Kassya. Scenă de balet. Fucik: Pentru eroii noștri, mars. ★ 14:30: Emisiune agricolă. Unchiul din America. ★ 15:30: Sport. Alergări de cai. ★ 17: Transm. din Moravska Ostrava. ★ 18:30: Pentru lucrători. V. Gutvirth și dr. Houdek. Bugetul și lucrătorii. ★ 19: Emisiune germană. Millocker: Melodii. Informațiuni. ★ 20: Transm. din Brno. ★ 21: Transm. dela palatul Municipal din Praga. Concertul Ada-Sari-Rjavec. În pauză informațiuni sportive. ★ 23: Timpul. Noutăți. Sport. ★ 23:15: Curse de cai. Informațiuni. ★ 23:20: Informațiuni. Cronica teatrală. Programul de mâine. ★ 23:25: Transm. din Moravska Ostrava.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

18: Concert al orch. Cecil. ★ 20:15: Meteorul, noutăți. ★ 20:30: Conf. ★ 21: „Tar și dulgher”, operă comică în 3 acte de Lortzing. ★ 22:50: Căsușă. ★ 23:05: Muzică ușoară. ★ 23:35: Muzică de dans dela plăci de gramofon.

501 m. MILANO 7 kw. 599 kHz.

17:30: Muzică variată. ★ 21:15: Jurnalul radio. ★ 21:30: „Tarevi-ciul”, operetă în 3 acte de Lehar.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

18: Concert de plăci de gramofon. ★ 19: Matineu dansant. ★ 19:30: Pentru copii. ★ 20:30: Jurnalul vorbit. ★ 21:15: Concert. ★ 23:15: Ultimele noutăți de presă.

RADIO-MOBILATUL

Cal. Victoriei 50, Pasagiul Imobiliara 7

Mărind secția vinde în rate

Aparate 3 la 8 lămpi toate mărimile.

Aparate montate în dulapuri (Mobilă) de:

Mahon nuc complet in functie	Lei	12000	Bucse	2
Aparate 6 lămpi Mobilă		18000	Banane	2
Lămpi radio Audion		70	Voltmetri	209
Condensator 500 cu mică		54	Densimetri	85
Transformator j.f. $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$		150	Reostați	25
Detector de la		15	Butoane (Manete)	14
Cristale		10	Căști 2000 omi	160
Bobine de la 23		23	Aparate galene	160
Lichantene		24	Antene spirale	60
Demultiplicatoare		65	Socuri lămpi	10

Piasele pentru toate montajurile publicate în ziarul Radio și Radiofonia și ce se vor publice, se găsesc la „Mobilatul” mai puțin ca oriunde. Expediție în toată țara contra 20% aconto rest ramburs. Catalog la cerere.

517 m. VIENA 18.5 kw.
581 kHz.

10: Trans. din Klagenfurt, act festiv în Karintia. ★ 13.10: Trans. din Mariazell. În continuare concert de orgă executat de Benedikt Kröpf, improvizații asupra unui cântec vechi. În continuare, sunete de clopote. ★ 11.55: Meteorul. ★ 12.05: Concert simfonic executat de orch. vieneză. Dirijor: Prof. Robert Heger. Executanți: Tony Sommer-Wirtinger (pian). Ciclu de simfonii de Mozart. Simfonie No. 1 în Es-dur. Cântec moderne. Reger: Variațiuni și fugă asupra unei teme de Beethoven op. 86; Frank: Variațiuni simfonice; Raphael: Variațiuni asupra unui cântec popular op. 23. ★ 14: Meteorul. ★ 16: Concert de după amiază executat de orch. Wilhelm Wack. Ganglberger: Mars; Barbieri: Uv. operei Perdită; Händel: Largo pentru vioară, harfă și orch.; (Vioară Adre; harfă Max Geissler); Weinberger: Vals din opereta Das gewisse Etwas; Urbach: Fantezie; Roth: Fantezie; Lehar: Fragmente din opereta Tareviciul; Strauss: Vals; Recktenwald: Potp.; Helmesberger: Polka. ★ 17.45: Șah. 18: Anecdote de dr. Ernst Klarwill. ★ 18.30: Concert cu muzică de cameră. Hugo Kaun: Quartet de coarde op. 40 în F-dur; Dohnany: Quartet de coarde op. 15 No. 2 în Es-dur. ★ 19.30: Canalul Panama, conf. de călătorie înută de dr. Friedrich Morton. ★ 20: Ernst Fischer citește din propriile opere. Cuvânt introductiv: Hans Bujak. ★ 20.30: Meteorul, sport. 20.40: Concert distractiv executat de orch. Otto Römisch. Jensen: Suită; Kremser: Balet, uv.; Ketelbey: Cockney, suită; Elegy: d'Albert; Fantezie din opera Tifland; Helmesberger: Cântec; Mader: Vals din baletul Die roten Schuhe. ★ 21.40: Marietta, comedie în 5 tablouri de Sacha Guitry, muzica de Oscar Strauss.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.


10: Serviciul religios. ★ 14: Matineu pentru copii. ★ 15.30: Pentru agricultori. ★ 16: Lecții de limba engleză. ★ 16.30: Pentru agricultori. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 18.30: Causerie. ★ 19: Jumătate oră pentru agricultori. ★ 19.30: Conf. 20.30: Concert popular. ★ 22: Noutăți. ★ 22.30: Muzică de dans.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw.
563 kHz.

13: Concert al orch. radio. ★ 14: Meteorul. ★ 14.15: Pentru agricultori. ★ 14.35: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Șah. ★ 16.15: Concert de țiteră. ★ 16.45: Pentru doamne, femeia practică. ★ 17: Oră în amintirea lui Wilhelm Maue (mort la 25 August 1930). ★ 17.45: Concert distractiv al orch. radio. Boieldieu: Dama albă, uv.; Rossini: arie din Bărbierul din Sevilla; Mozart: arie din Flautul fermecat; Bizet: Suită de balet din Arlesiana; Rossini: uv. operei Semiramis. ★ 18.45: Pentru agricultori. ★ 19.05: „Tannhäuser” operă în 3 acte de Wagner. ★ 23: Povești vesele. ★ 23.45: Muzică de dans.

550 m. BUDAPESTA 20 kw.
545 kHz.

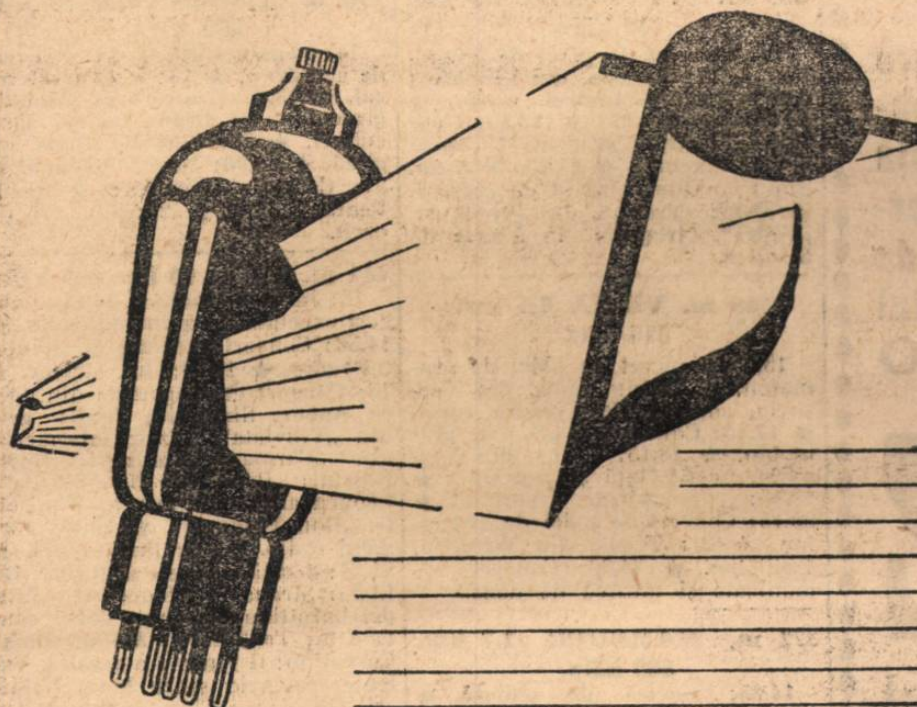10: Jurnalul vorbit, cosmetic. ★ 11: Trans. serv. religios. ★ 12: Muzică religioasă și concert de clopote dela biserica „Sacré



Lămpile cu grătar de protecție

V A T E A

S × 210 } curent continuu
S × 406 }

S. V. 4100 curent alternativ

întăresc sunetele de

1.000 ori mai puternic

Repr. G-I. TIBERIU KAIN, Str. Bărătlei 31/II BUC.

Coeur. În continuare concert al orch. Mandits. ★ 15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Pentru agricultori. ★ 17: Școala liberă a T. F. F.-ului. 1) Arii ungare executate de d. Louis Bardos și corul său. 2) Conferință. 3) Arii ungare. ★ 18.15: Pentru cercetași. 19.20: Concert executat de orch. reg. inf. I honvezi, dirijat de d. R. Fricsay. ★ 20.25: Causerie veselă. ★ 21: Concert de pian executat de virtuozul Ladislau Gergely. ★ 21.35: Concert de chitară executat de d-na Elisabeth Matray membră a Teatrului Național, Nicolas Szedo dela Teatrul municipal și d. Bela Naday (chitara I, d. Zuard Odry (chitara II), dr. Nicolas Janitsary (chitara III), Eugene Kerpely (violoncel), d. Etienne Bertha și Ladislau Pandi. Dirijat de d. Bela Naday dela Teatrul Național. În continuare concert executat de orch. de țigani Bela Racz dela Hotel Pannonia.

1071 m. HUIZEN 6.2 kw.
280 kHz.

14.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.40: Causerie literară. ★ 15.40: Concert. ★ 17.10: Pentru bolnavi. ★ 20.25: Causerie. ★ 20.50: Concert de orch. ★ 21.40: Concert popular.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw.
213 kHz.

13.10: Matineu simfonic. ★ 15: Conferință. ★ 15.30: Conferință agricolă. ★ 17: Cutia cu scrisori. ★ 17.20: Concert cu plăci de gramofon. ★ 17.55: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.40: Concert de orchestră. ★ 20.25: Feuilleton. ★ 20.40: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Audiență din Wilna. ★ 21.30: Concert popular. ★ 22.15: Un sfert de oră literară. ★ 23: Feuilleton. ★ 23.15: Recital de pian. ★ 24: Muzică de dans.

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw.
208 kHz.

18.45: Jurnalul vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Concert.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35
kHz. 174

13.30: Muzică religioasă. ★ 13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.30: Concert. ★ 21: Radio-concert. ★ 21.30: Comunicate sportive. ★ 22.30: Urmarea concertului.

1875 m. HILVERSUM kw. 6.5
kHz. 160

15.30: Cronica literară. ★ 16.10: Concert. ★ 22.40: Concert de pian. ★ 23.40: Concert al orch. radio. ★ 24.40: Concert de plăci de gramofon.

1935 m. KOWNO 7 kw.
155 kHz.

18: Pentru copii. ★ 18.30: Dialoguri. ★ 21: Conf. ★ 21.10: Intermezzo muzical. ★ 22.10: Literatură lituaniană. ★ 22.30: Concert.

PROGRAM NAȚIONAL
ENGLEZ

16: Concert religios. ★ 16.35: Concert coral. ★ 17.20: Pentru copii. ★ 17.45: Concertul Parkington. ★ 20.55: Muzică de clopote. ★ 21.45: Știri săptămânale. ★ 22.05: Concert cu muzică de cameră. ★ 23.30: Epilog.

1635 m. KÖNIGSWUSTER-
HAUSEN 35 kw. 183 kHz.

12.30: Pentru părinți. ★ 19: Pentru agricultori. ★ 19.30: „In automobil peste Iordan”, conf. ★ 20: Conf. despre viața și opera lui Foch. ★ 20.30: Reportaj din grădina zoologică din Berlin.



13 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw.
761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică vocală.

13.30: Informațiuni, bursa cerealelor, cota apelor Dunării și semnal orar.

13.50: Plăci de gramofon: Muzică de orchestră.

17: Orch. Radio. Sona: Marșul Cadeților; Auber: „Muta din Portici”, uv.; Bozi: Vis în doi, boston; Bizet: Fantezie din „Carmen”; O. Brunetti: Ancora, Intermezzo; Coleridge Taylor: Suită africană.

18: D-ra Stroeșcu: Lecturi din Lucian Blaga.

18.15: Informațiuni, meteorul și semnal orar.

18.30: Orchestra Radio: Becce. Serenada dela Laguna; Jirak: „Mirco”, tango; Ippolitow-Iwanow: Suită caucaziană; Gounod: Fantezie din „Faust”.

UNIVERSITATEA RADIO

10: D. prof. G. Longinescu: Despre lumină.

10.20: D. ing. Șerban: Ultimele progrese ale radiofoniei.

11.40: D. Al. Nasta: Vremuri grele pentru plugărie.

PROGRAM DE SEARĂ

20: Plăci de gramofon: Muzică românească.

20.45: D. Paul Maurand: Subiect rezervat.

21: Muzică de cameră (D-na Marg. Capelleau, violina I, d-tele Bela Sasover, violina II-a, Hilda Wexler, violă și Ana Villig, violoncel); Glazounow: Quartet slav.

21.30: D. Perpessicius: Cărțile noi: Eminescu în engleză; Călătoriile lui Ion Codru Drăgușanu.

21.45: D. Ion Sârbu (acomp. de

taraful Fănică Luca): Căntece vesele.

22.15: D-ra Nadia Gheap, piano. Bach: Suită franceză în sol major; Chopin: Nocturnă; Chopin: Studiul; Chopin: Mazurcă; Chopin: Vals.

22.45: Informațiuni.

221 m. HELSINGFORS 15 kw.
1355 kHz.

18: Muzică. ★ 18.20: Curs de limba germană. ★ 19.30: Concert al orch. radio. ★ 20.05: Concert de vioară. ★ 21.15: Concert al orch. radio.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw.
1157 kHz.

13.45: Conferință. ★ 13: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.15: Pentru copii. ★ 16: Pentru doamne. ★ 17: Conferință literară. ★ 17.30: Concert de orchestră Arditi: Vals. Tchaikowsky: Romanță. Saint-Saens: Fantezie din Samson și Dalila. Grünfeld: Serenadă. Clemens: Noapte singurată. ★ 19.05: Reportaj radiofonic. ★ 19.30: Concert cu muzică modernă. ★ 20.30: Conferință de actualitate. ★ 21: Concert simfonic. În continuare concert distractiv și muzică de dans.

349 m. BARCELONA 5 kw.
860 kHz.

15: Concert executat de sextetul radio. ★ 23: Meteorul. ★ 23.05: Transm. unei reviste festive.

RADIO-ELECTRICA

Reprezentanța Generală a Uzinelor:

ATWATER KENT RADIO

aparate și vorbitori

DUCRETET

aparate

ARCTURUS

lămpi de radio și photoelectrice

SYLVANIA

lămpi

PHONOVOK

pikupuri și motoare de gramofon electric

RAGONOT

motoare de gramofon electric

ARENA

condensatori variabili

IDEAL-BLAUPUNKT

aparate, vorbitori și galene

WOLWA

alimentatoare la priză


și-a centralizat TOATE birourile și serviciile sale exclusiv în noul și vastul său local din

82 Calea Victoriei 82

Telefon 336/68

(peste drum de Palatul Regal)

Telefon 336/68

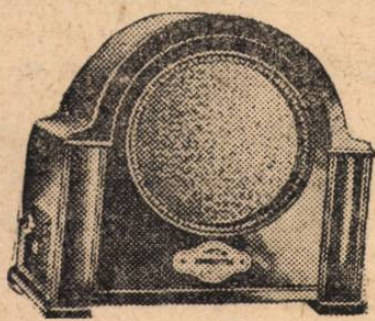

**Cel mai mare
succes l-a ob-
ținut la actuala
Expoziție Inter-
națională de
Radio aparatul
de RADIO**

LORENZ

care s'a dovedit a fi cel
mai selectiv

Aparate cu 3 și 4 lămpi, care elimină postul București

Vizitați expoziția noastră permanentă

IN MAGAZINELE

„ODEON“

BUCUREȘTI I

Str. Lipscani 94 (Lupoaița)

381 m. TOULOUSE 8 kw. 788 kHz.

14: Jazz. ★ 18: Solo de orgă. ★ 19:30: Muzică de dans. ★ 19:55: Orchestra argentiniană. ★ 20:45: Concert de acordeon și mandolină. ★ 21: Operete. ★ 21:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 22: Cronica modei. ★ 23:05: Concert de fanfară. ★ 23:30: Orchestra simfonică. ★ 24: Concert de acordeon: Offenbach: Orfeu în infern. ★ 24:30: Diverse melodii.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw. 1139 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13:30: Trans. din Praga. ★ 14:30: Trans. din Brno. ★ 14:40: Trans. din Praga. ★ 17:30: Trans. din Praga. ★ 18:40: Trans. din Praga. ★ 19: Concert de plăci de gramofon. ★ 19:10: Pentru lucrători. ★ 19:20: Emisiune germană. ★ 19:35: Concert de solo-uri. Jirak: Compozițiuni pentru pian; Suk: Patru compozițiuni; ★ 20:15: Trans. din Praga. ★ 20:40: Trans. din Brno. ★ 22: Trans. din Praga. ★ 23:20: Muzică de dans modernă.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw., 1085 kHz.

14:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:45: Pentru copii. ★ 17:15: Muzică de cameră. ★ 18:45: Conf. ★ 19:15: Pentru agricultori. ★ 19:30: Conf. ★ 21: „Dreikampf“ comedie în trei acte de M. Goetzing. ★ 22:25: Concert cu muzică de cameră. ★ 23:10: Sport. ★ 23:30: Concert de plăci de gramofon.

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

13:15: Pentru agricultori. ★ 14:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14:45: Emisiune germană și ungară. ★ 17: Concert de plăci de gramofon. ★ 17:30: Concert de orch. ★ 18:55: Muzică de cameră. ★ 20:20: Concert de orch. ★ 21: Concert de pian. ★ 21:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 23:20: Trans. din Mor. Ostrava.

294 m. KOSICE 2 kw., 1022 kHz.

12:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13:30: Concert de orch. ★ 18:10: Quartet de jazz. ★ 20:40:

Trans. din Brno. ★ 23:15: Noutăți locale. ★ 23:20: Trans. din Mor. Ostrava.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

13:20: Rețete de bucătărie. ★ 13:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Trans. unui film sonor dela cinematograful Palace. ★ 21: Cărți noi. ★ 23:30: Meteorul.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14:50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:20: Conferință. ★ 16:35: Conferință. ★ 17: Concert de lied-uri. ★ 17:30: Cărți noi. ★ 17:45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:15: Conf. culturală. ★ 18:40: Știri. ★ 19:10: Conf. politică. ★ 20: Pentru agricultori. În continuare concert al orch. radio. Sartorio: „Marș“; Popy: „Serenadă“; Brunetti: Pizzicato; Adam: Ouv. op. „De-aș fi rege“; Delibes: „Suită de balet“; Translateur: „Intermezzo de valsuri și marș“. ★ 21: Conf. politică. ★ 22:30: Concert vocal executat de Leo Schuetzen-dorf. ★ 23:35: Causerie teatrală. ★ 23:50: Cutia cu scrisori tehnică.

325 m. POZNAN 1.2 kw., 896 kHz.

14:05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15:15: Comunicate. ★ 18:45: Concert de după amiază. ★ 19:45: Comunicate diverse. ★ 20: Intermezzo muzical. ★ 21: Feuilleton. ★ 21:30: Concert seral. ★ 23: Semnal orar, comunicate, sport.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

13:15: Pentru agricultori. ★ 13:30: Trans. din Praga. ★ 17:30: Concert de orch. ★ 18:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:40: Curs de limba franceză. ★ 19:20: Emisiune germană. ★ 20:40: Radiocabaret. ★ 23:15: Noutăți locale. ★ 23:20: Trans. din Mor. Ostrava.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

12: Căntece de toamnă. ★ 14: Muzică ușoară. ★ 15: Concert al orchestrei radio. ★ 18:15: Muzică de dans. ★ 19:40: Concert consacrat operelor lui Mozart. ★ 21:35: Concertul Prkington. ★ 23:30: Muzică de dans.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Transm. din Frankfurt concert al orchestrei radio. ★ 19:05: Conferință. ★ 19:35: Conferință teatrală și concert vocal și instrumental. ★ 21:15: Transm. din Frankfurt, muzică de cameră. ★ 22:15: Transm. din Frankfurt, „Fedra“, tragedie în 5 acte de Schiller.

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13:05: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:50: Trans. din Varșovia, conf. audite pentru copii. ★ 17:45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:15: Trans. din Varșovia, conferință și concert. ★ 19:45: Comunicate sportive. ★ 20:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Trans. din Varșovia, feuilleton. ★ 21:30: Concert, comunicate și muzică de dans.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

14:05: Concert de amiază. ★ 17: Pentru tineret. ★ 17:45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:30: Conferință. ★ 18:50: Conferință sportivă. ★ 19: Conferință. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 20:30: Trans. unei piese radiofonice. Concert al orch. radio. Rosini: „Ouv. op. Die diebische Elster“; Wagner: „Marșul nupțial din Lohengrin“; Nicolai: „Uv. op. Nevestele vesele din Windsor“; Verdi: „Arie din Rigoletto“; Gounod: „Arie din Margaretha“; Wagner: „Fragmente din Tannhauser“; Bizet: „Uv. operei Carmen“; Wagner: Uv. op. Olandezul sburător. ★ 23: Actualități. ★ 23:20: Muzică de dans executată de orch. Scarpa.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert al orchestrei radio. Lortzing: Uvertură. Lortzing: Fantezie din Wildschütz. Flotow: Uvertura operei Marina. Gounod: Arie din Margaretha. Wagner: Fragmente din Valsul fantomă. ★ 19:05: Conferință. ★ 19:35: Conferință teatrală. ★ 20:20: Dialog radiofonic. ★ 20:50: Curs de limba engleză. ★ 21:15: Muzică de cameră executată de quartetul Roth. ★ 22:15: „Phedra“, tragedie în 5 acte de Schiller.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13:50: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 20: Muzică. ★ 20:30: Conf. academică. 21: Quartet consacrat lui Beethoven. ★ 22:30: Concert de orchestră.

409 m. KATOWICE 1.2 kw. 734 kHz.

12:40: Comunicate de presă. ★ 12:58: Semnal orar dela observatoriu astronomic. ★ 13:10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14:10: Bul. meteor. ★ 16:30: Comunicate economice. ★ 16:50: Trans. din Varșovia. ★ 17:45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18:15: Conf. ★ 18:45: Muzică ușoară. ★ 19:45: Un sfert de oră literară. ★ 20: Anunțarea programului de mâine. ★ 20:15: Causerie. ★ 20:35: Comunicate. ★ 21: Feuilleton. ★ 21:15: Muzică de operete. ★ 23: Feuilleton. ★ 23:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 24: Conf. în limba engleză.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16:20: Conferință. ★ 17:30: Concert distractiv. ★ 18:45: Pentru tineret. ★ 19:15: Conferință. ★ 20:05: Concert de chitară. ★ 21: Concert de orch. ★ 22:10: Ora literară. În continuare trans. din Budapesta, muzică de țigani.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21: Muzică de dans. ★ 22:25: Informațiuni.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11:30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13:45: Concert de amiază. ★ 18:05: Lectură. ★ 18:30: Căntece naționale la harmonică. ★ 20:30: Curs de limba franceză. ★ 21: Concert de muzică de cameră. ★ 22: Lied-uri naționale la chitară. ★ 22:45: Concert seral al quartetului radio.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

14: Pentru școli. ★ 18: Concert de acordeon. ★ 18:20: Concert vocal. ★ 18:40: Concert de plăci de gramofon. ★ 19:40: Pentru agricultori. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 20:30: Muzică italiană. ★ 21: Causerie sportivă. ★ 22:40: Pentru copii. ★ 23: Concert de orch.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

12: Jurnalul radio. ★ 13:45: Concert executat de quintetul radio. ★ 14:30: Concert executat de quintetul radio. ★ 17:30: Bul. meteor. ★ 18: Concert cu fragmente din opere. Auber: Simfonie; Verdi: arie din „Traviata“; Bizet: intermezzo din „Carmen“; Donizetti: Duet; Rossini: „Bărbierul din Sevilla“; Leoncavallo: Intermezzo; Donizetti: „Don Pasquale“. ★ 20:45: Jurnalul radio. ★ 21: Radio-sport. ★ 21:35: Serată cu muzică ușoară: De Lisio: Stranapoli; Stocchetti: Java del burattino; Valente: Come cantave tu; Tagliaferri: Amore canta; Cosentino: Il reuccio a cavallo; Valente: Silenzio senza luna; Galdieri: Oh, donna Clara (a due voci); Dizioni: umoristiche dialettali di Maria Pesaresi; Intermezzo esotico; Visione; Falvo: Sonnetto pe' canta; Simi: Non sognar Carmelita; Frustaci: Zingariello; Cioffi: Surdate cantatore; Bellini: Serenata hawajna.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw.

653 kHz.

13:30: Concert al orch. radio. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert dela Carlton-Elite Hotel. ★ 21: Concert de seară. ★ 22:10: Concert al orch. radio.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

14:05: Concert de orchestră. ★ 16: Gimnastică pentru copii. ★ 17:05: Conferință. ★ 17:25: Pentru doamne. ★ 17:45: Pentru tineret. ★ 18:30: Concert de orch. Translateur: Marș. Lincke: Dacă mă iubești. Schütz: Vals. Lortzing: Uvertura operei Undine. Puccini: Fragmente din Tosca. Ponchielli: Muzică de balet din Gioconda. ★ 20:15: Curs de limba spaniolă. ★ 20:40: Impresii dintr-o călătorie. ★ 21: Concert seral. Schubert: Uvertura piesei Alfonso și Estrella. Urbach: Fantezie. Translateur: Vals. Lincke: Pulpouri din opereta Grigri. ★ 22:05: Concert vocal și instrumental.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul. Știri. Informațiuni. ★ 13:30: Concert de orchestră. Dirijor Parik. Weber: Uvertură. Verdi: Fantezie. Urbach: Muzică de Bizet. Wagner: Rienzi: Balet. Grieg: Marșul în coronării. ★ 14:30: Transm. din Brno. ★ 14:40: Pentru industrie și comerț. Rolul automatelor în America, conferință ținută de inginer Vlad Fejték. ★ Bursa. ★ 17: Bursa. ★ 17:20: Pentru femei. ★ 17:30: Transm. din Bratislava. ★ 18:30: Informațiuni. Pentru instrucțiunea publică. ★ 18:40: Transm. din Brno. ★ 19: Emisiune agricolă. ★ 19:10: Pentru lucrători. Toamnă în 1905, conf. ținută de V. Gutwirth și Poeme de Rokyta. ★ 19:20: Emisiune germană. Informațiuni. Alexander Roda Roda: Lecturi. ★ 20:15: Informațiuni. ★ 20:20: Din viața actorilor, conferință ținută de Venceslas Zatranda. ★ 20:40: Trans. din Brno. ★ 22: Concert de orch. dirijor Parik. Cherubini: Uvertură. Donaldi: O del mi amato ben. Scarlatti: Gia il sole dal Gange. Martini: Plaisir d'amour. Debussy: Arie. Copilul nimănui. Gossek: Gavota. Lull: Gavotă. Jacobson: Ultima iubire. Saar: La țesut. Burleigh: Chansonette. Brown: În totdeauna eu simt... Haydn: Menuette. Mozart. Plaisanterie. ★ 23: Meteorul. Noutăți. Sport. ★ 23:15: Informațiuni. Cronica teatrală. Programul de mâine. ★ 23:20: Transm. din Moravska Ostrava.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

18: Muzică de salo. ★ 19: Conferință. ★ 19:30: Recital coral. ★ 20: Curs de stenografie. ★ 20:15: Meteorul, noutăți. ★ 20:30: Curs de limba germană. ★ 21: Recital de vioară. ★ 22: Recital de pian. ★ 22:35: Meteorul, noutăți de presă. ★ 22:50: Causerie. ★ 23:05: Recitari.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

18: Concert executat de trio-ul radio. ★ 19: Causerie. ★ 19:15: Curs de Esperanto. ★ 20:30: Jur-

AVIZ

pentru in

Importați ag
fără lămp

acțiunea

puteți comp
cu lămpi TUN
beneficiând
cepționale. A
randamentu
aparaturii
prețul lui, s
clientele

nalul vorbit. ★ 21:15: Concert de plăci de gramofon. ★ 21:30: Concert simfonic. ★ 23:15: Ultimele noutăți de presă.

517 m. VIENA 18.5 kw.

581 kHz.

10:20: Meteorul. ★ 11:15: Cota a-pelor. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 14: Ora, meteorul. ★ 14:10: Urmarea concertului de plăci de gramofon. ★ 16: Ora, meteorul, buna. ★ 16:20: Concert de după amiază executat de orch. Ludwig Werba. Strauss: Uv. operei O noapte în Veneția. Ziehrer: Vals; Lenek: Suită; 1) Melodii pentru tineret; 2) Căntece; a) Locuște în natură; b) Vollen Herens; c) Trüber Gedanke; d) Dragoste și moarte; Mann: Rapsodie lirică; Jikl: Căntec; Goldmark: Fragmente din opera Heimchen am Herd; Netsch: Tango pentru vioară și orch.; Werba jun.: Poem simfonic oriental; Kalmann: Potp.; Silber: Vals; Fucik: Marș. ★ 18: Ora muzicală pentru copii de Marianne Kuranda. ★ 18:30: Pentru tineret. ★ 18:55: Causerie ținută de Ferdinand Onno. ★ 19:30: Epoca sportivă din trecut și prezent, conferință. ★ 20: Este fotografia artă? Conf. ținută de Ludwig Steinmetz. ★ 20:30: Ora, met. ★ 20:35: Concert distractiv al orch. Alois Dostal. Wagner: Uv. operei Rienzi; Strauss: Vals; Masenet: Fantezie din opera Herodias; Wieniawsky: Polonesă; Armandola: Căntec; Komzak: Potp. ★ 21:30: Arii și lied-uri de Albert Feller (tenor). La pian: Prof. Erich Meller; Giordano: Improvizatii din opera Andrea Chenier; Bizet: Arie din opera Pescuitorii de perle; Boito: Arie din opera Nerone; Serrano: Spaniola; Peccia: Lolita. ★ 22: Fata din Navarra, intermezzo liric în 2 acte de Massenet, dirijor: Dr. Ludwig Kaiser. În continuare concert seral executat de capela de jazz Charly Gaudriot. Executanți: Hans Grümhut (voce); H. Leopold: Müller Marianne, foxtrot; D. Bee: Bee-Ology, slowfox; E. Kalman: Ninon, Ninon, du Kind der Stadt Paris. Foxtrot au der operette Das Veilchen vom Montmartre; R. Wiedoeft: Rubenola, foxtrot; R. Stolz: Du bist mein Mascottchen gewesen, engl. waltz; J. Ibanez: Lo studente passa, Onestep; H. Peros: Du, o du, kleines, Tchinky Chinamädchen, foxtrot; C. Barroll: Lachen des Saxophon, foxtrot; R. Allan: Argentina, Paso doble; R. Tauber: Rot ist dein Mund, der mich verachtet! Tango; M. Uhl: Ich wünsche dir ein blondes Kind mit blauen Augen, Tango; A. Fenstad: Stein Song 6/8 Step; Rotter-Jurmann: Spiel mir ein Lied auf der Geige, Slowfox; L. Brown: Thank your father, Foxtrot; a) immer nur lächeln; b) Dein ist mein ganzes Herz, aus der Operette Das Land des Lächelns; M. Ager: a) Alles für dich allein, Foxtrot; b) Eine Bank im Park, Foxtrot, aus dem Tonfilm Der Jazzkönig; P. Abraham: a) Pardon, Madam!, engl. Waltz; b) Ja, so ein Mädel, ungarisches Mädel, Foxtrot; R. Sieczynski: Wunderbar ist der Duft von deinem Haar, 6/8 Step; Krauss-Elka: Kukurutz, Foxtrot.

Importatori!

aparatele Dvs.
și căci prin

de „Seif“

lecta aparatele
GRAM-BARIUM
de prețuri ex-
stfel veți ridica
și valoarea
și veți efteți
re mulțumirea
i voastră

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

12: Noutăți. ★ 17: Muzică romanică. ★ 18: Conf. ★ 18.30: Lecții de franceză. ★ 19: Pentru agricultori. ★ 19.30: Lecții de engleză. ★ 20: Bul. meteor. ★ 20.03: Muzică italiană. ★ 21: Noutăți. ★ 22.30: Căntece vesele.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.25: Concert de orch. ★ 18: Pentru copii. ★ 18.30: Concert distractiv al orch. radio. Leopold: „Intermezzo“; Strauss: Vals; Reger: Intermezzo. ★ 19.45: Cărți noi. ★ 20: Pentru lucrători. ★ 20.30: Ce se petrece în străinătate? audiere radiofonică. ★ 21: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.45: Cărți noi. ★ 22.20: Concert al orch. radio.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert executat de orch. P.T.T. ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apelor. ★ 13: Muzică de clopote dela biserică Universității. ★ 13.05: Concert executat de orch. rusă de balalaici Eugen Stepat, cu concursul d-lui Andreef. ★ 17: Pentru doamne. ★ 18: Conf. ★ 18.30: Concert al orch. de țigani Ferdinand Sovanka. ★ 19.30: Curs de limba germană. ★ 20.10: Curierul amatorilor de radio. ★ 20.45: Conf. ★ 21.15: Trans. unei reprezentatii din studio. ★ 22.15: Concert de plăci de gramofon. In continuare concert executat de orch. Fejes și de orch. de țigani Arpad Toll dela cafeneaua Ostende, cu concursul d-lui Paul Kalmar (canto).

1071 m. HUIZEN 6.2 kw. 280 kHz.

13.10: Concert de orgă. ★ 14.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.40: Pentru școli. ★ 16.40: Pentru bolnavi. ★ 17.40: Concert. ★ 19.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 19.25: Căntec. ★ 20.40: Concert. ★ 21.50: Căntec. ★ 23.40: Concert.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Comunicate economice. ★ 16.50: Curs de limba franceză. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.45: Muzică ușoară. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Feuilleton muzical. ★ 21.30: Concert searal. ★ 23.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 24: Muzică de dans.

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw. 208 kHz.

18.45: Jurnalul vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Concert de orchestră.

1875 m. HILVERSUM kw. 6.5 kHz. 160

12: Concert executat de quintetul radio. ★ 13.40: Concert de muzică militară. ★ 16.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.10: Pentru copii. ★ 20.55: Cronica literară. ★ 22.25: Concert al orch. radio. ★ 24.10: Concert popular.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

12: Recital de orgă. ★ 14.15: Muzică ușoară. ★ 15.10: Pentru școli. ★ 16.20: Muzică de dans. ★ 17.15: Concert. ★ 18.15: Pentru copii. ★ 19.40: Concert de pian. ★ 20.45: Vaudeville. ★ 22.35: Concert simfonic. ★ 24: Muzică de dans.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

6.45: Ora precisă și meteorul pentru agricultori. ★ 7.30: Trans. din Berlin, gimnastică. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 11.30: Ultimele noutăți.



14 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw. 761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică instrumentală.

13.30: Informațiuni, bursa cerealelor, cota apelor Dunării și semnal orar.

13.50: Plăci de gramofon: Muzică vocală.

17: Orch. Sibiceanu: Muzică ușoară și muzică românească.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. C. Kirijescu: Lecturi din „Războiul întregirii neamului“.

19.20: D. D. Cuelin: Poezia și muzica.

19.40: D. Paul Prodan: Iubirea în teatru.

PROGRAM DE SEARĂ

20: Plăci de gramofon: Muzică ușoară.

21: Orchestra Radio: Balce: Uv. la „Tiganca“; Berlioz: Dansul Sylfidelor din „Damațiușea lui Faust“; Artok: He, Uch-la-Căntecul luntrașilor pe Volga; Grieg: Suită lirică.

21.30: D. Victor Ion Popa: Noutățile teatrale europene.

21.45: D-na Iulia Drosdowska, canto; Rachmaninoff: Liliacul; Brăiloiu: Colindă; Nerven: Căntec englezesc; Lemaire: Gavotă; Alibieff: Privighetoarea; Valverde: Căntec spaniol; Gounod: Arie din Romeo și Julieta.

22.15: Orch. radio: Kalman: Potp. din opereta „Fetița olandeză“; Joh. Strauss: Vals imperial.

22.45: Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw. 1355 kHz.

18: Recitări. ★ 19.15: Conf. ★ 19.35: Concert coral. ★ 20: Concert al orch. radio. ★ 21: Conf. ★ 21.25: Concert de plăci de gramofon.

381 m. TOULOUSE 8 kw. 788 kHz.

14: Jazz. ★ 18: Solo de violoncel. ★ 19.30: Muzică de dans. ★ 19.55: Căntece spaniole. ★ 20.45: Tangouri cântate. ★ 21.30: Solo-uri diverse. ★ 21.55: Cronica modei. ★ 22: Concert: Grieg: Perr Gynt; Gounod: Căntecul păstorului; Thomas: Mignon; Delibes: Lakme; Adam: De ași fi rege; Puccini: Tosca; Leoncavallo: Paiața; Verdi: Rigoletto; Verdi: Traviata. ★ 24.10: Concert de fanfară. ★ 24.30: Orchestra vieneză: Strauss: Cavalerul rozelor, vals; Cay: Pe Dunăre sub clar de lună; Straus: Rândunica; Fioritto: Limba clownului; Schirmann: Trunchiul stejarului.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw. 1157 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.15: Compoziții noi pentru pian. ★ 16: Reportaj radiofonic. ★ 16.40: Pentru gospodine. ★ 17.30: Muzică prusiană. ★ 19.05: Pentru doamne. ★ 19.30: Curs de limba franceză. ★ 20.25: Conferință politică. ★ 20.40: Concert al orchestrei radio. Fucik: Uvertură. Bantock: Scene rușesti. D'Albert: Melodie din Tiesland. Dvorak: Dansuri slave. Strauss: Vals. ★ 22: Concert de orchestră Nicolai: Uvertura operetei Neves-

★ 13: Concert de plăci de gramofon, în timpul unei pauze, la ora 13.25 Meteorul pentru agricultori. ★ 13.35: Ora precisă a stațiunii Nauen. ★ 14.30: Ultimele noutăți. ★ 15: Transmisiune din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru copii. ★ 16: Pentru tineret. ★ 16.30: Meteorul și Bursa. ★ 17: Conf. pedagogică. ★ 17.30: Trans. concertului de după amiază din Berlin. ★ 18.30: Muzică populară românească. ★ 19: Un sfert de oră pentru sănătatea publică. ★ 19.30: Conf. religioasă. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 20.30: Pentru agricultori. ★ 20.55: Meteorul pentru agricultori.

tele vesele din Windsor. In continuare căntece populare prusiene. In continuare muzică de dans.

263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw. 1139 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13.30: Trans. din Brno. ★ 14.35: Trans. din Praga. ★ 18.30: Narațiuni. ★ 18.40: Trans. din Praga. ★ 19: Trei căntece rușesti la plăci de gramofon. ★ 19.10: Pentru lucrători. ★ 19.55: Concert de flaut. Saint-Saens: Romanță; Godard: Suită; Debussy: Căntec. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 20.20: Melodii jugoslave. ★ 20.50: Polka de concert de Smetana. ★ 21: Trans. din Praga. ★ 23.20: Concert cu muzică ușoară.

276 m. KONIGSBERG 1.7 kw. 1085 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.50: Conf. ★ 17.30: Concert de fanfară. ★ 18.45: Conferință. ★ 19.15: Pentru agricultori. ★ 19.30: Pentru lucrători. ★ 20.30: Concert de muzică nordică. ★ 22: Trans. serbării serale din Köln. ★ 23: Știri sportive. ★ 23.45: Concert distractiv de orch. Manfred: Mars; Fetras: Dans; Ascher: „Căntec“.

294 m. KOSICE 2 kw. 1022 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert popular. ★ 14.35: Bursa. ★ 18.10: Concert. ★ 20.20: Pentru doamne. ★ 23.15: Noutăți locale. ★ 23.20: Trans. din Mor. Ostrava.

Magazinele I. WAPPNER

CENTRALA

SUCURSALA

Calea Victoriei 49 BUCUREȘTI Strada Lipscani 85 (lângă Palatul Regal) (vis-a-vis de Lupoaica)

Anunță că a pus în vânzare toate aparatele și piesele de construcție cu prețuri ce desfid orice concurență.

Vânzarea Aparatelor de Radio in rate lunare

Prețul curent pentru piese de construcție

Condensatori variabili cu aer 500 cm.	Lei 80.-	Bucse	Lei 2.-
Condensatori variabili cu mică 500 cm.	55.-	Banane	2.-
Transformatori j. f. 1/3, 1/5	170.-	Voltmetri	200.-
Lămpi Audition Universale	80.-	Liță antenă	2.1
Bigrile	260.-	Izolatori de antenă	2.50
Detectoare	35.-	Demultiplicatori	70.-
Cristale	12.-	Reostați	35.-
Bobine	24.-	Butoni (manete)	17.-
Lichtantenne	25.-	Căști 280 Ohmi (p. galenă)	165.-
Densimetri	95.-	Aparate galenă	200.-
		Condensatori fixi	8.-
		Antene spirale	65.-

precum și asortiment complet pentru construcția oricărui tip de aparat mare, cu toate produsele cunoscute.

Expediție zilnică în provincie contra aconto de 30 la sută rest ramburs

CATALOG LA CERERE

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw. 1076 kHz.

14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.45: Emisiune germană și ungară. ★ 17: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.30: Trans. din Praga. ★ 18.30: Conf. ★ 19: Concert de orch. ★ 19.55: Curs de limba slovacă. ★ 21: Trans. din Praga. ★ 23.20: Trans. din Mor. Ostrava.

307 m. ZAGREB 0.8 kw. 977 kHz.

13.20: Rețete de bucătărie ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Trans. muzicii dela cafeneaua Corso. ★ 21.30: Serată jugoslavă executată de quartetul de coarde. ★ 22.30: Cabaret. ★ 23.30: Meteorul.

325 m. BRESLAU 1.7 kw. 923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.35: Pentru copii. ★ 17: Concert al orch. radio. Van Weezel: „Mars“; Boher: „Serena-dă“; Geiger: „Poutp.“. ★ 17.30: Cărți noi. ★ 17.45: Concert al orch. radio. Weydanz: „Tango“; Fetras: „Vals“; Heindel: „Rapsodie ungară“. ★ 18.35: Conf. astronomică. ★ 19.05: Conf. psihologică. ★ 20: Pentru agricultori, in continuare concert de plăci de


gramofon. ★ 21: Conf. politică. ★ 21.30: Concert distractiv și muzică de dans. ★ 23.15: Conf. politică. ★ 24: Radio-cabaret la plăci de gramofon.

356 m. LONDRA REGIONAL 30 kw., 842 kHz.

12: Concert instrumental. ★ 18.15: Muzică de dans. ★ 20: Ocet. ★ 21.10: Piesă radiofonică. ★ 23.35: Muzică de dans.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

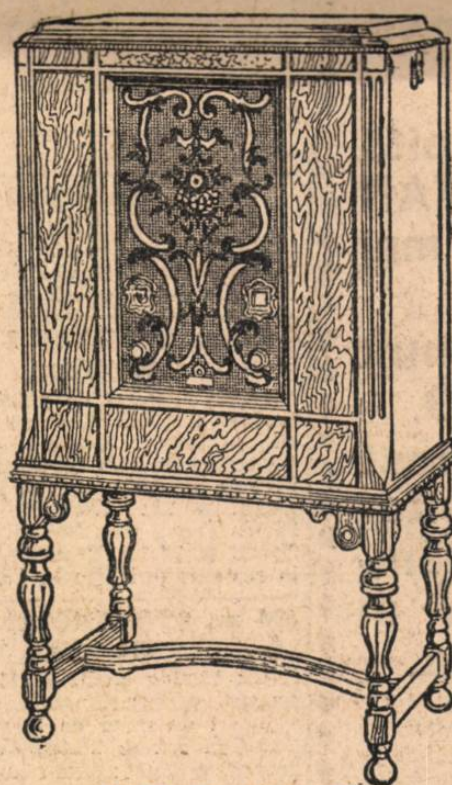14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.30: Pentru doamne. ★ 17: Concert executat de orch. radio. Mozart: Uvertura operetei Titus; Glück: Muzică de balet din Orpheus; Suk: Elegie; Blankenburg: Mars; Strauss: Galop din Voevodul țiganilor. ★ 19.05: Conferință. ★ 19.35: Conferință religioasă. ★ 20.05: Conferință. ★ 20.30: Concert al orchestrei radio cu muzică din operele consacrate operelor lui Leo Fall. ★ 21.15: Transm. din Frankfurt, lectură din Balzac. ★ 21.45: Concert de uverturi. ★ 22.30: Concert distractiv consacrat operelor lui Ferruccio Busoni. ★ 1.30: Concert nocturn al orchestrei radio. Mozart: Uvertură și dans. Krieger: Muzică de câmp. Mozart: Mars.



RCA Radiola 66

Cel mai perfect aparat existent

este tot un produs

, RADIO CORPORATION OF AMERICA "

RCA Radiola 66
Superheterodină,
alimentată
direct la priză,

Opt lămpi, celebrul vorbitor
electrodinamic RCA
Un singur buton de reglaj.

Un aparat de care veți fi tot atât de mândru ca și inginerii cari l'au construit
Incereți-l înainte de a cumpăra orice alt fabricat

Reprezentanța pentru România :

București, Str. Edgard Quinet No. 3 Telef. 342-15

FAPTE

cari

VORBESC!

La concursul amatorilor constructori organizat cu ocazia expoziției internaționale au reușit :

La premiul de SELECTIVITATE:

D-nii N. Fotti cu un aparat FAR valiză cu lămpi DARIO.

și I. Grigorescu-Huși cu un aparat FAR 5 cu lămpi DARIO.

La premiul de CLARITATE :

D-l Horvath Alexe din Sibiu cu un aparat FAR 7 cu lămpi DARIO.

La premiul de VOLUM :

D-l Horvath Alexe din Sibiu cu un aparat FAR 7 cu lămpi DARIO.

Mențiune onorabilă :

D-l Ed. Grünberg cu un aparat FAR fără lămpi DARIO.

Ce altă dovadă mai strălucită de calitățile montajului FAR și a lămpilor DARIO s'ar mai putea produce ?

Montajul FAR 1931 este mult superior celui reușit 1929.

Dacă vreți să fiți la adăpost de decepții construiți montajele FAR și întrebuințați lămpile DARIO incomparabile în ORICE superheterodynă.

Le găsiți la :

RADIONEL

**Bd. Brătianu No. 26
BUCUREȘTI I**

368 m. VILNA 0.5 kw. 815 kHz.

13.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.50: Trans. din Varșovia, conf. ★ 17.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.35: Trans. dela opera din Poznan.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

14.15: Concert de amiază. ★ 17: Concert cu muzică de cameră nordică. ★ 18: Conferință. ★ 18.25: Arie populare elvețiene. ★ 19.55: Conferință. ★ 20.20: Reportaj Radiofonic. ★ 21: Concert. „Antotimpurile” lui Josef Haydn. ★ 23.30: Actualități. ★ 23.50: Concert dela cafeneaua Wahlhof.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

13.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Pentru gospodine. ★ 16.55: Meteorul. ★ 17: Concert al orchestrei radio. Mozart: Uvertura operii Titus. Glück: Muzică de balet din Orpheu. Hartman: Cântec de leagăn. Foerster: Cântec. Blankenburg: Mars. Fall: Valsul dolarilor. Strauss: Galop din Voevodul țiganilor. ★ 19.35: Conferință. ★ 20.05: Conferință. ★ 20.30: Concert al orchestrei radio consacrat operetelor lui Leo Fall. ★ 21.15: Lectură din Balzac. ★ 21.45: Concert de uverturi. Weber: Uvertura operii Freischütz. Mendelssohn: Uvertura operii Die Hebriden. Lortzing: Uvertura operii Undine. Kreutzer: Uvertura operii Leagănul de noapte. Grenada. ★ 22.30: Concert de orch. consacrat operelor lui Busoni.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 17.40: Căsușă despre modă. ★ 19.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 20: Curs de limba engleză. ★ 21: Trans. teatrală.

409 m. KATOWICE 1.2 kw. 734 kHz.

12.40: Comunicate de presă. ★ 13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Bul. meteor. ★ 16.30: Comunicate economice. ★ 16.50: Conf. ★ 17.10: Un sfert de oră pentru copii. ★ 17.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Conf. ★ 18.45: Concert popular. ★ 19.45: Un sfert de oră literară. ★ 20.15: Conf. ★ 20.35: Comunicate de presă. ★ 20.50: „Manru” operă în 3 acte de Paderewsky (trans. din Poznan). In continuare, meteorul, ultimele noutăți.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Conf. literară. ★ 16.40: Curs de limba germană. ★ 17.30: Concert distractiv. ★ 18.30: Pentru tineret. ★ 19: Dialog radiofonic. In continuare ora literară. ★ 19.35: Conferință. ★ 20: Concert vocal. ★ 20.45: Puturiuri. ★ 21.10: Concert de uverturi. ★ 22.10: Trans. unei piese radiofonice.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21.30: Muzică de dans. ★ 24: „Bohema” operă de Puccini.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.45: Concert de amiază. ★ 18.05: Lectură. ★ 18.30: Căntecele naționale la plăci de gramofon. ★ 20.30: Curs de limba germană. ★ 21: Concert soral. ★ 21.30: Trans. din Zagreb. ★ 23.30: Sport. ★ 23.45: Trans. muzicii de la restaurantul „Ruski Car”.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

15: Pentru școli. ★ 18: Muzică ușoară. ★ 19: Căsușă. ★ 19.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 21: Concert. ★ 22.40: Cronica literară. ★ 23.10: Muzică ușoară.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

13.45: Concert executat de quintetul radio. ★ 14.15: Jurnalul radio. ★ 14.30: Concert executat de quintetul radio. ★ 17.30: Bul. meteor. ★ 18: Concert cu muzică cehoslovacă. Smetana: Overtură; Novak: Lasciami sognare; Dvorak: a) Buona notte; b) La falcatrice; Smetana: poem simfonic; Dvorak: Serenata; Smetana: Voci della mia patria; Căntece populare cehoslovace; Dvorak: Danza slava n. 10; Muzică de dans. ★ 21.35: Concert cu muzică variată. Boccherini:

Quartetto n. 6 in la maggiore; D'Astorga: Vo cercando fra le ombre, duetto; Pergolesi: Nei giorni tuoi felici; Bonocini: Minuetto; Schumann: Carnevale, op. 9; Riconoscimento; Pantalone e Colombina; Valzer; Grieg: Saltarello. In continuare concert cu fragmente din opere.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

13.50: Meteorul. ★ 14: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Concert al orch. radio. ★ 17: Concert al capelei Gorelik. ★ 18.15: Pentru tineret. ★ 21: Concert al orch. radio. ★ 21.40: Comedie radiofonică. ★ 22.30: Concert al orch. radio.

473 m. LANGENBURG 17 kw. 635 kHz.

11.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert de amiază. ★ 15.30: Pentru gospodine. ★ 16: Pentru copii. ★ 17.05: Conferință. ★ 17.25: Ora literară. ★ 17.45: Reportaj radiofonic. ★ 18.30: Concert de orchestră. Rossini: Uvertura operii Wilhelm Tell. Waldteufel: Vals. Dohnanyi: Două căntece. Lehar: Arie din opereta Friderike. Blankenburg: Mars. ★ 19.30: Conferință industrială. ★ 20.15: Serată distractivă franceză. ★ 21: Concert vocal și instrumental. ★ 22: Concert religios de orgă.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul. Noutăți emisiune agricolă. ★ 13.30: Trans. din Brno. ★ 14.30: Bursa. Informațiuni sociale. ★ 14.40: Industrie, comerț. Despre minele de argint de înaltă și de acum, conf. ținută de dr. Sommer Batek. ★ 14.55: Bursa. ★ 17: Prețul mărfurilor în Europa centrală, confer. ★ 17.20: Pentru instrucțiunea publică. ★ 17.30: Concert de orch. dirijor O. Parik. Blodek: Uvertură. Schubert: Tu ești necazul meu. Grieg: Introacerea, Dragostea mea. Chvala: Sărbătoarea, tablou simfonic. Tchaikowsky: Numai o se cundă. Aceasta a fost în luna Mai. Balling: Dans ceh. Dvorak: Mazurka. ★ 18.30: Pentru copii. Omul care a incendiat, conferință ținută de Zemla. ★ 18.40: Emisiune germană. Curs de limba germană, ținută de Ant. Svehla. ★ 19: Emisiune agricolă. ★ 19.10: Pentru lucrători. 14. Noembrie 1918, conferință ținută de Cantrecek. ★ 19.20: Emisiune germană. Informațiuni. Dr. Emil Lehman: Povestiri din nordul Boheimiei. Johannes Urzidil: Despre filozofi necunoscuți. ★ 20.15: Informațiuni. ★ 20.20: Transm. din Brno. ★ 21: Transm. dela palatul Lucerna. Concert de Vasa Prihoda. Grieg: Sonata în Ut. minor. Tchaikowsky: Concert în re major. Mendelssohn: Cântec fără vorbe. Puccini: Sonatine. Volkman: Vals. Paganini: dans. ★ 23: Meteorul. Noutăți. Sport. ★ 23.15: Informațiuni. Cronica teatrală. Programul de mâine.



501 m. MILANO 7 kw. 599 kHz.

18: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.15: Jurnalul radio. ★ 24.55: Buletin economic.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

18: Matineu dansant. ★ 19: Curs de franceză. ★ 19.30: Concert executat de trio-ul radio. ★ 21.40: Urmarea concertului. ★ 22: Actualități. ★ 23.15: Ultimele noutăți.

517 m. VIENA 18.5 kw. 581 kHz.

10.20: Meteorul. ★ 11.50: Cota apelor. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Concert de amiază executat de capela Bert Silving. Lortzing: Uv. operii Casanova; Tchaikowsky: Fantezie din opera Jolanthe; Leoncavallo: a) Reverie; b) Serenadă; Sulzer: Improvizatiuni pentru violoncel; Beethoven: Rondo; Morena: Fantezie; Moszkowsky: Cântec; Dvorak: Dans slav No. 6; Weingartner: Lied; Kaufmann: Mars; Stolz: Vals din opereta Mady; Lohr: Foxtrot; May: Lied și suită de dans; Weninger: Cântec; Hümmeyer: Dans; Blon: Film sonor; Goldmann: Potpourri;

Kurt-Uhl: Komm mit ins Weekendhaus; Leopold-Schneider: Brasilcafé. ★ 14: Ora, meteorul. ★ 14.10: Urmarea concertului de amiază. ★ 16: Ora, meteorul, bursa. ★ 16.20: Concert de plăci de gramofon. (Muzică distractivă). ★ 16.30: Concert de vioară de Tchaikowsky. ★ 18: Conf. ținută de Ludwig Unger. ★ 18.30: Conf. ținută de Oscar Griesemann. ★ 19.15: Esperanto pentru austriaci de Walter Smital. ★ 19.30: Insemnătatea culesului strugurilor sau a gustărilor din pivniță, conf. ținută de Mathias Artbold. Pentru agricultorii. 20: Curs de limba engleză ținută de prof. Mac. Callum. ★ 20.30: Ora, met. ★ 20.35: Muzică la două pian. Maryan Rawicz: Walter Landauer; Joh. Strauss: Morgenblätter, walzer; N. H. Brown: Rag. doll; Franz Lehar: Pikanterien, walzer; R. Turk-F. Ahlert: Mean to me; N. S. Brown: Singing in the rain; Josef Strauss: Delirien, walzer; R. Widoest: Saxofon. ★ 21: Căntece vesele executate de cântăreții dela Universitatea Ghibellinen din Viena. La pian: Herbert Polenig. Koch von Langentreu: Der Handschuh; W. A. Mozart: ABC; Koch von Langentreu: Erikönig; Walter Müller: Mei blau Häfel; Adolf Kirchl: Unbeständig; Viktor Keldorfer: Musikalische Speisekarte. ★ 21.30: Construcția în agricultură, conf. ținută de prof. dr. Clemens Holzmeister. ★ 22: Quartet de coarde consacra lui Joseph Haydn; Op. 2, Nr. 4 Fur; Op. 20, Nr. 4, F-moll. ★ 23: Concert popular executat de orch. Josef Holzer. Executanți: Ernst Arnold; Mizzi Starecek; Rudi Herrmann; Edi Stadler; Joh. Strauss: Ouv. zu Waldmeister; Jos. Strauss: Wiene Kinder, vals; Ernst Arnold: Petz Arnold: Das lied von der grossen Pummerin; Otto Goetz: Ein Brief an das Glück; Spahn-Arnold: Das war am alten Glacis; Franz Lehar: Aus der Operette Der Göttergatte: a) Muss denn alles alf der Welt, Lied; b) Pantomimisches Duett Mizzi Starecek und Rudi Herrmann, Strohmayer Volks-Quartet; Fiebrich: a) Sänge vinez; b) Wann d'Laternderln leuchten! H. Ströcker: Das is urweanerfisch. C. M. Zieherer: Der Traum eines Reservisten, Tongemälde. Ernst Arnold: Föderl: Schön war 's einmal. Feit-Arnold: Leopoldsborg wacklater. Spahn Arnold: Abschiedslied. E. Waldteufel: Schatzliebchen, vals. Edi Stadler, Rudi Herrmann, Strohmayer Volks-Quartet; D' Schwagerin, Jodler Duett. Fiebrich: Das silberne Kanderl. Mizzi Starecek und Edi Stadler: Rosenzweig: Duftender Gruss. Edi Stadler, Rudi Herrmann, Strohmayer Volks-Quartet: Zwei Jodler-Duette: a) Derndl im Wald; b) D'Pfeifferluam. Mizzi Starecek, Edi Stadler, Rudi Herrmann: Die Schiffleut' am Wasser, Jodlertrio. Coupletvorträge von Ernst Arnold. Dol Dauber: O noapte în Grinzing. Potpourri.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

12: Noutăți. ★ 18: Lectură pentru amatori. ★ 19: Lecții de limba franceză. ★ 19.30: Trans. dela eatrul Național. ★ 22: Bul. meteor.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw. 563 kHz.

14.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.10: Pentru doamne. ★ 17.25: Pentru tineret. ★ 17.55: Lectură. ★ 18.25: Concert de orch. Waldteufel: Vals; Strauss: vals din Dunărea albastră. ★ 20: Conf. ★ 20.25: Cântecul Germaniei. ★ 21: Concert distractiv executat de orchestra radio. Rimsky-Korsakow Suită; Sibelius: Berceuse; Smetana: uv. operii Mireasa vândută. ★ 22: Trans. din Köln, concert.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert exec. de quartetul radio. ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apelor. ★ 13: Muzică de clopote dela biserica Universității. ★ 13.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Pentru copii. ★ 18: Lectură. ★ 18.30: Concert. 1) Dvorak: „Roșu-ali-verde-mars”; 2) Keler: „Csokonai-ouv.”; 3) Puccini: „Madame Butterfly”; Diczl: „Lys”; 5) Fricsay: „Veni-vidi-vici-Mars”. ★ 19.30: Curs de limba franceză. ★ 20.15: Lectură. ★ 20.40: Concert executat de orch. Mandits cu concursul d-lui Szedoe. ★ 21.40: Sonate executate la vioară și pian de d-nii Stefanai (piano) și Zathureczky (vioră). ★ 22.45: Conferință de la societatea afacerilor străine. In continuare concert al orch. de țigani Bela Kiss dela la cafeneaua Bodo.

Cu începerea noului sezon radiofonic

preschimbați lămpile D-voastră cu lămpi

TUNGSRAM-BARIUM

și veți avea audițiuni fascinante.

Amplificarea enormă, selectivitatea incomparabilă și claritatea sunetelor sunt avantajele noilor tipuri de lămpi:

AS. 4100

încălzirea indirectă

S. 407

încălzire directă din acumulator

S. 210



Factor de amplificare
330

Lămpile cu grătar de protecție

TUNGSRAM-BARIUM

sunt utilizabile în ori-ce montaj special

Pentru calitatea lor garantează marca mondială

TUNGSRAM

1412 m. VARȘOVIA 20 kw.
213 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Comunicate meteorologice. ★ 16.50: Conferință. ★ 17.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.45: Concert popular simfonic. ★ 20.25: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.50: Transm. unei opere din Poznan, în continuare comunicate, meteorul.

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw.
208 kHz.

18.45: Jurnalul vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Concert.

1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35
kHz. 174

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.30: Bursa. ★ 16.45: Radio-concert. ★ 19.35: Comunicate agricole. ★ 20: Cronica literară. ★ 20.30: Căuserie medicală. ★ 21: Radio-concert.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

12: Concert de baladă. ★ 14: Muzică ușoară. ★ 15.10: Pentru școli. ★ 17.30: Concert de orch. ★ 18.15:

Pentru copii. ★ 19.30: Concert. ★ 20.45: Concert de fanfară. ★ 22.45: Comedie muzicală. ★ 23.30: Muzică de dans.

1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.

6.45: Ora precisă și meteorul pentru agricultori. ★ 7.30: Trans. din Berlin, gimnastică. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 11.30: Ultimele noutăți. ★ 12.30: Sfaturi pentru agricultori. ★ 13: Concert de plăci de gramofon. În timpul unei pauze la, la ora 13.25 meteorul pentru agricultori. ★ 13.55: Ora precisă a stațiunii Nauen. ★ 14.30: Ultimele noutăți. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru copii. ★ 16: Pentru doamne. În timpul unei pauze la ora 16.30: ora precisă și meteorul pentru agricultori. ★ 17: Reportaj pedagogic. ★ 17.30: Trans. din Leipzig, concert de după amiază. ★ 18.30: Conf. muzicală. ★ 19: Conf. ★ 19.30: Conf. filozofică. ★ 20: Curs de limba franceză. ★ 20.30: Conf. politică. ★ 20.55: Ora precisă și meteorul pentru agricultori.

22.15: D. Carlo Brunetti, pian: Zanella: Tempo di Minuetto.

22.20: Orch. Radio: Mascagni: Intermezzo din „Amiculi Fritz”; De Micheli: Potp. de cântece populare italiene.

22.45: Informațiuni.



221 m. HELSINGFORS 15 kw.
1355 kHz.

18: Cântece și povestiri pentru copii. ★ 19.15: Conf. sportivă. ★ 19.35: Concert de pian. ★ 20: Concert al orch. radio. ★ 20.40: Conf. ★ 21: Concert vocal. ★ 21.25: Concert al orch. radio.

331 m. TOULOUSE 8 kw.
788 kHz.

14: Muzică de dans. ★ 18: Solo de pian: Schumann-Liszt: Noapte de primăvară; Paganini: Vânătoarea; Chopin: Vals brillant în fa major; Schubert: Dans german; Debussy: Clopotul. ★ 19.30: Muzică de dans. ★ 19.55: Chansonette. ★ 20.45: Concert de chitară și hawaiană. ★ 21: Orchestra simfonică: Saint-Saens: Marș eroic; Tchaikovsky: Dama de pică; Suppé: Poet și țăran. ★ 21.30: Operete. ★ 21.55: Cronica modei. ★ 22: Concert. ★ 24: Solouri diverse. ★ 24.30: Orchestra vneză.



263 m. MOR. OSTRAVA 10 kw.
1139 kHz.

12: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Trans. din Praga. ★ 13.30: Trans. din Bratislava. ★ 14.55: Trans. din Praga. ★ 18: Națiuni. ★ 19: Literatură. ★ 19.10: Lectură. ★ 21.30: Trans. din Brno. ★ 22.30: Trans. din Praga.

259 m. LEIPZIG 2.3 kw.
1157 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Pentru tineret. ★ 16.40: Pentru agricultori. ★ 17: Conferință. ★ 17.30: Concert de după amiază. ★ 19: Dialog radiofonic. ★ 19.30: Curs de limba italiană. ★ 20.30: Transm. unei piese radiofonice. ★ 21.30: Lectură. În continuare muzică de dans.

349 m. BARCELONA 5 kw.
860 kHz.

15: Informațiuni teatrale. ★ 23.05: Concert al orchestrei radio. ★ 24.20: Muzică de cameră.

276 m. KÖNIGSBERG 1.7 kw.,
1085 kHz.

14.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Pentru copii. ★ 17.30: Concert de orch. Borodin: Uv.; Svendsen: „Romeo și Julietta”; Weinberger: „Cântec”. ★ 18.45: Pentru părinți. ★ 19.30: Cărți noi. ★ 20: Conversațiune engleză. ★ 20.30: Trans. din Berlin, „Femeia în piatră”, piesă radiofonică de Rudolf Laukner. ★ 21.30: Concert distractiv și muzică de dans. ★ 1.30: Trans. din Berlin, muzică de dans.

279 m. BRATISLAVA 12,5 kw.
1076 kHz.

13.15: Pentru agricultori. ★ 13.30: Concert al orch. radio. ★ 14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.45: Emisiune germană și ungară. ★ 17: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.30: Concert de orch. ★ 19: Concert de pian. ★ 19.40: Pentru copii. ★ 19.55: Curs de esperanto. ★ 21.30: Trans. din Brno. ★ 22.30: Trans. din Praga.

294 m. KOSICE 2 kw.,
1022 kHz.

12.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 13.30: Concert de orch. ★ 14.30: Noutăți locale. ★ 18: Pentru copii. ★ 21.30: Trans. din Brno. ★ 22.30: Noutăți locale.

307 m. ZAGREB 0.8 kw.
977 kHz.

13.20: Rețete de bucătărie. ★ 13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 18: Concert de după amiază executat de corul rusesc și

orchestra de balalaici. ★ 21.30: Muzică ușoară. ★ 22: Muzică de cameră. ★ 23.10: Muzică ușoară (urmăre).

325 m. BRESLAU 1.7 kw.
923 kHz.

14.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Povestiri. ★ 17.15: Concert de balade. ★ 17.45: Cărți noi. ★ 18: Concert distractiv. Lort zing: „Uv. operei Wildschuetz”; Fucik: „Vals”; Fetras: „Putp.”. ★ 18.30: Pentru părinți. ★ 19: Conf. ★ 19.20: Reportaj radiofonic. ★ 19.30: Pentru agricultori, în continuare muzică italiană. ★ 20.30: Conf. politică. ★ 21: Conf. ★ 21.30: „Bilan” revistă veselă. ★ 22.30: Concert de schlagere. ★ 22.45: Căuserie ținută de Willy Buschhoff.

335 m. POZNAN 1.2 kw.,
896 kHz.

14.05: Concert de plăci de gramofon. ★ 15.30: Un sfert de oră pentru doamne. ★ 18.15: Audiție pentru copii. ★ 18.45: Trans. din Varșovia, concert de după amiază. ★ 20.15: Audiție muzicalo-literară. ★ 21.30: Concert renouat cu muzică poloneză. ★ 22.30: Recital de pian. ★ 23.15: Muzică de dans.

342 m. BRNO 2.4 kw. 878 kHz.

13.15: Emisiune agricolă. ★ 13.30: Trans. din Bratislava. ★ 16.30: Trans. din Praga. ★ 18.45: Pentru doamne. ★ 19.20: Emisiune germană. ★ 20.15: Trans. din Praga. ★ 21.30: Concert. ★ 23.15: Noutăți locale.

356 m. LONDRA REGIONAL
30 kw., 842 kHz.

12: Recital de orgă. ★ 18: Lecturi. ★ 18.50: Muzică de dans. ★ 19.40: Concert. ★ 21.35: Dramă. ★ 22.25: Concert de orchestră. ★ 23.30: Muzică de dans.

368 m. VILNA 0.5 kw.
815 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.50: Trans. din Varșovia, conf. audiție pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Trans. din Varșovia, conferință și concert. ★ 20.35: Trans. din Varșovia, comunicate de presă. ★ 21.15: Concert, comunicate și muzică de dans.



15 Octombrie 1930

394 m. BUCUREȘTI 12 kw.
761 kHz.

13: Plăci de gramofon: Muzică simfonică. ★ 13.30: Informațiuni, bursa cerealelor, cota apelor Dunării și semnal ora: Muzică ușoară. ★ 13.50: Plăci de gramofon. ★ 17: Orch. Ciolac: Muzică românească. ★ 18: D. ing. Mih. Konteschweller: Cronica radiofonică. ★ 18.15: Informațiuni, meteorul și semnal orar. ★ 18.50: Orch. Ciolac: Muzică românească.

UNIVERSITATEA RADIO

19: D. prof. Ramiro Ortiz: Umanitatea și modernitatea lui Dante.

19.20: D. Tăușanu: Machiavelli. ★ 19.40: D. Alex. Marcu: Andreia del Sarto.

PROGRAM DE SEARĂ SEARĂ NAȚIONALĂ ITALIANĂ

20: Plăci de gramofon (muzică italiană). ★ 21: Cuvânt introductiv spus de reprezentantul Italiei. ★ 21.10: Orch. Radio: Imnurile naționale italiene; Mascagni: Imnul soarelui; Puccini: Partea II-a din actul I din opera „Bohema” (solisti: Mimi, d-ra V. Crețoiu și Rodolpho: d. Gualtieri). ★ 21.45: D. Alex. Busuioceanu: Opere italiene în colecții și muzee românești. ★ 22: D-ra Valentina Crețoiu, canto: Două arii antice italienești.

360 m. STUTTGART 1.7 kw. 833 kHz.

14: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru copii. ★ 17: Concert al orch. din Verdi: Fantezie din Aida, Dvorak: Humoresque, Grieg: Serenadă franceză. Cui: Orientală. Beethoven: Marș. ★ 19.05: Conferință. ★ 20.05: Conferință. ★ 20.30: Transm. din Leipzig, piesă radiofonică. ★ 22: Trans. din Milano, serată italiană.

372 m. HAMBURG 1.7 kw. 806 kHz.

14.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de bord, de pe vaporul „Europa”. Verdi: „Ouv. op. Puterea destinului”; Liszt: „Rapsodia două”; Wagner: „Fantezie din Tannhauser”; Massenet: „Meditație din Thais”; Waldteufel: „Brună sau blondă”; Lehar: „Putp. din Friedericks”. ★ 18.30: Reportaj Radiofonic. ★ 20: Conf. ★ 20.25: Reportaj de la muzeul Thaulow. ★ 21: Serată italiană: Vivaldi: „Concert pentru vioară și orch. în a-moll”; Puccini: „Arie din Turandot”; Rossini: „Semiramis-ouv.”; Mascagni: „Romanță din Cavaleria rustică”; Puccini: „Arie”; Bolzoni: „Menuet”; Ponchielli: „Muzică de balet din Gioconda.” ★ 23.20: Actualități. ★ 23.40: Muzică de dans de la Trocadero.

390 m. FRANKFURT PE MAIN 1.7 kw. 770 kHz.

13.20: Concert de plăci de gramofon. ★ 14: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Pentru tineret. ★ 16.50: Pentru gospodine. ★ 17: Concert executat de orchestra radio. Beethoven: Uvertura operii Egmont, Verdi: Fantezie din opera Aida, Bizet: Arie din Carmen, Meyerbeer: Arie din Profetul, Grieg: Serenadă franceză. Cui: Orientală. Beethoven: Marș turc. ★ 19.05: Conferință. ★ 20.05: Conferință. ★ 20.30: Transm. din Leipzig, emisiune teatrală radiofonică. ★ 22: Serată italiană. Wolff-Ferrari: Uvertura operii Secretul Suzanei, Mulé: Intermezzo din Dafni, Mascagni: Arie din Iris, Rossini: Uvertură.

404 m. BERNA 1.2 kw. 743 kHz.

13.50: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert de după amiază. ★ 17.30: Ora copiilor. ★ 19.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 20: Conf. ★ 21.15: Concert simfonic. ★ 23.15: Concert de seară.

409 m. KATOWICE 1.2 kw. 734 kHz.

12.40: Comunicate de presă. ★ 12.58: Semnal orar de la observatorul astronomic. ★ 13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.10: Bul. meteor. ★ 16.30: Comunicate economice. ★ 16.50: Conf. ★ 17.15: Pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.15: Conf. ★ 18.45: Concert de după amiază. ★ 19.45: Un sfert de oră literară. ★ 20: Programul pentru mâine. ★ 20.15: Intermezzo muzical. ★ 20.50: Bul. sportiv. ★ 21: Conf. ★ 21.15: Trans. din Varșovia. ★ 23.15: Recitari. ★ 23.50: Bul. meteor. ★ 24: Cutia cu scrisori în limba franceză.

419 m. BERLIN I 1.7 kw. 716 kHz.

15: Concert de plăci de gramofon. ★ 16.20: Conferință. ★ 16.40: Pentru tineret. ★ 17.05: Actualități. ★ 17.30: Trans. din Koenigsberg, concert. ★ 19: Conferință. ★ 20.30: Trans. din Koenigsberg, concert distractiv. ★ 21.30: Conf. literară. ★ 22.10: Concert de orchestră. ★ 23.15: Meteorul, știri, sport, în continuare muzică de dans.

424 m. MADRID 2 kw. 707 kHz.

16: Concert executat de sextetul radio. ★ 21.30: Muzică de dans. ★ 24: Trans. de la hotel Național.

431 m. BELGRAD 2.5 kw. 696 kHz.

11.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.30: Serviciul religios. ★ 18.05: Pentru copii. ★ 18.30: Concert de după amiază. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Concert de pian. ★ 21.30: Trans. din Ljubljana. ★ 23.30: Sport. ★ 23.45: Trans. de la cafeneaua Moskova.

436 m. STOCKHOLM 60 kw. 689 kHz.

14: Pentru școli. ★ 18: Pentru agricultori. ★ 18.40: Pentru copii. ★ 19: Concert de plăci de gramofon. ★ 20: Causerie. ★ 20.30:




O combinațiune ideală

pentru galeniști este :



DETECTORUL

King

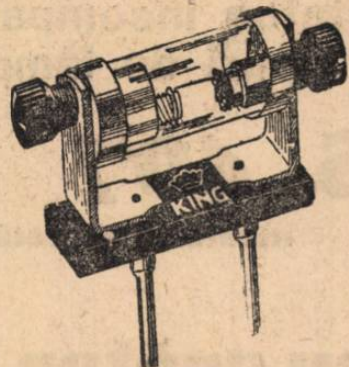

CASCA

Standard



Produse mai bune nu există!

Pretindeți numai KING și STANDARD

King Radio, București, Str. Carol 9

Oră consacrată Italiei. ★ 21.45: Causerie. ★ 22.40: Actualități. ★ 23: Muzică de dans.

441 m. ROMA 60 kw. 680 kHz.

14.15: Jurnalul radio. ★ 14.30: Concert executat de quintetul radio. ★ 18: Concert vocal și instrumental. Weber: Uv. In continuare muzică de dans. ★ 21: Radio-sport. ★ 21.50: Concert simfonic: Beethoven: Leonora, ouvertură; Toddi: Il mondo per traverso, Buonomore a onde corte; Mortari: Adagio dalla Partita in do; Alfano: Danza rumena; Sgambati: Berceuse, Réverie; Strauss: Don Giovanni, poema simfonic; Hurré: Aria; Popper: Polonaise; Chabrier: Bourrée fantastique; Wagner: „Sigfrido sul Reno”.

459 m. ZÜRICH 0.63 kw. 653 kHz.

13.33: Concert al orch. radio. ★ 16: Concert de plăci de gramofon. ★ 17: Concert al capelei Gorelik. ★ 18.15: Concert de balade. ★ 18.50: Pentru tineret. ★ 20: David Luschnat citește o năvelă a sa. ★ 21: Muzică din secolul al 18-lea. ★ 21.30: Lieduri de Schubert, executate de orch. radio. ★ 22.20: Concert al orch. radio.

473 m. LANGENBERG 17 kw. 635 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 14.05: Concert de amiază. ★ 16: Pentru copii. ★ 17.05: Conferință. ★ 17.25: Conferință de călătorie. ★ 17.45: Pentru doamne. ★ 18.30: Concert cu muzică de cameră consacrat operelor lui Beethoven și Debussy. ★ 20.15: Pentru lucrători. ★ 20.40: Conferință despre tineretul spaniol. ★ 21: Rigoletto, operă în 4 acte de Verdi. In continuare concert vocal și instrumental. ★ 24.30: Transm. de la cafeneaua Regina din Colonia.

487 m. PRAGA 5 kw. 617 kHz.

12.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 13: Meteorul. Noutăți. Emisiune agricolă. Ing. Mayer: Conferință despre păduri. ★ 13.30: Transm. din Bratislava. ★ 14.30: Emisiune socială. Informațiuni Bursa pentru lucru. ★ 14.55: Bursa. ★ 17: Pentru instrucțiunea publică. Bursa. ★ 17.30: Pentru instrucțiunea publică. Compoziții de Zd. Fibich: Noaptea pe Karlstein. Uvertură. Polonaise pentru vioară și orchestră. Seara. Poemă simfonică. Hedy: Ballet. ★ 18.30: Informațiuni. Pentru instrucțiunea publică. ★ 18.40: Conferință. ★ 19: Emisiune agricolă. ★ 19.10: Pentru lucrători: Despre cooperative, conferință ținută de E. Strnad. ★ 19.20: Emisiune germană. Informațiuni. Pentru lucrători. ★ 20.15: Noutăți. ★ 20.20: Introducere la serată italiană. ★ 20.30: Serată italiană: La serva Padrone, operă într-un act. ★ 21.30: Trans. din Brno. ★ 22.30: Zd. Fibich: Quintette de piano, violă, clarinet, cornet și violoncel. Allegro non tanto. Largo. Scherzo. Finale. Al-

legro con spirito. ★ 23: Meteorul. Noutăți. Sport. ★ 23.15: Informațiuni. Cronica teatrală. Programul de mâine.

493 m. OSLO 75 kw. 608 kHz.

18: Concert de orch. ★ 19: Pentru tineret. ★ 20.30: Conf. ★ 21: Serată italiană. ★ 22.35: Meteorul, noutăți. ★ 22.50: Causerie. ★ 23.05: Conf. ★ 23.35: Muzică de dans la plăci de gramofon.

501 m. MILANO 7 kw.

599 kHz.

18: Concert de plăci de gramofon. ★ 18.30: Jurnalul radio. ★ 20.30: Muzică variată.

509 m. BRUXELLES 15 kw. 590 kHz.

18: Concert executat de trio-ul radio. ★ 19.15: Curs francez de esperanto. ★ 20.30: Jurnalul vorbit. ★ 21.15: Serată consacrată Italiei. ★ 22: Causerie despre Italia. ★ 23.15: Ultimele noutăți de presă.

517 m. VIENA 18.5 kw.

581 kHz.

10.20: Meteorul. ★ 11.30: Pentru gospodine, despre conservarea alimentelor iarna. ★ 11.50: Cota apelor. ★ 12: Concert de plăci de gramofon. Schlagere noi și vechi. ★ 14: Ora, meteorul, bursa. ★ 14.10: Urmarea concertului de plăci de gramofon. ★ 16: Meteorul, bursa. ★ 16.20: Concert de după amiază executat de capela Karl Haupt. Concert de la cafenea. Sonntag: Marșul nibelungilor; Strauss: Vals; Komzak: Uv.; Eysler: Lied; Rosen: Mică doamnă spune când? tango; Puccini: Fantezie din opera Das Mädchen aus dem goldenen Westen; Ganglberger: Vals; Kalmann: Potp. din Prințesa Ceardașului; Brodzky: Lied și Tango; Haupt: Dansuri, lied-uri și potp.; Bantelje: Foxtrot; Caray: Foxtrot. ★ 18: Despre compozitori dirijori, conf. ținută de prof. Richard Specht. ★ 18.30: Pentru copii, gimnastică, conferință medicală ținută de dr. Doz. Guido Engelmann. ★ 19: Prietenia cu animale, causerie ținută de Paul Eipper, Berlin. ★ 19.30: Lucru pentru doamne, ora camerei pentru lucrători și funcționari. ★ 20: Curs de limba franceză pentru începători, ținut de prof. Louis Riviere. ★ 20.30: Ora, meteorul. ★ 20.35: Concert distractiv executat de orch. Wilhelm Wacek. Schubert: Rosamunda, uv.; Wagner: Cântec din opera Lohengrin; Tschakowsky: Fantezie din opera Dama de pică; Bizet: Intermezzo; Strauss: Vals; Conrad: Offenbachiana, potp. ★ 21.30: Ernst Lotnar citește din propriile opere. Cuvânt introductiv: Erwin H. Reinalter. ★ 22.05: Minciunile și demascările vieții, 4 scene de Franz Molnar. I. Aventuri în tren; Iubirea dumnezească și cea de pe pământ; Ultima după masă; Cheia. Dirijor și conferențiar: Hermann Wawra. In continuare serată de lied-uri executate de Franz Steiner. La pian: Prof. Erich Meller.

Gustav Mahler: Frühlingsmorgen; Erinnerung; Ich atmet' einen linden Duft; Rheinlegendchen; Ich ging mit Lust; Starke Einbildungskraft; Liebst du um Schönheit; Ablösung im Sommer. In continuare concert serial executat de orch. Silving-Geissler. La pian: R. Wallner. Komzak: Potp.; Lehar: Vals din Unde cântă ciocârția; Strauss: Reminiscențe din opereta Liliacul; Braga: Lied; Bass: Serenadă pentru vioară și harfă; Eysler: Reminiscențe din propria operă; Stolz: Vals; Fucik: Cântec vinez; Mathys: Marș spaniol.

525 m. RIGA 12 kw. 572 kHz.

17: Concert de după amiază. ★ 18: Conf. ★ 19: Lecții de engleză. ★ 19.30: Pentru agricultori. ★ 20: Bul. meteor. ★ 21: Noutăți. ★ 21.30: Concert de solo-uri. ★ 22.03: Concert popular.

533 m. MÜNCHEN 1.7 kw.

563 kHz.

14.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 17.25: Concert distractiv de orch. ★ 18.25: Pentru copii. ★ 19.45: Conf. despre Germania. ★ 20.10: Conf. ★ 21: Concert de pian de Richard Staab. ★ 21.40: Italia de astăzi, conf. ★ 22: Serată consacrată Italiei. Ferrari: Uv.; Respighi: Cântec; Mascagni: Dans; Rossini: Uv. ★ 23.45: Concert și muzică de dans.

550 m. BUDAPESTA 20 kw. 545 kHz.

10.15: Concert de orch. dirijat de d. Etienne Bertha. ★ 12.10: Serviciul internațional asupra nivelului apelor. ★ 13: Muzică de clopote de la biserica Universității. ★ 13.05: Concert executat de d-na Darko (piano) și d-ra Hege-dues (canto). ★ 16.30: Curs de semnale Morse. ★ 17.10: Feuilleton. ★ 18: Lectură. ★ 18.30: Fragmente din opere și valsuri. (Concert de orch.) dirijat de d-l Otto Berg. 1) Lehar: „Văduva veselă”; 2) Eysler: „Cântec de artist”; 3) Strauss: „Regina”; 4) Szabados: „Putp.”; 5) Fall: „Iubitul Augustin”; 6) Weinberger: „Vals”; 7) Lehar: „Bărbatul cu trei capete”. ★ 19.40: Curs de limba italiană. ★ 20.15: Concert de plăci de gramofon. ★ 21.15: Serată italiană organizată sub auspiciile Uniunii Internaționale de radiodifuziune din Geneva, în cadrul „Noptilor naționale”. Concert executat de orch. operei regale ungare, dirijat de d. Ernest Dohnanyi. ★ 23: Concert executat de orch. reg. I inf. honvezi, dirijat de d. R. Fricas. In continuare concert al orch. de țigani Jenoe Pertis de la Hotel Britannia.

1071 m. HUIZEN 6.2 kw.

290 kHz.

12.40: Concert. ★ 14.40: Pentru doamne. ★ 16.40: Pentru copii. ★ 17.10: Concert de orgă. ★ 17.55: Povestiri pentru copii. ★ 18.25: Concert de orchestră. ★ 18.55:

Causerie. ★ 21.10: Declamații. ★ 23.55: Concert de plăci de gramofon.

1412 m. VARȘOVIA 20 kw. 213 kHz.

13.10: Concert de plăci de gramofon. ★ 16: Comunicate economice. ★ 17.15: Un sfert de oră pentru copii. ★ 17.45: Concert de plăci de gramofon. ★ 20.10: Corespondența agricolă. ★ 21.15: Concert cu muzică italiană. ★ 23.15: Concert de pian. ★ 23: Comunicate, meteorul, sport. ★ 24: Muzică de dans.

1446 m. PARIS (Eiffel) 12 kw. 208 kHz.

18.45: Jurnalul vorbit. ★ 20.10: Meteorul. ★ 20.20: Concert simfonic.

**1724 m. PARIS (Clichy) kw. 35 kHz. 174**

13.30: Concert de plăci de gramofon. ★ 15: Bursa. ★ 16.45: Radio-concert. ★ 19.35: Comunicate agricole. ★ 21: Radio concert.

1935 m. KOWNO 7 kw.

155 kHz.

18.30: Conf. ★ 18.50: Causerie. 19.10: Căntece, discursuri, muzică. ★ 20.30: Intermezzo muzical. ★ 21.45: Pentru gospodine. ★ 21.15: Concert. ★ 22: Concert.

PROGRAM NAȚIONAL ENGLEZ

14: Muzică ușoară. ★ 15: Concert de baladă. ★ 15.30: Pentru școli. ★ 16.30: Concert simfonic. ★ 18.15: Ora copiilor. ★ 19.40: Concert de pian. ★ 20.45: Piesa radiofonică. ★ 23.25: Muzică de dans.

Radio-Accessorii

BUCUREȘTI

Bulev. Carol No. 46

Piese detașate,

Aparate de Radio.

Primit orice fel de reparațiuni și punerea la punct a ori cărui aparat de

RADIO**1635 m. KÖNIGSWUSTERHAUSEN 35 kw. 183 kHz.**

6.45: Ora precisă și meteorul pentru agricultori. ★ 7.30: Trans. din Berlin, gimnastică. ★ 7.55: Meteorul pentru agricultori. ★ 8: Trans. din Berlin, concert matinal. ★ 10: Pentru școli. ★ 11.30: Ultimele noutăți. ★ 11.35: Comunicate ale asociației municipale. ★ 12.30: Pentru agricultori. ★ 13: Concert de plăci de gramofon. ★ In timpul unei pauze la ora 13.25 meteorul pentru agricultori. ★ 13.55: Ora precisă a stațiunii Nauen. ★ 14.30: Ultimele noutăți. ★ 15: Trans. din Berlin, concert de plăci de gramofon. ★ 15.45: Pentru copii. ★ 16.30: Meteorul și Bursa. ★ 16.45: Pentru doamne. ★ 17: Reportaj pedagogic. ★ 17.30: Trans. din Hamburg, concert de după amiază. ★ 18.30: Muzică populară românească. ★ 19: Conf. ★ 19.30: Conf. științifică. ★ 20: Curs de limba germană. ★ 20.30: Pentru funcționari. ★ 20.55: Meteorul pentru agricultori.

Cititi toti azi No. 296 :

LEPORELLA

de STEFAN ZWEIG

Sub mâinile vrăjitoarești ale maestrului Zweig vedem aici crescând, minut cu minut, ca o floare bizară și veninoasă, un inform suflet omenesc, din neamul demonic al lui Caliban.

în „LECTURA”

— Floarea literaturilor străine —

Lei 5, Scrierea completă. La chioscuri și librării.